

Tech. 59 t

Wirkungsweise, Prüfung und Berechnung
der
Wechselstrom-Transformatoren.

Für die Praxis bearbeitet

von

Clarence Paul Feldmann,

Ingenieur des städtischen Elektrizitätswerkes zu Köln am Rhein.


~~Zweiter Teil.~~
~~Mit 176 Abbildungen.~~



LEIPZIG
VERLAG VON OSKAR LEINER

1895.

16 F

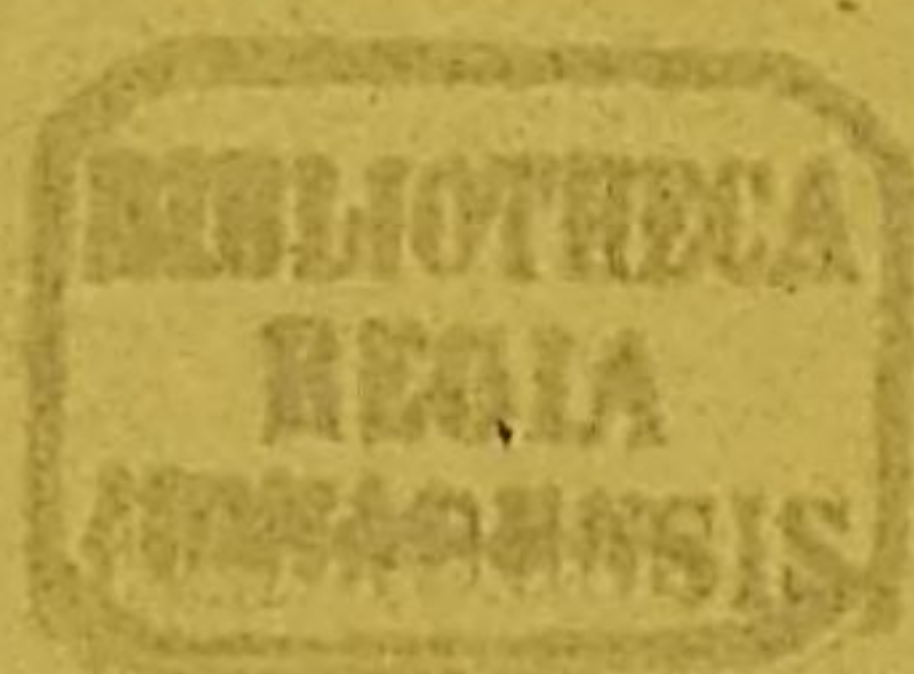

Wirkungsweise, Prüfung und Berechnung
der
Wechselstrom-Transformatoren.

Für die Praxis bearbeitet

von

Clarence Paul Feldmann

Ingenieur des städtischen Elektrizitätswerkes zu Köln am Rhein.

Erster Teil.

Mit 103 Abbildungen.



LEIPZIG

VERLAG VON OSKAR LEINER.

1894.



Das Recht der Übersetzung vorbehalten!

Vorwort.

Das vorliegende Werk ist hervorgegangen aus dem Bestreben, das Gebiet der Transformatorenteknik auch demjenigen zu erschliessen, dessen praktische Thätigkeit oder natürliche Anlage das Studium rein mathematisch gehaltener Werke erschwert oder versagt. Es unterscheidet sich von den meisten bis jetzt verbreiteten Werken der Wechselstromtechnik wesentlich dadurch, dass die Ableitungen an möglichst einfache Überlegungen anknüpfen und dass bei der Behandlung die Rücksicht auf die praktische Verwertbarkeit der Schlüsse allein massgebend war. Stets hat auch das Betreiben vorgeherrscht, den Transformator nicht unter unmöglichen Bedingungen, sondern unter denjenigen des praktischen Betriebes zu betrachten; deshalb ist auch den Ableitungen unter Zugrundelegung konstanter Induktionskoeffizienten untergeordnetere Bedeutung beigelegt; deshalb sind ferner die wichtigeren Diagramme noch einmal im Anschlusse an die von der englischen Schule entwickelten Anschauungen wiedergegeben oder neu entworfen worden.

Das Werk zerfällt, wie der Titel besagt, in drei Abschnitte. Der erste derselben behandelt als grundlegende Kapitel die Eigenschaften des magnetischen Feldes und die Wirkung von Kapazität und Selbstinduktion im Wechselstromkreise und geht dann dazu über, an Hand zahlreicher Beispiele und Messresultate die Wirkungsweise der Wechselstromtransformatoren einheitlich darzustellen. Der zweite Abschnitt umfasst die Prüfung der Transformatoren und zerfällt selbst wieder in ein einleitendes Kapitel über Wechselstrommessungen und in ein Kapitel über die Prüfungsmethoden des Laboratoriums und der Werkstättenpraxis. Diesem Teile schliessen sich als Anhänge kurze Abrisse über die Untersuchung magnetischer Felder, über die Methoden zur Bestimmung


der periodischen Kurve der E. M. K. und über die unter Zugrundelegung der wahren Gestalt der E. M. K. sich ergebenden Abänderungen der Entwicklungen sinngemäss an. Der dritte Abschnitt endlich soll den Praktiker in den Stand setzen, Transformatoren von genau bestimmten Eigenschaften voraus zu berechnen und zu entwerfen.

Bei der Bearbeitung der ersten zwei Kapitel wurde ich durch den freundlichen Rat des Ingenieurs J. Teichmüller in Mülheim a. Rh. in dankenswerter Weise unterstützt. Für die Kapitel über Wechselstrommessungen und Dimensionierung der Transformatoren wurden mir von einer Reihe von Firmen des In- und Auslandes in entgegenkommendster Weise Daten und Figuren zur Verfügung gestellt. Diesen Firmen sei hiermit an dieser Stelle bestens gedankt.

Köln, im Mai 1894.

Clarence P. Feldmann.

Inhalts - Verzeichnis.

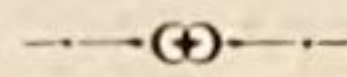

	Seite
Einleitung	VII

Erstes Kapitel.

Das magnetische Feld und die Grundgesetze der Induktion.

1. Der Widerstand	1
2. Trägheit schwerer Massen	2
3. Analogie zwischen der Trägheit und der Selbstinduktion	3
4. Magnetische Induktions- und Kraftlinien	4
5. Die Kraftliniendichte	7
6. Die magnetisierende Kraft	9
7. Der magnetische Kreis	11
8. Unzuverlässigkeit der Analogie zwischen dem Ohm'schen Gesetze und dem Gesetze des magnetischen Kreises	15
9. Magnetisierungskurven	18
10. Der magnetische Kreisprozess	24
11. Behandlung einiger Sonderfälle des magnetischen Kreises	30
12. Änderung der Kraftlinienzahl	40
13. Die Kurve des Feldes und der E. M. K.	42

Zweites Kapitel.

Selbstinduktion und Kapazität im Wechselstromkreise.


1. Der verzögernde Widerstand oder die Impedanz	50
2. Impedanz in Serie geschalteter Widerstände	58
3. Impedanz parallel geschalteter Widerstände	60
4. Die Theorie des Induktionswiderstandes. Die Drosselpule im unverzweigten Stromkreise	65
5. Die Drosselpule im Nebenschluss	73
6. Wirkungsweise des Kondensators im Wechselstromkreise	79
7. Effektverbrauch im Kondensator	87
8. Serienschaltung eines Induktionswiderstandes und eines Kondensators	89
9. Parallelschaltung eines Induktionswiderstandes und eines Kondensators	100

	Seite
10. Behandlung der Probleme ohne Einführung von Selbstinduktion .	105
11. Über die an konzentrischen Kabeln bei Wechselstrombetrieb auftretenden Erscheinungen	106
12. Einfluss der elektrostatischen Kapazität der Transformatoren . .	134

Drittes Kapitel.

Wirkungsweise und Wirkungsgrad der Wechselstromtransformatoren.

1. Praktisches Näherungsverfahren zur Bestimmung des Wirkungsgrades bei verschiedenen Belastungen	136
2. Die im Transformator auftretenden Verluste	140
a) von den Verlusten im Eisen	141
b) von den Verlusten im Kupfer	156
c) Spannungsverlust, Spannungsabfall und Spannungserhöhung	161
3. Anwendung des Näherungsverfahrens auf Transformatoren mit geschlossenem magnetischen Kreise	170
4. Transformatorendiagramme	192
a) Allgemeines Diagramm	192
b) Das Polardiagramm	194
c) Entwurf der Diagramme ohne Einführung von Induktionskoeffizienten	199
5. Anwendung des erweiterten Näherungsverfahrens auf Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise	207
6. Der Jahreswirkungsgrad	214
7. Die Wirkungsweise des Ausgleichstransformators oder Egalisators	222
8. Über das magnetische Verhalten der Transformatoren im Momente des Anschlusses an ein arbeitendes Netz	224

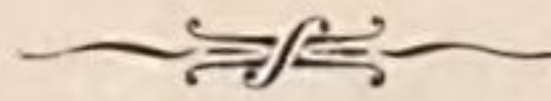

Inhalts-Verzeichnis zum zweiten Teil.

—74—

Viertes Kapitel.

Messinstrumente und Messmethoden der Wechselstromtechnik.

	Seite
1. Einleitung	229
2. Die elektrochemischen Wirkungen des elektrischen Stromes .	229
3. Die elektromagnetischen Wirkungen des elektrischen Stromes .	230
4. Die elektrostatischen Wirkungen des elektrischen Stromes . . .	232
5. Die kalorischen oder thermischen Wirkungen des elektrischen Stromes	233
6. Die induktiven Wirkungen des elektrischen Stromes	233
7. Über die von den Messinstrumenten angegebenen Mittelwerte .	233
8. Verwendung des Elektrodynamometers zur Strommessung . . .	240
9. Verwendung des Elektrodynamometers zur Spannungsmessung .	249
10. Verwendung des Elektrodynamometers zur Messung des Effekts	254
11. Das Elektrometer und seine Verwendung zur Spannungsmessung	274
12. Verwendung des Elektrometers zur Messung der Stromstärke und des Effekts	287
13. Kalorimeter im engeren Sinne	291
14. Hitzdrahtvoltmeter	295
15. Hitzdrahtampèremeter	301
16. Verwendung von Messinstrumenten mit weichen Eisenkernen .	303
17. Instrumente, welche auf Induktionswirkungen beruhen	310
18. Aichung der vorerwähnten Instrumente und Bemerkungen über induktionsfreie Widerstände und Hilfsapparate zur Aichung	315
a) Direkte Aichung	317
b) Indirekte Aichung	322

Anhang.

Über die Prüfung des Eisens.

1. Allgemeines	327
2. Die magnetometrische Methode	328
3. Die ballistische Methode	328
a) Allgemeines	328
b) Methode der schrittweisen Magnetisierung	334
c) Methode der Magnetisierung durch Stromwendung . . .	337
d) Methode der Magnetisierung durch Zurückwerfung . . .	338
e) Hopkinson's Methode	339
4. Die Traktionsmethode	342
5. Die Brückenmethoden	345
6. Galvanometermethoden	349
7. Wattmetermethoden	354
8. Geometrische Methoden	359

Fünftes Kapitel.

Methoden zur Untersuchung von Transformatoren.

	Seite
1. Einleitung	361

Untersuchungsmethoden der Praxis.

2. Die Prüfung der Transformatoren in der Werkstätte	362
3. Methoden zur Bestimmung des Wirkungsgrades	366
a) Rohe Methode	656
b) Wattmetermethode	366
c) Dynamometrische Methoden	369
d) Methode der drei Voltmeter	371
e) Methode der drei Ampèremeter	375

Untersuchungsmethoden des Laboratoriums.

4. Bestimmung des Wirkungsgrades nach Sumpner's Differential- methode	378
5. Die Bestimmung des Spannungsabfalles und Übersetzungsver- hältnisses	383
6. Geometrische Untersuchungsmethoden	388
a) Allgemeines	388
b) Die Differentialmethode Hopkinson's	396

Anhang.

Über die wahre Gestalt der periodischen Kurven
der E.M.K. und des Stromes.

1. Allgemeines	405
2. Wechselwirkung zwischen Armatur und Feld	406
3. Form des Koeffizienten der gegenseitigen Induktion	411
4. Einfluss des Eisens	414
5. Die Zerlegung der harmonischen Kurven	416
6. Kompensation der deformierenden Schwingungen	418
7. Einfluss der Deformation auf die von den Messinstrumenten an- gegebenen Mittelwerte	421
8. Einfluss der Deformation auf Transformatoren	424

Sechstes Kapitel.

Berechnung der Transformatoren.

1. Allgemeines	433
--------------------------	-----


Transformatoren mit eisengeschlossenem Kreise.

2. (Beispiel.) Transformatoren mit einfachem magnetischen Kreise .	439
3. Transformatoren mit mehrfachem magnetischen Kreise	444
4. Wahl der Induktion	449

5. Wahl der Periodenzahl	453
6. Einfluss der Vergrößerung der linearen Dimensionen	458
7. Änderung des Eisengestelles	459
8. Rücksichtnahme auf den Jahreswirkungsgrad	465
a) Verminderung der Periodenzahl	469
b) Verminderung der Induktion	471
c) Änderung des Eisengestelles	471

Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise.

9. Einfluss der Gestalt der Polflächen	478
10. Verminderung des Erregerstromes durch Kondensatoren	489
11. Kernloser Transformator	496
12. Drosselspulen	499
a) Drosselspule in Serie zu Lampen	500
b) Drosselspule parallel zu Lampen	502
Sachregister	507

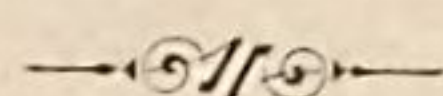

Berichtigungen.

Seite 45 Zeile 10 von unten lies $\frac{T}{2} = \frac{1}{2p}$ statt $\frac{T}{2} = \frac{1}{p}$ und

$$p = \frac{1}{T} \quad \text{»} \quad p = \frac{2}{T}$$

» 52 » 15 » oben » $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi p$ statt $\omega = \pi p$

» 61 » 13 » » $\sqrt{r_2^2 + l_2^2 \omega^2} : \sqrt{r_1^2 + l_1^2 \omega^2}$

statt $\sqrt{r_2^2 + l_2^2 \omega^2} + \sqrt{r_1^2 + l_1^2 \omega^2}$

» 61 » 3 » unten lies $\operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{l_1 \omega}{r_1}$ statt $\varphi_1 = \frac{l_1 \omega}{r_1}$

und $\operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{l_2 \omega}{r_2}$ statt $\varphi_2 = \frac{l_2 \omega}{r_2}$

Seite 71 Fig. 36 lies $E_{II} = 84$ Volt statt $E_I = 84$ Volt
und $E_I = 40$ Volt statt $E_{II} = 40$ Volt

Seite 95 Zeile 1 von oben lies $p = \frac{1}{T}$ statt $p = \frac{2}{T}$

» 99 » 8 » » » $\frac{E_G}{E_C}$ statt $\frac{E_C}{E_G}$

Seite 167 Zeile 15 von oben lies: Die Ableitung für die Grösse der Streuung gilt nur für einen Schlitz von unendlich kleiner Länge; soll die Streuung für einen Schlitz von der Länge b_1 ermittelt werden, so tritt noch der Faktor $\frac{1}{3}$ hinzu. Die Gleichung 11) muss also lauten

$$e_1 = \frac{1}{3} (B \cdot l \cdot b_1) n_1 \cdot 10^{-8}$$

und die Auswertung derselben ergibt das auf Seite 167 richtig mitgeteilte Resultat

$$e_1 = 2.64 \cdot 10^{-8} \frac{b_1 \cdot l \cdot n_1^2 p}{a} J_1 .$$

Seite 429 Fig. 238 lies $n_1 = 675$ Windungen statt $u_1 = 675$ Windungen, bei dieser Figur sind die Werte der Kraftlinien mit 10^5 statt 105 zu multiplizieren.

Seite 478 Zeile 17 von unten lies 9. statt 10.

Einleitung.

Sobald in einer geschlossenen Windungsfläche die Zahl der dieselbe durchsetzenden Kraftlinien sich ändert, entsteht eine elektromotorische Kraft.

Geschieht diese Änderung der Kraftlinienzahl dadurch, dass zwischen dem induzierenden und dem induzierten magnetischen Felde eine Relativbewegung eingeleitet wird, so heisst die elektromagnetische Vorrichtung eine Dynamomaschine.

Geschieht die Änderung der Kraftlinienzahl aber dadurch, dass das der induzierenden und der induzierten Bewickelung gemeinsame magnetische Feld in seiner Stärke variiert, so nennt man die elektromagnetische Vorrichtung einen Transformator. Die Änderung der Kraftlinienzahl wird bei dem Wechselstromtransformator dadurch zu stande gebracht, dass in die induzierende oder primäre Wickelung ein Strom von wechselnder Richtung und Stärke gesandt wird. Unter dem Einflusse desselben variiert das beiden Bewickelungen gemeinsame Feld und variiert somit auch die E. M. K. der induzierten oder sekundären Wickelung.

Der moderne Wechselstromtransformator besteht also aus zwei feststehenden, räumlich voneinander getrennten und elektrisch voneinander isolierten Bewickelungen, welche mit den Kraftlinien eines magnetischen Feldes von wechselnder Stärke kettengliederartig verschlungen sind. Ist dann, etwa durch Anordnung eines entsprechend dimensionierten Eisenkernes, dafür Sorge getragen, dass in jedem Augenblicke die beiden auf den Eisenkern aufgebrauchten Bewickelungen die gleiche Zahl von Kraftlinien kettengliederartig umschlingen, so ist die E. M. K. in jeder dieser Bewickelungen einfach proportional ihrer Windungszahl. Man hat also durch entsprechende Wahl dieser Windungszahlen die Möglichkeit, eine gegebene E. M. K.

beliebig umzusetzen oder zu transformieren. Das Verhältnis der Windungszahlen heisst deshalb das Umsetzungs-, Übersetzungs- oder Transformationsverhältnis.

Der Transformator transformiert also eine gegebene E. M. K. nach oben oder nach unten, je nachdem seine primäre Windungszahl kleiner oder grösser als die sekundäre, oder sein Übersetzungsverhältnis kleiner oder grösser als Eins ist.

Die Übersetzung nach oben findet sich in der ältesten und noch heute in der Elektrotherapie benutzten Grundform des modernen Transformators, in der Rhumkorff'schen Induktionsspule, vor. Sie wird heute fast nur in jenen Fällen angewendet, wo man im Interesse einer leichteren Isolierung der mit beweglichen Teilen versehenen Wechselstromdynamos für sehr hohe Spannungen der Dynamo nur die Erzeugung niedrigerer Spannung überlässt und diese Spannung dann in entsprechend bewickelten und isolierten Transformatoren an der Erzeugungsstelle selbst auf den erforderlichen hohen Wert umsetzt. Beispiele hierfür bietet die Beleuchtungsanlage Deptford-London, in welcher Ferranti-Transformatoren die Maschinenspannung von 2500 Volt auf 10000 Volt erhöhen, und bot die Lauffen-Frankfurter Kraftübertragung, in welcher Transformatoren der Maschinenfabrik Oerlikon und der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, Berlin, die Maschinenspannung von etwa 70 Volt bis auf maximal 30000 Volt umsetzten.

Da der Transport und die Verteilung elektrischer Energie stets mit einem dem Leitungsquerschnitte umgekehrt, der Leitungslänge und der Stromstärke direkt proportionalen Verluste verbunden sind, so müssten für die Fortleitung grösserer Energiemengen auf einigermaßen beträchtliche Entfernungen sehr schwere Kabelleitungen verwendet werden, wenn nicht durch Erhöhung der Spannung ein Mittel gegeben wäre, die Stromstärke und damit den Verlust, den Leitungsquerschnitt und die Anlagekosten entsprechend zu vermindern.

Von der Erkenntnis dieser Thatsache zu der Überlegung, dass eine Umkehrung der Rhumkorff'schen Induktionsspule die Erhöhung einer gegebenen Wechselspannung mittelst eines ruhenden Apparates in bequemster und sicherster Weise gestatte, war nur ein Schritt — aber einer jener Schritte, welche

in der Geschichte der Menschheit eine neue Epoche eröffnen und welche vielleicht von kommenden Zeiten und Geschlechtern erst in ihrer vollen Wichtigkeit erkannt werden.

Das Verdienst, die Brauchbarkeit des Prinzips in grösserem Massstabe an einer ausgeführten Anlage gezeigt zu haben, gebührt L. Gaulard und J. D. Gibbs¹⁾, welche gelegentlich der Turiner Ausstellung im Jahre 1884 vom Bahnhofe in Lanzo aus mittelst einer etwa 80 *km* langen Leitung aus 3·7 *mm* starkem Chrombronzedraht die Bahnhöfe von Turin, Venaria und Lanzo und die Ausstellung mit einzelnen Glühlampen und Bogenlampen beleuchteten. Der gesamte Aufwand an elektrischem Effekt betrug etwa 30 Pferdestärken. Die Transformatoren wurden säulenförmig aus gestanzten Kupferscheiben aufgebaut, welche voneinander isoliert, für beide Wickelungen gleichgestaltet und in gleicher Anzahl verwendet wurden. Die vorspringenden Enden dieser Kupferscheiben wurden dann derart verbunden, dass die eine Wickelung alle geradzahligen, die andere Wickelung alle ungeradzahligen Kupferscheiben enthielt. Der Transformator besass somit als Bewickelungen zwei säulenförmig aufgebaute, parallel nebeneinander verlaufende Spiralen von gleicher Windungszahl; sein Übersetzungsverhältnis war somit 1 : 1, und seine Anordnung war eine zweipolige.

Um eine ökonomische Fortleitung der elektrischen Energie auf grössere Entfernungen zu ermöglichen, mussten Gaulard und Gibbs die primären Windungen ihrer Transformatoren in Serie schalten, während von den sekundären Windungen jedes Transformators aus die Glühlampen oder Bogenlampen ebenfalls in Serienschaltung betrieben wurden. Die Transformatoren wurden primär mit konstantem Strome gespeist; die primäre Spannung variierte entsprechend der Anzahl der eingeschalteten Transformatoren. Damit war aber schon die Brauchbarkeit der Gaulard- und Gibbs'schen Anordnung wesentlich in Frage gestellt, weil dieselbe nur die Ausschaltung ganzer Transformatoren, nicht aber einzelner Glühlampen oder Bogenlampen gestattete. Eine unabhängige Aus- und Einschaltung jeder einzelnen Lampe ist nur möglich, wenn »die Vorteile der Edison'schen Zentralstationen mit denen des

¹⁾ Vergl. F. Uppenborn, Geschichte der Transformatoren.

Systems von Gaulard und Gibbs vereinigt werden« — eine Thatsache, welche Prof. Colombo noch während der Dauer der Turiner Ausstellung betonte.

Das Verdienst, die erste brauchbare Anordnung und Schaltung eines Transformators angegeben zu haben, gebührt den Ingenieuren der Firma Ganz & Co., Budapest, C. Zipernowsky, M. Déri und O. T. Bláthy, welche ihr System polloser, parallel geschalteter Transformatoren zum ersten Male auf der Budapester Landesausstellung vom Jahre 1885 zur praktischen Anwendung brachten. Bei dieser ersten Beleuchtungsanlage schon traten einzelne Vorteile des Systems deutlich zu tage: vor allem die vollkommene Unabhängigkeit der einzelnen Lampen voneinander, sobald die primäre Spannung konstant gehalten wurde. Die Ganz'schen Transformatoren waren selbstregulierend, insofern sie nämlich bei konstanter Primärspannung selbstthätig die sekundäre Spannung auf konstanter Höhe und den primären Energieaufwand angenähert proportional dem sekundären Energiekonsum hielten. Die Proportionalität war um so vollkommener erreicht, je geringer die gesamten im Transformator auftretenden Verluste waren; die Verluste wiederum waren um so kleiner, je kleiner die Widerstände der Bewicklungen und je sorgfältiger der Eisenkern dimensioniert und angeordnet war.

Die Gaulard - Gibbs'schen Transformatoren besaßen anfangs gar keine Eisenkerne. Später jedoch gab man ihnen zur Ermöglichung einer Regulierung cylindrische Eisenkerne, welche nach Bedarf mehr oder weniger tief in die cylindrische Höhlung der säulenförmigen Windungen eingesenkt werden sollten.

Die Ingenieure der Firma Ganz & Co. waren jedoch anfangs schon von der richtigen Vorstellung ausgegangen, dass, wie wir heute sagen würden, geringer Spannungsverlust und geringer Spannungsabfall sich gleichzeitig mit geringem, für Magnetisierung erforderlichen Effektverlust nur unter Anwendung polloser Transformatoren erzielen lassen. Nur bei Anwendung eines Transformators mit geschlossenem magnetischen Kreise ist es möglich, alle Windungen der primären und sekundären Spule magnetisch gleichliegend und gleichwertig zu ge-

stalten und ohne übermässigen Aufwand an Kupfer oder Erregerstrom die primären und sekundären Widerstände so niedrig zu halten, dass der gesamte Spannungsverlust im Transformator nur wenige Prozente der Nutzspannung ausmacht.


Wenn die Windungen nicht magnetisch gleichliegend sind, so wird nicht jede einzelne derselben genau die gleiche Anzahl von Kraftlinien umschlingen; es werden vielmehr von den der primären Spannung entsprechenden Kraftlinien ein kleiner Teil streuen, d. h. nutzlos den Luftraum durchsetzen, während der grössere Teil auf den Eisenkern beschränkt bleiben und die sekundären Windungen umschlingen wird. Das durch diese Streuung erzeugte magnetische Feld wird nun bei konstanter Primärspannung mit wachsender sekundärer Stromstärke an Intensität gewinnen, und die gesamte Spannungsverminderung wird grösser sein, als der nach dem Ohm'schen Gesetze sich ergebende Spannungsverlust. Dem Streuungsfelde entspricht eben ein Spannungsabfall, dessen Grösse bei unrationell gebauten Transformatoren den Spannungsverlust in den Widerständen der Windungen erheblich übertreffen kann.

Lange Zeit hielt man nun den in Parallelschaltung arbeitenden Transformator mit geschlossenem magnetischen Kreise für eine so vollkommene Lösung des Problems der Energieverteilung, dass Erfinder und Konstrukteure aller Nationen an der Umbildung und Neugestaltung der von Zipernowsky, Déri und Bláthy so erfolgreich in die Praxis übersetzten Grundidee arbeiteten, ohne an den Fundamenten derselben zu rütteln.

Da trat im Jahre 1889 James Swinburne auf und führte den ersten Streich gegen die schon halb und halb zum Axiom gewordenen Anschauungen. Er wies darauf hin, dass bei dauernd betriebenen Wechselstromanlagen jeder Transformator während des ganzen Jahres magnetisiert werden müsse, erfahrungsgemäss aber nur während eines halben Monats etwa mit seiner vollen Belastung in Betrieb sei, dass also für das wirtschaftliche Ergebnis einer Wechselstromanlage nicht der aus dem verlorenen und nutzbar gemachten Effekt, sondern der aus der verlorenen und nutzbar gemachten Arbeit ermittelte Wirkungsgrad des Transformators massgebend sei. Er führte dann weiterhin aus, dass Transformatoren mit offenem magne-

tischen Kreise, welche so rationell gebaut seien, wie sein Igeltransformator, einen erheblich höheren Durchschnittswirkungsgrad besitzen müssten. Swinburne's Veröffentlichungen haben die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Ermittlung des durchschnittlichen Wirkungsgrades gerichtet, und unstreitig gebührt ihm das Verdienst, der Fabrikation der Transformatoren einen neuen, belebenden und fördernden Impuls gegeben zu haben. Seine Erwartungen haben sich jedoch bis jetzt nicht bestätigt. Der Transformator mit geschlossenem magnetischen Kreise erfreut sich immer grösserer Verbreitung, und Swinburne selbst hat neuerdings begonnen, neben seinen Igeltransformatoren solche mit eisengeschlossenem Kreise zu bauen.

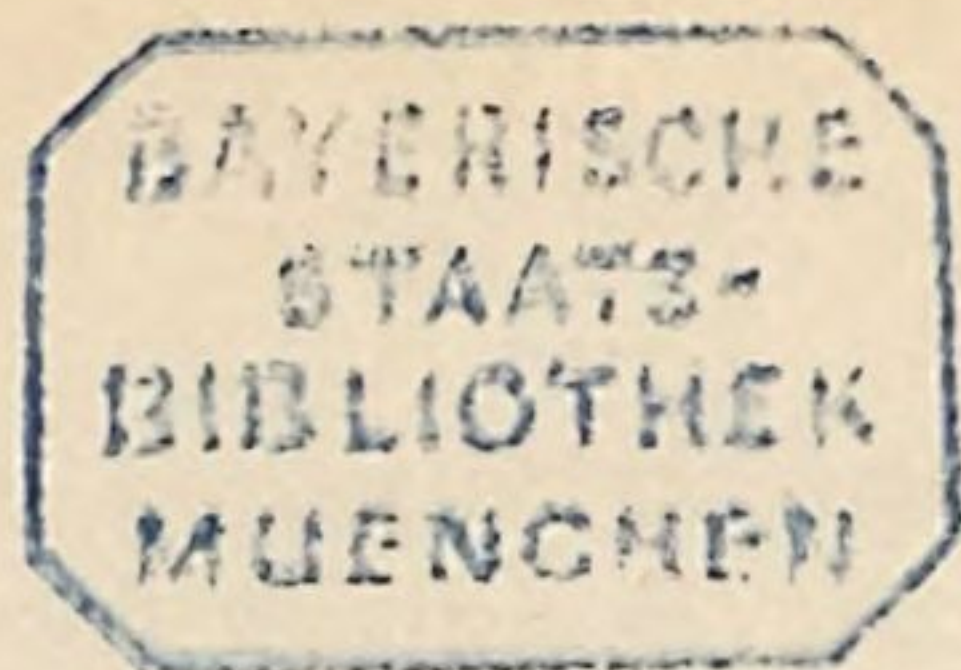Die Entwicklungsgeschichte der Transformatoren ist von Berufeneren mehrfach bearbeitet worden. Die hier gegebenen einleitenden Bemerkungen sollten nur einige Ausdrücke erläutern und einen der zur Ausarbeitung der folgenden Kapitel mitbestimmenden Gesichtspunkte erörtern.



Erstes Kapitel.

Das magnetische Feld und die Grundgesetze der Induktion.

1. Der Widerstand.

Ein grosser Teil der Schwierigkeiten, auf welche man beim Studium der in Wechselstromkreisen auftretenden Erscheinungen stösst, lässt sich darauf zurückführen, dass das Ohm'sche Gesetz für solche Kreise nicht ohne weiteres mehr in seiner einfachsten Form anwendbar ist.

Wir stellen uns heute jeden Stromkreis mit einem bestimmten Widerstande behaftet vor und wissen dann, dass der in dem Stromkreise unter dem dauernden Einflusse einer konstanten E. M. K. zirkulierende Strom durch das Verhältnis dieser E. M. K. zum Gesamtwiderstande des Stromkreises gegeben ist. Da wir in der Technik meistens nur eine länger andauernde Wirkung der Ströme verlangen, haben wir den Umstand beinahe vergessen, dass der nach dem Ohm'schen Gesetz durch den Quotienten aus der konstanten E. M. K. und dem gleichfalls konstanten Widerstande definierte Stromwert nur bei dauernder Einwirkung der Stromquelle auftritt, während er unmittelbar nach dem Stromschlusse nur jenen Grenzwert angiebt, welchem der rasch anwachsende Strom zustrebt.

Wirkt die konstante E. M. K. längere Zeit auf den Stromkreis ein, so bemerken wir eine Erwärmung desselben, deren Grösse wir jedoch nicht ohne weiteres anzugeben vermögen, da dieselbe in hohem Masse von der Wärmeabgabe des Stromkreises an seine Umgebung abhängt.

Sind wir also auch nicht im stande, ohne nähere Untersuchungen oder Angaben für den betreffenden Fall die Grösse der auftretenden Erwärmung anzugeben, so hat uns Joule doch die Grösse der durch den elektrischen Strom pro Zeiteinheit zugeführten Wärmemenge kennen gelehrt. Das Joule'sche Gesetz definiert den Widerstand als jene Eigenschaft eines Stromkreises, kraft welcher die demselben zugeführte elektrische

Energie in einem nicht umkehrbaren Prozesse in Wärme umgesetzt wird. In dieser Beziehung ähnelt das Verhalten des Widerstandes jenem der Reibung, welche bei allen unseren maschinellen Einrichtungen in mehr oder weniger unliebsamer Weise zutage tritt. Auch der bei unseren Maschinen zur Überwindung der Reibung aufgewendete Effekt setzt sich in einem nicht umkehrbaren Prozesse in Wärme um.

2. Trägheit schwerer Massen.

Betrachten wir den Fall, wo ein mit Trägheit behaftetes schweres Schwungrad in Bewegung gesetzt werden soll. Das gesamte hierzu erforderliche Drehmoment setzt sich aus zwei Teilen zusammen, von denen der eine die Lagerreibung und den Luftwiderstand zu überwinden, der andere der Trägheit entgegen zu wirken hat. Der erste Teil muss auch dann noch aufgewendet werden, wenn das Schwungrad seine normale Tourenzahl erreicht hat, und so lange die Rotation dauert, so lange wird eine diesem Teile der Gesamtenergie entsprechende Wärmeentwicklung an den Lagern auftreten. Ganz anders sind das Verhalten und die Wirkung des zweiten Teiles der Gesamtenergie. In dem Masse, wie sich die Tourenzahl des Schwungrades steigert, nimmt die Grösse des zur Überwindung der Trägheit aufzuwendenden Effektes ab, bis dieser zweite Teil des Gesamteffektes schliesslich bei Erreichung der vollen Geschwindigkeit überhaupt Null wird. Die eine Wirkung der Trägheit ist also jedenfalls eine zeitliche Verzögerung der Wirkung des aufgewendeten Drehmomentes; denn es ist ohne weiteres klar, dass ein nur mit Reibung in den Lagern laufendes, aber nicht mit Trägheit behaftetes Rad unter dem Einflusse des Drehmomentes seine volle Geschwindigkeit sofort angenommen hätte. Die zweite Wirkung der Trägheit offenbart sich erst in dem Momente, wo das zur Aufrechterhaltung der Rotation dienende Drehmoment zu wirken aufhört. Das Schwungrad wird dann nicht sofort stehen bleiben, wie es ein nicht träges Rad thun müsste, sondern wird noch so lange mit stets abnehmender Geschwindigkeit weiterrotieren, bis der gesamte, anfänglich zur Überwindung der Trägheit aufgewendete zweite Teil des Effektes sich vollkommen in eine an die Lager und deren Umgebung abgegebene Wärmemenge umgewandelt hat. Der zweite Teil des Gesamteffektes geht also nicht verloren, sondern wird in einem umkehrbaren Prozesse bei der Ingangsetzung erst aufgespeichert und bei der Stillsetzung wieder zurück-

gewonnen, um dann allerdings in einem nicht umkehrbaren Prozesse in Wärme umgewandelt zu werden. Auf der Tatsache, dass ein mit Trägheit behaftetes Rad Energie aufspeichert, wenn der Antriebsmotor zu schnell läuft, und Energie abzugeben vermag, wenn der Antriebsmotor unter seiner normalen Tourenzahl ist, beruht ein Teil der ausgleichenden Wirkung des Schwungrads. Das träge Rad hat das Bestreben, seinen Bewegungszustand beizubehalten, und setzt jeder Änderung desselben einen bestimmten Widerstand entgegen.

3. Analogie zwischen der Trägheit und der Selbstinduktion.

Und nun tritt die Frage nahe, ob nicht etwa bei dem Entstehen und Verschwinden des elektrischen Stromes in einem Stromkreise eine Art elektrischer Trägheit sich manifestiert. Wenn ein elektrischer Strom der Fortbewegung einer materiellen Substanz entspräche¹⁾, so würde er wahrscheinlich mit einer gewissen Trägheit behaftet sein. Wie stehendes Wasser in einer Röhre nicht plötzlich, sondern nur ganz allmählich aus dem Zustande der Ruhe in jenen der Bewegung übergeführt werden kann, so würde beim Vorhandensein einer elektrischen Trägheit das Anwachsen des Stromes unter dem Einflusse einer gegebenen konstanten Kraft nicht momentan erfolgen können, und wie das einmal in Bewegung befindliche Wasser nur unter Aufwand einer beträchtlichen Kraft, welche manchmal die Röhre sprengt oder beschädigt, in seiner Weiterbewegung plötzlich behindert werden kann, so würde beim Vorhandensein einer elektrischen Trägheit die Unterbrechung des Stromes entweder allmählich oder plötzlich und dann auch gewaltsam erfolgen können.

Nun wissen wir, dass ein Strom zur Entwicklung seiner vollen Stärke nicht unmittelbar nach Stromschluss gelangt, sondern infolge der Selbstinduktion eine gewöhnlich sehr kurze Zeit dazu braucht, und dass bei plötzlicher Unterbrechung des Stromkreises die Wirkung der Selbstinduktion sich in einer gewaltsamen, unter Licht- und Wärmeerscheinung auftretenden Durchschlagung des isolierenden Mediums äussern kann. Der erste oberflächliche Eindruck ist also der, dass die Elektrizität thatsächlich Trägheit besitzen muss. Wenn wir aber unsere Analogie zwischen dem stromdurchflossenen Drahte und der wasserdurchströmten Röhre weiterführen, indem wir, wie bisher,

¹⁾ Oliver J. Lodge, Modern views of electricity. Second edition, p. 95 — 98.

unsere Aufmerksamkeit nur auf die im Drahte selbst angenommene Strömung des elektrischen Fluidums richten, so erkennen wir, dass eine eventuell vorhandene elektrische Trägheit sich auch durch mechanische Wirkungen äussern müsste. So müsste eine an einem feinen Faden aufgehängte Spule jedesmal einen Rückstoss erfahren, wenn ein Strom in ihr zu fliessen beginnt oder aufhört; so müsste ferner eine Spule, in welcher ein konstanter Strom aufrecht erhalten und welche in rasche Rotation versetzt wird, gleich einem Kreisel oder Gyrostaten jeder Kraft, welche sie aus ihrer Richtung zu führen strebt, entgegenwirken.

Lodge und Maxwell haben, unter Beobachtung aller Vorsichtsmassregeln, das Vorhandensein dieser zwei mechanischen Wirkungen auf experimentellem Wege nicht zu konstatieren vermocht. Negative Resultate beweisen jedoch noch keineswegs das Nichtvorhandensein des Effektes, wie O. Lodge mehrfach betont ¹⁾).

Zweifellos jedoch besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem stromdurchflossenen Drahte und dem wasserdurchströmten Rohre. Bei dem letzteren sind sämtliche Wirkungen auf das Rohrrinnere beschränkt; bei dem ersteren aber sind die Wirkungen keineswegs auf den Leiter beschränkt, sie erstrecken sich vielmehr, wie eine ganze Reihe wohlbekannter Erscheinungen beweisen, mehr oder weniger weit über den umgebenden Raum.

Solche Thatfachen sind die ablenkenden Wirkungen, welche ein konstanter Strom auf eine Magnetnadel oder einen anderen Strom ausübt, und die Induktionswirkungen, welche ein im Raume bewegter, ein der Stromstärke nach veränderter oder ein an Grösse variabler Stromkreis auf sich selbst oder auf andere Stromkreise auszuüben vermag.

Um uns das Verständnis dieser Erscheinungen näher zu rücken, greifen wir auf die von Faraday angebahnte und von Maxwell mathematisch ausgebildete Kraftlinientheorie zurück.

4. Magnetische Induktions- und Kraftlinien.

Jede magnetische Induktionslinie strömt entweder durch einen Magneten oder um einen stromführenden Leiter. Sie erzeugt an ihrer Eintrittsstelle in einen Magnetstab einen Südpol, an ihrer Austrittsstelle einen Nordpol, ist stets eine geschlossene Linie und hat das Bestreben, sich möglichst zusammenzuziehen,

¹⁾ O. J. Lodge, a. a. O., p. 98, 113—191, 328, 329.

sich den Weg von höchster magnetischer Leitungsfähigkeit zu wählen und alle anderen Induktionslinien gleicher Richtung abzustossen. Daraus ergibt sich ein magnetischer Zug in Richtung der Kraftlinien und ein Druck senkrecht zur Richtung derselben.

So lange man Spulen ohne Eisen oder den von unmagnetischem Materiale erfüllten Raum zwischen zwei Magneten betrachtet, verläuft die magnetische Kraft in Richtung der Induktionslinien. Die Induktionslinie kann dann also auch mit dem gebräuchlicheren Namen der Kraftlinie belegt werden. Im allgemeinen aber sind Linien magnetischer Kraft und Linien magnetischer Induktion, wie Maxwell¹⁾ und Fleming²⁾ hervorheben, nicht zusammenfallende Begriffe. Ausserhalb eines Magneten sind sie freilich identisch, innerhalb seiner Substanz aber müssen sie sorgfältig auseinander gehalten werden.

Bei einem geraden, gleichmässig magnetisierten Stabe ist die vom Magneten selbst verursachte Kraftwirkung ausserhalb wie innerhalb desselben vom Nordpole nach dem Südpole gerichtet. Wenn wir uns also in der Masse des Magneten einen schmalen Schlitz und in diesem einen (allerdings nur denkbaren, nicht auch herstellbaren) freien Nordpol N_1 angebracht denken (Fig. 1), so würden die polarisierten Endflächen des Schlitzes offenbar das Bestreben haben, eine nach oben gerichtete Kraft N_1, s, n auf den Pol auszuüben, während die ursprünglichen Pole N, S mit einer Kraft N_1, S, N , den Pol N_1 nach abwärts zu bewegen streben³⁾. Die resultierende Kraftwirkung, welche der Differenz der beiden angegebenen Kräfte entspricht, kann also innerhalb der Substanz von N nach S oder von S nach N gerichtet sein;

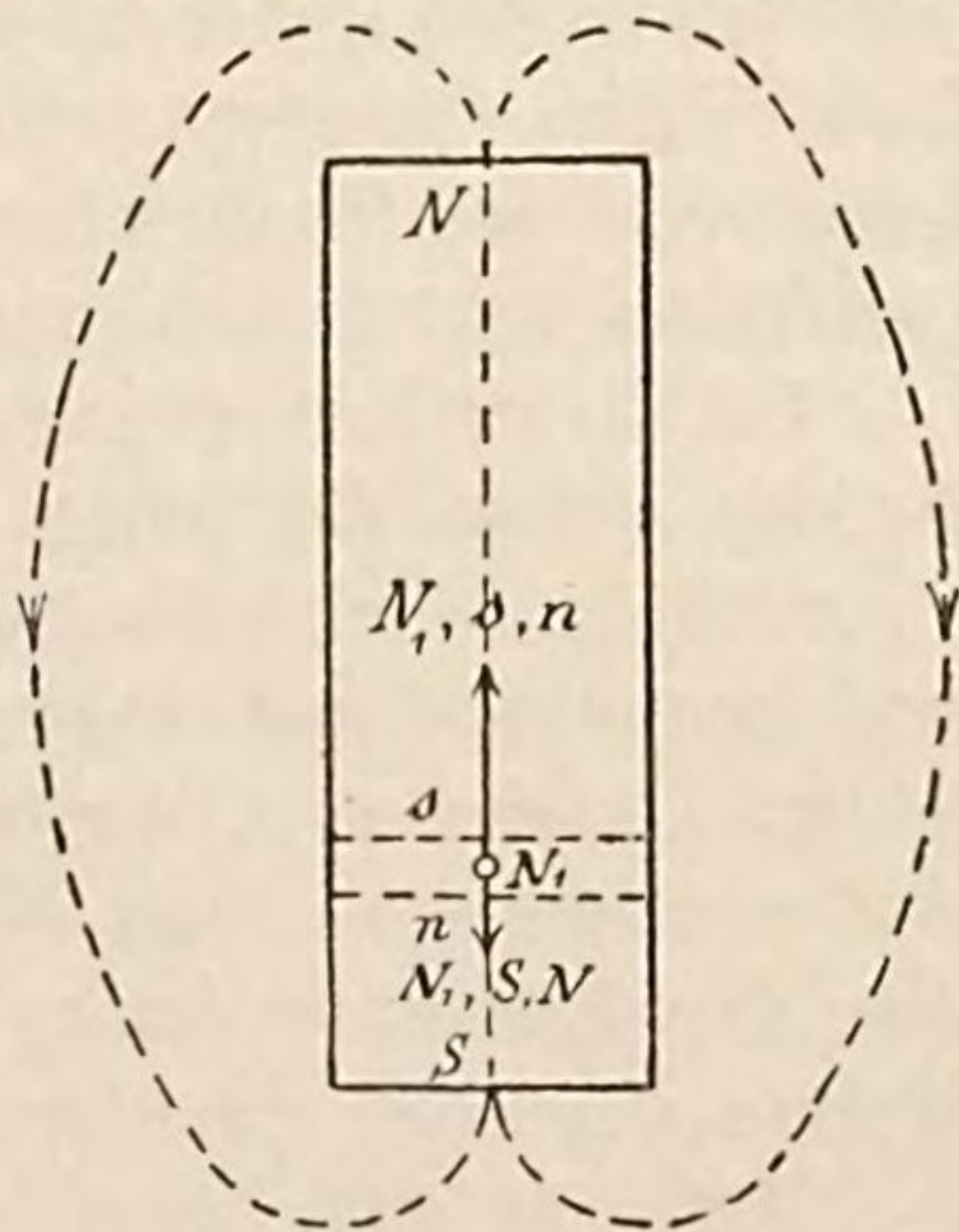


Fig. 1.

¹⁾ Maxwell, Elektrizität u. Magnetismus. Deutsch von Dr. B. Weinstein. II, S. 36.

²⁾ J. A. Fleming, Alternate current transformer in theory and practice, I, p. 14.

³⁾ Die Ausdrücke N_1, S, N und N_1, s, n sollen hier nur symbolisch die gesamte Wirkung darstellen, welche von den Polen N und S und von den Polen n und s auf den freien Pol N_1 ausgeübt wird. Sie sind also keineswegs als mathematische Ausdrücke dieser Wirkungen aufzufassen.

die Richtung der Induktionslinien aber muss innerhalb der Substanz von S nach N gehen, während sie ausserhalb derselben wie die punktirt angedeuteten Kraftlinien von N nach S geht. Die Induktionslinien sind also geschlossene Linien oder, in Maxwell's Ausdrucksweise, cyklische Konfigurationen. Der deutsche Sprachgebrauch unterscheidet nicht so scharf zwischen Linien magnetischer Kraft und Linien magnetischer Induktion. Wenn wir deshalb im folgenden kurzweg von Kraftlinien sprechen, meinen wir ausserhalb der Substanz des Magneten verlaufende Linien magnetischer Kraft, welche durch die innerhalb des Körpers liegenden Induktionslinien zu geschlossenen Linien ergänzt werden¹⁾.

Mündet eine Kraftlinie in ein Stück Stahl oder Eisen, so wird dasselbe zum Magneten und erhält an der Eintrittsstelle der Kraftlinien einen Südpol, an der Austrittsstelle einen Nordpol. Da diese Kraftlinie aber nur von einem Nordpole ausgegangen sein kann, so ergiebt diese einfache Überlegung die Erklärung der bekannten Erscheinung, dass ein einem Nordpole genähertes Eisenstück am genäherten Ende einen Südpol, am entfernteren Ende einen Nordpol erhält und dass infolge des Verkürzungsbestrebens der Kraftlinien zwischen zwei ungleichnamigen Polen Anziehung stattfinden muss.

Die Kraftliniensysteme zweier parallelen, gleichgerichteten Ströme stellen für jeden Teil des Drahtes konzentrische Kreise dar, welche in dem Raume zwischen den zwei Leitern entgegengesetzt gerichtet sind; daraus ergiebt sich zwischen den beiden Leitern eine Kraftlinienanordnung ähnlich der zwischen zwei entgegengesetzten Magnetpolen auftretenden; daraus folgt also der bekannte Satz, dass zwei parallele, gleichgerichtete Ströme einander anziehen.

Kreuzen sich zwei stromführende Leiter, von denen der eine beweglich angeordnet ist, so kreuzen sich auch die ihnen entsprechenden Kraftliniensysteme, und es tritt eine bewegende Kraft auf, welche den beweglichen Leiter ablenkt. Der Sinn dieser Ablenkung ist dadurch bestimmt, dass die zwei sich kreuzenden Kraftliniensysteme sich parallel zueinander zu stellen streben. Auf dieser Eigenschaft beruht die Wirkungsweise einer Klasse von Instrumenten, mit denen wir uns später bei Behandlung der zur Wechselstrommessung geeigneten Apparate zu befassen haben werden, die Wirkungsweise der Elektrodynamometer.

¹⁾ Vergl. Ewing, El., London 25, p. 259.

5. Die Kraftliniendichte.

Wenn wir im Maschinenbau die Grösse eines auf eine Fläche ausgeübten Druckes, also die Grösse einer Kraft, ausdrücken wollen, so führen wir den Druck in Kilogrammen pro Quadratcentimeter ein. Wir wissen z. B., dass bei Schmiedeeisen ein Druck von 700 *kg* pro *qcm* als zulässig erachtet wird und dass ein Druck von 4000 *kg* pro *qcm* den Stab zerbrechen würde. Analog drücken wir in der Elektrotechnik die Grösse der in der Richtung der Kraftlinien ausgeübten Zugkraft durch die Anzahl der Kraftlinien pro *qcm* aus und wissen z. B., dass bei Schmiedeeisen (etwa bei den Armaturen unserer Gleichstromdynamos) 20 000 Kraftlinien pro *qcm* noch als zulässig erachtet werden und dass es bisher nur unter Anwendung besonderer Kunstgriffe gelungen ist, die Kraftliniendichte bis auf 45 350 pro *qcm* zu treiben¹⁾.

Maxwell, der in seiner klassischen Abhandlung den von Faraday entwickelten Anschauungen streng mathematische Grundlagen und Deutungen verlieh, hat für den etwas umständlichen Ausdruck »Anzahl der Kraftlinien pro *qcm*« den Begriff Induktion eingeführt. Dieser Begriff ist leider etwas vieldeutig geworden; doch wird man niemals Mühe haben, aus dem Zusammenhange sofort zu überblicken, welcher Sinn dem Worte an der betreffenden Stelle beizulegen ist.

Man hat von seiten der Praxis behauptet, dass man sich 20000 Kraftlinien, »wenn man sie sich auch noch so dünn denkt«, nicht auf den Raum eines Quadratcentimeters zusammengedrängt denken könne. Ganz abgesehen davon, dass die Kraftlinien keine thatsächlich existierenden, körperlichen Dinge, sondern nur gedachte, zur leichteren Erklärung der Erscheinungen eingeführte Linien sind, müssen wir uns vor Augen halten, dass, wenn wir von einem Drucke von 700 *kg* pro *qcm* sprechen, wir uns auch nicht 700 Kilogrammgewichte neben- oder übereinander aufgebaut denken.

Um die Vorstellung zu erleichtern, hat G. Kapp eine sogenannte praktische Einheit der Induktion eingeführt, indem er pro Quadratzoll (englisch) 6000 Kraftlinien = 1 Kapplinie

¹⁾ Vergl. J. A. Ewing, Magnetic induction in iron and other metals. El., London 25, p. 339. Ewing's Untersuchungen über „Magnetische Induktion in Eisen und verwandten Metallen“ sind auch in einem Buche erschienen, das von Dr. Holborn und Dr. Lindeck ins Deutsche übertragen wurde.

setzte. Solche willkürliche Festsetzungen bringen durch das unerquickliche Gemenge absoluter, auf Centimeter, Gramm und Sekunde bezogener und praktischer, in Zoll gemessener Grössen leicht Unklarheit und Verwirrung in die Beziehungen.

Kann man sich eine Induktion $B = 20000$ Kraftlinien pro qcm (oder vielleicht auch 2 Kraftlinien auf ein Quadrat von $0.1\ mm$ Seitenlänge) nicht vorstellen, so greift man auf die von Maxwell¹⁾ abgeleitete, von Bidwell²⁾ und Bosanquet³⁾ experimentell bestätigte Beziehung zurück, dass, bei einem Eisenquerschnitte von $f\ qcm$, einer Induktion B eine in Grammen ausgedrückte Zugkraft K

$$K = \frac{B^2 f}{8 \pi \cdot g} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 1)$$

in Richtung der Kraftlinien entspricht. Hierin bedeutet π die Ludolph'sche Zahl und g die Beschleunigung durch die Schwerkraft, welche in Centimetern auszudrücken ist. Es ist somit

$$K = \frac{B^2 f}{8 \cdot 3.14 \cdot 981} = \frac{B^2 f}{24642.72} \quad . \quad . \quad . \quad 1a)$$

Aus dieser wichtigen Beziehung erhält man eine für viele Zwecke der Praxis genügend genaue, sehr leicht zu merkende Formel, wenn man den Nenner des Bruches in 1a) gleich 25000 setzt. Es wird dann die Zugkraft in Kilogrammen pro Quadratcentimeter

$$\cong \frac{B^2}{25000 \cdot 1000} = \left(\frac{B}{5000} \right)^2,$$

und somit der in Richtung der Kraftlinien ausgeübte Zug

bei einer Induktion	$B = 1 \times 5000$	rund	1 <i>kg</i>	pro	<i>qcm</i>
« « «	$B = 2 \times 5000$	«	4 «	«	«
« « «	$B = 3 \times 5000$	«	9 «	«	«
« « «	$B = 4 \times 5000$	«	16 «	«	«
« « «	$B = a \times 5000$	«	a^2 «	«	«

Dieser Zug beansprucht z. B. eine die Armaturspulen tragende (Fig. 2), zwischen den zwei Armaturkränzen einer Wechselstrommaschine angeordnete Traverse in seiner vollen Stärke auf Biegung und muss bei Dimensionierung der Wellen und Lager bei Gleichstrommaschinen, in welchen der Anker

¹⁾ Maxwell. a. a. O, II. p. 333.

²⁾ Sh. Bidwell, El., London 17, p. 136.

³⁾ R. H. M. Bosanquet, El., London 13, p. 83.

durch Zufall oder ungenaue Montage eine etwas unsymmetrische Lage zum Felde einnehmen kann, entsprechend berücksichtigt werden ¹⁾).

Die Formel 1) giebt uns ein Mittel an die Hand, aus der experimentell leicht zu bestimmenden Tragfähigkeit K eines Elektromagneten seine Induktion B zu berechnen. Hat der Eisenkern des Elektromagneten f *qcm* Querschnitt, so ist seine Tragfähigkeit in Grammen

$$K = \frac{B^2 f}{8 \pi g} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 1)$$

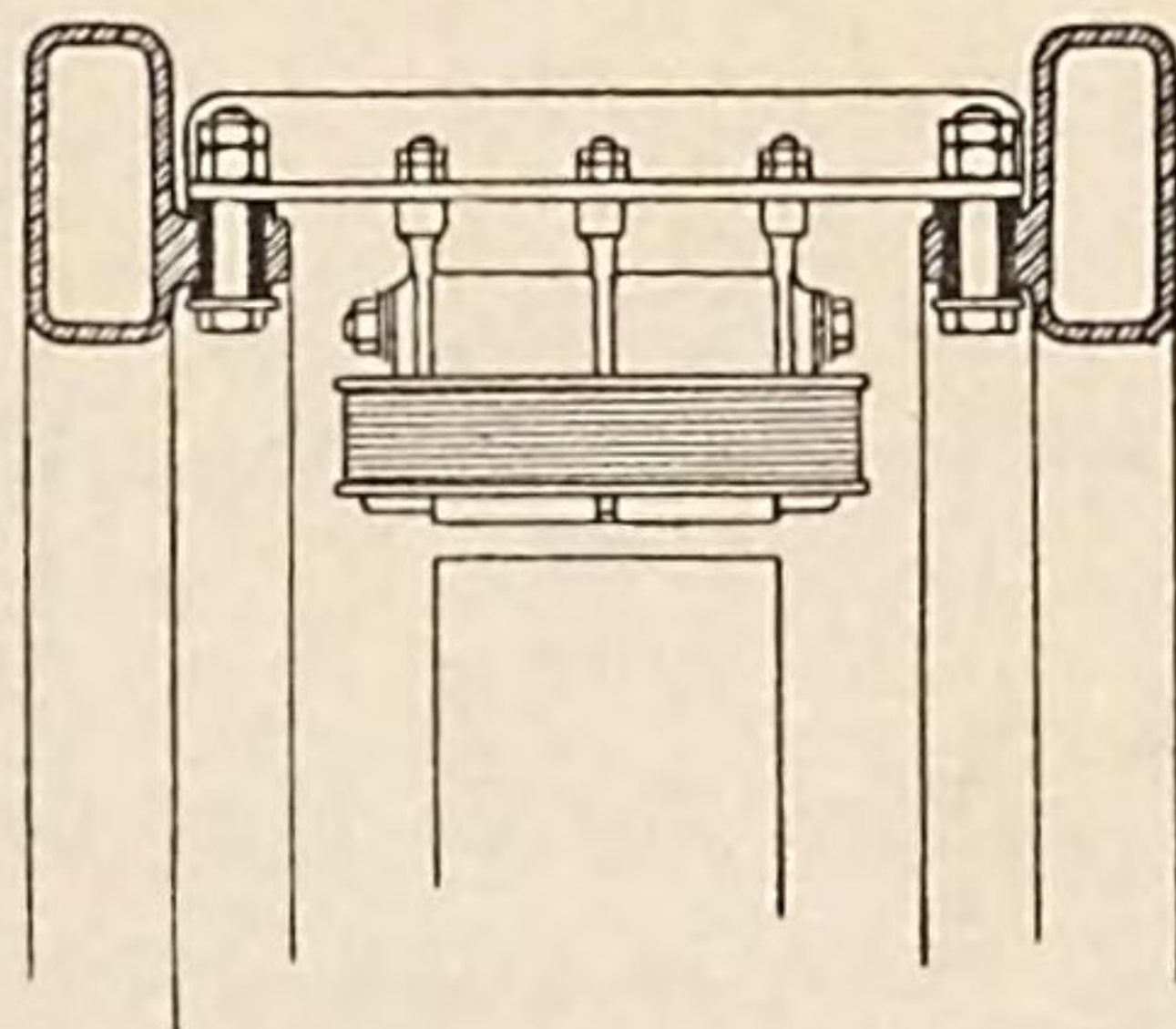


Fig. 2.

und somit

$$B = \sqrt{8 \pi g \cdot \frac{K}{f}} \cong 157 \sqrt{\frac{K}{f}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 1b)$$

6. Die magnetisierende Kraft.

Shelford Bidwell bediente sich zur Ausführung einer solchen experimentellen Bestimmung der Induktion aus der gemessenen Tragfähigkeit eines Elektromagneten, welcher aus weichem Holzkohleneisendraht von 4.6 mm Durchmesser hergestellt und zu einem Ringe von 8 cm Durchmesser gebogen war. Dieser Ring wurde behutsam in zwei Halbringe zersägt, deren Endflächen genau aufeinander gepasst und welche über ihre ganze Länge mit im ganzen 1929 Windungen isolierten Kupferdrahtes bewickelt wurden. ²⁾ Wenn dann ein mit einem Ampèremeter gemessener Erregerstrom die Spulen der beiden Ringhälften umfloss, so gab die zum Auseinanderreißen dieser Hälften erforderliche Kraft ein Mass für die Induktion B .

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der mit diesem Apparate von Shelford Bidwell beobachteten Induktionen B mit den entsprechenden Werten des Erregerstromes i , welcher die Spulen der Ringhälften durchfloss und zur Entstehung der beobachteten Zugkraft Veranlassung gab.

¹⁾ Vergl. auch die Bemerkungen von Esson, El., London 24, p. 425, und von M. v. Dolivo-Dobrowolsky, El. Zeitschr. 1891, p. 392.

²⁾ Aus Silv. P. Thompson, The Electromagnet, El., London 25, p. 623.

netischen Widerstande ϱ eine Strömung N hervor, deren Grösse sich aus dem Gesetze ergibt:

$$N = \frac{M}{\varrho} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 6)$$

Bezeichnet F den konstanten Querschnitt des elektrischen Kreises, f jenen des magnetischen Kreises, so ist der elektrische Strom

$$J = \left(\frac{J}{F} \right) F = A \cdot F \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 7)$$

gleich dem Produkte aus der Stromdichte A und dem Querschnitte F , und analog ist die magnetische Strömung

$$N = \left(\frac{N}{f} \right) f = B \cdot f \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 8)$$

gleich dem Produkte aus der Kraftliniendichte oder Induktion B und dem Querschnitte f des magnetischen Kreises. Es ist also

$$M = N \cdot \varrho \text{ oder } H \cdot l = B \cdot f \varrho \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 8a)$$

Wie die meisten Analogien hält auch die eben besprochene nur bis zu einem gewissen Grade; bei näherem Zuschauen erkennt man, dass dieselbe nicht zu weit geführt werden darf, wenn sich nicht erhebliche Unterschiede in dem Verhalten der als analog betrachteten Grössen zeigen sollen.

Wir wissen, dass der elektrische Widerstand oder sein reziproker Wert, die elektrische Leitungsfähigkeit, für ein bestimmtes Material und unter Voraussetzung konstanter Temperatur für beliebige Stromdichten gleich sind. In neuerer Zeit haben die eingehenden Arbeiten Ewing's, Hopkinson's u. a. m. dargethan, dass der magnetische Widerstand oder die magnetische Leitungsfähigkeit aller magnetischen Metalle auch bei gleichem Material und gleicher Temperatur für verschiedene magnetische Strömungsdichten oder Induktionen verschieden und ausserdem noch in hohem Masse von der Vorbehandlung und Vorgeschichte des Materials abhängig sind.

Es gelten zwar für den elektrischen Kreis mit der elektrischen Leitungsfähigkeit k und den magnetischen Kreis mit der magnetischen Leitungsfähigkeit μ die analogen Beziehungen: für den elektrischen Widerstand

$$R = \frac{L}{k \cdot F} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 9)$$

für den magnetischen Widerstand

$$\varrho = \frac{l}{\mu \cdot f} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 10)$$

ermitteln lässt, wenn man statt der natürlichen die dekadischen Logarithmen einführt, welche der Logarithmentafel oder dem Rechenschieber zu entnehmen sind. Im vorliegenden Falle war $r_m = 3.858 \text{ cm}$ und somit schliesslich $H = 100 \text{ i}$, wie oben bereits erwähnt.

Man erkennt, dass hier der Unterschied zwischen magnetischem und geometrischem Radius nicht gerade erheblich, aber immerhin von merkbarer Grösse ist. Es sind jedoch Fälle denkbar, wo der Unterschied etwas grösser wird. Wir werden auf die Ermittlung des magnetischen Radius auch bei der Berechnung der Transformatoren zurückkommen müssen.

Wenn also $H = 100 \text{ i}$ war, so wird $\frac{B}{i} = \frac{100 B}{H} = 100 \mu$ sein und wir erkennen aus der dritten Spalte der Tabelle 1 auf S. 10, dass innerhalb der Grenzen von $B = 7390$ bis $B = 19820$ und für das von Bidwell untersuchte Eisen die magnetische Leitungsfähigkeit μ von einem Maximalwerte 1899.10 bis zu einem Minimalwerte 33.90 abnimmt.

8. Unzulässigkeit der Analogie zwischen dem Ohm'schen Gesetze und dem Gesetze des magnetischen Kreises.

Es ist von verschiedenen Seiten in neuerer Zeit hervorgehoben worden, dass es unberechtigt sei, das von Rowland und Bosanquet angeregte magnetomotorische Gesetz als Analogon für das Ohm'sche Gesetz aufzufassen. Auf den ersten Blick erscheint die Ähnlichkeit zwischen beiden Gesetzen überraschend, besonders, wenn man die magnetische Leitungsfähigkeit als Analogon der elektrischen auffasst. Diese Auffassung ist auch der vorstehenden Erläuterung des magnetomotorischen Gesetzes zugrunde gelegt worden, da der Verfasser sich von der Erwägung leiten liess, dass das heute jedem Elektrotechniker in Fleisch und Blut übergegangene Ohm'sche Gesetz die Einprägung des magnetomotorischen Gesetzes erheblich erleichtern könne. Thatsächlich aber entspricht, wie Föppl¹⁾ und Heaviside²⁾ hervorheben, die Permeabilität μ des magnetomotorischen Gesetzes der Dielektrizitätskonstante ϵ eines dem Ohm'schen Gesetze ganz ähnlich gestalteten elektromotorischen

¹⁾ Dr. A. Föppl, El. Zeitschr. 1891, p. 203. — El., London, 28, p. 344. — du Bois, Bericht über die Verhandlungen des Intern. Elektr. Kongresses zu Frankfurt a. M., II, p. 71.

²⁾ O. Heaviside, El., London, 26, p. 448.

Gesetzes für die in einem Dielektrikum auftretenden Verschiebungsströme

$$D = c E \dots\dots\dots 13)$$

In dieser Gleichung bedeutet E die elektrostatische Kraft, D die elektrische Verschiebung, c die Dielektrizitätskonstante. Heaviside nennt μ , d. i. jene Eigenschaft, derzufolge ein Körper magnetische Induktion zu erfahren vermag, seine »inductivity«, und c, d. i. diejenige Eigenschaft, derzufolge ein Körper elektrische Verschiebung gestattet, seine »permittivity« oder »permittancy«. Grawinkel und Strecker¹⁾ haben in der zweiten Auflage ihres trefflichen Hilfsbuches für die Elektrotechnik darauf hingewiesen, dass die Kraftlinien, nachdem sie einmal erzeugt worden sind, ruhen und demnach keinen Widerstand mehr finden. Ihrer Ansicht nach kann der Vorgang der Magnetisierung viel eher mit dem Laden eines Kondensators als mit dem Fließen eines konstant gewordenen Stromes verglichen werden (für den noch nicht konstant gewordenen Strom, der unmittelbar nach Stromschluss unter dem Einflusse einer konstanten E M K fließt, gilt ja das Ohm'sche Gesetz noch nicht), und mit Rücksicht hierauf schlagen sie vor, den reciproken Wert des magnetischen Widerstandes als magnetische Kapazität zu bezeichnen.

Der Haupteinwand, der sich mit Recht gegen die Analogie zwischen Ohm'schem und magnetomotorischem Gesetze erheben lässt, ist der, dass man leicht aus der Analogie zu der falschen Annahme geführt werden könne, den magnetischen Widerstand im stationären Zustande als arbeitverzehrend und die magnetische Strömung als Energieträger zu betrachten.

Der zweite Einwand gegen die Analogie, dass nämlich die magnetische Durchlässigkeit oder Permeabilität μ nicht für alle magnetischen Strömungsdichten B konstant ist, muss schon deshalb nicht als allzu wichtig betrachtet werden, weil in neuerer Zeit gewichtige Stimmen ein ähnliches Verhalten der elektrischen Leitungsfähigkeit k als möglich erscheinen lassen.

Das Ohm'sche Gesetz erscheint uns heute von einer so ausserordentlichen Einfachheit und Selbstverständlichkeit, dass vielleicht nicht Einer unter Zwanzig seine absolute Richtigkeit bezweifelt. Trotzdem hat Maxwell versichert, dass die Annahme der absoluten Konstanz des Widerstandes eines Leiters für ver-

¹⁾ C. Grawinkel und K. Strecker, Hilfsbuch für die Elektrot., 2. Aufl., p. 47. Vergl. auch die Polemik zwischen Uppenborn und den Vorgenannten, El. Zeitschr. 1891, p. 327 u. 437.

schiedene Stromdichten eine vollkommen empirische sei und nur durch genaue Experimente zum Gesetze gestempelt werden könne. Diese Experimente sind im Jahre 1876 auf Grund von Vorschlägen Maxwell's von Prof. Chrystal durchgeführt worden, und man glaubte dabei bis auf die zwölfte Stelle die Richtigkeit dieser Form des Ohm'schen Gesetzes nachgewiesen zu haben, wenn die Temperatur künstlich konstant gehalten oder für ihren Einfluss eine entsprechende Korrektur angebracht wurde.

In neuerer Zeit erhoben Prof. Fitzgerald und Dr. Fison Einwände gegen die allgemeine Gültigkeit des Ohm'schen Gesetzes, deren teilweise Berechtigung Prof. Chrystal zugiebt¹⁾.

Chrystal's Experimente konnten nur den Zweck haben zu prüfen, ob jene Eigenschaft eines Leiters, welche den Namen Widerstand trägt, eine konstante Grösse ist oder nicht. Nun ist allgemein bekannt, dass der Widerstand sich mit einer variablen Grösse ändert, mit der Temperatur; Chrystal's Experimente sollten entscheiden, ob er sich nicht noch mit einer zweiten variablen Grösse, mit der Stromdichte, ändere. Silv. P. Thompson²⁾ wirft jedoch sehr richtig die Frage auf, warum man bei diesen beiden Variablen stehen bleiben wolle und nicht auch andere Variable, wie z. B. das magnetische Feld, in welchem sich der Leiter befinde, die Belichtung seiner Oberfläche und andere mehr, in Betracht ziehe. Wenn man finden würde, dass eine oder die andere dieser Variablen die Grösse des Widerstandes beeinflusste, so würde man jedenfalls nicht das Ohm'sche Gesetz für unrichtig erklären, sondern einfach konstatieren, dass der Widerstand nicht konstant, sondern eine Funktion der betreffenden variablen Grösse sei.

Wir wissen z. B., dass Wismut auch für konstante Stromdichte und Temperatur seinen Widerstand im magnetischen Felde ändert; wir haben sogar diese Thatsache zur Messung der Induktion in diesem Felde benutzt und sie einfach mit den obigen Worten konstatiert, ohne deshalb zu sagen, dass das Ohm'sche Gesetz auf Wismut nicht anwendbar sei. Es ist ausserdem durch Sanford's³⁾ Untersuchungen erwiesen worden, dass der Widerstand eines metallischen Leiters mit der Natur des ihn umgebenden Dielektrikums sich ändert. Monatelang fortgesetzte Vergleiche ergaben z. B., dass der Widerstand eines

¹⁾ El., London, 25, p. 302, 309.

²⁾ El., London, 25, p. 325. 388.

³⁾ El. Zeitschr. 1893, p. 90.

in Petroleum getauchten Kupferdrahtes um 0·18 % kleiner war als der Widerstand desselben Drahtes in Luft. Wir werden es deshalb auch mehr oder weniger als Ansichtssache betrachten müssen, ob es zulässig sei, das magnetomotorische Gesetz als Analogon für das Ohm'sche aufzufassen, da auch der am meisten angeführte Einwand, betreffend die Konstanz der elektrischen Leitungsfähigkeit bei verschiedenen Stromdichten, nicht tief genug eingreifend erscheint, um die bequeme Analogie vollkommen zu verwerfen.

9. Magnetisierungskurven.

Die Gleichung 11 auf S. 14

$$B = \mu H$$

besagt, dass für Luft, deren Permeabilität $\mu = 1$ gesetzt wird, die Induktion B gleich der magnetisierenden Kraft H wird. Und da diese Gleichheit zwischen H und B für alle möglichen Werte von B gilt, so sind für die überwiegende Mehrheit aller denkbaren Substanzen H und B auch innerhalb ihres ganzen Bereiches proportional, weil eben fast alle denkbaren Substanzen entweder unmagnetisch sind wie die Luft, oder so schwach diamagnetisch erscheinen, dass μ praktisch auch für diese Körper gleich der Einheit ist.

Denken wir uns zur Erleichterung der Vorstellung¹⁾ einen Ring von gleichförmigem Querschnitte und von irgend einem bestimmten Durchmesser, der auf seiner ganzen Länge gleichförmig mit isoliertem Kupferdrahte bewickelt ist. Denken wir uns über dieser inneren Bewickelung, welche wir die sekundäre nennen wollen, eine zweite, ähnlich ausgeführte angebracht, welcher unter Einschaltung eines Stromwenders der Strom einer Batterie zugeführt werden kann. Wenn dann die innere oder sekundäre Bewickelung an ein Schwingungsgalvanometer angeschlossen ist und der Strom in der äusseren oder primären Spule umgekehrt wird, so erhält die Galvanometernadel einen plötzlichen Stoss (oder Impuls), welcher anzeigt, dass in der sekundären Bewickelung eine vorübergehende E. M. K. vorhanden war.

Die Grösse des Galvanometerauschlages giebt uns ein Mass für die Grösse der vorübergehenden E. M. K. Ob wir nun den Ring, auf welchem die beiden Bewickelungen angebracht sind, aus Holz, Glas, Kupfer oder Gold oder irgend einer anderen

¹⁾ Dr. John Hopkinson, El., London 24, p. 245.

unmagnetischen Substanz machen, ob wir ihn hohl oder massiv ausführen, die Galvanometerablenkung, welche einem bestimmten Strom in der primären oder äusseren Spule entspricht, wird stets die nämliche bleiben. Und wenn wir die primäre Stromstärke um die Hälfte vergrössern oder verkleinern, so vergrössert oder verkleinert sich auch der Galvanometerausschlag um die Hälfte.

Wenn wir jedoch den Ring aus weichem Eisen herstellen, haben wir ein vollkommen anderes Verhalten des Galvanometerausschlages. Derselbe ist zunächst für gleiche Ströme in der äusseren oder primären Bewickelung ausserordentlich viel grösser, da uns schon Bidwell's Experimente andeuten, dass μ ganz leicht gleich 2000 werden kann, dass also in diesem Falle die Induktion, für die gleiche magnetisierende Kraft H , 2000 mal grösser

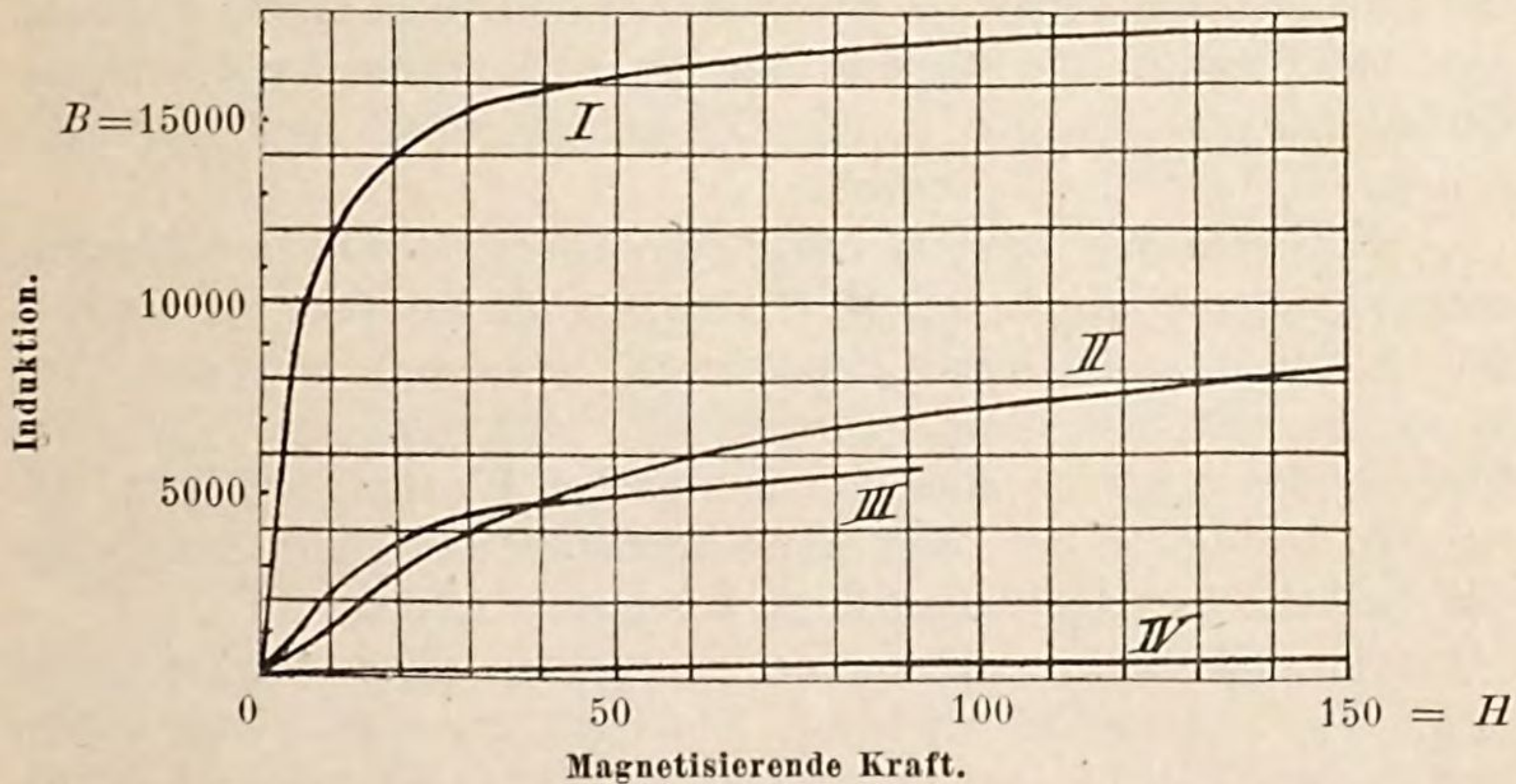


Fig. 3.

- I. Magnetisierungskurve für Schmiedeeisen.
- II. Magnetisierungskurve für Kobalt.
- III. Magnetisierungskurve für Nickel.
- IV. Magnetisierungskurve für unmagnetische Substanzen.

sein muss, als wenn statt des Eisens nur Luft oder ein unmagnetischer Körper der Kraft H ausgesetzt wäre. Ausserdem aber ist dieser Ausschlag der Galvanometernadel nicht mehr dem Strome in der äusseren Bewickelung proportional. Wir finden vielmehr, wenn wir die Stromstärke in der primären Bewickelung Schritt für Schritt vergrössern und die beobachteten Galvanometerablenkungen als Ordinaten, die gleichzeitig gemessenen Stromstärken in der primären Bewickelung als Abscissen in ein rechtwinkliges Koordinatensystem eintragen, dass diese Kurve anfangs eine bestimmte Neigung besitzt, dann aber sich plötzlich nach oben wendet und so anzeigt, dass die Galvanometerablenkungen etwas rascher anwachsen als zuvor. So-

bald jedoch die primäre Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet, verringert sich die Steigung der Kurve und zeigt dadurch an, dass die Galvanometerablenkungen jetzt weniger rasch anwachsen als die primäre Stromstärke (Fig. 3).

Die Fig. 3 enthält ausser der eben besprochenen Kurve noch zwei andere, ähnlich verlaufende Kurven und eine geradlinig verlaufende Linie. Die beiden Kurven beziehen sich auf Nickel und Kobalt, jene zwei Körper, welche noch deutlich magnetische Eigenschaften besitzen. Ausser diesen beiden Körpern und dem Eisen sind praktisch alle anderen Körper in ihrem Verhalten durch die vierte, gerade Linie der Fig. 3 gekennzeichnet. Wenn die Ablenkung, welche dem unmagnetischen Ringe entspricht, als Einheit genommen wird, so erreicht jene für Eisen für eine bestimmte primäre Stromstärke den Wert 2000, während jene für Wismut, die stärkste der bis jetzt bekannten diamagnetischen Substanzen, den von der Einheit praktisch nicht verschiedenen Wert 0.999825 besitzt.

Man bemerkt, dass in Fig. 3 die Abscissen die Bezeichnung magnetisierende Kraft H , die Ordinaten die Bezeichnung Induktion B tragen. Die erste Bezeichnung erkennen wir nach dem Vorausgegangenen ohne weiteres als berechtigt an. Zur Erklärung der zweiten wollen wir in wenigen Worten schildern, wie wir die Induktion aus den Aichungsdaten und dem Ausschlage des ballistischen Galvanometers berechnen können.

Der ballistische Galvanometerausschlag misst eine während einer sehr kurzen Zeit wirkende Elektrizitätsmenge. Eine solche von bestimmter Grösse vermag z. B. ein Kondensator von bekannter Kapazität zu liefern, der auf ein bestimmtes Potential geladen und dann durch das Galvanometer entladen wird. Der unter diesen Umständen erfolgende Galvanometerausschlag ist proportional der vom Kondensator gelieferten Elektrizitätsmenge und gestattet jene vorübergehende E. M. K. zu berechnen, welche, wenn sie in dem sekundären Stromkreise des Ringes wirkte, im Galvanometer den Ausschlag 1 hervorzurufen im stande wäre. Aus dieser E. M. K. und dem nach Einschaltung des Ringes thatsächlich beobachteten Ausschlage lässt sich dann die Induktion B im Ringe berechnen. Wir begnügen uns hier mit diesen allgemeinen Andeutungen, da wir bei Besprechung der Untersuchung magnetischer Felder noch näher auf die Methode des ballistischen Ausschlages zurückkommen müssen.

Da es bisher noch nicht gelungen ist, für den Zusammenhang zwischen B und H einen einfachen analytischen Ausdruck

aufzufinden, so begnügt man sich meistens damit, für das untersuchte Material eine B H-Kurve ähnlich wie in Fig. 3 zu entwerfen und entweder diese Magnetisierungskurve direkt weiter zu verwenden, oder an Hand derselben Tabellen zu entwerfen, von denen im folgenden einige von verschiedenen Beobachtern nach verschiedenen Methoden erhaltene zusammengestellt sind.

Magnetisierungsdaten für Schmiedeeisen nach verschiedenen Beobachtern.

	I Hop- kinson ¹⁾	II Ewing ²⁾	III Row- land ²⁾	IV Vig- noles ³⁾	V Stein- metz ⁴⁾	VI Mittelwert von H aus I bis V	VII Permeabilität berechnet aus B und H _m
B=1000	H=—	2.3	0.9	—	—	H _m =1.6	$\mu=626$
2000	—	2.7	1.2	—	1.5	1.8	1112
3000	—	2.9	1.4	—	2.0	2.1	1427
4000	—	3.2	1.7	2.6	2.4	2.5	1600
5000	1.7	3.6	2.1	3.5	2.6	2.7	1850
6000	2.1	3.8	2.4	4.2	3.0	3.1	1935
7000	2.6	4.3	3.0	4.9	3.5	3.7	1890
8000	3.2	4.7	3.6	5.6	4.3	4.3	1860
9000	4.0	5.3	4.3	6.6	5.3	5.1	1765
10000	5.0	5.9	5.2	7.4	6.2	5.9	1695
11000	6.5	6.8	6.4	8.8	7.8	7.4	1485
12000	8.5	8.2	7.9	10.5	9.0	8.9	1430
13000	12.0	—	10.4	13.8	12.2	12.1	1075
14000	17.0	—	15	20.0	15.6	16.9	828
15000	28.5	—	23	29.4	20.0	25.2	596
16000	50.0	—	40	—	27.4	39	410
17000	105.0	—	—	—	40.2	73	233

Die Spalte VI dieser Tabelle enthält das arithmetische Mittel der in den Spalten I — V enthaltenen Werte von H. Eine solche Zusammenfassung willkürlich ausgesuchter Versuchsreihen, welche zudem noch nach verschiedenen Methoden und an verschiedenem, wenn auch gleich bezeichnetem Materiale erhalten wurden, mag unzulässig erscheinen. Doch mag eine solche Zusammenfassung immerhin dazu dienen, von dem Verlaufe einer Magnetisierungskurve für eine mittlere Eisensorte ein ungefähres Bild zu geben

¹⁾ Aus Silv. P. Thompson, Die dynamoelektr. Maschinen, deutsch von C. Grawinkel, I, p. 283.

²⁾ Aus Ewing's Kurven und Tabellen, El., London, 24, p. 567.

³⁾ Aus Vignole's Kurven und Tabellen, El., London, 27, p. 78.

⁴⁾ Aus Steinmetz' Kurven und Tabellen, El., London, 28, p. 409, El. Zeitschr. 1892, p. 43, 55.

(Fig. 4), und schliesslich kommt noch die Überlegung in Betracht, dass für eine nicht untersuchte Eisensorte die B H -Kurve angenommen werden muss. Dass in einem solchen Falle die wahren Werte von H eher gleich jenen der VI. Spalte als gleich jenen

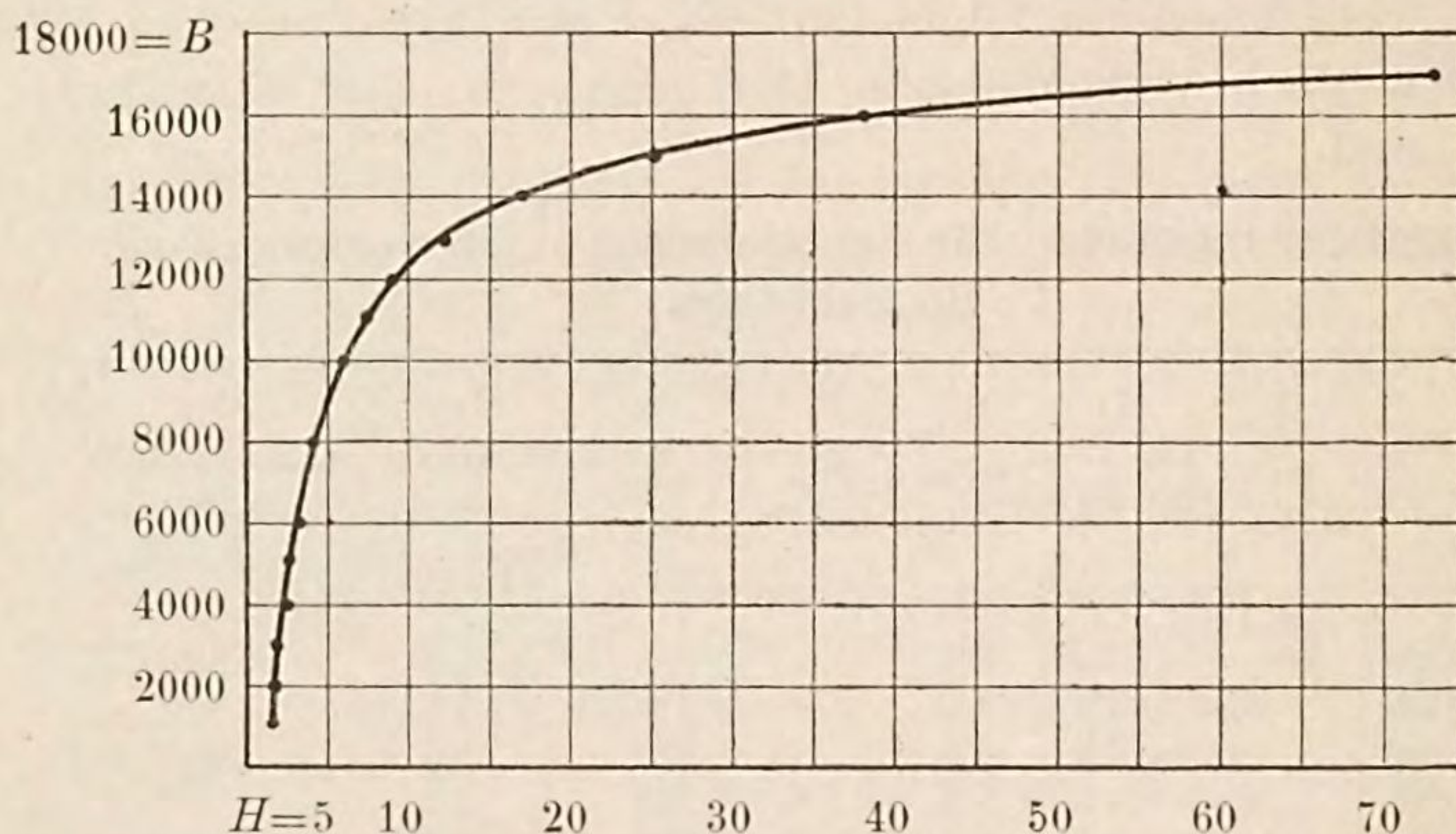


Fig. 4.

Magnetisierungskurve für gutes Schmiedeeisen.

einer beliebig herausgegriffenen Versuchsreihe sein werden, liegt auf der Hand. Übrigens ist hier stets wieder darauf hinzuweisen, dass eine Prüfung der zum Bau von Dynamos und Transformatoren zu verwendenden Eisensorten dringend zu

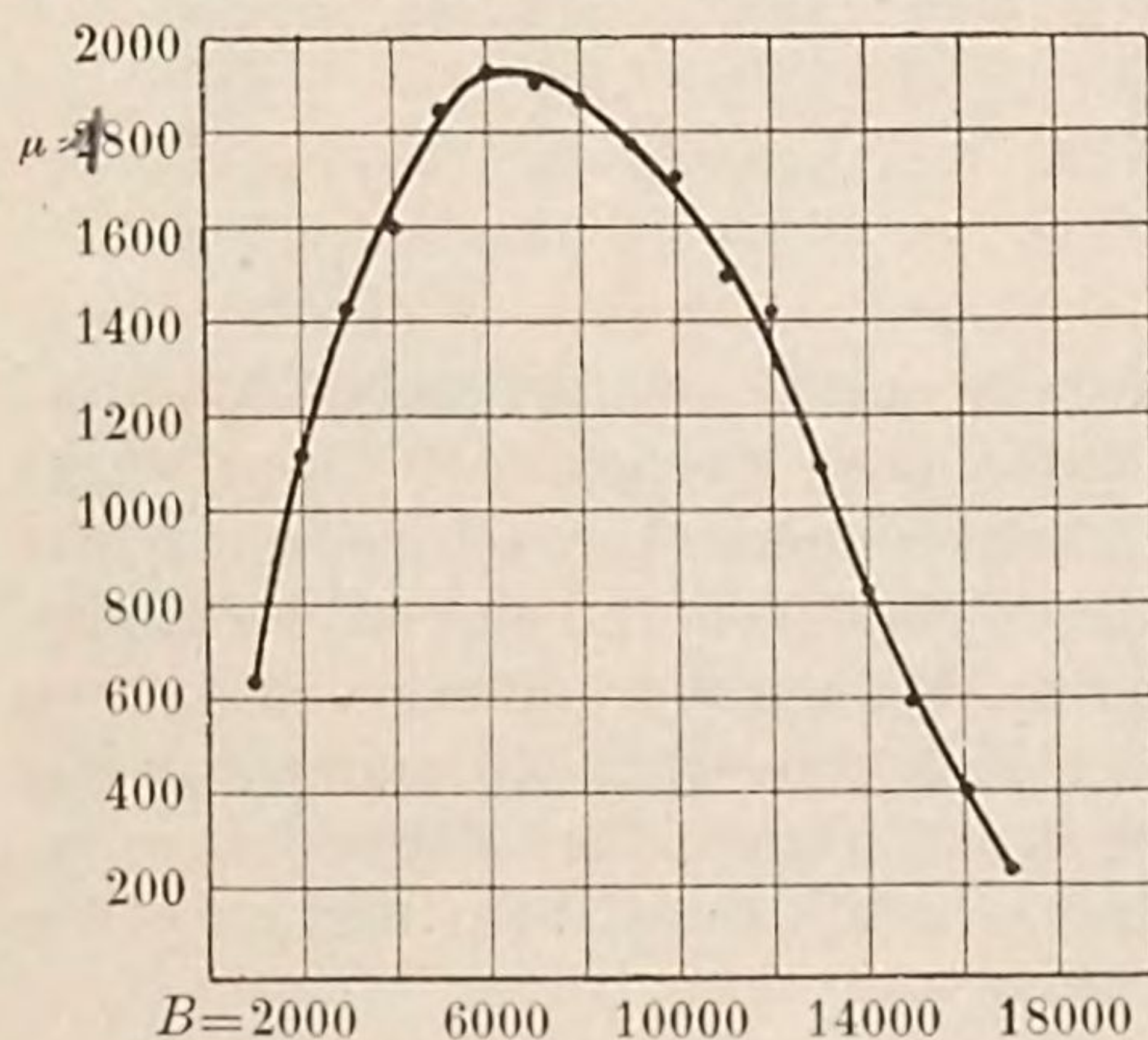


Fig. 5. Kurve der Permeabilität bei gutem Schmiedeeisen.

empfehlen und ausserdem, selbst bei dauern- dem Bezuge des Mate- rials von einem und demselben Lieferanten, von Zeit zu Zeit zu wiederholen ist. Die letzte Spalte der Tabelle enthält die Werte der aus H_m und B berech- neten Permeabilität. Man erkennt, dass mit steigender Induktion die Permeabilität bis zu einem Maximalwerte anwächst und dann aber stetig abnimmt (Fig. 5).

Die Abnahme der Permeabilität schreitet stetig bis zu den höchsten Werten fort, welche bis jetzt für die Induktion B erreicht worden sind. Dies geht deutlich aus der folgenden Versuchs-

empfehlen und ausserdem, selbst bei dauern- dem Bezuge des Mate- rials von einem und demselben Lieferanten, von Zeit zu Zeit zu wiederholen ist. Die letzte Spalte der Tabelle enthält die Werte der aus H_m und B berech- neten Permeabilität. Man erkennt, dass mit steigender Induktion die Permeabilität bis zu

einem Maximalwerte

reihe Ewing's hervor, bei welcher B den Wert 40730 erreichte und die Permeabilität nur noch 2·15 betrug. Für den höchsten bis jetzt für B erreichten Wert¹⁾ war

$$B = 45350, \quad H = 24500, \quad \mu = 1\cdot85,$$

die Permeabilität des weichen Schmiede Eisens (Lowmoor Wrought Iron), also nur noch 85 % höher als jene der Luft.

Untersuchung eines Stückes Lowmoor Wrought Iron nach Ewing¹⁾.

H =	3080,	B =	24130,	μ =	7·83,
	6450,		28300,		4·39,
	10450,		32250,		3·09,
	13600,		35200,		2·59,
	16390,		36810,		2·25,
	18760,		39900,		2·13,
	18980,		40730,		2·15. (?)

Es sind jedoch ausser den durch die Kurven der Fig. 3 dargelegten noch weitere Unterschiede zwischen dem Verhalten der grossen Klasse unmagnetischer und der beschränkten Klasse magnetischer Körper vorhanden.

Denken wir uns zur Erklärung dieser Unterschiede die sekundäre Spule auf einer Seite des Ringes angeordnet und den Ring selbst geteilt, so dass seine Teile, wie bei Bidwell's Versuchsanordnung, auseinander gezogen werden können und die sekundäre Spule vollkommen vom Ringe abgezogen werden kann. Wir senden nun zunächst einen Strom von bestimmter Stärke durch die primäre Windung des Ringes, verringern die Stärke dieses Stromes allmählich bis auf Null, ziehen dann die Teile des Ringes auseinander und lassen schliesslich die sekundäre Spule aus dem Ringe herausschlüpfen. Wenn das Material des Ringes unmagnetisch war, so finden wir bei diesem Vorgehen keine Ablenkung der Galvanometernadel; war jedoch das Material des Ringes magnetisch, so finden wir eine starke Ablenkung, welche unter Umständen, bei besonders hartem Material, 80—90 % jenes Ausschlages betragen kann, den das Herausziehen der Sekundärspule bei Vorhandensein der vollen Stromstärke verursacht hätte²⁾. Welche Eigenschaften also auch die magnetisierende Stromstärke dem Eisen mitgeteilt haben mag, so zeigt das vorliegende Experiment deutlich, dass das Eisen einen grossen Teil dieser Eigenschaften auch dann noch zurückbehält, wenn die magnetisierende Kraft zu wirken aufgehört hat.

¹⁾ Aus Ewing, Magn. Ind. in iron and other metals. p. 139 u. 144.

²⁾ J. Hopkinson, El., London, 24, p. 246.

Wir können diesen Versuch noch einen Schritt weiter treiben, indem wir den Strom allmählich zu einem grossen Werte anwachsen und dann auf einen kleinen Wert abnehmen lassen, hierauf den Ring öffnen und die Sekundärspule herausziehen. Bei den meisten Substanzen finden wir, dass die Ablenkung genau dieselbe ist, als ob wir den Strom nur von Null bis zu seinem kleinen Endwerte gebracht hätten. Bei Eisen und anderen magnetischen Materialien aber finden wir, dass die Ablenkung nicht nur von dem Endwerte, sondern in hohem Masse auch von dem Maximalwerte abhängt, den der Strom erreicht hatte.

10. Der magnetische Kreisprozess.

Nimmt man eine cyklische Veränderung¹⁾ der magnetisierenden Kraft H vor, d. h. verleiht man ihr allmählich alle Werte von Null an bis zu einem beliebigen positiven Maximum, von da über Null hinaus bis zu einem negativen Maximum von gleichem oder anderem absoluten Werte²⁾ und von diesem wieder auf Null zurück, und trägt man dann die erhaltenen Werte von B als Ordinaten zu den entsprechenden Abscissenwerten H auf, so erhält man für den ansteigenden und abnehmenden Wert besondere Kurven, welche nicht zusammenfallen. Es zeigt sich vielmehr, dass einem und demselben Werte der magnetisierenden Kraft H verschiedene Werte der Induktion B entsprechen, je nachdem man sich auf dem aufsteigenden oder dem abnehmenden Aste der B H -Kurve befindet.

Nimmt man z. B. einen Draht aus sehr weichem Eisen, dessen Durchmesser = 0.158 cm , dessen Länge = 64 cm ist, und verändert man H

- 1) von Null bis $+17.26$ und zurück,
- 2) « $+$ « $+17.26$ über Null bis -17.26 , und
- 3) « $-$ « -17.26 über Null bis $+17.26$,

so hat man³⁾ z. B. (Fig. 6) für

- 1) $H = +1.9$, $B = 4900$,
- 2) $H = -1.9$, $B = 0$,
- 3) $H = +1.9$, $B = -1000$,

oder für

- 1) $H = +4$, $B = 10000$,
- 2) $H = -4$, $B = -9000$,
- 3) $H = +4$, $B = 9700$.

¹⁾ Baur, El. Zeitschr. 1889, p. 130.

²⁾ Die Vorzeichen sind hier nur zur Unterscheidung der Richtung des magnetischen Stromes eingeführt.

³⁾ Nach Versuchen von Ewing. Vergl. Dr. Baur, El. Zeitschr. a. a. O.

Der Erste, welcher ein derartiges Verhalten beobachtete und auch die Bedeutung der von den beiden Ästen der BH -Kurve eingeschlossenen Fläche richtig erkannte, war Prof. Warburg¹⁾ in Freiburg i. B.; nach ihm hat Prof. Ewing in einer langen und eingehenden Reihe glänzender Versuche diese Erscheinung genauer verfolgt und ihr den Namen Hysteresis beigelegt, während Warburg dieselbe einer Wirkung der Koërcitivkraft zugeschrieben hatte.

Die von den beiden Ästen der Magnetisierungskurve eingeschlossene Fläche stellt jene Arbeit dar, welche aufgewendet werden muss, um die Volumeinheit (das *ccm*) des magnetischen Materials von dem $+$ zum $-$ Maximum und zurück zu magnetisieren.

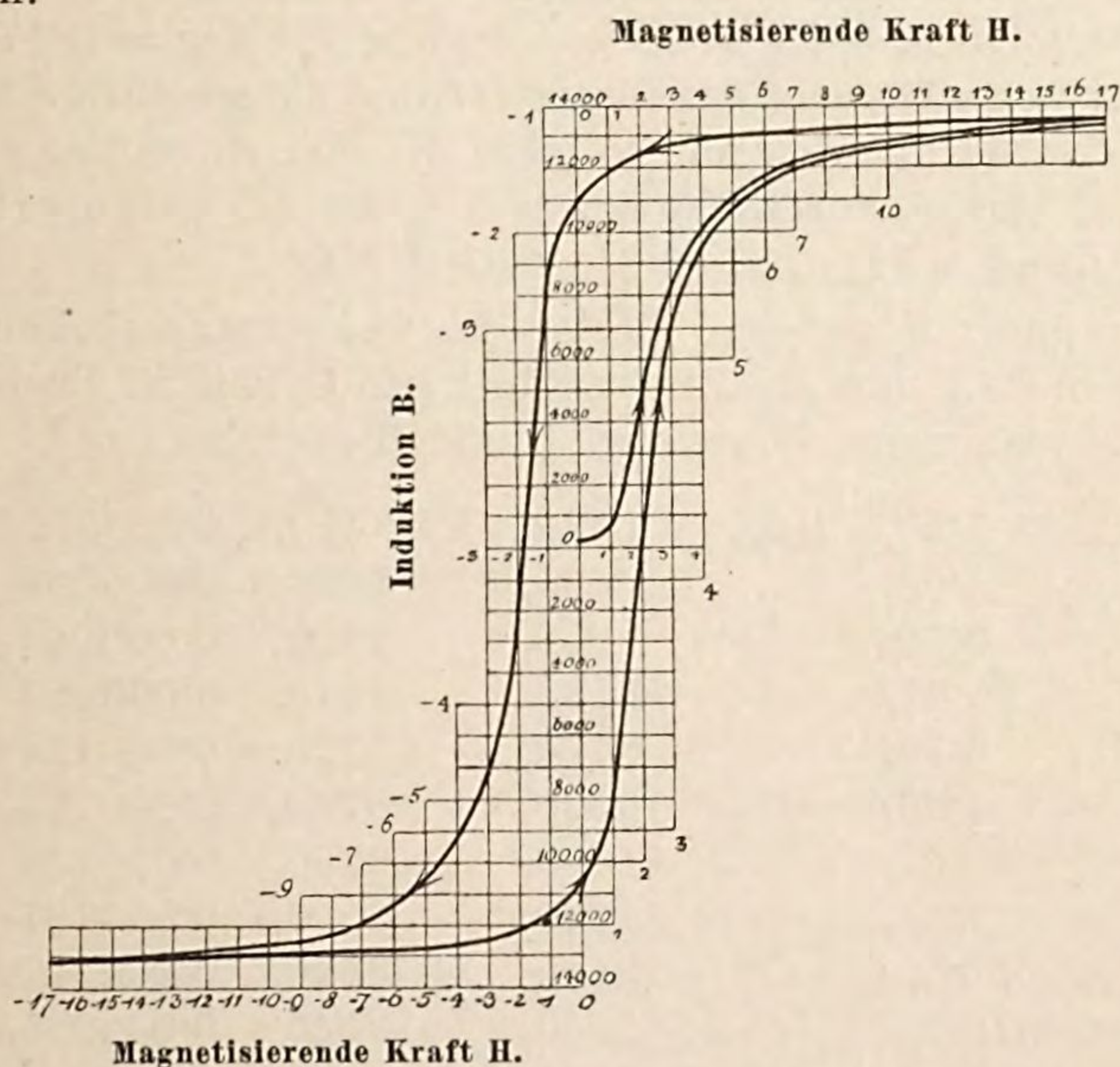


Fig. 6.

Magnetischer Kreisprozess für weiches Schmiedeeisen.

Um den während des magnetischen Kreisprozesses verbrauchten Effekt zu bestimmen, braucht man nur den Flächeninhalt der Schleife mit dem Planimeter zu messen, indem man als Flächeneinheit ein Rechteck mit den Seiten $B = 1$ und $H = 1$ wählt. Dividiert man dann die erhaltene Fläche durch

¹⁾ Warburg, Freiburg Ber., 8, 8. Dezember 1890. Wiedemann, Ann. 1881, 13, p. 141.

4π , so erhält man den Effekt direkt in absoluten C. G. S. Einheiten, in Erg, welche durch 10^7 dividiert die praktischen Einheiten, Watt, ergeben.

So ist für unsere Fig. 6 die gesamte Fläche

$$= 584040 \text{ qmm},$$

oder, da $B = \sqrt{5} \text{ mm}$ und $H = \sqrt{5} \text{ mm}$,

$$= 116808 \text{ B H Einheiten}.$$

Dies giebt, durch $4\pi = 12.56$ geteilt,

$$9300 \text{ Erg} = 0.00093 \text{ Watt}.$$

Die während des Kreisprozesses absorbierte Energie setzt sich in Wärme um. Nimmt man als mechanisches Wärmeäquivalent $425 \times 980.6 \times 100 = 4.17 \times 10^7 \text{ Erg} = 4.17 \text{ Watt}$, als spezifisches Gewicht des Eisens 7.7 und als spezifische Wärme desselben 0.11 Kalorien an, so wäre die von einem Erg pro *ccm* erzeugte Temperaturerhöhung, wenn keine Wärmeabgabe stattfinden würde, $= 2.84 \times 10^{-8} \text{ }^\circ \text{C}$.

Es sind mit anderen Worten die Temperaturerhöhung pro Cyklus in $^\circ \text{C}$. und der Effektverlust pro Cyklus in Erg, wenn man die maximalen Werte von B und H einführt,

für $H_{\max}$	$= 1.50,$	$B_{\max} = 1974,$	Erg 410,	$0.000012 \text{ }^\circ \text{C}.$
	1.95,	3830,	1160,	0.000033
	2.56,	5950,	2190,	0.000062
	3.01,	7180,	2940,	0.000083
	3.76,	8790,	3990,	0.000113
	4.96,	10590,	5560,	0.000153
	6.62,	11480,	6160,	0.000175
	7.04,	11960,	6590,	0.000187
	26.5,	13700,	8690,	0.000247
	75.2,	15560,	10040,	0.000285.

Da thatsächlich stets Wärme von seiten des magnetisierten Eisenstückes abgegeben wird, so wird die von der Hysteresis herrührende Erwärmung stets geringer sein, als die vorstehende Tabelle dies angiebt. Freilich ist hierbei zu beachten, dass nur der der statischen Hysteresis entsprechende Energieaufwand berücksichtigt wurde. Von den in der Masse des Eisens möglicherweise auftretenden Wirbelströmen, die auch Foucaultströme genannt werden (obwohl Foucault nichts mit ihrer Entdeckung oder Erkennung zu thun hat), sowie von dem Einflusse der viskosen Hysteresis ist vollkommen abgesehen.

Die Wirkung dieser letzteren Form der Hysteresis äussert sich darin, dass unter dem Einflusse einer wechselnden magnetisierenden Kraft H die magnetische Induktion B auch zeitlich hinter dem normalen Wert zurückbleibt und z. B. noch längere Zeit nach dem Stromschlusse langsam steigt, wenn dem Stromschlusse eine höhere Induktion vorhergegangen, oder sinkt, wenn eine niedrigere Induktion zuvor vorhanden war. Die von der viskosen Hysteresis absorbierte Energie und die von dieser erzeugte Wärme müssten um so grösser sein, je rascher H wechselt.

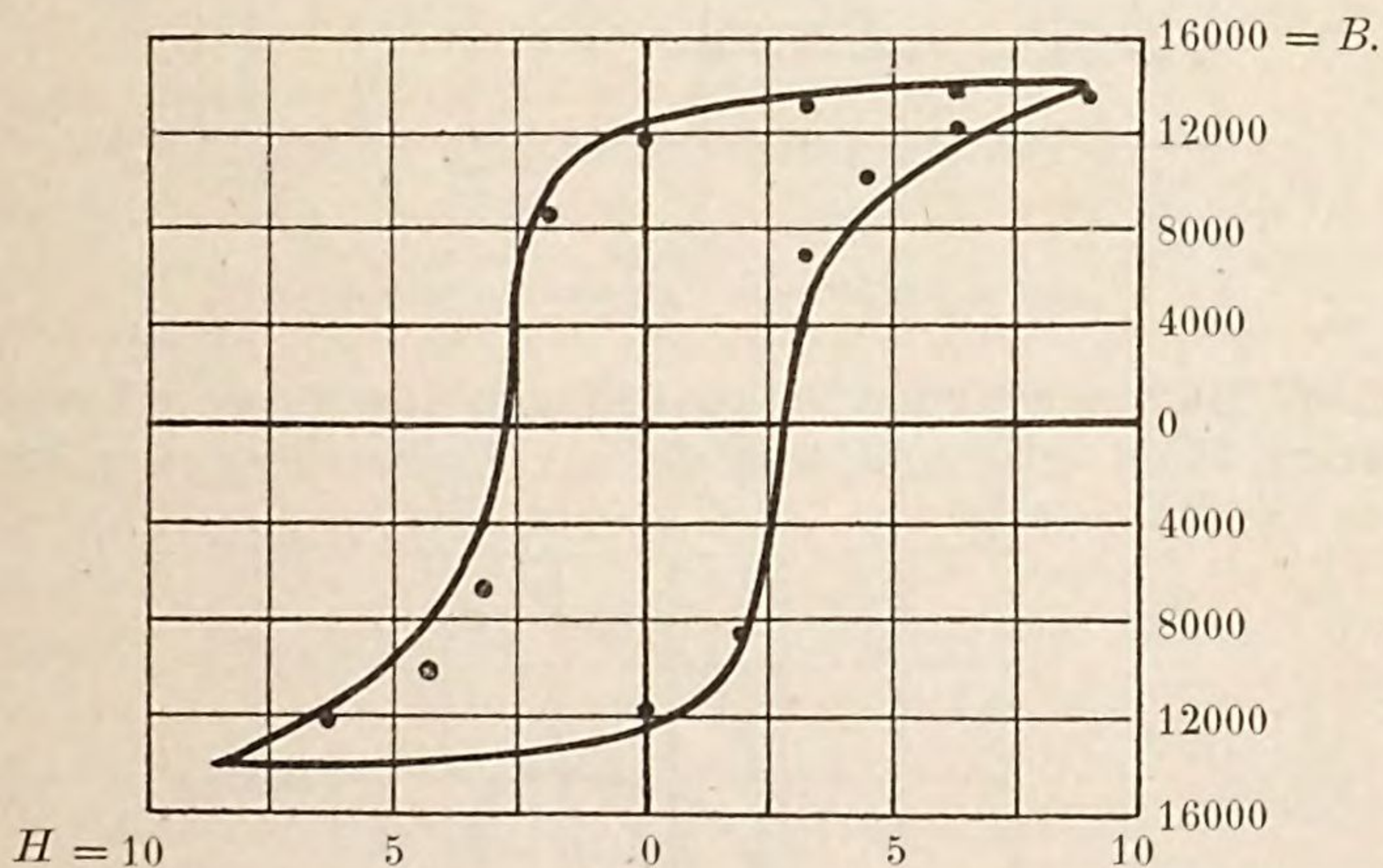


Fig 7.

Einfluss der viskosen Hysteresis bei weichem Eisen.

Um das Auftreten einer zeitlichen Verzögerung der Wirkung einer magnetisierenden Kraft, also das Vorhandensein einer magnetischen Viskosität, zu erklären, schreibt Ewing¹⁾ den magnetischen Molekülen eine gewisse Trägheit zu. Unter dem Einflusse einer magnetisierenden Kraft beginnt die Störung des Gleichgewichtes der magnetischen Theilchen zunächst an der Oberfläche des magnetischen Körpers, und die Wirkung pflanzt sich dann von Molekül zu Molekül fort. Daraus erklärt sich auch die Erscheinung, dass die zeitliche Verzögerung der magnetisierenden Wirkung in einem grossen Stücke weichen Eisens erheblich grösser ist, als in einem dünnen Drahte.

¹⁾ J. A. Ewing, Ind. in iron p. 322.

Um die relative Grösse der viskosen Hysteresis gegenüber der statischen zu bestimmen, haben J. und E. Hopkinson¹⁾

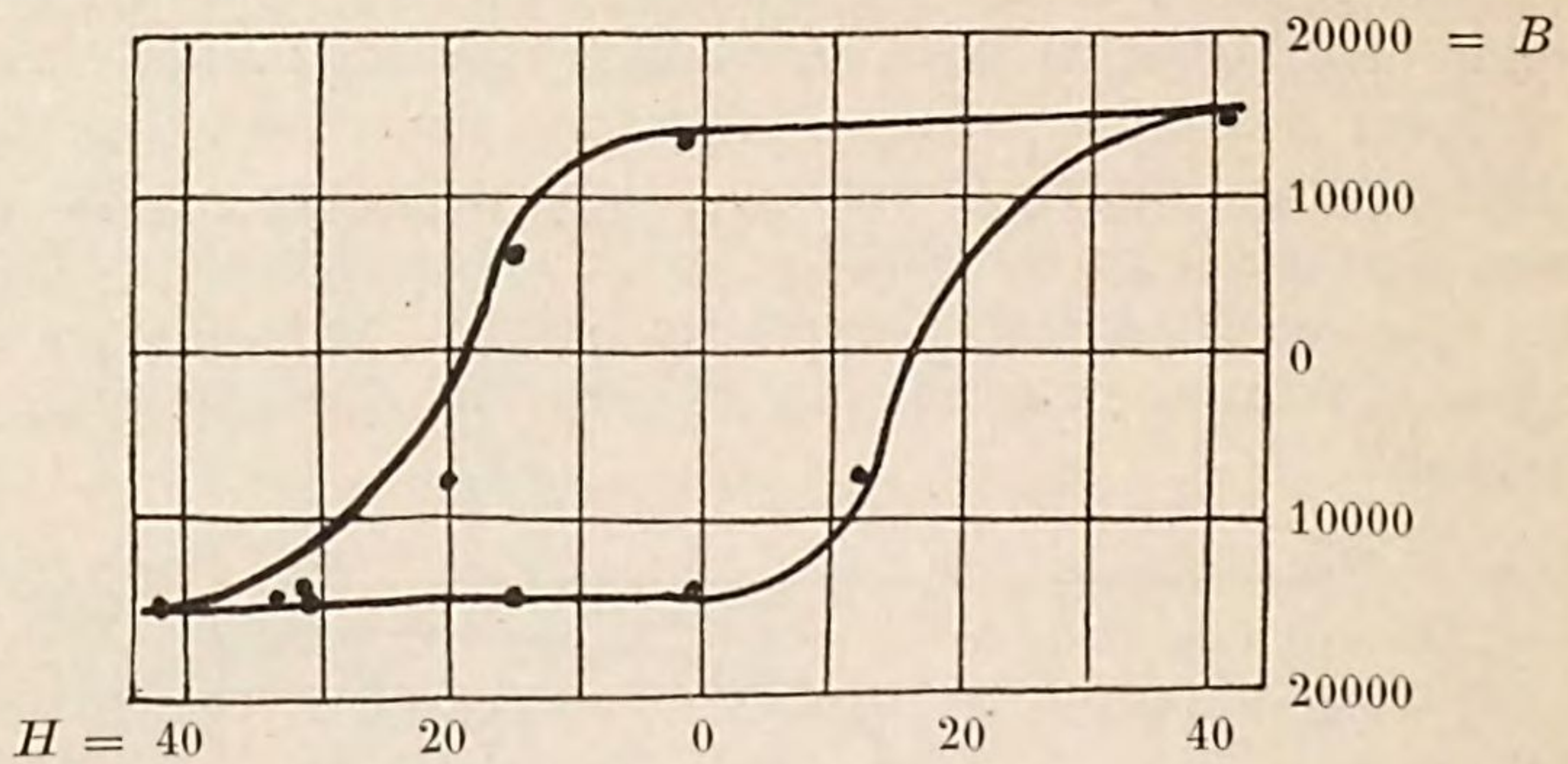


Fig. 8.

Einfluss der viskosen Hysteresis bei hartem Stahl.

genaue Untersuchungen an zwei Ringen aus weichem Eisen und hartem Stahl angestellt, welche zur Vermeidung von Wirbel-

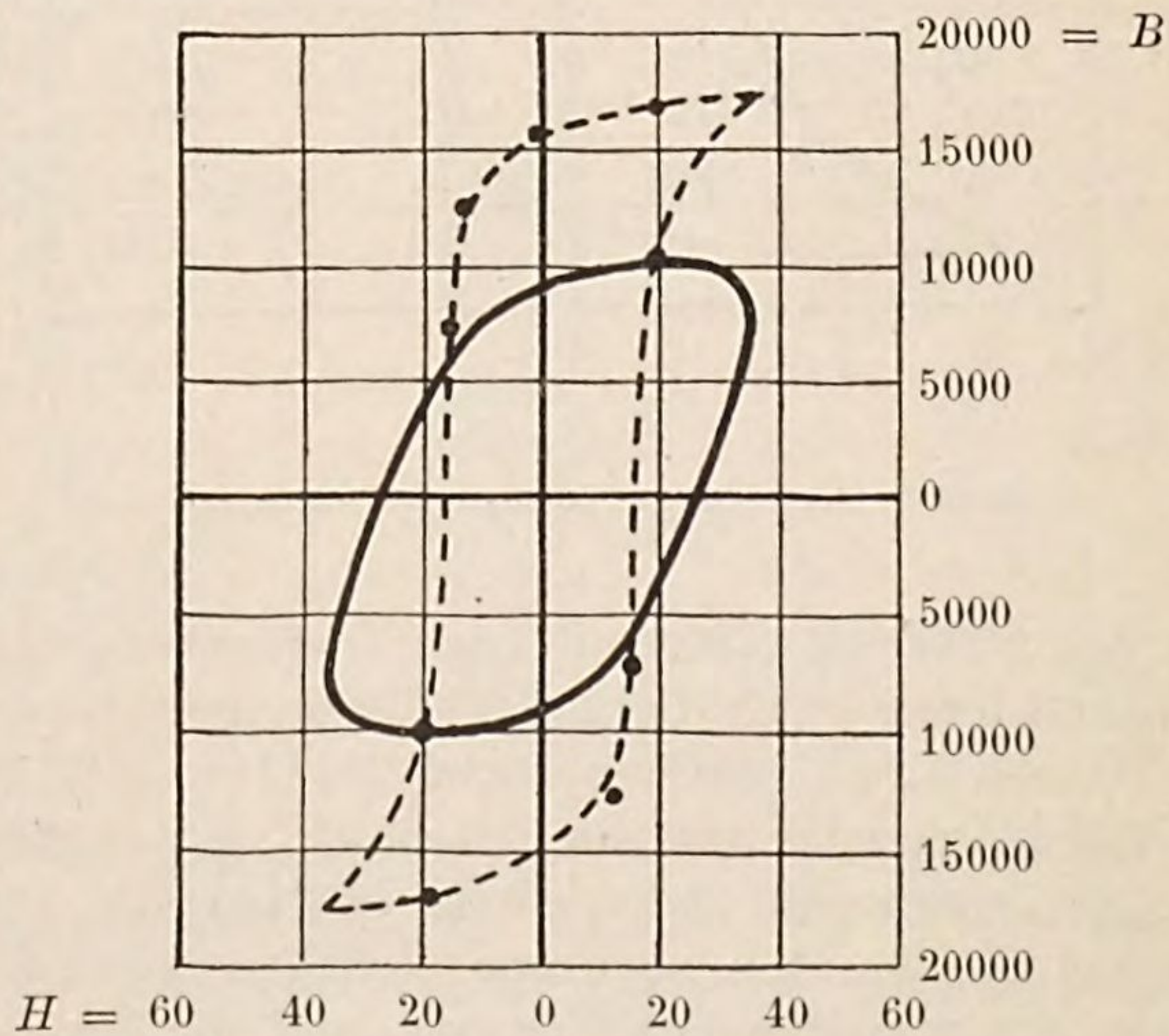


Fig. 9.

Einfluss der viskosen Hysteresis bei nicht sorgfältig unterteiltem, hartem Stahl.

strömen aus sorgfältig schellackierten Drähten von $\frac{1}{4}$ mm Durchmesser hergestellt waren. Untersucht man die in den Fig. 7 bis 9

¹⁾ J. und E. Hopkinson, El., London, 29, p. 510. Lum, él., 49, p. 38, 1892.

niedergelegten Resultate dieser Messungen etwas genauer, so erkennt man, dass für mittlere Induktionen von $B = 3000 - 4000$ die nach der ballistischen Methode erhaltenen Punkte mit den bei 125 kompletten Cyklen sich ergebenden Kurven übereinstimmen, dass aber, sobald die Induktion hohe Werte erreicht, die Kurven besonders in dem der maximalen Induktion vorausgehenden Teile etwas voneinander abweichen.

Man hatte damals nicht untersucht, ob diese Abweichung wirklich eine Folge des zeitlichen Zurückbleibens der Induktion hinter der magnetisierenden Kraft war, oder ob man sie der Anwendung des ballistischen Galvanometers zuzuschreiben hatte.

In einer neuerdings von J. Hopkinson, E. Wilson, F. Lydall ausgeführten Untersuchung¹⁾ gelangte man zu der Erkenntnis, dass 1) nach einer plötzlichen Vergrösserung der magnetisierenden Kraft die Induktion nicht sofort ihren definitiven Wert erreicht, sondern während einiger Sekunden noch etwas anwächst, und dass 2) der kleine Unterschied zwischen den bei langsamem Durchlaufen der Cyklen und bei einer beträchtlichen Zahl von Cyklen pro Sekunde erhaltenen Kurven tatsächlich in einer zeitlichen Verzögerung der Magnetisierung begründet ist und mit der Zahl der Cyklen pro Sekunde etwas wächst. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Übereinstimmung mit den von Evershed und Vignoles²⁾ erhaltenen. Diese Autoren gelangten zu der Erkenntnis, dass die Effekte, welche aufgewendet werden müssen, um ein und dasselbe Stück Eisen einen geschlossenen magnetischen Kreislauf das eine Mal in einem kleinen Bruchteil einer Sekunde, das andere Mal in etwa 2 Sekunden durchlaufen zu lassen, sich höchstens um 4—5, wahrscheinlich aber nur um 2 %, unterscheiden, dass aber diese Differenz bis auf 20 % anwachsen kann, wenn zur Vollendung des langsamen Kreisprozesses einige Minuten gebraucht werden.

Es mag an dieser Stelle auch gleich ein Punkt von grosser praktischer Bedeutung hervorgehoben werden, auf welchen Evershed und Vignoles²⁾ hinweisen. Dieselben fanden, dass zwei von einem und demselben Walzwerk bezogene, als gleiche Qualitäten verkaufte Eisenproben, welche zudem gleiche Permeabilität besaßen, in ihren Hysteresisverlusten um mehr als 70 % voneinander verschieden waren. Diese Beobachtung steht aller-

¹⁾ J. Hopkinson, E. Wilson und F. Lydall, Lum. él. 48, p. 384, 1893 El. Zeitschr. 14, p. 449, 1893.

²⁾ Evershed u. Vignoles, El., London 27, p. 49 und 29, p. 583.

dings vereinzelt da. Bei den zahlreichen Untersuchungen, welche der Verfasser an Transformatoren auszuführen Gelegenheit hatte, betrugen die Unterschiede zwischen den Hysteresisverlusten der aus gleichen Eisensorten hergestellten Transformatoren nie mehr als 15—20 %. Aber man wird in der Praxis finden, dass im allgemeinen jede Eisensorte andere Hysteresisverluste aufweist, und es wird sich somit dringend empfehlen, die zur Verwendung gelangenden Eisensorten durch ein praktisch brauchbares und mehr für die Werkstätte als für das Laboratorium geeignetes Verfahren auf ihre Hysteresisverluste zu untersuchen. Wir werden an anderer Stelle hierauf näher eingehen und wenden uns nun zunächst einigen Sonderfällen des magnetischen Kreises und dann den Grundgesetzen der Induktion zu.

11. Behandlung einiger Sonderfälle des magnetischen Kreises.

Wir haben bisher nur den einfachsten Fall eines magnetischen Kreises behandelt, welcher auf seiner ganzen Länge gleichen Querschnitt und gleiche, wenn auch mit der jeweiligen Induktion veränderliche Permeabilität aufweist. Wenig komplizierter nur ist der Fall, wo der magnetische Kreis aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist, welche zwar von derselben magnetischen Strömung durchsetzt werden, dabei aber verschiedene Querschnitte aufweisen und aus verschiedenem Materiale bestehen. Das wichtigste praktische Beispiel eines solchen magnetischen Serienkreises bietet die Dynamomaschine, deren genaue Berechnung durch die grundlegenden Arbeiten von Hopkinson und Kapp ermöglicht wurde. Gisbert Kapp¹⁾ ermittelt zum Zwecke der Vorausberechnung den gesamten magnetischen Widerstand (der sich bei einer Dynamo mit einfachem magnetischen Kreise als Summe der Einzelwiderstände des Kreises ergibt) und erhält dann die von den Magnetschenkelwindungen auszuübende magnetomotorische Kraft aus diesem magnetischen Gesamtwiderstande und der bekannten magnetischen Strömung. Die Doktoren J. und E. Hopkinson²⁾ führen den magnetischen Widerstand, der ja auch bei Kapp nicht Zweck, sondern nur Mittel zum Zweck ist, nicht explizit ein, sondern entwerfen für jeden Teil des Serienkreises eine Kurve, deren Ordinaten die allen Teilen gemeinsame magnetische Strömung N und deren Abscissen die Werte der magneto-

¹⁾ Gisbert Kapp, El., London 14, 15 u. 16.

²⁾ J. und E. Hopkinson, El., London 18, p. 39.

motorischen Kraft M für den betreffenden Teil des magnetischen Kreises sind. Bei richtiger Interpretation der in Betracht kommenden Grössen stimmen die beiden Berechnungsmethoden in ihren Endresultaten überein, wie O. Frölich¹⁾ in einer längeren Abhandlung dargelegt hat.

Um das Hopkinson'sche Verfahren an einem konkreten Falle klarzulegen, denken wir uns den magnetischen Serienkreis aus zwei Teilen $a c b$ und $a d b$ gebildet.

(Fig. 10.) Wir ermitteln dann zunächst in einem Vorversuche für jeden dieser Teile, deren geometrische Dimensionen uns bekannt sind, den Zusammenhang zwischen der magnetomotorischen Kraft M und der magnetischen Strömung N und legen denselben in einer Kurve graphisch nieder. Diese $M N$ -Kurve muss ähnlichen Verlauf aufweisen wie die $B H$ -Kurve des betr. Teiles; denn es besteht zwischen beiden Kurven der Zusammenhang, dass die Abscissen M gleich sind l mal den Abscissen H und dass die Ordinaten N gleich sind f mal den Ordinaten B , wenn mit l und f die Länge und der Querschnitt des betreffenden Teiles des magnetischen Kreises dargestellt werden.

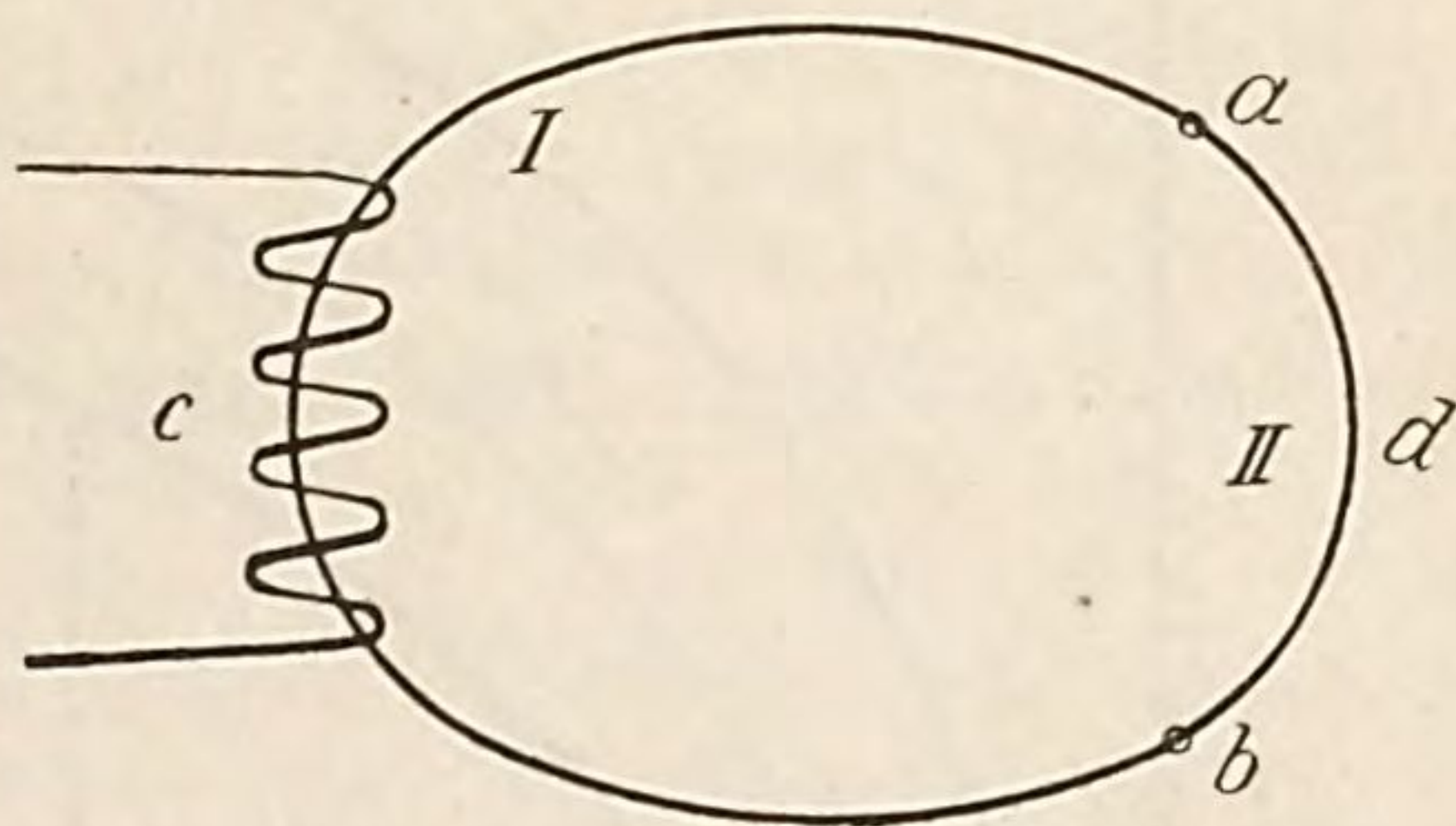


Fig. 10.

Es sei in unserem Falle die $M N$ -Kurve für den Teil I durch die Kurve $O A$, die $M N$ -Kurve für den Teil II durch die Kurve $O B$ der Figur 11 dargestellt.

Die gesamte magnetomotorische Kraft ergibt sich dann, wenn wir für jeden Punkt n der Ordinatenaxe die zugehörigen Abscissen $n m_1$ und $n m_2$ addieren, d. h. für jeden Wert der Gesamtströmung die Summe der magnetomotorischen Kräfte ermitteln. Die Konstruktion bleibt natürlich genau dieselbe, wenn ein kürzerer oder längerer Luftweg den einen Teil des magnetischen Kreises bildet. Dieser Fall, der uns bei dem Swinburne'schen Transformator mit offenem magnetischen Kreise entgegentritt, unterscheidet sich nur dadurch von dem vorhergehenden, dass die dem Luftwege entsprechende Kurve

¹⁾ O. Frölich, El. Zschr. 1893, p. 365.

(wegen der konstanten Permeabilität des Luftweges) in eine gerade Linie übergeht.

Von gleich grosser praktischer Bedeutung wie der eben behan-

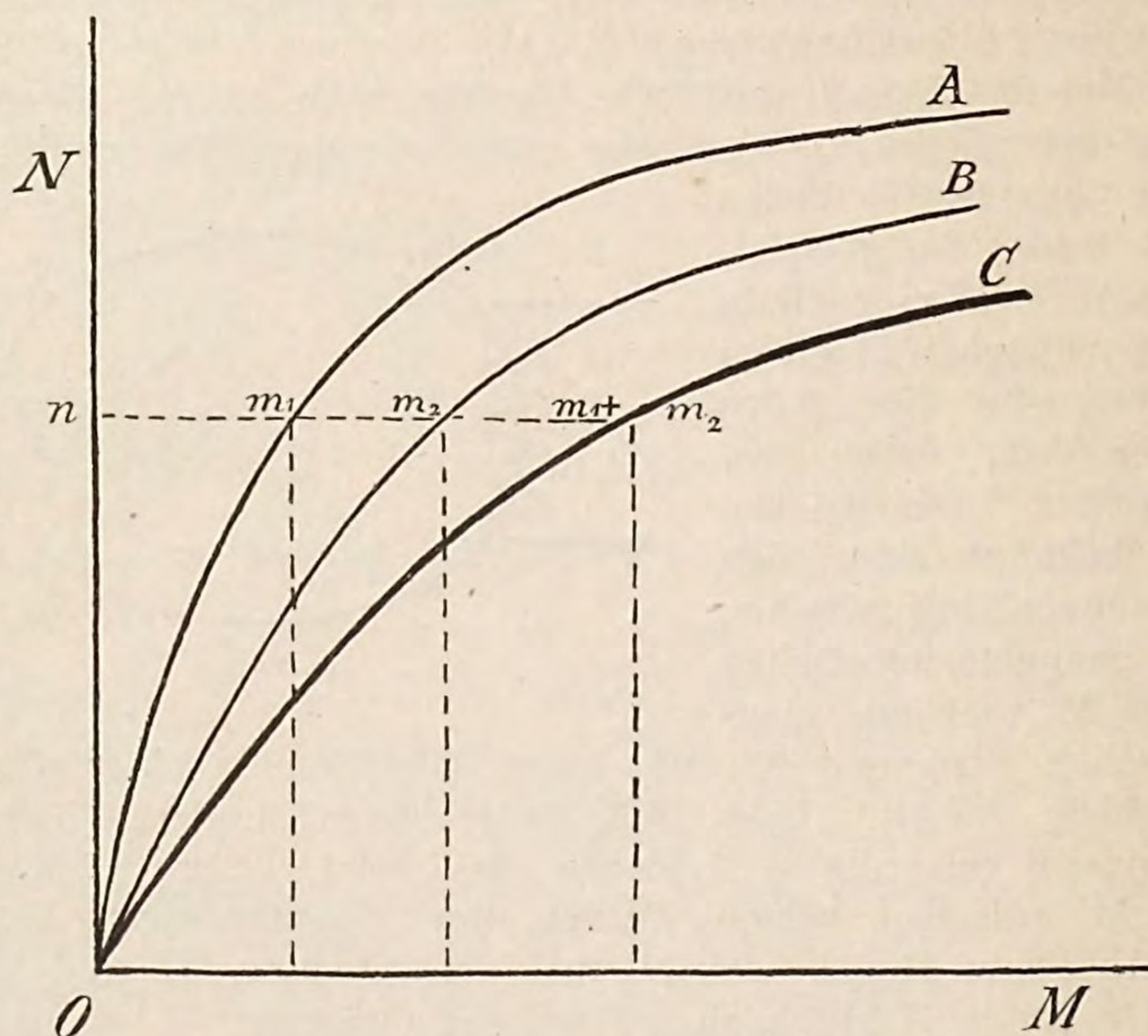


Fig. 11.

delte Fall ist jener, wo der magnetische Kreis geteilt oder verzweigt ist und mehrere parallelgeschaltete Teile enthält. Für diesen

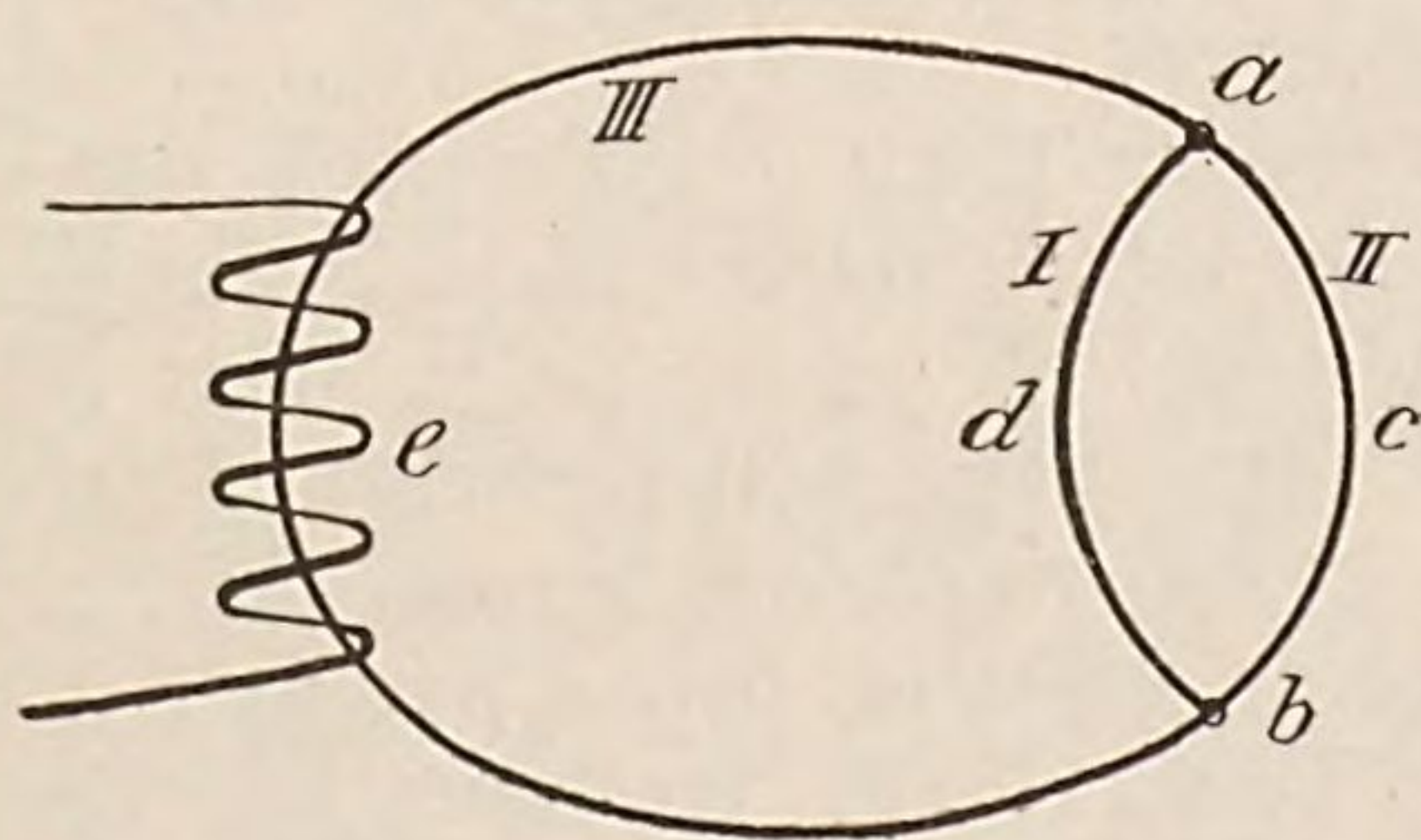


Fig. 12.

Fall hat E. Hanauer¹⁾ eine graphische Lösung gegeben, welche sich der vorigen, von Hopkinson gegebenen vollkommen anschliesst.

Wir wollen hier den einfachen Fall betrachten, wo der magnetische Kreis aus einem unverzweigten Teile $a e b$ und zwei zwischen a

und b parallel geschalteten Teilen $a c b$ und $a d b$ besteht. (Fig. 12.) Wir ermitteln zunächst wieder für jeden der drei

¹⁾ E. Hanauer, El. Zschr. 1893. p. 527.

Teile die MN-Kurve und bedenken dann, dass die parallelgeschalteten Teile I und II gleiche magnetomotorische Kraft, aber verschiedene magnetische Strömungen besitzen. Wir werden also für diese Teile die gesamte Strömung erhalten, indem wir für jeden Punkt in der Abscissenaxe die zugehörigen Ordinaten mn_1 und mn_2 addieren, d. h. für jeden Wert der magnetomotorischen Kraft zwischen a und b die Summe der Strömungen in den Zweigen I und II ermitteln. Die so erhaltene und in Fig. 13 durch die Kurve O C dargestellte Gesamtströmung passiert den unverzweigten Teil des Stromkreises und ruft in demselben einen magnetischen Spannungsabfall O D hervor. Die seitens der erregenden Spule e (Fig. 12) aufzuwendende magnetomotorische Gesamtkraft ergibt sich dann auf Grund des zuerst behandelten Problems, indem man für jeden Punkt der Ordinatenaxe die entsprechenden Abscissen $n'm'$ und $n'm''$ addiert, das heisst für jeden Wert der Gesamtströmung die Summe aus der magnetischen Klemmenspannung des verzweigten Teiles und dem magnetischen Spannungsverluste des unverzweigten Teiles bildet. Werden die drei Teile aus Eisen gebildet, so besitzen die drei Kurven O A, O B, O D die in Fig. 13 dargestellte Gestalt, und der behandelte Fall entspricht der gegenwärtig am weitesten verbreiteten Transformatorenkonstruktion. (Fig. 14.)

Verläuft jedoch eine der Kurven, z. B. O B, geradlinig, so kann Fig. 13 als Darstellung jenes Falles aufgefasst werden, wo zu dem aus Eisen gebildeten Teile I ein Luftnebenschluss II vorhanden ist. Ein solcher Luftnebenschluss tritt z. B. dann auf, wenn ein ringförmiger Eisenkern nicht gleichförmig über seine ganze Länge, sondern einseitig bewickelt ist.

Solange ein Ring von durchaus gleichförmigem Querschnitt über seine ganze Länge gleichförmig bewickelt ist, sind alle Induktionslinien auf das Eisen beschränkt; die Induktion ist in allen Teilen des Ringes dieselbe, und es findet keine Kraftlinienstreuung statt.

Wenn jedoch die magnetisierende Spule so angeordnet ist, wie Fig. 15¹⁾ dies andeutet, so wird die magnetische Strömung nicht in allen Querschnitten des Ringes gleichen Wert be-

¹⁾ Ewing, Induction in iron and other metals. p. 261. Fig. 131.

sitzen. Manche der Induktionslinien werden zum Teile im Eisen des Ringes, zum Teile in Luft verlaufen, und in der Nähe der magnetisierenden Spule wird die Zahl der Induk-

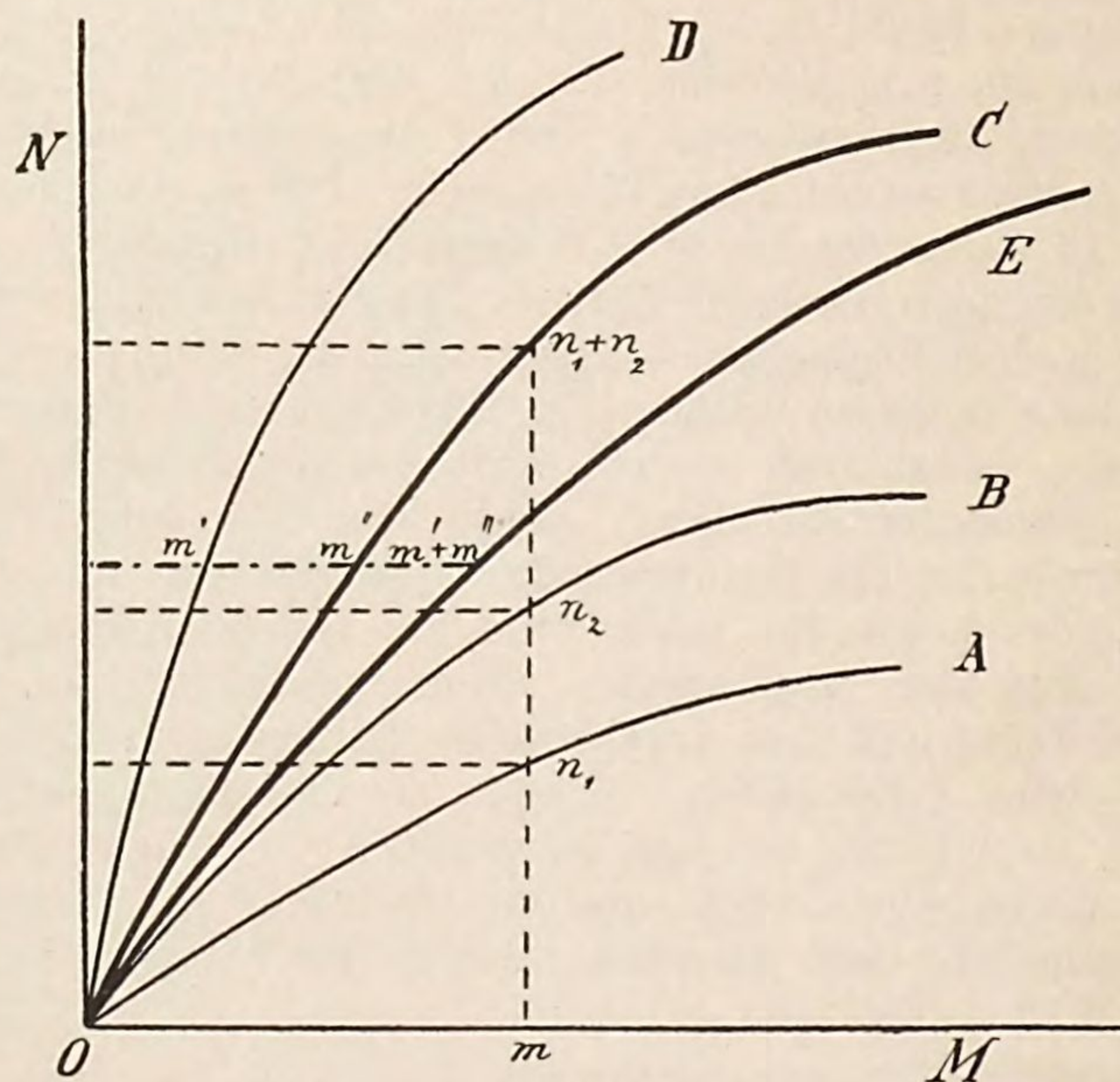


Fig. 13.

tionslinien grösser sein, als auf dem unbewickelten Teile des Ringes. Wir werden später bei Behandlung der Transfor-

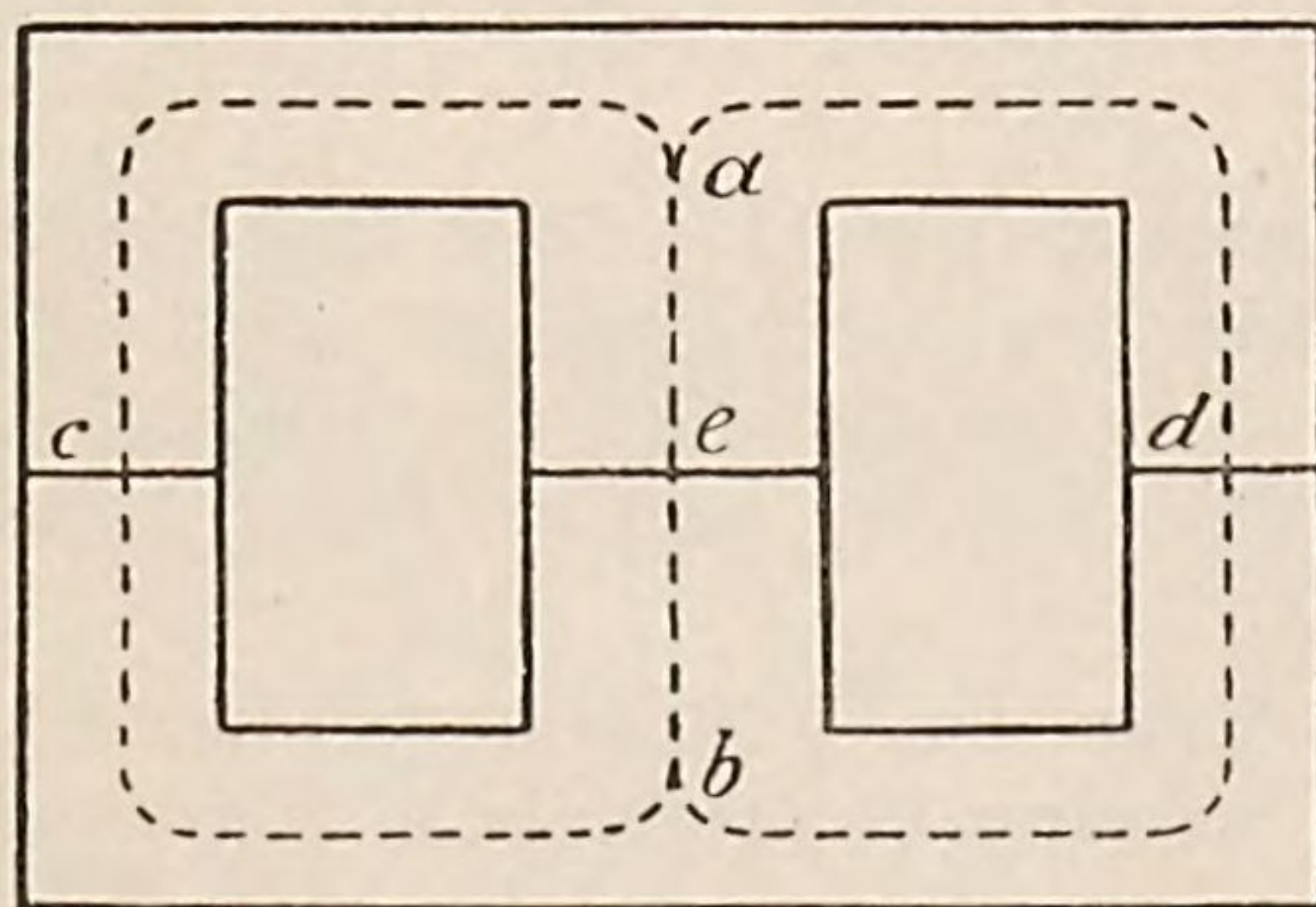


Fig. 14.

mátoren den Einfluss des Luftnebenschlusses oder Streufeldes noch genauer studieren müssen. Vorläufig begnügen wir uns mit der Feststellung der Thatsache, dass die Unterschiede der Induktion in den Teilen des ungleichförmig bewickelten Ringes umso kleiner ausfallen, je grösser die Permea-

bilität des Eisens ist. Wir erkennen daraus sofort, dass mit steigender Sättigung des Eisenkernes die Streuung zunehmen

muss, weil die Permeabilität des Eisens sich mehr und mehr jener der Luft nähert. Die früher erörterte Formel 2)

$$H = \frac{4\pi}{10} n i$$

für die magnetisierende Kraft einer Spule enthält den Durchmesser der Spulenwindungen nicht und lässt dadurch erkennen, dass die magnetisierende Kraft der Spule, so lange die Zahl $n i$ der Ampère-Windungen

pro *cm* Länge konstant bleibt, denselben Wert besitzt, ob nun die Spulenwindungen den Eisenkern dicht umschliessen oder weit von demselben abstehen. Dies ist jedoch nur so lange richtig, als die ganze von der magnetisierenden Kraft hervorgerufene magnetische Strömung auf den Eisenkern beschränkt bleibt.

Wenn jedoch in eine Spule von sehr grossem Windungsdurchmesser ein relativ kleiner Eisenkern eingesetzt wird, so werden einzelne Kraftlinien ihren Weg nur teilweise im Eisen, teilweise in Luft vollenden; andere wieder werden vollkommen in Luft verlaufen und die Spulenwindungen umschliessen, ohne den Eisenkern zu berühren. In diesem Falle wird nur ein Teil der gesamten magnetisierenden Kraft der Spule zur Erzeugung der nutzbaren Kraftlinienströmung im Eisenkerne verwendet; ein anderer, allerdings bedeutend kleinerer Teil aber dient zur Hervorrufung des nutzlosen Streufeldes. Daraus geht hervor, dass in dem in Fig. 16 übertrieben dargestellten Falle zur Hervorrufung

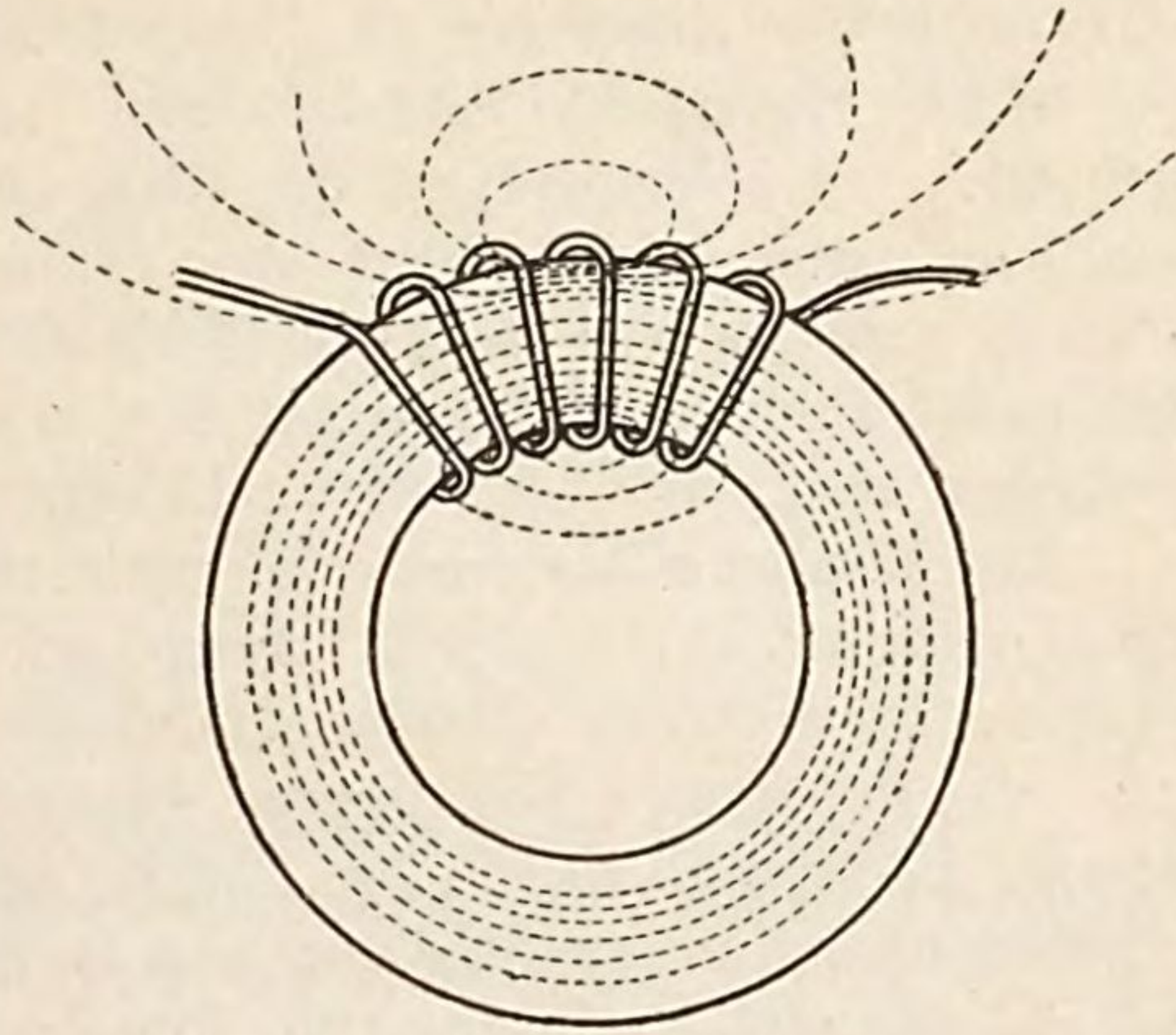


Fig. 15.

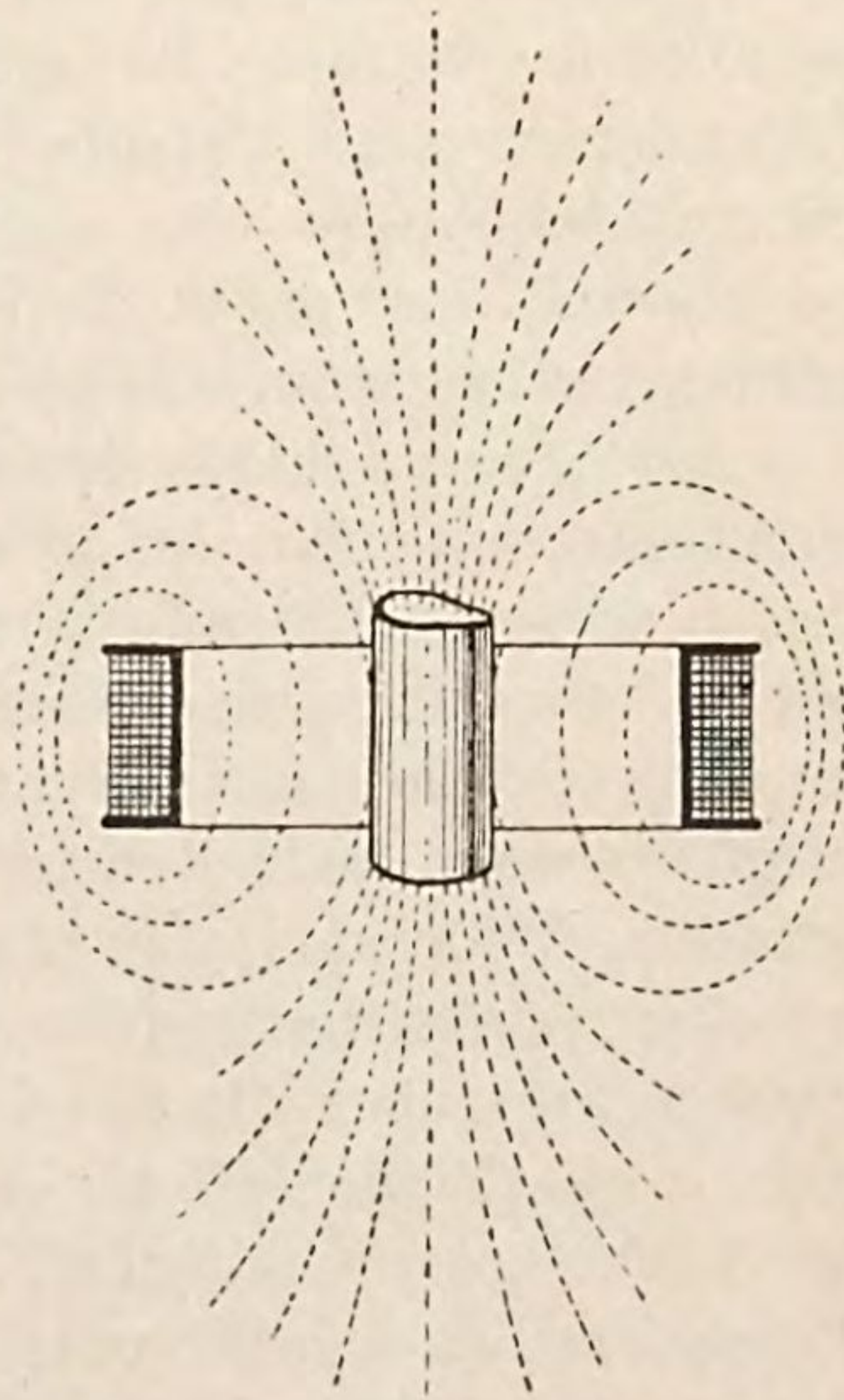


Fig. 16.

der nämlichen nutzbaren Induktion eine etwas grössere magnetisierende Kraft erforderlich ist, als in dem Falle, wo die Spulenwindungen den Eisenkern dicht umschliessen. Man wird deshalb, wo nicht Konstruktionsrücksichten eine andere Anordnung erfordern, zur Vermeidung der Streuung die Spulenwindungen möglichst nahe dem Eisenkerne anordnen. Allzu ängstlich braucht man jedoch in dieser Beziehung nicht zu sein, da bei den meist üblichen Induktionen die Permeabilität des Luftnebenschlusses etwa 1500 bis 2000 mal kleiner ist als jene des Eisens.

Eine ähnliche Erhöhung der magnetisierenden Kraft ist auch dann erforderlich, wenn in einem mit einer Stossfuge versehenen Eisenstücke dieselbe Induktion hervorgerufen werden soll, wie in einem ungetrennten Eisenstücke aus gleichem Materiale. Dieser Fall wurde von Ewing und Low¹⁾ im Jahre 1888 experimentell untersucht, dann von H. E. J. G. du Bois²⁾ theoretisch behandelt und daraufhin von Ewing³⁾ einer nochmaligen Untersuchung unterzogen.

Ewing's Experimente wurden an einem zerschnittenen Eisenstücke angestellt, dessen Endflächen nach der Richtplatte vollkommen eben geschabt waren und somit praktisch vollkommen aufeinander passten. Es ergab sich, dass trotz dieses sorgfältigen Zusammenpassens dieselbe magnetisierende Kraft in dem ungeteilten Eisenstücke eine grössere Induktion hervorzurufen vermochte und dass somit die Stossfläche der Einfügung eines Luftraumes von bestimmter Länge in den magnetischen Kreis entsprach.

Die Länge x dieses äquivalenten Luftraumes lässt sich leicht ermitteln, wenn wir von einem eisengeschlossenen magnetischen Kreise von gleichförmigem Querschnitte und der Länge l ausgehen. So lange das Eisen noch ungeteilt ist, vermag die magnetisierende Kraft H in demselben eine Induktion B hervorzurufen; wenn jedoch durch die Stossfläche ein neuer magnetischer Widerstand in den Kreis eingefügt ist, entspricht derselben magnetisierenden Kraft N eine kleinere Induktion B' . Hierbei wird aber die Permeabilität des Eisens in beiden Fällen nicht den gleichen Wert besitzen. Es ist daher im Interesse der einfacheren Endformel für die Länge x die Wirkung der Stossfläche dadurch auszudrücken, dass man die magneto-motorischen Kräfte H und H' ermittelt, welche im ungeteilten

¹⁾ Ewing u. Low, Phil. Mag., 1888.

²⁾ H. E. J. G. du Bois, Bericht über die Verhandlungen des Intern. El. Kongresses zu Frankfurt a. M. vom 7.—12. Septbr. 1891, II. Hälfte, p. 71.

³⁾ Ewing, El., London, 29, p. 673, 1892. Ind. in iron. p. 273.

und im geteilten Eisen die nämliche Induktion hervorzurufen vermögen. Die Permeabilität des Eisens von der Länge l sei μ , jene des äquivalenten Luftraumes von der Länge x ist natürlich gleich Eins. Dann gilt für das ungeteilte Eisen die Beziehung

$$H = \frac{B}{\mu} \text{ oder auch } H l = \frac{B l}{\mu} \quad . \quad . \quad . \quad 11)$$

und für das geteilte Eisen besteht die Gleichung

$$H' l = \frac{B l}{\mu} + B x \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 14)$$

woraus dann folgt

$$x = l \left(\frac{H' - H}{B} \right) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 14a)$$

Abnahme der magnetischen Induktion bei gleicher magnetisierender Kraft durch Einfügung einer ebenen Stossfläche in den magnetischen Kreis.

Magnet. Kraft.	Magnetische Induktion.	
	Ohne Stossfuge.	Mit Stossfuge.
$H = 4$	$B = 3950$	$B' = 3000$
6	6900	5300
8	9250	7400
10	10900	9150
15	13250	12000
20	14300	13500
30	15200	14900

Entnimmt man einer solchen Versuchsreihe die zusammengehörigen Werte von B und H , und B' und H , so erhält man zwei Kurven I und II (Fig. 17 und 18), aus welchen man leicht die punktierte Kurve III ableiten kann, deren Abscissen für irgend einen Ordinatenwert B durch den horizontalen Abstand der Kurven I und II gegeben sind. Die Kurve III wird also den Zusammenhang zwischen $(H' - H)$ und B darstellen, und da dieselbe nahezu geradlinig verläuft, so deutet sie an, dass der magnetische Widerstand der Stossfuge nahezu konstant ist; die Länge x des diesem magnetischen Widerstande äquivalenten Luftraumes berechnet sich aus den Werten der vorstehenden Tabelle zu 0.0033 cm und aus den Werten der unabhängigen, durch Fig. 18 dargestellten Versuchsreihe zu 0.0036 cm . Wenn jedoch die Stossflächen nach der auf der Drehbank vorgenommenen Zerteilung des Versuchsstabes nicht vollkommen eben geschabt wurden, so stieg die Länge des äquivalenten Luftraumes auf 0.005 cm . Diese Länge, die durch kräftiges Zusammenpressen der Stossflächen noch verringert

werden kann, erscheint vernachlässigbar. Wenn man aber bedenkt, dass die Permeabilität dieser dünnen Luftschicht nur $= 1$ ist, jene des Eisens aber z. B. $\mu = 2000$ sein kann, so würde in einem solchen Kreise dem äquivalenten Luftraume $x = 0.005 \text{ cm}$ eine Eisenlänge $2000 x = 10 \text{ cm}$ entsprechen, welche gegenüber der Gesamtlänge l des Kreises nicht vernachlässigbar sein wird.

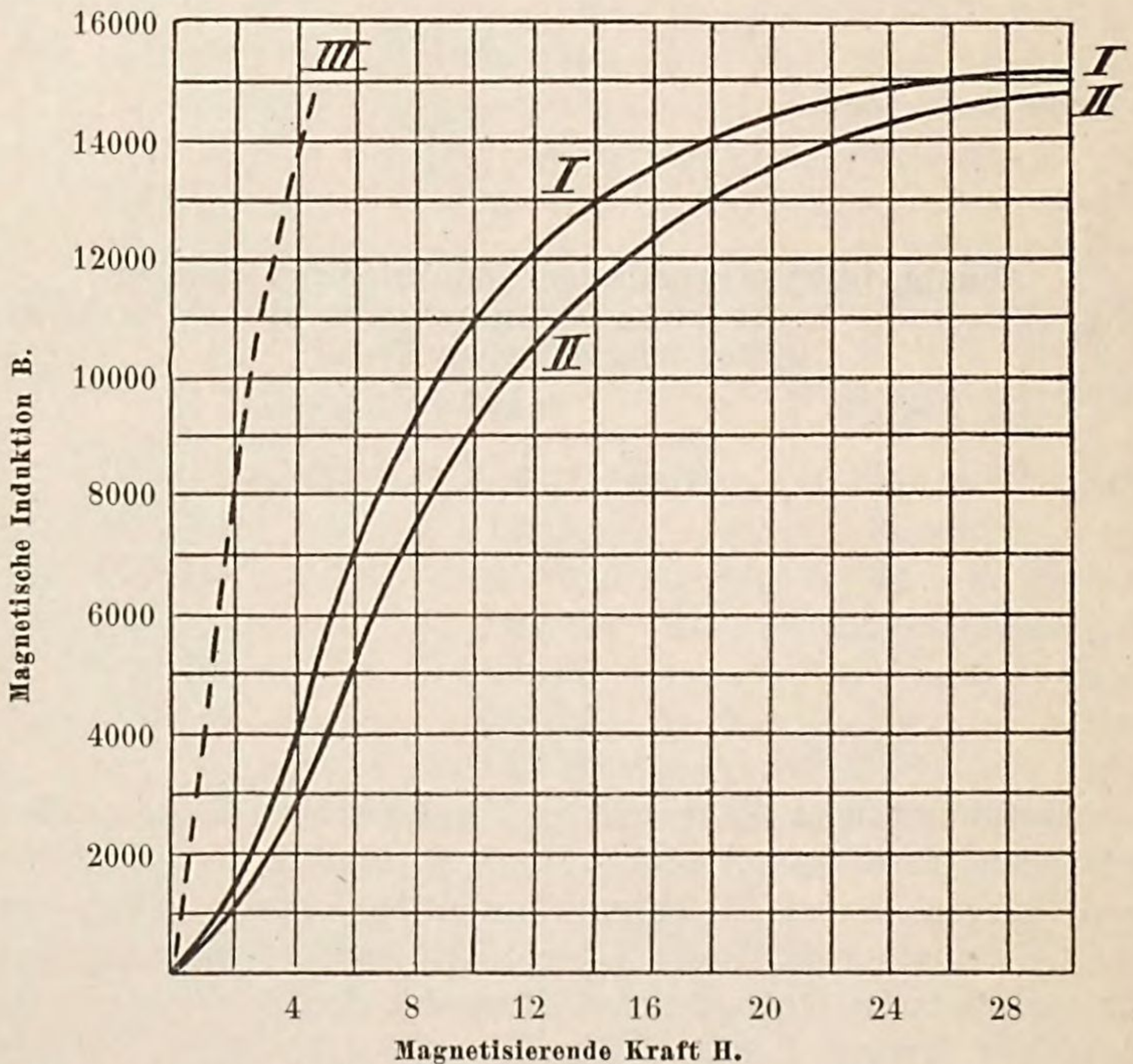


Fig. 17. Einfluss eines kleinen Luftraumes.

- I. Zusammenhang zwischen B u. H für das ungeteilte Eisen.
- II. " " " B u. H für das geteilte Eisen.
- III. " " " B u. $(H' - H)$.

So gering auch die Länge dieser äquivalenten Luftschicht ist, so erscheint es doch, besonders im Falle der durch Schaben abgerichteten Stossflächen, unwahrscheinlich, dass die metallischen Flächen thatsächlich so weit voneinander abstehen sollten. Es erscheint wahrscheinlich, dass der durch die Stossfuge eingeführte magnetische Widerstand teilweise von der Verringerung der Permeabilität rings um die Trennungsfläche und teilweise von dem Einflusse der an der Stossfuge auftretenden magnetischen Pole herrührt.

Da die Länge der äquivalenten Luftschicht für alle Induktionen konstant ist, so kann man zur graphischen Darstellung des Einflusses der Stossfläche ein Verfahren anwenden, welches von Lord Rayleigh eingeführt wurde und welches Ewing bezeichnet als eine Scherung der Bildebene parallel der Abscissenaxe um einen Winkel, dessen Tangente gleich ist $\frac{x}{l}$.

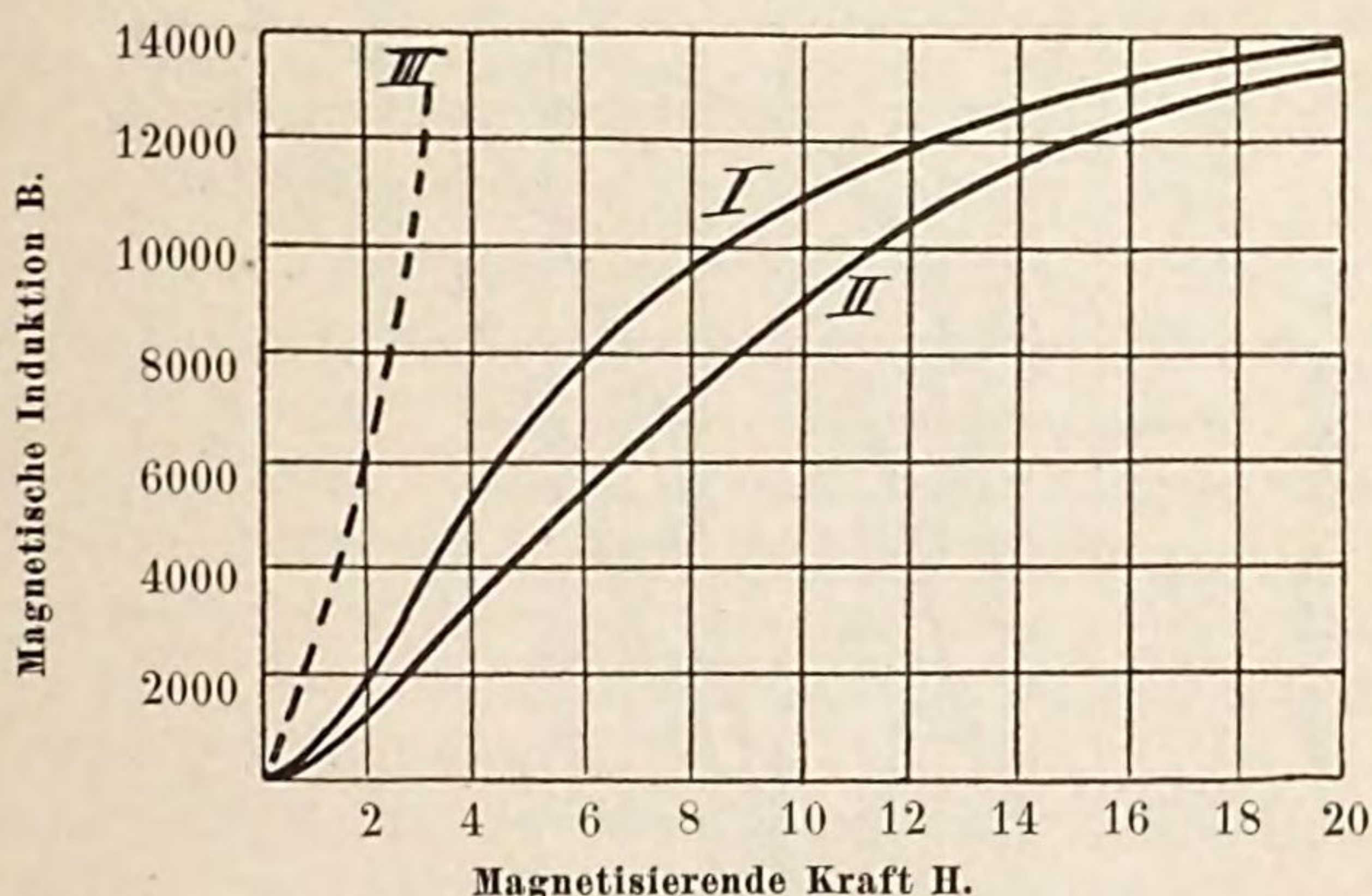


Fig 18. Einfluss eines kleinen Luftraumes.

- | | |
|------|--|
| I. | Zusammenhang zwischen B u. H für das ungeteilte Eisen. |
| II. | " " B u. H für das geteilte Eisen. |
| III. | " " B u. (H' - H). |

Fig. 19 stellt als praktisches Beispiel hierfür den Fall eines weichen Eisenringes dar, dessen magnetische Länge $l = 30 \text{ cm}$ ist und welcher in ungeteiltem Zustande die stark ausgezogenen B H-Kurven ergab. Wenn wir aus diesen Kurven die Beziehung zwischen B und H für den Fall ableiten wollen, dass der Ring in zwei sorgfältig zusammengepasste Halbringe zerlegt ist, so haben wir zwei Stossflächen, welche jede einer Luftschicht von $\frac{1}{300} \text{ cm}$ Länge entsprechen. Die zwei Fugen

bilden zusammen den $\frac{1}{4500}$ Teil der ganzen Ringlänge; wenn wir also eine Linie O P Q derart ziehen, dass $H = -1$ und $B = 4500$, so stellen die Abstände ihrer Punkte von der Axe der B die entmagnetisierenden Kräfte dar, welche von den Polen der Schnittflächen herrühren. Wir erhalten dann für jeden Wert B des zerteilten Ringes die erforderliche magnetisierende Kraft H', wenn wir als Abscissen für diesen Punkt B die

parallel der Abscissenaxe gemessenen Abstände der ursprünglichen Kurve von der Linie O P Q verwenden. Die Durchführung dieser Konstruktion ergibt die in Fig. 19 punktierten B H'-Kurven und lässt erkennen, dass der remanente Magnetismus von dem Werte 9050 auf den Wert 6000 durch die Zerteilung des Ringes vermindert wurde.

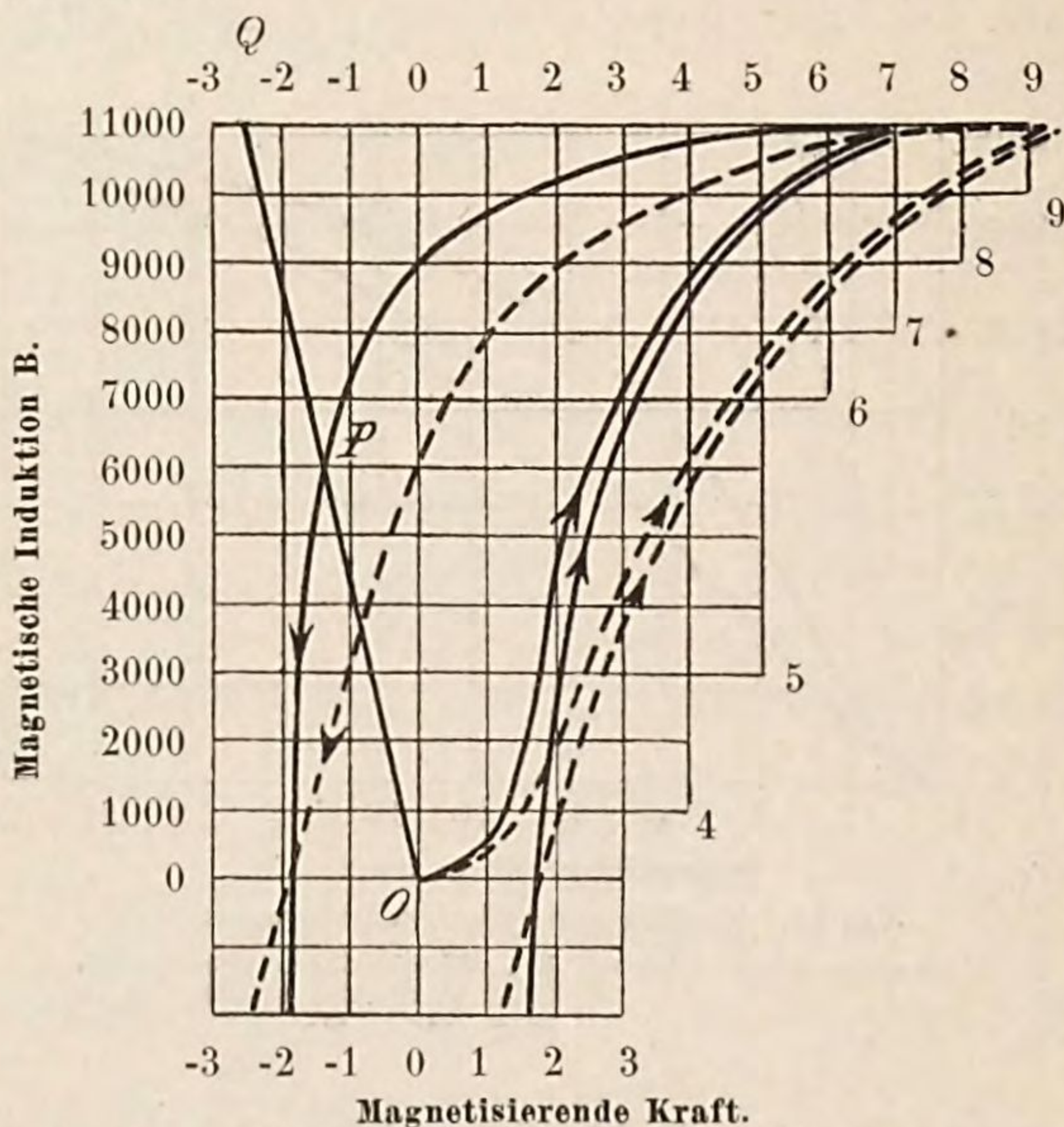


Fig. 19. Einfluss einer Stossfläche.

12. Änderung der Kraftlinienzahl.

So oft in einer Spule die Zahl der die Spulenfläche normal durchsetzenden Kraftlinien sich ändert, entsteht zwischen den Enden der Spulenwindungen eine Spannungsdifferenz und, wenn diese Enden durch einen Widerstand verbunden sind, auch ein Strom. Die Grösse der entstehenden E. M. K. ist in absoluten Einheiten gleich der Änderung der Kraftlinienzahl pro Zeiteinheit, und da die praktische Einheit der E. M. K., das Volt, gleich 10^8 absoluten Einheiten ist, berechnet sich die Grösse der induzierten E. M. K. aus der Zahl N der in t Sekunden zum Entstehen oder Verschwinden gelangten Kraftlinien aus der Beziehung $E = \frac{N}{t} \cdot 10^{-8}$, in welcher E in Volt ausgedrückt ist. Sieht man die Fläche in Richtung der Kraftlinien an, d. h. stellt man sich so, dass die Kraftlinien vom Hinterkopfe

nach dem Auge verlaufen, so umkreist der entstehende Induktionsstrom die Fläche der Spule im Sinne des Uhrzeigers, wenn die gesamte Zahl der Kraftlinien abnahm, und gegen den Sinn des Uhrzeigers, wenn die gesamte Zahl der Kraftlinien zunahm.

Soll der entstehende Induktionsstrom längere Zeit andauern, so muss die Kraftlinienzahl dauernd verändert werden. Und da man eine Veränderung in einer Richtung nur so lange vornehmen kann, bis man zu einem praktisch als zulässig erkannten Maximum gelangt, da man mit anderen Worten die Zahl der Induktionslinien nicht von Null bis zur Unendlichkeit anwachsen lassen kann, so muss man, wenn ein dauernder Strom hervorgerufen werden soll, nach einer längeren oder kürzeren Zeit die weitere Veränderung der Anzahl der Induktionslinien dadurch bewirken, dass man sie in entgegengesetzter Richtung vor sich gehen lässt. Daraus erklärt sich die Thatsache, dass jeder länger andauernde Strom ein Wechselstrom ist und von Hysteresis begleitet wird, sofern das Feld Eisen enthält und nicht ausschliesslich durch Spulen aus unmagnetischem Draht- und Kernmaterial gebildet wird¹⁾.

Die einfachste Art der Entstehung einer dauernden Veränderung der Zahl der Induktionslinien in einer Fläche ist die Rotation eines Kreisringes in einem homogenen Felde und um eine senkrecht zu den Induktionslinien des Feldes gelegene Axe. Dieser Fall, bei welchem die Zahl der Induktionslinien allmählich bis zu einem Maximalwerte anwächst, dann bis auf Null und auf einen negativen Maximalwert abnimmt, um von da an wieder bis auf Null anzusteigen, wird gewöhnlich den Ableitungen über die Entstehung der E. M. K. in den Gleichstrommaschinen zugrunde gelegt. Der in deren Armatur ursprünglich vorhandene Wechselstrom wird erst nachträglich durch den Kommutator für den äusseren Stromkreis gleichgerichtet. Bei den vorerwähnten Ableitungen pflegt man zuerst eine Kurve zu geben, welche der Veränderung des Feldes entspricht, und aus dieser dann die Kurve des Verlaufes der E. M. K. abzuleiten.

Bei Gleichstrommaschinen giebt man dann nach dem Vorgange Silvanus P. Thompson's²⁾ auch eine Reihe von Kurven, welche erkennen lassen, dass der durch den Kommutator gleichgerichtete Strom umso weniger in seiner Stärke schwankt, je

¹⁾ Die sogenannte unipolare Induktion ist hier ausser acht gelassen.

²⁾ Silv. P. Thompson, Die dynamoelektr. Maschinen. Deutsch von C. Grawinkel, p. 322.

mehr Kommutatorsegmente vorhanden sind. Bei Wechselstrommaschinen ist natürlich diese Betrachtung hinfällig.

13. Die Kurve des Feldes und der E. M. K.

Jede Kurve giebt uns ein Bild über den Zusammenhang zwischen zwei variablen Grössen; sie lässt uns aus Figur oder Formel erkennen, welchen Wert die eine dieser Grössen annimmt, wenn die andere willkürlich geändert wird. Die Thatsache, dass der Zusammenhang zwischen den zwei Grössen ein ganz bestimmter ist, drückt man in der Sprache der Mathematik dadurch aus, dass man sagt, die eine (abhängig) variable Grösse sei eine Funktion der anderen (unabhängig) variablen Grösse.

So sind die Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers und der von ihm zurückgelegte Weg Funktionen der Zeit, und da die Geschwindigkeit einfach proportional ist der Zeit, so nennt man sie eine lineare Funktion derselben, während der zurückgelegte Weg eine quadratische Funktion der Zeit ist.

Ist der Zusammenhang zweier Grössen, von denen die Zeit die unabhängig Variable ist, ein derartiger, dass nach dem Ablaufe gewisser Zeitperioden die abhängig Variable stets gleiche Werte annimmt, so nennt man die Funktion eine periodische.

Solche periodische Bewegungen sind z. B. die Bewegungen der Himmelskörper und der Wasserteilchen auf dem Meerespiegel. Dieser letzteren Bewegung insbesondere, welche durch ein Auf- und Abwärtsgleiten der Teilchen den Eindruck hervorrufen wird, als fände eine seitliche Verschiebung statt, hat man den Namen einer Wellenbewegung gegeben.

Aber auch in der Technik haben wir eine häufig vorkommende einfache Form der periodischen Bewegung, jene nämlich, welche der Kreuzkopf a besitzt, wenn die gleichförmig rotierende Bewegung einer Kurbel bc in eine hin und her gehende umgesetzt werden soll. (Fig. 20.)

Lässt man einen mit dem Ende a verbundenen Schreibstift s auf eine gleichmässig in Richtung des auf Fig. 20 angedeuteten Pfeiles rotierende, mit Papier bespannte Trommel schreiben, so erhält man eine Kurve von der in Fig. 21 dargestellten Form.

Lässt man zunächst die Kurbel feststehen und dreht die Trommel einmal, so beschreibt der Stift auf der Trommel einen vollkommenen Kreis x x, der auf dem aufgerollten Papierstreifen die Gerade x a b c d f x ergibt (Fig. 21). Lässt man umgekehrt die Trommel feststehen und die Kurbel eine Umdrehung machen,

so beschreibt der Schreibstift auf dem Papier der Trommel eine Gerade, deren gesamte Länge der Summe der Amplituden $b b_1 + d d_1$ in Fig. 21 entspricht. Lässt man aber die Trommel so rotieren, dass sie gerade eine Umdrehung macht, wenn der

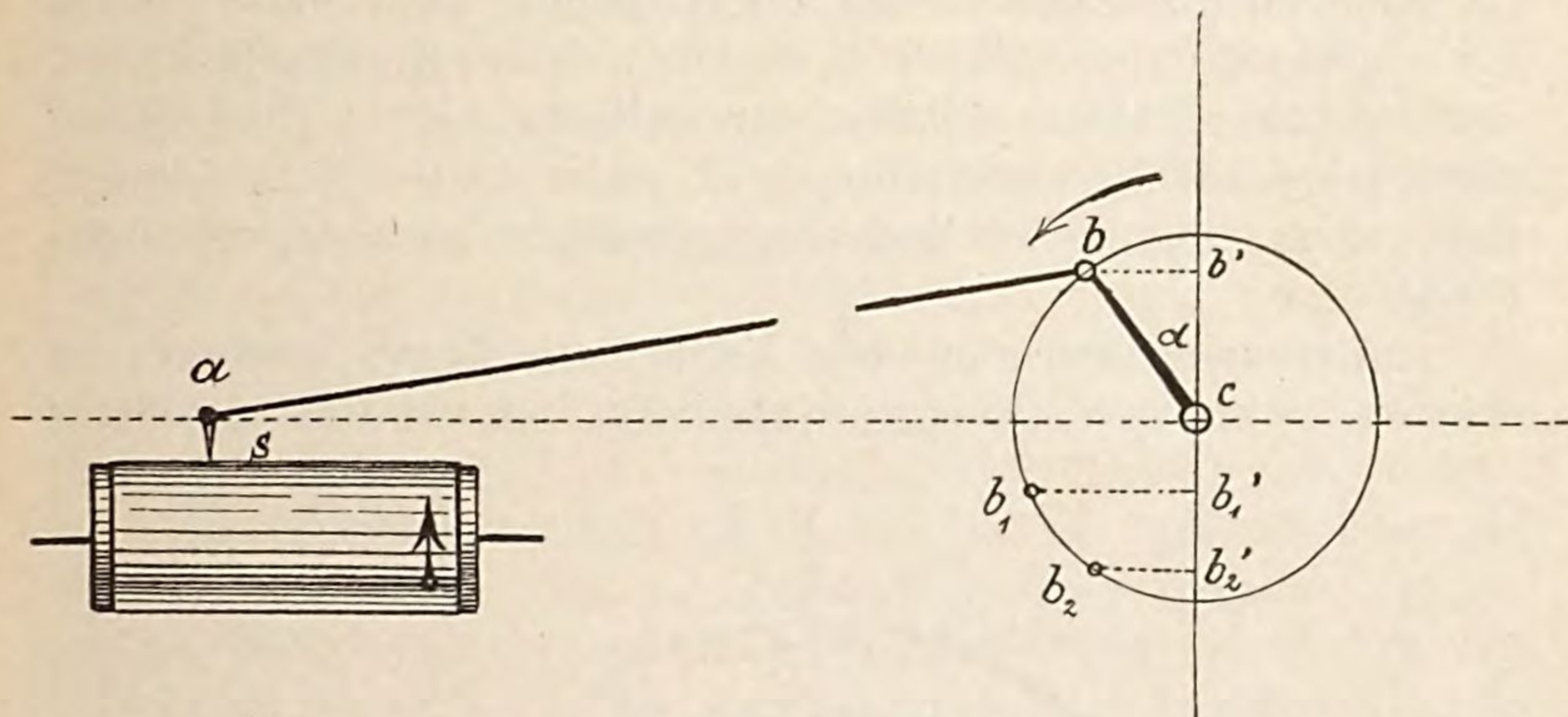


Fig. 20.

Kurbelzapfen b einmal den Kurbelkreis durchlaufen hat, dann entsteht die Wellenlinie $a b_1 c d_1 e f_1$ der Fig. 21.

Da sowohl die Trommel als auch die Kurbel sich vollkommen gleichmässig bewegen, so muss die Kurve eine vollkommen symmetrische werden. Steht der Kurbelwarzenpunkt in a_1

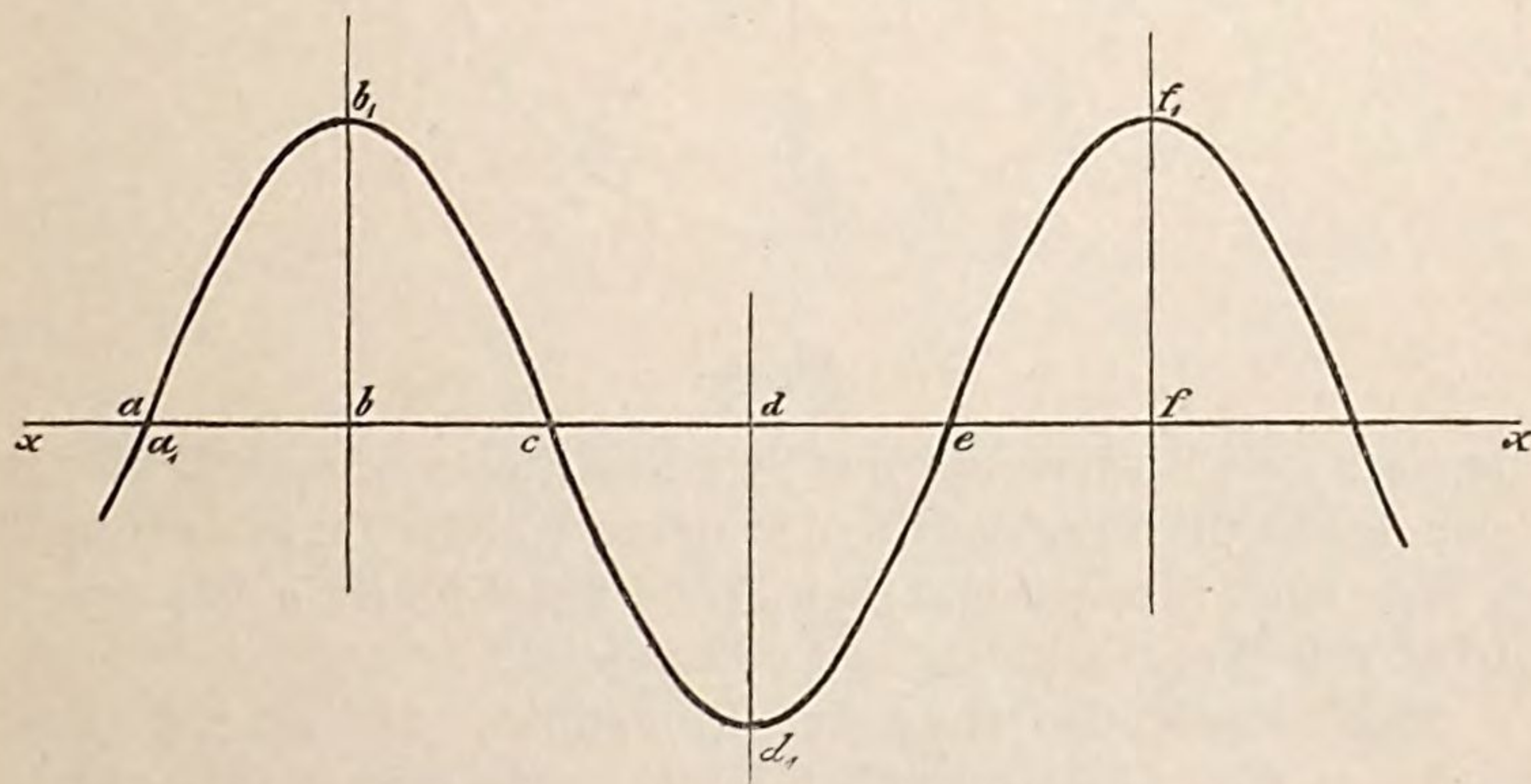


Fig. 21.

und die Trommel in einer beliebigen Anfangsstellung a , so macht der Schreibstift einen Punkt a_1 , der dem Kreise $x x$ angehört, also in Fig. 21 mit a zusammenfallen muss. Während die Kurbel in der Wegstrecke ab entsprechendes Wegstück zurücklegt, gleitet der

Schreibstift allmählich nach b_1 ; da sich aber die Trommel in der Zwischenzeit allmählich bis b bewegt hat, so beschreibt der Stift das Kurvenstück $a_1 b_1$. Von hier an würde der Schreibstift langsam von b_1 nach b zurückgleiten, wenn die Trommel feststände; da aber in der Zwischenzeit die Trommel auch um $\frac{1}{4}$ ihres Umfanges weiter geschritten ist, ergibt sich das Kurvenstück $b_1 c$. Der Rest der Kurve, welcher der weiteren halben Umdrehung der Kurbel und Trommel entspricht, muss natürlich in Fig. 21 sich genau symmetrisch und entgegengesetzt gerichtet repräsentieren.

Untersucht man die oben betrachtete Kurve genauer, so erkennt man, dass die irgend einer bestimmten Kurbelstellung

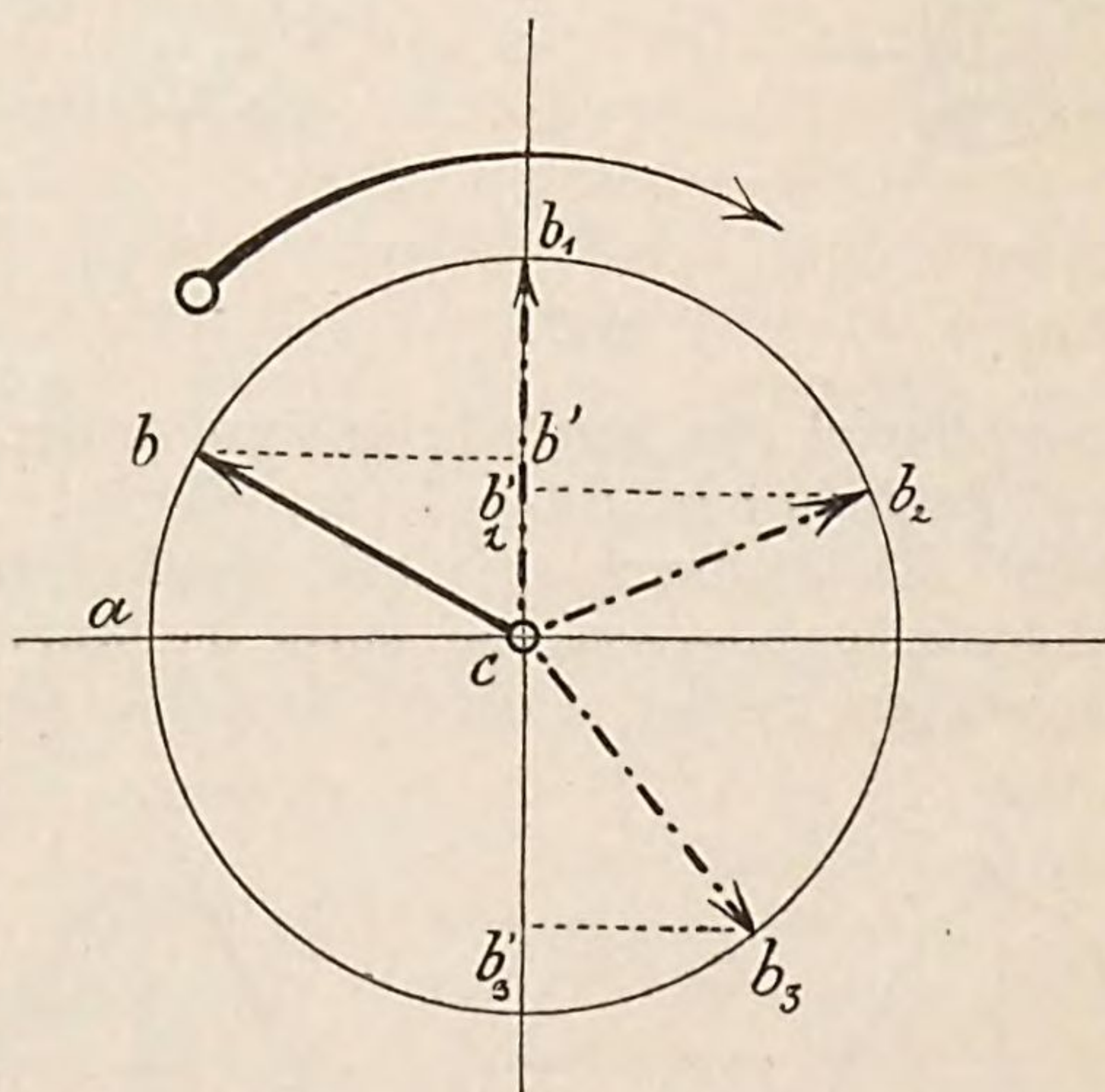


Fig. 22.

entsprechende Entfernung des Schreibstiftes von dem Kreise x gleich der Entfernung des Kurbelzapfens von der Linie $b c$ (Fig. 20) ist, also auch proportional dem Sinus des Winkels α ist, den die Kurbel mit ihrer Anfangslage einschliesst.

Man erhält also stets eine Sinuslinie, das ist eine Kurve von der in Fig. 21 dargestellten Form, wenn man eine Gerade $c b$ um ihren einen Endpunkt c rotieren lässt und nun in ein rechtwinkliges Koordinatensystem auf der Abscissenaxe den Umfang des Kreises $b, b_1, b_2, b_3 \dots$ in beliebigem Massstabe, auf der zugehörigen Ordinatenaxe die Werte $\overline{a c}$, $\overline{b b'}$, 0 , $\overline{b_2 b'_2}$, $\overline{b_3 b'_3} \dots$ der zugehörigen Projektionen aufträgt (Fig. 22). Und

es kann und soll im Folgenden eine Sinuslinie einfach angedeutet werden durch die ihrem Maximalwerte entsprechende Gerade cb und den über derselben schwebenden Rotationspfeil.

Es giebt noch eine andere Art der elementaren Darstellung der Sinuslinie, bei welcher eigentliche Polarkoordinaten zur Anwendung gelangen.

Auf diese Polardiagramme, welche sich in der Dampfmaschinentechnik bei den Zeuner'schen Schieberdiagrammen seit langen Jahren eingebürgert haben und welche zur Behandlung elektrischer Probleme von C. Steinmetz ¹⁾ und A. Blondel ²⁾ verwendet wurden, werden wir erst später zurückkommen.

Wir müssen uns nun näher mit den Eigenschaften der Sinuslinien befassen. Die verschiedenen Erhebungen der Kurve über der horizontalen Axe der Zeiten nennt man die Phasen der Kurve; die Zeit bis zur Vollendung einer ganzen Schwingung ³⁾ (oder einer ganzen Umdrehung der Linie $b c$ in Fig. 22) heisst eine Periode T , die Zeit zwischen zwei Amplituden oder zwei in entgegengesetztem Sinne erfolgenden Durchgängen durch Null, überhaupt zwischen zwei entgegengesetzt gerichteten gleichen Phasen, heisst die Dauer eines Stromwechsels oder Polwechsels.

Jeder Periode entsprechen also zwei Polwechsel, und da die Polwechselzahl $2 p$ umso grösser sein muss, je kleiner die Periode ist, so muss die Gleichung bestehen

$$\frac{T}{2} = \frac{1}{2p}, \text{ oder } p = \frac{1}{T} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \quad 15)$$

Die Sinuslinie ist die einfachste aller harmonischen Funktionen; sie lässt sich mathematisch am leichtesten behandeln, und seitdem Joubert in seiner grundlegenden Arbeit über die Theorie der Wechselströme an Hand experimenteller Untersuchungen einer Siemens'schen Wechselstrommaschine nachgewiesen hatte, dass die periodische Kurve der E. M. K, sich genügend genau einer Sinuslinie anschliesst, ist diese Annahme fast allen Abhandlungen über Wechselströme zugrunde gelegt worden, obgleich sie in vielen Fällen nicht zutreffend ist.

¹⁾ C. Steinmetz, El. Zeitschr. 1890, p. 185, und 1891, p. 394.

²⁾ A. Blondel, Lum. El. 45, 1892, p. 351.

³⁾ Das heisst die Zeit zwischen zwei im gleichen Sinne erfolgenden Durchgängen durch Null oder zwischen zwei gleichgerichteten und gleichen Phasen.

Einheit auftragen und durch den Punkt a' die Parallele $a'b'$ zur Tangente $T'N'$ ziehen, so wird der Schnittpunkt b' dieser Parallelen mit der Ordinate $t'N'$ ein Punkt der Kurve der E. M. K. sein. Denn es ist

$$\frac{\text{die Änderung der Kraftlinien}}{\text{die zugehörige Zeit}} = \operatorname{tg} \alpha' = \overline{b't'}.$$

Wenn wir in ähnlicher Weise mit allen Punkten der Kurve K verfahren, so erhalten wir die Kurve E , welche man als die abgeleitete Kurve bezeichnet.

Erfolgt die Änderung von N nach einer Sinuslinie, und führt man die oben beschriebene Konstruktion durch, so erkennt man (Fig. 24), dass auch die abgeleitete Kurve E die Form einer Sinuslinie besitzt, deren Maximum dort ist, wo die ursprüngliche Kurve N durch Null passiert, und welche überhaupt gleiche

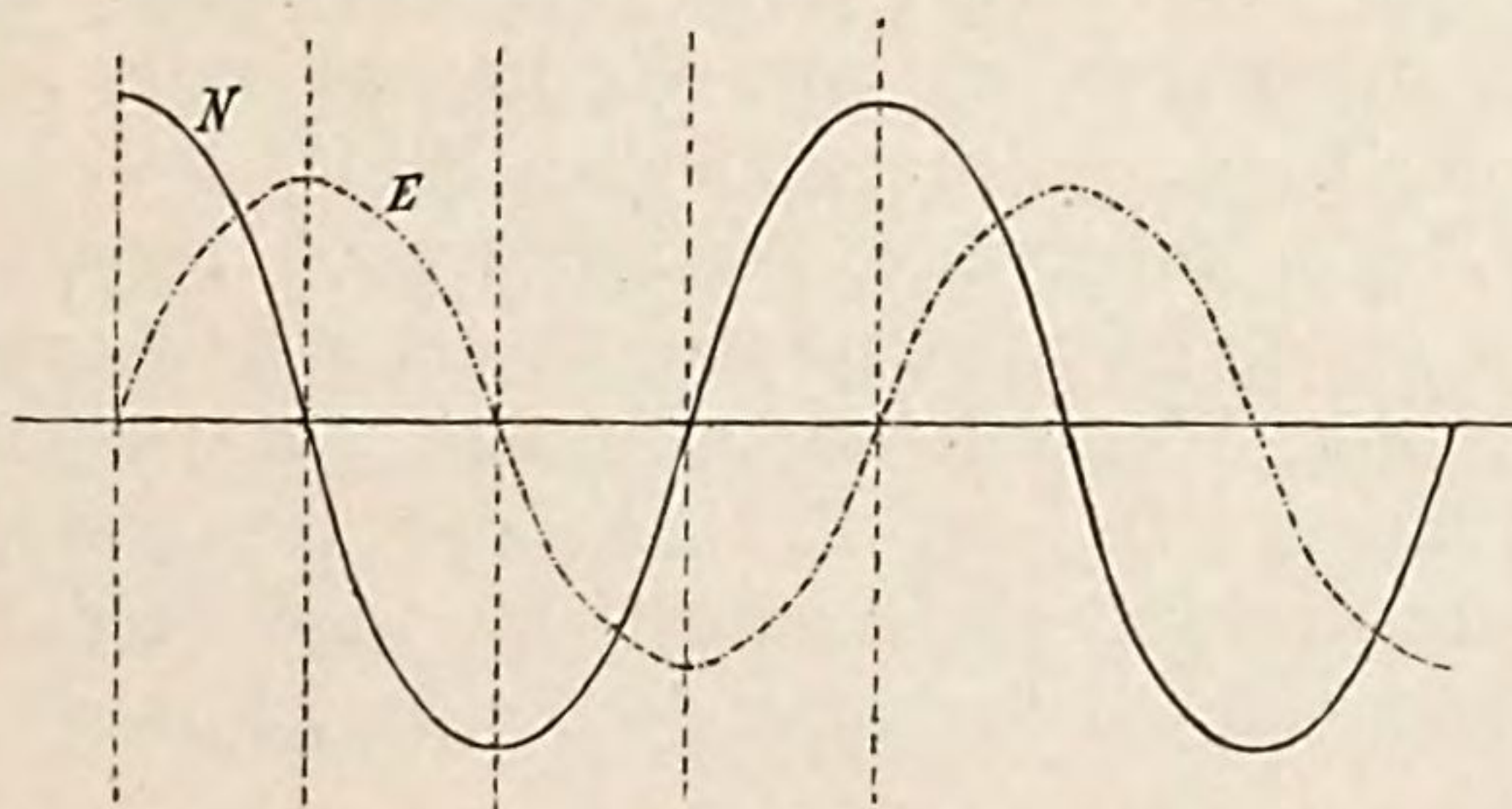


Fig. 24.

Phasen um eine Viertelperiode später erreicht als die Kurve des magnetischen Feldes. Man erhält mit anderen Worten zwei Sinuskurven, welche um eine Viertelperiode oder, wenn man sich die Sinuslinien nur nach Art der Fig. 20 und 22 durch ihre Maximalwerte als gerade Linien nach Grösse und Richtung dargestellt denkt, um 90° verschoben sind. Diese Ausdrucksweise entspricht vollkommen dem Aussehen der Kurven, von denen man sich die eine aus der anderen durch eine parallel zur Axe der Zeiten vorgenommene Verschiebung und nachherige Änderung des Ordinatenmassstabes entstanden denken kann¹⁾.

¹⁾ Das Aussehen der abgeleiteten Kurve kann noch nicht als entscheidend dafür angesehen werden, dass dieselbe wirklich auch eine Sinuslinie ist. Eine einfache Überlegung, bei welcher man der höheren Mathematik vollkommen entraten kann, zeigt dies jedoch. Die sämtlichen Punkte einer Sinuslinie lassen sich erhalten, wenn man für einen beliebigen Abstand vom Anfangspunkte den Ordinatenwert y gleich macht dem Produkte aus

Wir werden später Gelegenheit haben, auf diese Verhältnisse genauer einzugehen.

Die Grundgesetze der Induktion lassen sich demnach in folgenden Sätzen noch einmal zusammenfassen:

Sobald in einer Spule die Zahl der die Windungsfläche durchsetzenden Kraftlinien sich ändert, entsteht an den Enden der Spule eine E. M. K., welche der Geschwindigkeit dieser Änderung proportional ist. Spannung und Kraftlinienzahl sind also der Grösse nach miteinander verbunden; sobald irgendwo eine E. M. K. auftritt, ist stets auch jene Zahl von Kraftlinien vorhanden, welche der E. M. K. entspricht, welche, wie man sagen könnte, ihr das Gleichgewicht hält, oder, wie M. v. Dolivo-Dobrowolsky sich ausdrückt, jede E. M. K. wird durch eine entsprechende Zahl von Kraftlinien abbalanciert. Dabei ist es ganz gleichgültig, ob diese E. M. K. an den Enden der Spule durch Anschluss der letzteren an eine Wechselspannung, durch eine Bewegung der Spule im magnetischen Felde oder durch den in der Spule selbst zirkulierenden Wechselstrom hervorgerufen wird.

In dem ersten wichtigen Satze ist der zweite, zur einfachen Behandlung der Wechselstromprobleme bemerkenswerte Satz bereits enthalten. Da die E. M. K. der Geschwindigkeit der Änderung der Kraftlinienzahl entspricht, wird sie durch die aus der Kurve des zeitlichen Verlaufes des Feldes abgeleitete Kurve

der Amplitude A und dem Sinus des entsprechenden Winkels α , wobei für $\frac{1}{4}$ Periode $\alpha = \frac{\pi}{2}$, für $\frac{1}{2}$ Periode $\alpha = \pi$, für $\frac{3}{4}$ Periode $\alpha = 3 \frac{\pi}{2}$ und für eine ganze Periode $\alpha = 2 \pi$ wird. Die Gleichung der Sinuslinie ist also $y = A \cdot \sin \alpha$.

Wenn wir die Gleichung der abgeleiteten Kurve erhalten wollen, so verfahren wir gerade wie bei der graphischen Methode. Wir nehmen die Differenz zweier benachbarten Ordinaten y_1 und y , welche um ein sehr kleines Stück x voneinander entfernt sind; dies entspricht der Sekante in Fig. 23. Wenn wir dann das Verhältnis der Differenz dieser zwei Werte zu x für den Fall auswerten, dass x immer kleiner wird, geht die Sekante in die Tangente über, und wir erhalten die Gleichung der abgeleiteten Kurve. Nun

ist $\frac{y_1 - y}{x} = A \frac{\sin(\alpha + x) - \sin \alpha}{x}$, aber $\sin(\alpha + x) = \sin \alpha \cos x + \cos \alpha \sin x$.

Wenn nun x immer kleiner wird, so wird $\cos x$ immer mehr $= 1$ und $\sin x$ immer mehr $= x$. Es wird also der Grenzwert des Ausdruckes

$$\frac{y_1 - y}{x} = A \frac{\sin \alpha + x \cos \alpha - \sin \alpha}{x} = A \cdot \cos \alpha = A \cdot \sin \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right).$$

Damit ist erwiesen, dass die abgeleitete Kurve eine um $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$ gegen die ursprüngliche Sinuslinie verschobene zweite Sinuslinie ist.

dargestellt, und wenn die Variationen der Feldstärke sinusförmig erfolgen, ist auch die Kurve der E. M. K. eine um 90° oder $\frac{1}{4}$ Periode gegen die Kurve des Feldes verschobene Sinuslinie. Diese Verschiebung erfolgt im Sinne der Voreilung oder Verzögerung, je nachdem wir uns die E. M. K. als Ursache oder als Folge des Feldes denken.

E. M. K. und Kraftlinienzahl sind also der Phase und der Form der Kurve nach fest aneinander gekuppelt und untrennbar voneinander, so lange man nicht durch eine besondere Anordnung des Stromkreises das Auftreten eines magnetischen Feldes überhaupt verhindert.

Eine solche Anordnung ist die bifilare Wickelung der Spulenwindungen, welche darin besteht, dass zwei Drähte gleichzeitig möglichst symmetrisch aufgewickelt und derart verbunden werden, dass ihre beiden Enden die Mitte der Spulenwindungen werden und dass ihre beiden Anfänge an die Stromzuführung und -Ableitung angeschlossen sind. Es werden dann zwei benachbarte Drähte stets Ströme von genau gleicher Stärke und entgegengesetzter Richtung führen, und diesen Strömen werden in jedem Momente magnetische Felder von genau gleicher Zahl und entgegengesetzter Richtung der Kraftlinien entsprechen, so dass die Gesamtwirkung dieser sich neutralisierenden Felder dieselbe ist, als ob überhaupt kein magnetisches Feld entstände. Die ganze Wirkung eines in einem bifilaren Drahte zirkulierenden Stromes wird also in einer Erwärmung des Stromkreises nach dem Joule'schen Gesetze bestehen, gleichgültig, ob die den Strom hervorrufoende E. M. K. unveränderliche Grösse besitzt oder periodischen Schwankungen unterworfen ist.

Zweites Kapitel.

Selbstinduktion und Kapazität im Wechselstromkreise.

1. Der verzögernde Widerstand oder die Impedanz.

Unterwerfen wir einen bifilar gewickelten, aus unmagnetischem Materiale hergestellten Widerstand der Einwirkung einer sinusförmig verlaufenden E. M. K., so wird der in diesem Drahte entstehende Strom in jedem Momente dem Ohm'schen Gesetze entsprechen und somit ebenfalls sinusförmig seine Stärke ändern. Die Änderungen des Stromes werden zudem genau gleichphasig mit jenen der Spannung erfolgen. Diese Änderungen der Stromstärke werden naturgemäss magnetische Felder von fortwährend wechselnder Richtung erzeugen, deren Rückwirkungen auf den Widerstand sich jedoch der bifilaren Anordnung wegen gegenseitig aufheben.

Wickeln wir jedoch denselben bisher bifilaren Draht zu einem Solenoide, so werden die Änderungen des das Solenoid umkreisenden Stromes ein magnetisches Feld hervorrufen, dessen Stärke sich ebenfalls sinusförmig und gleichzeitig mit jener des Stromes im Solenoide ändert. Die Linien dieses Feldes werden ein System anschwellender und abnehmender Kreisringe darstellen, welche kettengliederartig mit den Drahtwindungen des Solenoides verschlungen sind, und den in der Fläche dieser Windungen periodisch erfolgenden Änderungen der Zahl der Induktionslinien entspricht eine E. M. K., welche nach den früheren Entwicklungen gleichfalls sinusförmigen Verlauf aufweisen und zeitlich um eine Viertelperiode gegen das magnetische Feld, also auch gegen den dasselbe erzeugenden Strom, verschoben sein wird. Da der Strom zuerst vorhanden war, wird die seinen Änderungen proportionale E. M. K., welche man, da sie von induktiven Rückwirkungen des stromdurchflossenen Solenoides auf sich selbst herrührt, die E. M. K. der Selbstinduktion nennt, um eine Viertelperiode hinter dem Strome zurückbleiben.

Wenn wir später dazu übergehen wollen, die E. M. K. zu ermitteln, welche erforderlich ist, um in einem mit Widerstand und Selbstinduktion behafteten Stromkreise einen Strom von bestimmter Stärke hervorzurufen, so müssen wir zunächst Klarheit darüber besitzen, ob die Selbstinduktion das Zustandekommen des Stromes begünstigt oder erschwert.

Betrachten wir zu diesem Behufe eine Spule, in welcher bisher ein Strom im Sinne des Uhrzeigers floss, der plötzlich oder allmählich zum Verschwinden gebracht wird. Es verschwindet dann auch das diesem Strome entsprechende magnetische Feld, und da dem Verschwinden von Kraftlinien eine im Sinne des Uhrzeigers wirkende E. M. K. entspricht, so erkennen wir, dass diese E. M. K. der Selbstinduktion den ursprünglichen Zustand aufrecht zu erhalten strebt.

Ruft man nun wieder den Strom im Sinne des Uhrzeigers hervor, so drängen sich plötzlich viele Kraftlinien in die Windungsfläche der Spule; der zunehmenden Zahl der Kraftlinien entspricht eine entgegengesetzt der Uhrzeigerbewegung wirkende E. M. K., welche dem entstehenden Strome entgegenwirkt und somit gleichfalls den bestehenden Zustand der Stromlosigkeit aufrecht zu erhalten strebt.

Wenn also in einem Stromkreise, der mit Widerstand und Selbstinduktion behaftet ist, ein Strom entstehen soll, so muss die resultierende, also wirklich aufzuwendende E. M. K. genügen, um den vom Strome in dem Widerstande hervorgerufenen Spannungsverlust und die E. M. K. der Selbstinduktion zu überwinden. Die eine Komponente der resultierenden E. M. K. wird also entgegengesetzt der E. M. K. der Selbstinduktion gerichtet sein.

Wir haben im Vorhergehenden gesehen, dass eine Sinuslinie auch dargestellt werden kann durch eine Gerade A B, deren Länge in passendem Massstabe der Amplitude der Sinuslinie entspricht und welche um ihren einen Endpunkt rotierend gedacht wird. Der andere Endpunkt beschreibt dann einen Kreis, und die Projektionen desselben auf irgend eine feststehende Axe ergeben dann in der früher ausführlich geschilderten Weise die Sinuslinie mit der Amplitude A B.

Wir können diesen Fall nun leicht erweitern. Es ist ohne viel mathematische Überlegung klar, dass, wenn zwei solcher Grössen, z. B. zwei in demselben Stromkreise wirkende E. M. K., zwar verschiedene Maximalwerte und verschiedene Phasen, aber gleiche Perioden besitzen, jede dieser Grössen durch eine Gerade dargestellt

werden kann, deren einen Endpunkt man sich als Mittelpunkt der Rotation, deren anderen Endpunkt man sich auf eine feststehende Gerade projiziert denkt. Nur müssen die Geschwindigkeit, mit welcher man sich die Linien des Diagrammes rotierend denkt, und der Winkel, welchen die beiden Geraden im Diagramme einschliessen, von entsprechender Grösse sein.

Über die Geschwindigkeit, mit welcher die Linien des Diagrammes rotieren, kann man sich leicht auf Grund folgender Überlegung klar werden. Der zu projizierende Endpunkt jeder Linie des Diagrammes muss offenbar nach Ablauf einer Periode T seine Anfangsstellung wieder eingenommen, also den Kreisumfang einmal durchlaufen haben; derselbe hat also, wenn z. B. A die Länge der Linie ist, in der Zeit T den Weg $2\pi A$ zurückgelegt, und seine Winkelgeschwindigkeit ist somit

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi p \dots\dots\dots 1)$$

Besteht zwischen den beiden Sinuslinien, welche im Diagramme dargestellt werden sollen, ein Phasenunterschied von $\frac{\pi}{n}$, so müssen die Geraden des Diagrammes ebenfalls einen im Bogenmasse gemessenen Winkel von $\frac{\pi}{n}$ einschliessen. Ist z. B., wie bei der Sinuslinie der E. M. K. der Selbstinduktion und jener des Stromes, dem dieselbe entspricht, die Phasenverschiebung $\frac{\pi}{2} =$ einer Viertelperiode, so werden diese Sinuslinien im Diagramme dargestellt sein durch zwei senkrecht aufeinander stehende Gerade, denn es ist der im Bogenmasse gemessene Winkel $= \frac{\pi}{2} = 90^\circ$.

Die Darstellungsweise periodisch wechselnder Grössen lässt sich zu einem Theoreme ausdehnen, welches dem Theoreme vom Dreiecke oder dem Polygone der Richtungsgrössen entspricht und sich wie folgt ausdrücken lässt¹⁾:

Wenn die Geraden $AB, BC, CD \dots ST$ (Fig. 25) die Maximalwerte verschiedener E. M. K. oder Ströme darstellen und in Bezug auf ihre Richtung so auf dem Zeichenblatte niedergelegt sind, dass ihre Projektionen auf eine feststehende gerade Linie

¹⁾ Th. H. Blakesley, die elektrischen Wechselströme. Deutsch von C. P. Feldmann, p. 3.

in irgend einem Zeitpunkte die momentanen Werte dieser E. M. K. darstellen, dann ist die Resultierende der E. M. K. oder Ströme in jenem Zeitpunkte durch die Schlusslinie A T nach Grösse und Richtung dargestellt.

Haben wir in einem bestimmten Falle alle in Betracht kommenden E. M. K., also z. B. auch jene der

Selbstinduktion, beachtet, dann wird offenbar diejenige Gerade, welche den resultierenden Spannungsverlust darstellt, der Phase nach in jedem Momente mit dem Strome zusammenfallen. Und wenn wir durch Ausmessung oder Rechnung den Wert

dieser Resultierenden in Volt bestimmen, so ergibt die Division mit dem Widerstande in Ohm den Maximalwert jenes Stromes in Ampère, welcher dem Zusammenwirken aller dieser E. M. K. entspricht.

Nun haben wir bereits mehrfach erwähnt, dass die E. M. K. der Selbstinduktion um

$$\frac{\pi}{2} = 90^\circ \text{ gegen den}$$

sie hervorruhenden Strom verzögert ist.

Wenn also A B (Fig. 26) nach Grösse und Richtung den Strom in einem mit Selbstinduktion behafteten Stromkreise darstellt und die Rotation im Sinne der Uhrzeigerbewegung um A erfolgt, so wird eine in A auf A B senk-

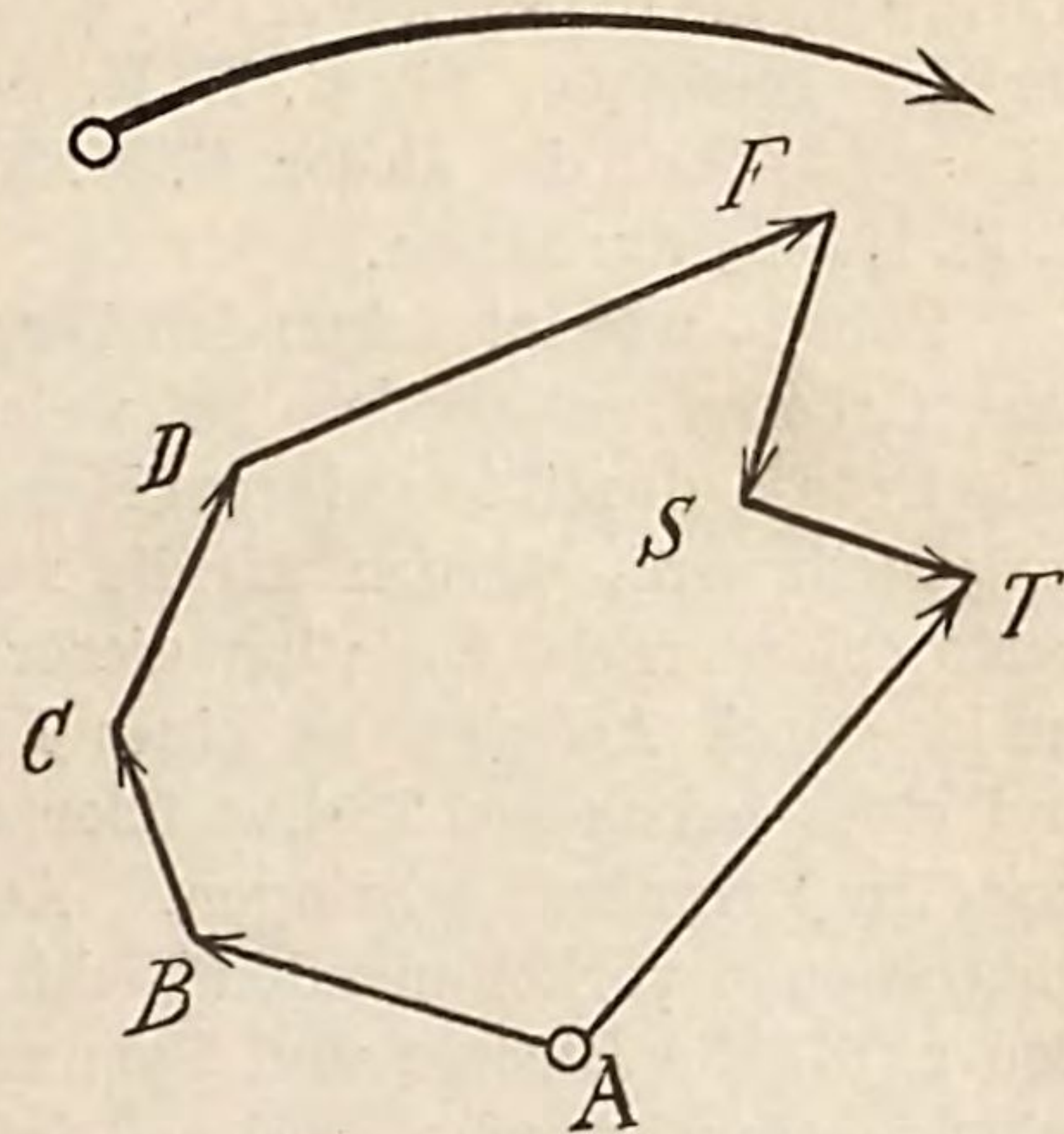


Fig. 25.
Polygon der Richtungsgrössen.

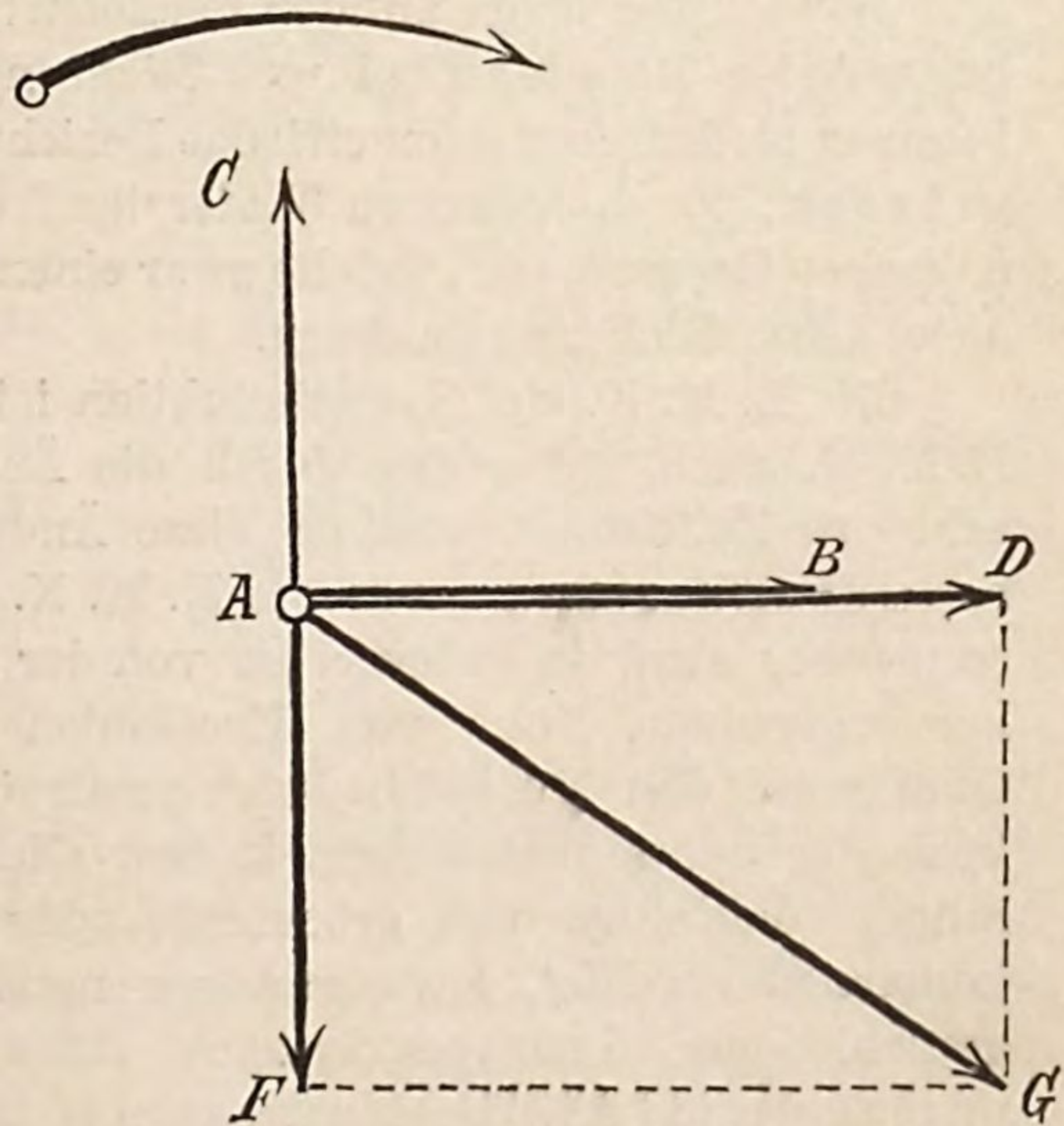


Fig. 26.
Diagramm eines Induktionswiderstandes..

recht stehende Gerade A C gleiche Phasen um $\frac{\pi}{2} = 90^\circ$ später erreichen, als die Gerade A B. Es kann also A C, im Massstabe der Volt gemessen, die E. M. K. der Selbstinduktion und somit $A F = - A C$ die dieser E. M. K. das Gleichgewicht haltende E. M. K. E_s darstellen.

Sobald wir im folgenden Diagramme periodisch veränderliche Grössen entwerfen, bei welchen die periodisch veränderliche Grösse durch eine ihrem Maximalwerte entsprechende Linie dargestellt wird, werden wir die zur Darstellung der Momentanwerte erforderliche Rotation dieser Linie um ihren einen Endpunkt durch Anbringung eines Kreises an diesem Endpunkte und eines gebogenen Pfeiles über dem Diagramme andeutungsweise in Erinnerung bringen. Ausserdem sollen alle in den Diagrammen vorkommenden Richtungsgrössen oder Vektoren, also z. B. die Ströme und Spannungen, durch Richtungspfeile gekennzeichnet werden und soll jede Linie, welche eine doppelte Bedeutung hat, also z. B. im Massstabe der Volt die Spannung und im Massstabe der Ampère den Strom in einem Teile des Stromkreises darstellt, als Doppellinie dargestellt werden.

Wir werden schon auf den nächsten Seiten Figuren begegnen, bei welchen Rotationspfeil und Richtungspfeile fehlen. Solche Figuren stellen eben geometrische Beziehungen zwischen Scalargrössen, z. B. zwischen Widerständen und ähnlichen physikalischen Grössen, dar, welche zwar einen bestimmten Zahlenwert, aber keine Richtung besitzen.

Die E. M. K. der Selbstinduktion ist, genau wie jede andere E. M. K. auch, gemessen durch die Änderung der Kraftlinienzahl pro Zeiteinheit, und da diese Änderung durch den Strom hervorgerufen wird, muss die E. M. K. der Selbstinduktion um so grösser sein, je grösser die von der Einheit der Stromstärke hervorgerufene Zahl von Kraftlinien ist. Man hat diesen Quotienten den Selbstinduktionskoeffizienten des Stromkreises genannt und zudem in fast allen theoretischen Abhandlungen denselben mit grösserem oder geringerem Rechte als konstant betrachtet, hat also angenommen, dass seine Grösse bei verschiedenen Beanspruchungen eines Wechselstromapparates unveränderlich sei. Doch wird es nur bei den theoretischen Ableitungen nötig sein, auf diesen Koeffizienten zurückzugreifen; wo es eben angeht, wollen wir lieber direkt von Induktionslinien sprechen. Hier sollen nur noch zwei Punkte hervorgehoben werden.

1. Will man den Selbstinduktionskoeffizienten ausdrücken, so darf man nicht vergessen, dass die absolute Einheit der Stromstärke 10 mal grösser ist als das Ampère.

2. Die Dimension des Selbstinduktionskoeffizienten ergibt sich aus seiner Definition; da man 10^9 cm erhält, wenn man die einem Volt ($10^8 \text{ c}^{3/2} \text{ g}^{1/2} \text{ s}^{-2}$) entsprechende Kraftlinienzahl ($10^8 \text{ c}^{3/2} \text{ g}^{1/2} \text{ s}^{-1}$) durch ein Ampère ($10^{-1} \text{ c}^{1/2} \text{ g}^{1/2} \text{ s}^{-1}$) dividiert, so muss die Grösse 10^9 cm oder der Erdquadrant die praktische, das Centimeter die absolute Einheit des Selbstinduktionskoeffizienten sein. Der Elektriker-Kongress zu Chicago hat in neuester Zeit zu Ehren Joseph Henry's, der nahezu gleichzeitig mit Faraday und unabhängig von demselben die Grundgesetze der Induktion auffand, der Einheit des Selbstinduktionskoeffizienten (10^9 cm) den Namen Henry verliehen.

Die Grösse der Linie A C im Diagramme Figur 26 ergibt sich nach den obenstehenden Entwicklungen wie folgt:

Wenn der Selbstinduktionskoeffizient des betrachteten Stromkreises, d. h. die dem Strome 1 entsprechende Kraftlinienströmung, mit L bezeichnet wird, so ist die gesamte Zahl der dem Strome J entsprechenden Linien $N = J \cdot L$. Diese N Linien verschwinden oder entstehen mit einer Geschwindigkeit, welche der Winkelgeschwindigkeit der Linien im Diagramme 26 entspricht. Es ist also die Grösse der E. M. K. der Selbstinduktion

$$E'_s = \omega N = \omega L J = \overline{AC} \text{ (Fig. 26) . . . 2)}$$

und somit die Grösse der E'_s das Gleichgewicht haltenden E. M. K. $E_s = - \overline{AC} = \overline{AF}$.

Zur Überwindung des Widerstandes R, welchen der gesamte Stromkreis dem Durchgange des Stromes entgegensetzt, ist eine E. M. K. E_N erforderlich, deren Grösse sich aus dem Ohm'schen Gesetze ergibt.

$$E_N = J \cdot R.$$

Diese E. M. K., welche je nach der Bestimmung des Apparates als nutzbare E. M. K. oder als Spannungsverlust aufgefasst werden muss, ist mit dem Strome in gleicher Phase und kann somit im Diagramme durch eine Länge $\overline{AD}$ dargestellt werden, welche so auf der Linie $\overline{AB}$ oder deren Verlängerung abgeschnitten ist, dass

$$\overline{AD} = R \times \overline{AB}.$$

Die Resultierende $\overline{AG}$ des Diagrammes 26 giebt dann den Maximalwert der resultierenden E. M. K. oder jener E. M. Ge-

ist um so grösser, je grösser der Quotient $\frac{L}{R}$ ist. Diesen Quotienten hat man die Zeitkonstante des Stromkreises genannt; seine Dimension ist die einer Zeit $\left(\frac{c}{c \cdot s - 1} = s\right)$, jener

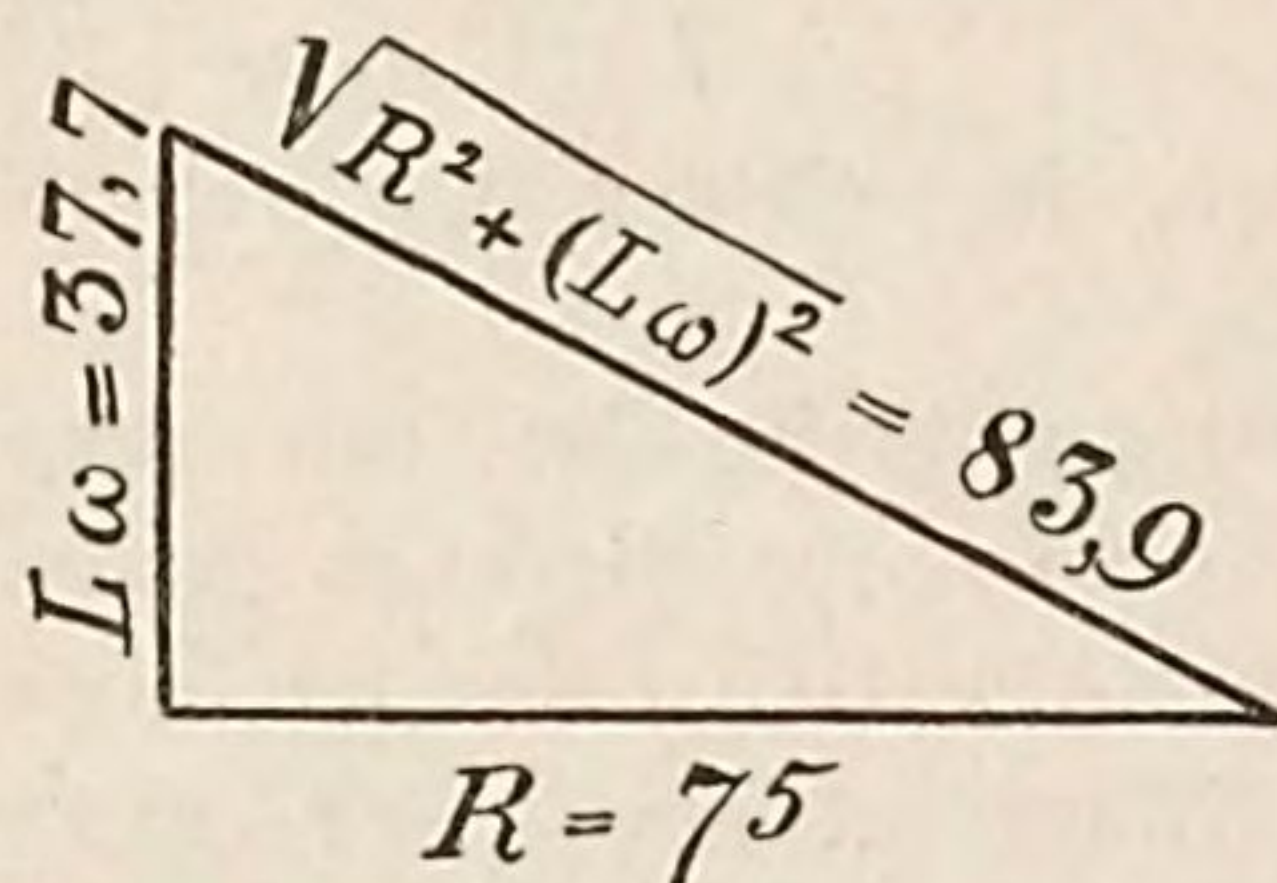


Fig. 27. Impedanz eines mit Selbstinduktion behafteten Widerstandes.

Zeit, welche ein konstanter Strom im Stromkreise vom Widerstande R und Selbstinduktionskoeffizienten L braucht, um, nachdem man seine Stromquelle entfernt oder abgeschaltet hat,

auf den $\frac{1}{e} = \frac{1}{2.71828}$ ten Teil

seines Anfangswertes abzunehmen.

Den Energie aufspeichernden Teil

$L\omega$ der Impedanz pflegt man zuweilen auch die Induktanz des Stromkreises zu nennen.

2. Impedanz in Serie geschalteter Widerstände.

Es ist ohne weiteres klar, dass die Impedanz eines mit Selbstinduktion behafteten Widerstandes, d. i. die $\sqrt{(L\omega)^2 + R^2}$ sich als Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreieckes ergibt, dessen zwei Katheten die Grössen $(L\omega)$ und R haben.

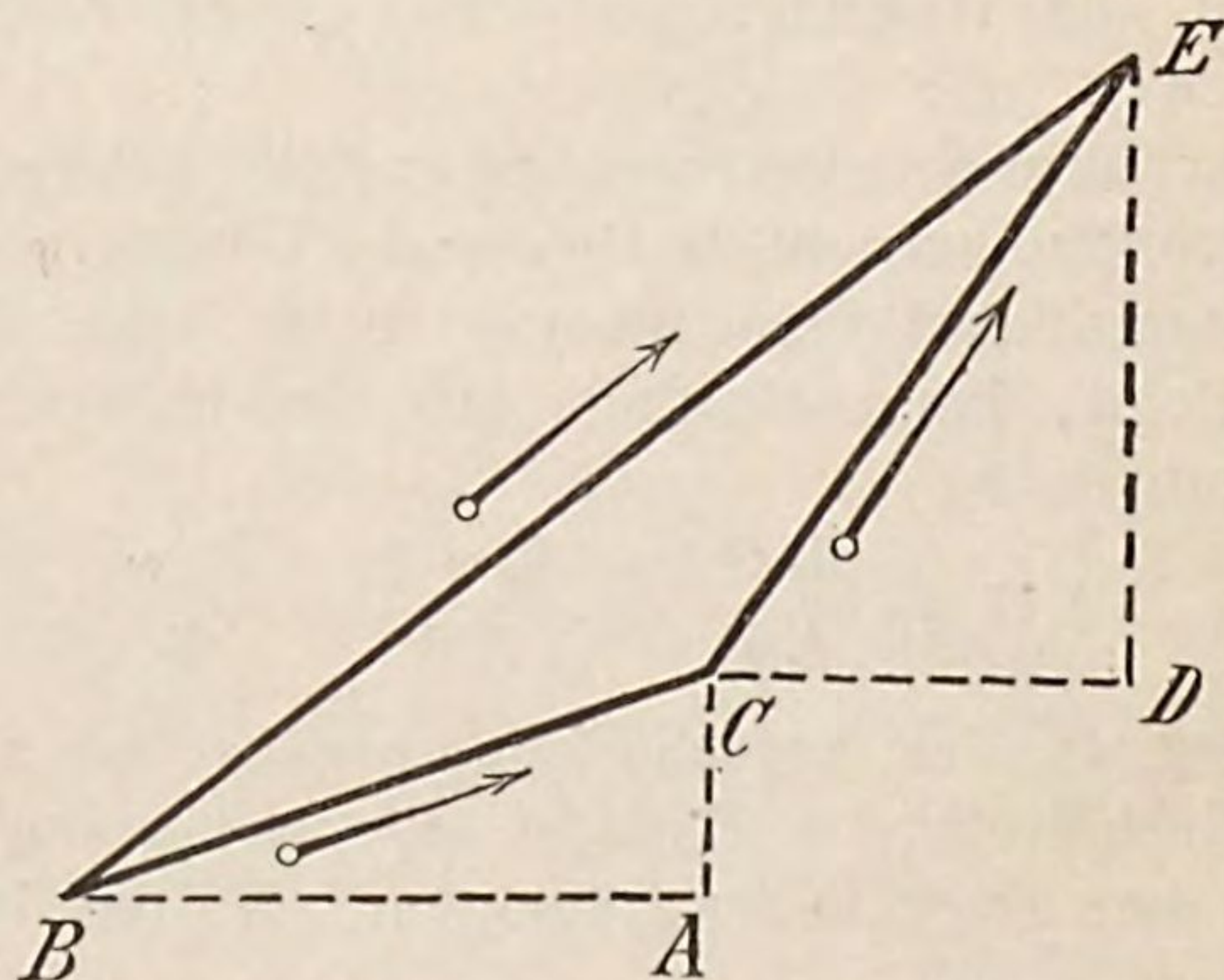


Fig. 28. Impedanz in Serie geschalteter Widerstände.

So ist z. B. für einen Stromkreis, dessen Widerstand 75 Ohm, dessen Selbstinduktionskoeffizient $L = 0.06$ Henry ist, die Impedanz für 100 Perioden in der Sekunde gleich (Fig. 27) $X = \sqrt{(75)^2 + (2\pi \cdot 100 \cdot 0.06)^2} = \sqrt{(75)^2 + (37.7)^2} = 83.9$.

Wenn zwei Stromkreise¹⁾ mit den Widerständen r_1 und r_2 und den Selbstinduktionskoeffizienten l_1 und l_2 in Serie geschaltet sind, so ist ihre gesamte Impedanz X gleich der geometrischen, nicht gleich der algebraischen Summe der Impedimente x_1 und x_2 der beiden Stromkreise.

Man konstruiert also zunächst (Fig. 28) $x_1 = B C$ als Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks $A B C$, dessen Katheten $A B = r_1$ und $A C = l_1 \omega$ sind. Hierin hat ω die gewöhnliche Bedeutung und für beide in Serie geschaltete Widerstände natürlich auch denselben Wert.

Dann trägt man an C die Kathete $C D = r_2$ parallel zu $A B$, errichtet auf $C D$ in D die zweite Kathete $D E = l_2 \omega$ und zieht die Hypotenuse $C E = x_2$.

Die Schlusslinie $B E$ ist dann die gesuchte Impedanz X der beiden Stromkreise.

Man gelangt einfacher zu demselben Resultate, wenn man die Summe der beiden Energie aufspeichernden Teile $l_1 \omega$ und $l_2 \omega$, und jene der Energie zerstreuernden Teile r_1 und r_2 als Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks $B E F$ benützt, dessen Hypotenuse $B E$ dann gleich der gesamten Impedanz der beiden Stromkreisteile ist.

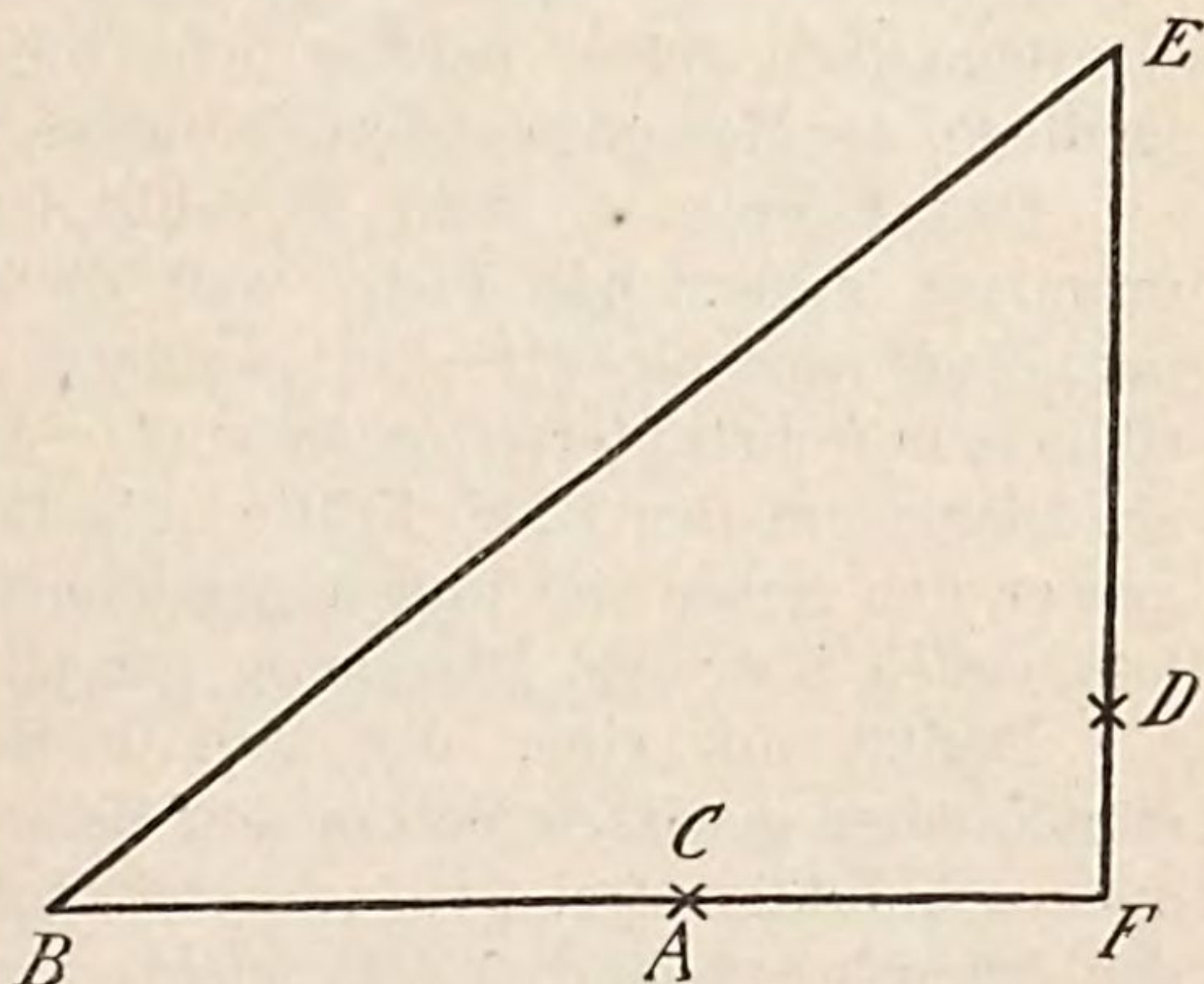


Fig. 29. Impedanz in Serie geschalteter Widerstände.
(Andere Konstruktion.)

Da diese beiden Teile von einem und demselben Strome J durchflossen werden, so genügt das Diagramm Fig. 28 auch zur Darstellung der in den einzelnen Teilen des Stromkreises auftretenden E. M. Kräfte, wenn man den Massstab entsprechend ändert. Da die gesamte Impedanz nicht gleich der algebraischen, sondern gleich der geometrischen Summe der Teilimpedanzen ist, wird auch die E. M. Gesamtkraft nicht gleich der algebraischen, sondern gleich der geometrischen Summe der Teilspannungen sein.

¹⁾ A. E. Kennelly, Lum. El. 48, p. 430, 1893. Siehe auch Bedell und Crehore. Alternating Currents.

Die Figuren 28 und 29 stellen jenen Fall dar, wo

$$\begin{aligned} l_1 \omega &= 10, & l_2 \omega &= 30, \\ r_1 &= 30, & r_2 &= 20, \end{aligned}$$

somit
$$x_1 = \sqrt{(30)^2 + (10)^2} = 31.63,$$

$$x_2 = \sqrt{(20)^2 + (30)^2} = 36.06.$$

Die gesamte Impedanz ist jedoch nicht gleich $31.63 + 36.06 = 67.69$, sondern, wie die Figur ergibt, nur gleich 64.

Besitzt der den Serienstromkreis durchfliessende Strom die Stärke $J = 5$ Ampère, so entfallen auf die Teile des Serienstromkreises die Spannungen $E_1 = 31.63 \cdot 5 = 158.15$ Volt, und $E_2 = 36.06 \cdot 5 = 180.30$ Volt, trotzdem die Gesamtspannung nur $E_G = 64 \cdot 5 = 320$ Volt beträgt.

Dieser Fall ist deshalb so ausführlich erörtert worden, weil wir demselben später bei der Behandlung einer wichtigen Messmethode, der Methode der drei Voltmeter, wieder begegnen werden.

Den Figuren 28 und 29 fehlt der die Rotation des Diagrammes andeutende Pfeil, weil dieselben keine Diagramme periodisch variabler Grössen, sondern geometrische Zusammenstellungen konstanter Grössen sind. Wenn jedoch die Figur 28 als Diagramm der E. M. Kräfte aufgefasst werden soll, müsste ausser den neben die Linien gezeichneten Pfeilen auch der Rotationspfeil über das Diagramm gesetzt werden.

Besitzt nur einer der zwei in Serie geschalteten Widerstände einen gewissen Betrag von Selbstinduktion, während der andere induktionsfrei ist, so vereinfacht sich die Konstruktion der Figuren 28 und 29 in leicht verständlicher Weise, und man gelangt zu einem Diagramme, dessen wir uns später zur Erklärung der Wirkungsweise des Drosselwiderstandes bedienen werden.

Ist die gesamte Impedanz mehrerer in Serie geschalteten Teile eines Stromkreises zu bestimmen, so wird nur die Konstruktion der Figur 29 sinngemäss erweitert, d. h. es wird die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreieckes gesucht, dessen eine Kathete die Summe aller Energie aufspeichernden Glieder ($l \omega$) und dessen andere Kathete die Summe aller Energie zerstreuenen Glieder (r_n) ist.

$$X = \sqrt{\omega^2 (l_1 + l_2 + l_3 + \dots l_n)^2 + (r_1 + r_2 + r_3 + \dots r_n)^2}.$$

3. Impedanz parallel geschalteter Widerstände¹⁾.

Gegeben sei eine sinusförmig verlaufende E. M. K., welche auf einen aus zwei parallel geschalteten Widerständen r_1 und r_2

¹⁾ Nach Bedell und Crehore, Alternating Currents, New York 1893. p. 233.

mit den Selbstinduktionskoeffizienten l_1 und l_2 bestehenden Stromkreis wirkt und in demselben die zu findenden Stromstärken J_1 und J_2 hervorruft, welche sich in dem unverzweigten Teile des Stromkreises zu einem gleichfalls unbekannten Strome J vereinigen. (Fig. 30.)

Da für die beiden Widerstände die E. M. Gesamtkraft E_G die nämliche ist, so kann zunächst nach der im vorhergehenden Paragraphen behandelten Methode jeder Stromkreis einzeln behandelt werden. Daraus folgt sofort, dass

$$E_G = J_1 \sqrt{r_1^2 + \omega^2 l_1^2} = J_2 \sqrt{r_2^2 + \omega^2 l_2^2}$$

oder mit anderen Worten, dass sich die Ströme in den einzelnen Zweigen umgekehrt wie die Impedimente dieser Zweige verhalten.

$$J_1 : J_2 = \sqrt{r_2^2 + l_2^2 \omega^2} : \sqrt{r_1^2 + l_1^2 \omega^2}$$

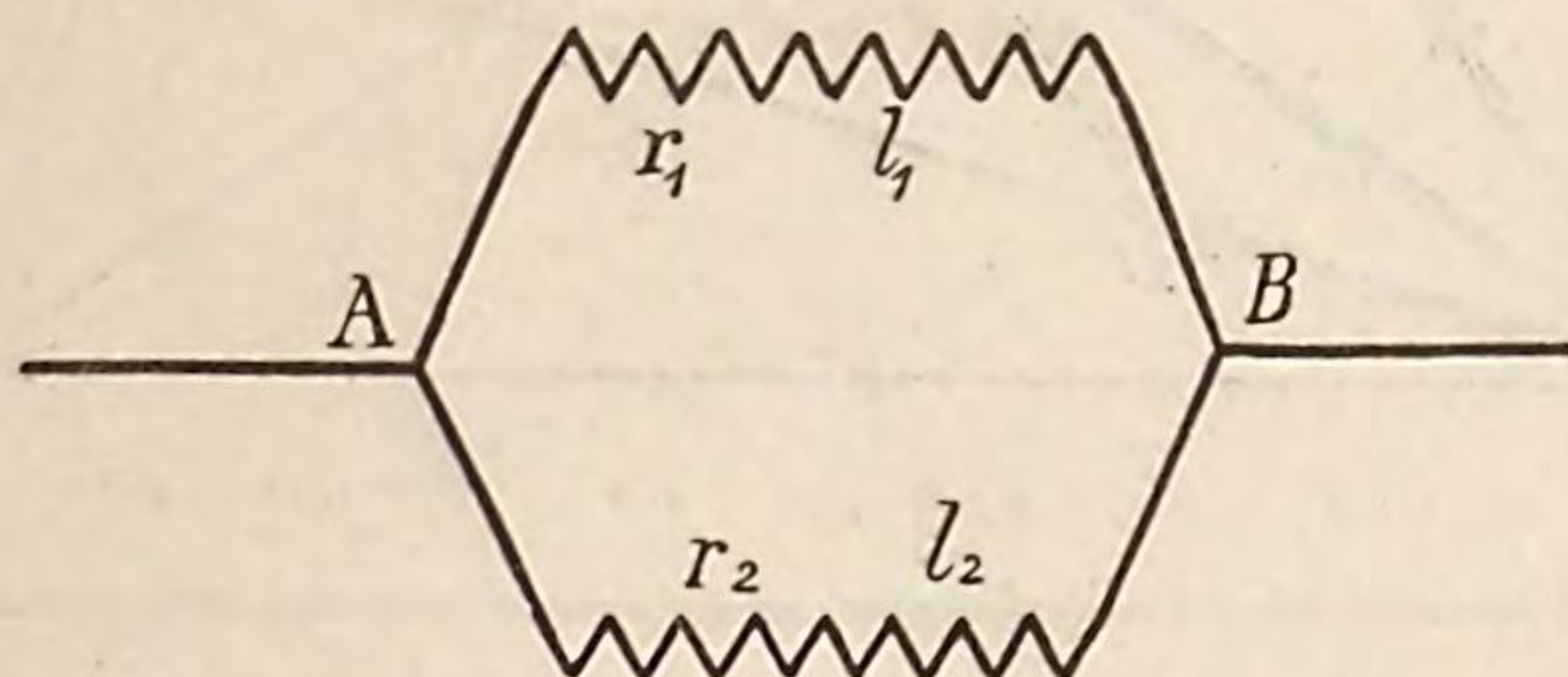


Fig. 30. Parallel geschaltete Widerstände.

Dieser Satz, welcher dem Kirchhoff'schen Gesetze entspricht, muss sich natürlich auch aus den geometrischen Verhältnissen des Diagrammes ableiten lassen. Dieses ergibt sich für einen bestimmten Fall wie folgt:

Es sei

$$\begin{aligned} r_1 &= 30, & r_2 &= 20, \\ l_1 \omega &= 10, & l_2 \omega &= 30, \end{aligned}$$

so wird

$$x_1 = \sqrt{(30)^2 + (10)^2} = 31.63,$$

$$x_2 = \sqrt{(20)^2 + (30)^2} = 36.06,$$

und die Verschiebungswinkel sind

$$\varphi_1 = \frac{l_1 \omega}{r_1} = \frac{1}{3}$$

und

$$\varphi_2 = \frac{l_2 \omega}{r_2} = \frac{3}{2}.$$

Es sei ferner die elektromotorische Gesamtkraft $E = 100$ Volt gegeben und im Diagramme Figur 31 durch die Linie $O A$ dar-

gestellt, welche wir uns in bekannter Weise im Sinne des Uhrzeigers, z. B. um O rotierend, denken. Wir tragen dann zunächst an OA im Punkte O die Verschiebungswinkel $AOB = \varphi_1$ und $AOC = \varphi_2$ im Sinne der Verzögerung an und schlagen über OA als Durchmesser einen Halbkreis. Hierdurch ergeben sich zwei rechtwinkelige Dreiecke, AOB und AOC , deren Katheten OB und OC die in den Widerständen r_1 und r_2 verzehrten Spannungen oder, mit anderen Worten, die Produkte $J_1 r_1$ und $J_2 r_2$ dar-

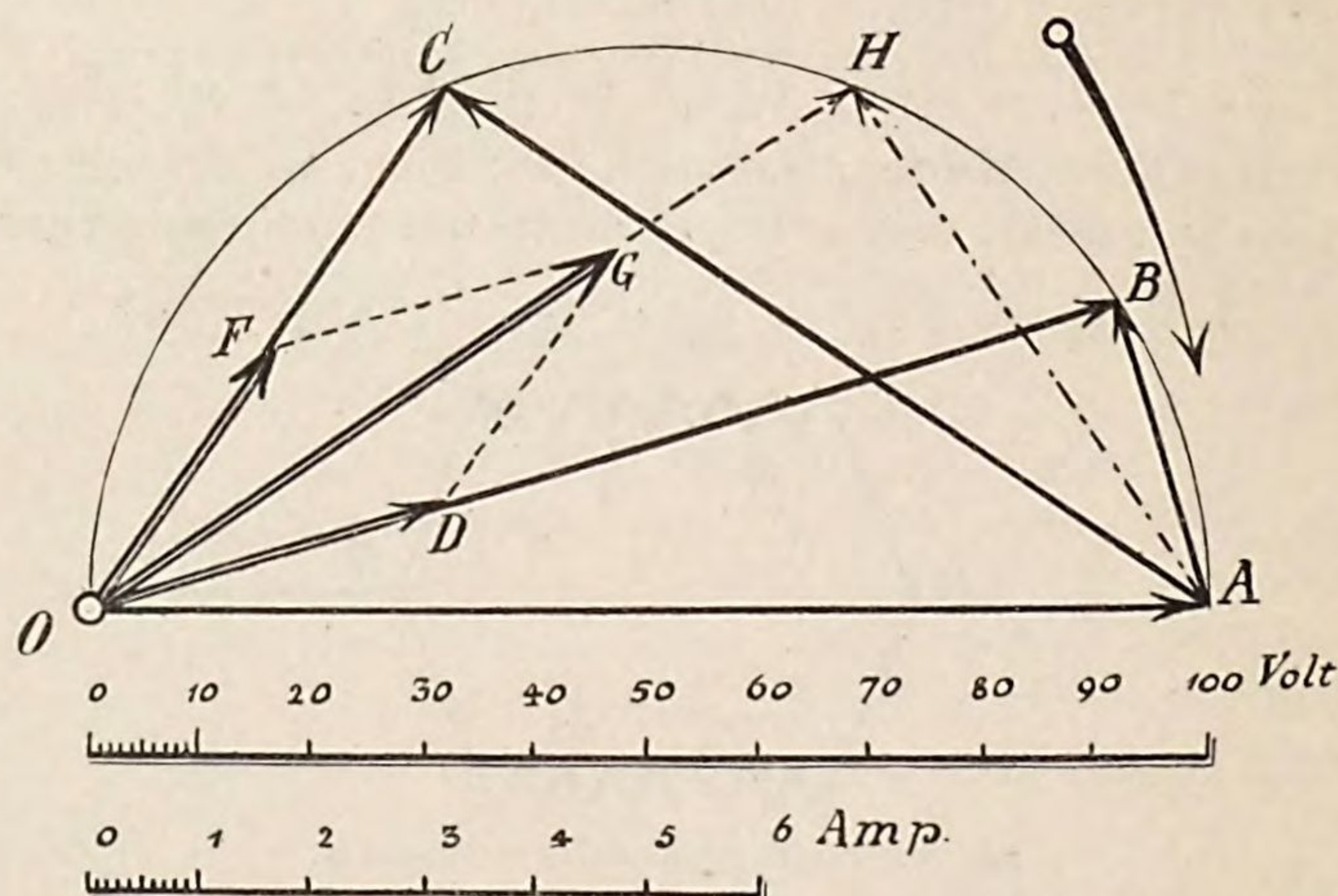


Fig. 31. Impedanz parallel geschalteter Widerstände.

stellen. Dividieren wir also die im Massstabe der Volt gemessenen Längen

$$\overline{OB} = E_1 = 95.5 \text{ Volt}$$

und

$$\overline{OC} = E_2 = 54.5 \text{ Volt}$$

durch die entsprechenden Widerstände $r_1 = 30 \text{ Ohm}$ und $r_2 = 20 \text{ Ohm}$, so erhalten wir die gesuchten Maximalwerte der Ströme

$$J_1 = 3.2 \text{ Amp.}, \quad J_2 = 2.7 \text{ Amp.},$$

welche im Diagramme durch die Abschnitte $\overline{OD}$ und $\overline{OF}$ der Linien $\overline{OB}$ und $\overline{OC}$ nach Grösse und Richtung im Massstabe der Ampère dargestellt sind. Der resultierende Strom ergibt sich aus den beiden Zweigströmen nach dem Parallelogramme der Richtungsgrössen nach Grösse und Richtung durch die Gerade $\overline{OG}$

$$\overline{OG} = J = 5.6 \text{ Ampère.}$$

Man erkennt aus der Fig. 31 und dem nebenstehend besonders herausgezeichneten Parallelogramm der Ströme (Fig. 32), dass der Verschiebungswinkel φ des resultierenden Stromes zwischen jenen, φ_1 und φ_2 , der beiden Komponenten liegt und dass der resultierende Strom in einem bestimmten Augenblicke sowohl grösser als auch kleiner sein kann als die Summe der Komponenten oder als eine derselben.

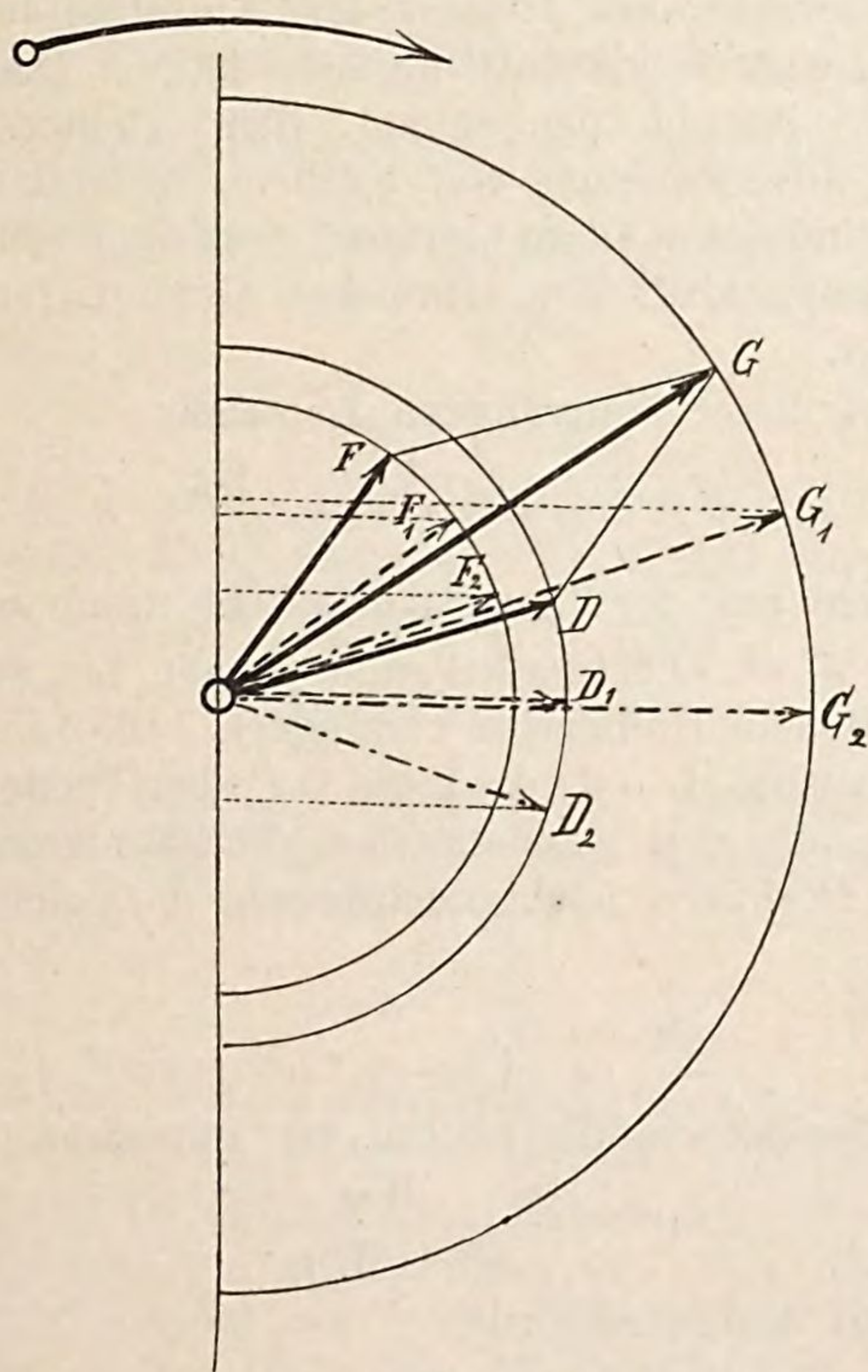


Fig. 32. Parallelogramm der Ströme aus Figur 31.

So ist z. B. in jenem Momente, wo bei der Rotation des Diagrammes um den Punkt O die eine Komponente J_1 die Stellung OD_1 einnimmt, die Projektion derselben auf eine vertikale Axe gleich Null, während die Projektionen der Linien $\overline{OG_1} = J$ und $\overline{OF_1} = J_2$ nahezu gleiche Grössen besitzen. Ist jedoch die Rotation des Diagrammes so weit vorgeschritten, dass die Linie $OG_2 = J$ horizontal geworden ist, dann werden die Projektionen der beiden Komponenten gleich an Grösse und entgegengesetzt gerichtet sein; gleichzeitig aber wird jede der

Komponenten grösser sein als der resultierende Strom. Es ist wohl kaum nötig hervorzuheben, dass diese letzte Betrachtung sich nur auf die Momentanwerte des Stromes bezieht, da ja die Maximalwerte während der Dauer einer Periode und überhaupt für einen bestimmten Fall unveränderliche Grössen sind.

Es ist naheliegend, jene äquivalente Impedanz zu suchen, welche in dem soeben betrachteten Falle das Zustandekommen des nämlichen Gesamtstromes J unter dem Einflusse der nämlichen elektromotorischen Gesamtkraft gestattet hätte. Dieses Problem entspricht physikalisch demjenigen, den geteilten Stromkreis durch einen unverzweigten von solchem Widerstande R' und solcher Selbstinduktion L' zu ersetzen, dass die gegebene elektromotorische Gesamtkraft den nämlichen Gesamtstrom J in dem selben erzeugt.

Der Wert dieser äquivalenten Impedanz

$$\sqrt{R'^2 + L'^2 \omega^2} = \frac{E_G}{J} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 5)$$

lässt sich leicht aus der Figur 31 ermitteln, wenn man die den Gesamtstrom $J = \overline{OG}$ darstellende Gerade bis zum Schnittpunkte H mit dem Halbkreise verlängert. Die Linie AH stellt dann den Ausdruck $L' \omega J$, die Linie OH das Produkt $R'J$ dar. Es lässt sich aus den geometrischen Verhältnissen der Figur nach einiger Rechnerei leicht nachweisen, dass der äquivalente Widerstand

$$R' = \frac{A}{A^2 + B^2 \omega^2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 6)$$

und der äquivalente induktive Teil der Impedanz

$$L' \omega = \frac{B \omega}{A^2 + B^2 \omega^2}, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 7)$$

wenn man mit A den Ausdruck

$$A = \frac{r_1}{r_1^2 + l_1^2 \omega^2} + \frac{r_2}{r_2^2 + l_2^2 \omega^2} = \Sigma \frac{r}{r^2 + l^2 \omega^2} \quad . \quad 8)$$

und mit B den Ausdruck

$$B = \frac{l_1 \omega}{r_1^2 + l_1^2 \omega^2} + \frac{l_2 \omega}{r_2^2 + l_2^2 \omega^2} = \Sigma \frac{l \omega}{r^2 + l^2 \omega^2} \quad . \quad 9)$$

bezeichnet. In diesen Formeln sind die Summenzeichen für den Fall beigefügt, dass mehr als zwei Widerstände parallel geschaltet sind. Die graphische Konstruktion bleibt ganz dieselbe, nur dass man statt des Parallelogrammes ein Polygon der Stromstärken erhält.

4. Die Theorie des Induktionswiderstandes.

Die Drosselspule im unverzweigten Stromkreise.

Wir sind bisher bei der Behandlung des mit Selbstinduktion L behafteten Widerstandes R von der elektromotorischen Gesamtkraft ausgegangen und haben bereits konstatiert, dass die Selbstinduktion die Grösse des entstehenden Stromes beeinflusst. Wenn die elektromotorische Gesamtkraft E_G auf einen Stromkreis vom Widerstande R und Selbstinduktionskoeffizienten $L = 0$ wirkt, wird der entstehende Strom gleich dem Quotienten $J' = \frac{E_G}{R}$; unter dem Einflusse der Selbstinduktion erzeugt dieselbe einen Strom

$$J = \frac{E_G}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}}, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 3a)$$

der kleiner als J' und gegen denselben um den Winkel φ verzögert ist, dessen Tangente gleich ist dem Quotienten aus der Induktanz $L\omega$ des Stromkreises und seinem Widerstande R

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{L\omega}{R}. \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 4)$$

Wir können jedoch auch von der Anschauung ausgehen, dass der entstehende Strom mit dem Spannungsverluste E_N in gleicher Phase ist und die Grösse

$$J_1 = \frac{E_N}{R} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 10)$$

besitzt. Diese E. M. K. ist die Resultierende aus der gesamten auf den Stromkreis wirkenden und jener E. M. K., welche zur Überwindung der Selbstinduktion erforderlich ist. Die E. M. K. E_N ist kleiner als E_G und gegen diese um einen Winkel φ verzögert, dessen Tangente wie vorher gleich dem Verhältnisse der Induktanz zum Widerstande des Stromkreises ist.

Hier erscheint als Wirkung der Selbstinduktion eine Verkleinerung und Verschiebung der E. M. K., während bei der vorherigen Auffassung die scheinbare Widerstandszunahme dem Vorhandensein der Selbstinduktion entsprach. In den Endresultaten stimmen die beiden Anschauungsweisen natürlich überein.

Diese orthodoxe Anschauungsweise, orthodox deshalb, weil sie sich mit konstanten Selbstinduktionskoeffizienten schleppt und Wirbelströme und Hysteresis ausser acht lässt, kann man jedoch, wie M. von Dolivo-Dobrowolsky sehr

klar gezeigt hat, bequem zu einer leicht verständlichen und praktisch brauchbaren umgestalten, wenn man statt des Diagrammes der E. M. K. jenes der Stromstärken zeichnet. Dobrowolsky's Anschauungen, welche auf denen der englischen Schule der Elektriker beruhen, sind ziemlich wörtlich die folgenden:

Denken wir uns zunächst den einfachen Idealfall, dass bei einer an eine Wechselspannung E angeschlossenen Spule

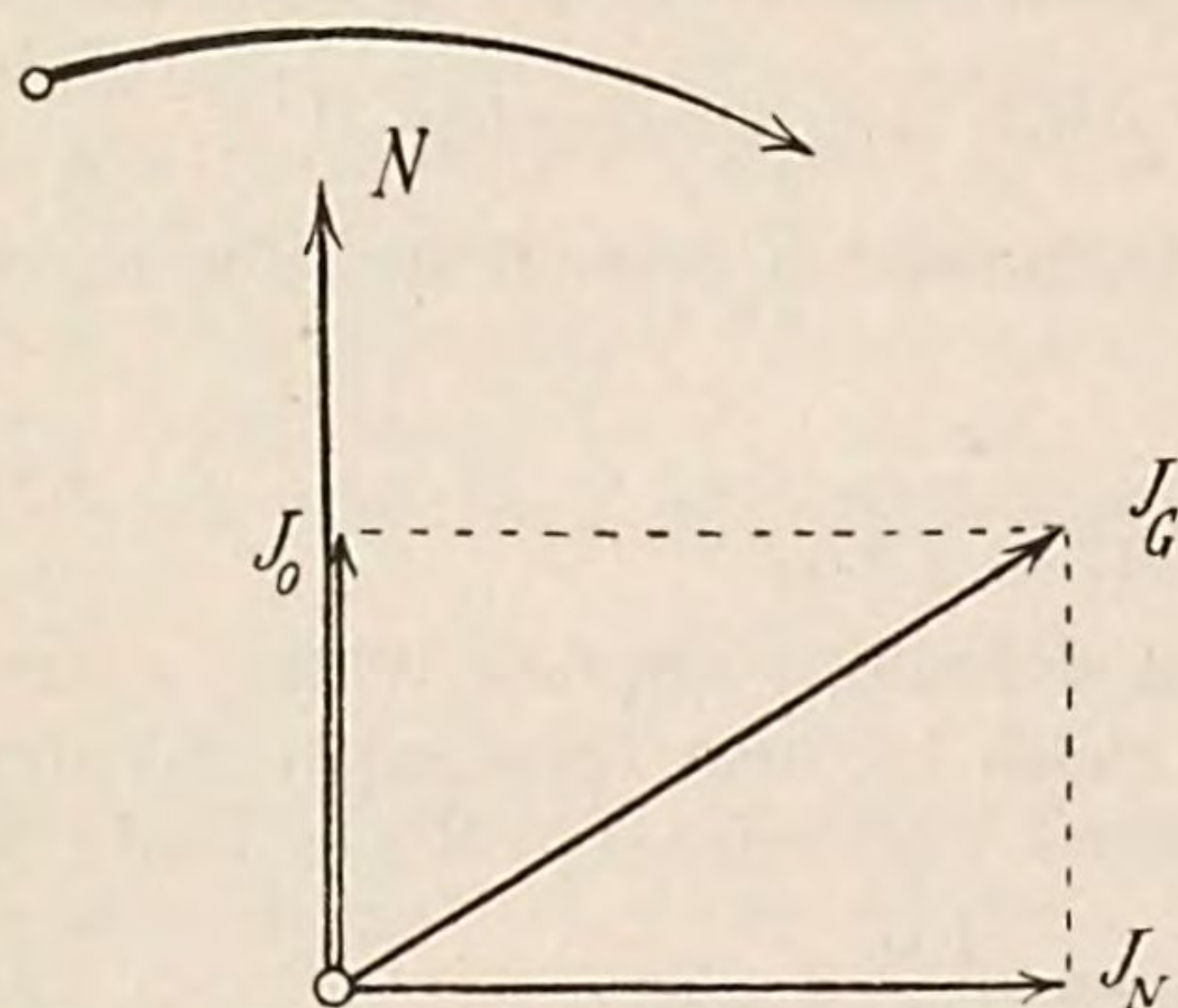


Fig. 33. Diagramm eines Induktionswiderstandes nach Dobrowolsky.

der ganze in den Windungen zirkulierende Strom J_0 ausschliesslich dazu verwendet werde, jene Kraftlinienzahl N zu erzeugen, welche der Wechselspannung entspricht, »ihr das Gleichgewicht hält«, oder »sie abbalanciert«. Diese Kraftlinienzahl muss, da im vorliegenden Falle die Wechselspannung zuerst vorhanden war, um eine Viertelperiode gegen diese verzögert sein.

Andererseits muss der das Feld erregende Strom, wenn von viskoser Hysterese abgesehen wird, zeitlich mit der Kraftlinienzahl N zusammenfallen.

Wenn also die Wechselspannung durch eine Gerade $\overline{E_N} = \overline{OJ_N}$ (Fig. 33) dargestellt ist, so muss das Feld dargestellt sein durch eine Gerade $\overline{ON}$, welche um 90° gegen $\overline{OJ_N}$ in Richtung der Verzögerung verschoben ist. Der nur zur Erregung des oscillierenden Feldes dienende Strom J_0 , den wir als Erregerstrom bezeichnen wollen, kann dann in entsprechendem Massstabe durch einen Abschnitt $\overline{OJ_0}$ der Linie $\overline{ON}$ dargestellt werden.

Denken wir uns aber statt der betrachteten Spule eine vollkommen induktionsfreie, bei welcher gar kein magnetisches Feld entsteht, an die Wechselspannung angeschlossen. In diesem idealen Grenzfalle wird der in den Spulenwindungen zirkulierende Strom, dem Ohm'schen Gesetze entsprechend, gleich $J_N = \frac{E_N}{R}$ sein und der Phase nach vollkommen mit E_N

Es ist also

$$\left. \begin{aligned} J_N &= \frac{E_N}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ J_0 &= \frac{E_S}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \\ J_G &= \frac{E_G}{R} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \end{aligned} \right\} 12)$$

und

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{E_S}{E_N} = \frac{J_0}{J_N}; \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 4)$$

und da der E. M. K. der Selbstinduktion oder dem ihr entsprechenden Erregerstrom J_0 nur ein oscillierendes Feld, nicht

aber ein Energieaufwand entspricht, ist auch der gesamte Energieaufwand in beiden Fällen der nämliche.

Es scheint somit dem Unbefangenen, dass die beiden Anschauungsweisen vollkommen gleichwertig seien. Thatsächlich aber tragen diese Anschauungsweisen den Stempel ihrer Entstehung an sich, und es eignet sich die ältere

Anschauungsweise mehr zur mathematischen, die neuere Anschauungsweise mehr zur praktischen Behandlung der Probleme.

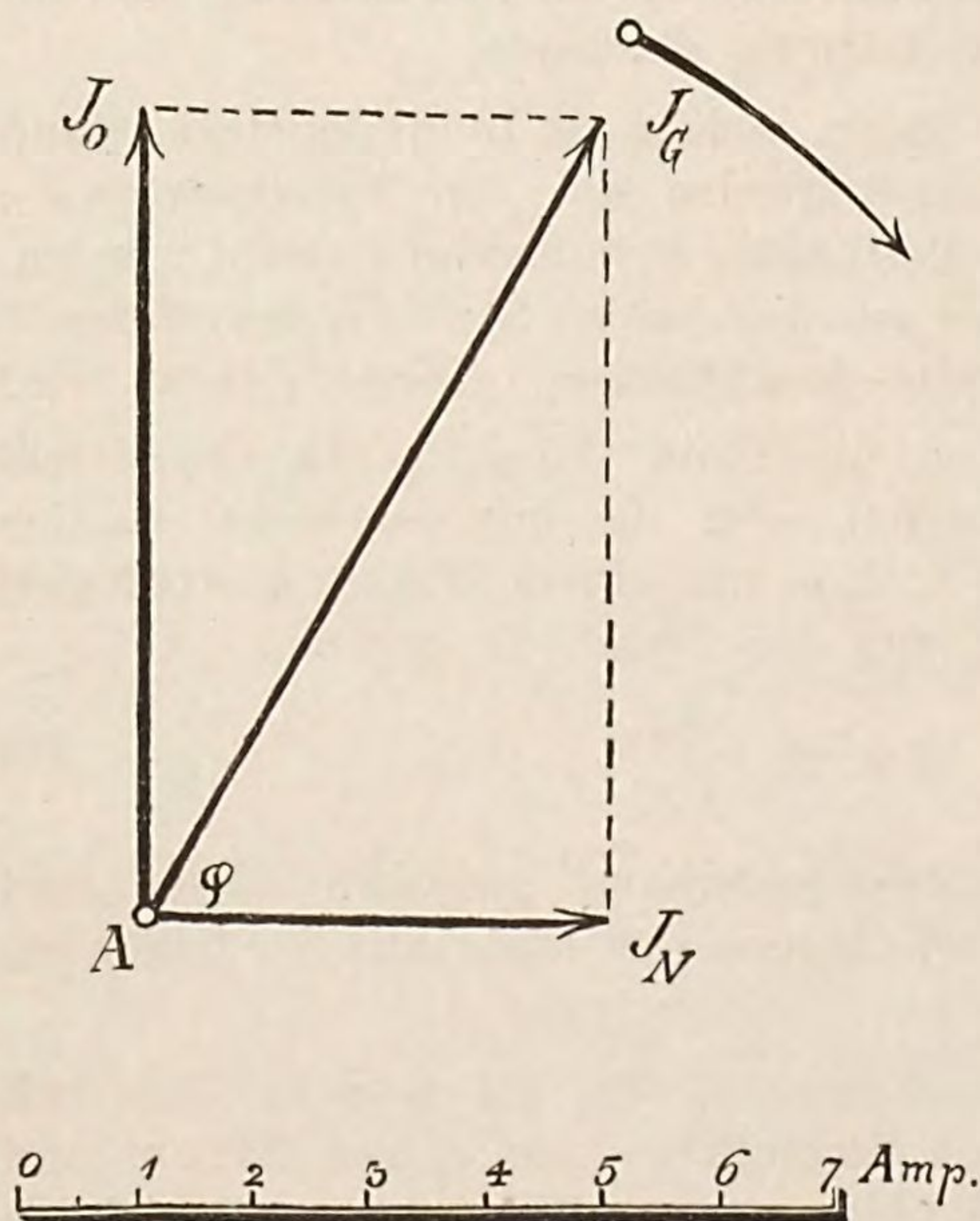


Fig. 34. Diagramm eines Induktionswiderstandes (Zahlenbeispiel).

Denn das Diagramm der letzteren enthält ausser den beiden auch im anderen Diagramme vorkommenden, messbaren Grössen, dem Strome und der Spannung, auch noch den Erregerstrom, der bei allen Vorausberechnungen eine wichtige Rolle spielt, während die ihm entsprechende E. M. K. der Selbstinduktion dem Praktiker in den weitaus meisten Fällen weder von Interesse, noch bekannt ist.

Es sei nun z. B. in einer Spule der gesamte Energieaufwand für Spannungsverlust, Hysteresis und Wirbelströme 200 Watt, es sei ferner die Nutzspannung $E_N = 50$ Volt und der Gesamtstrom $J_G = 8$ Ampère; dann ergibt sich der Arbeitsstrom

$$J_N = \frac{200 \text{ Watt}}{50 \text{ Volt}} = 4 \text{ Ampère},$$

und der Erregerstrom

$$J_o = 6.9 \text{ Ampère},$$

während $\operatorname{tg} \varphi = \frac{J_o}{J_N} = \frac{6.9}{4} = 1.725$

wird (Fig. 34).

Es erscheint bei der Behandlung dieses Falles, welcher etwa dem Verhalten eines mittelgrossen, sekundär mit 50 Volt

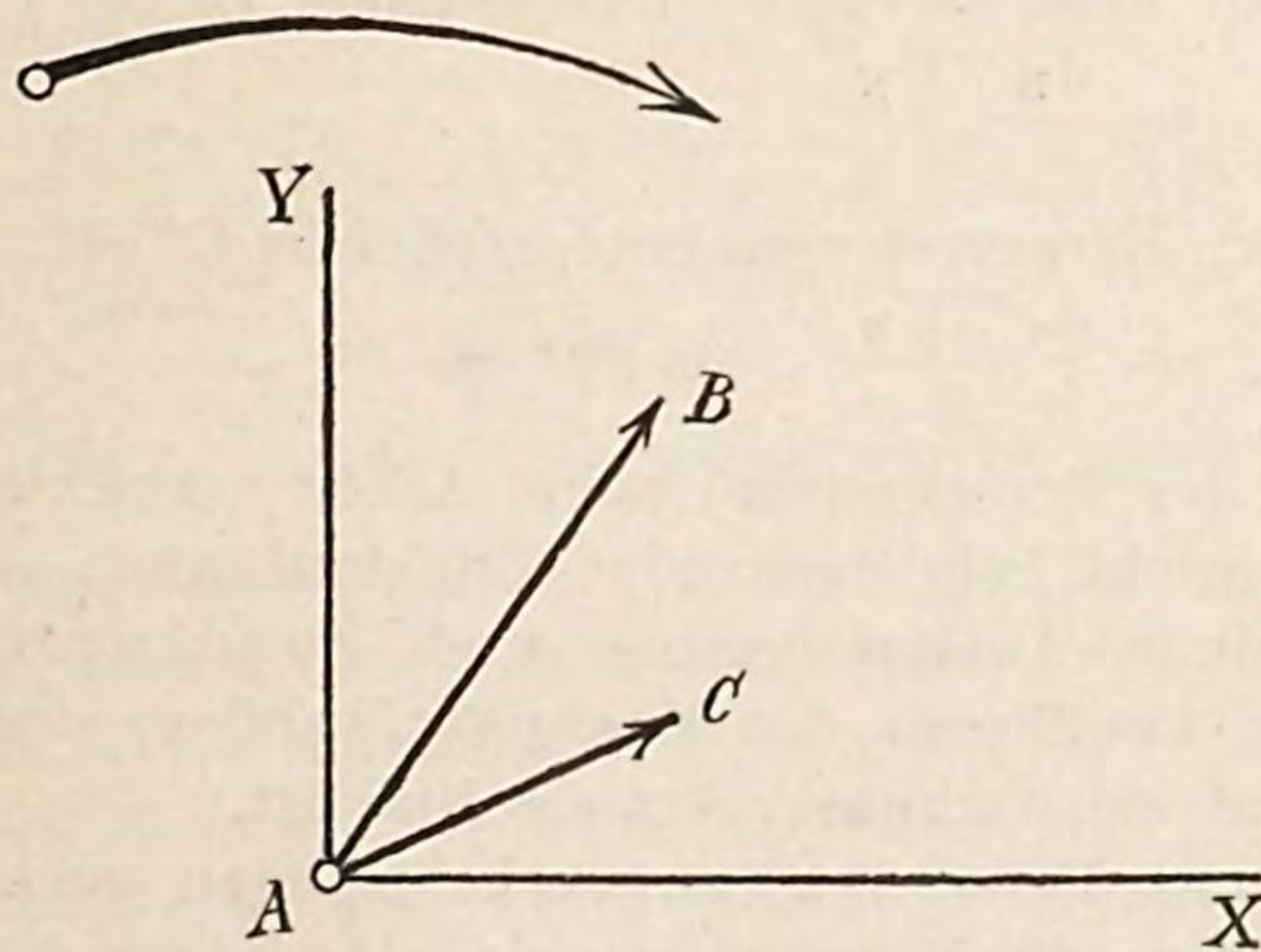


Fig. 35.

gespeisten, primär offenen Transformators entspricht, ganz selbst verständlich, dass der Erregerstrom J_o keine Arbeit verrichtet.

Im allgemeinen aber wird die gesamte von einer Spule verzehrte Energie in jedem Momente proportional dem Produkte aus Strom und Spannung sein. Um den Proportionalitätsfaktor zu finden, hat Blakesley¹⁾ auf geometrischem Wege den folgenden allgemeinen Satz gelöst:

Gegeben sind (Fig. 35) AB und AC , zwei Linien in der Ebene AX , AY , welche um eine durch A senkrecht zu dieser Ebene gezogene Gerade mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotieren, so dass der Winkel CAB konstant bleibt; es soll ein geometrischer Ausdruck für den Mittelwert der Produkte ihrer Projektionen auf AX gefunden werden.

¹⁾ Th. H. Blakesley, Die elektrischen Wechselströme. Deutsch von C. P. Feldmann, p. 9.

Dieser Mittelwert ergibt sich gleich $\frac{\overline{AC} \times \overline{AB}}{2} \cos BAC$, also gleich dem halben Produkte aus den beiden Linien und dem Cosinus des von ihnen eingeschlossenen Winkels.

Wenn die Projektion einer dieser Linien den Strom, die der anderen die Spannung nach Richtung und Grösse darstellt, so wird der Mittelwert des Produktes der Projektionen von Strom und Spannung den Effekt darstellen.

Man erkennt daraus, dass in dem Falle des Induktionswiderstandes

der dem Gesamtstrome entsprechende Effekt

$$= \frac{J_G \cdot E_N}{2} \cos \varphi = \frac{J_N \cdot E_N}{2}, \quad . \quad . \quad 13a)$$

der dem Arbeitsstrome entsprechende Effekt¹⁾

$$= \frac{J_N \cdot E_N}{2}, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 13b)$$

der dem Erregerstrome entsprechende Effekt

$$= \frac{J_o \cdot E_N}{2} \cdot \cos 90^\circ = 0, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 13c)$$

d. h., dass der Erregerstrom keine Arbeit verrichtet. Diesem Strome entspricht kein dauernder Effektaufwand, sondern nur eine wechselnde Aufspeicherung und Zurückgewinnung der Energie, ein Oscillieren des Energieaufwandes, dessen Mittelwert während einer ganzen Periode Null ist.

Auf Grund dieser Ableitung erkennt man auch leicht den Vorteil, welchen die Verwendung eines Induktionswiderstandes der beschriebenen Art gegenüber einem gewöhnlichen Widerstande mit geringer oder vernachlässigbarer Selbstinduktion zu gewähren vermag.

Um uns dies an einem praktischen Falle zu vergegenwärtigen, denken wir uns eine mit Dochkohle versehene Wechselstrombogenlampe, bei welcher nach den Untersuchungen von Ayrton und Sumpner²⁾, Heubach³⁾ und Blondel⁴⁾

¹⁾ Der Zahlenfaktor $\frac{1}{2}$ ist dann einzuführen, wenn im Diagramme die maximalen Werte von J_N und E_N eingezeichnet sind. Dass derselbe in dem Zahlenbeispiele auf der vorhergehenden Seite wegblieb, ist darauf zurückzuführen, dass $J_N = 4$ Amp. und $E_N = 50$ Volt gemessene Werte darstellen. Wir werden später sehen, dass die gemessenen Werte von J_N und E_N im Verhältnis $\frac{1}{\sqrt{2}}$ kleiner sind, als die maximalen.

²⁾ W. E. Ayrton und W. E. Sumpner. El., London 26. p. 736.

³⁾ J. Heubach, El. Zeitschr. 1892. p. 463.

⁴⁾ A. Blondel, Lum. El. 42, p. 551 1891.

praktisch keine Verschiebung zwischen Strom und Spannung stattfindet. Diese Bogenlampe, welche einer Klemmenspannung von 40 Volt bedarf, sei an eine Wechselspannung von 100 Volt angeschlossen, so dass ein Vorschaltwiderstand verwendet werden muss, welcher 60 Volt und 10 Ampère konsumiert. Nimmt man diesen Vorschaltwiderstand praktisch induktionsfrei, so konsumiert derselbe 600 Watt, während die Lampe selbst nur 400 Watt verzehrt, und selbst wenn man zwei Bogenlampen hintereinander von den 100voltigen Leitungen abzweigt, bedarf man noch eines Widerstandes, der 20 Volt und 10 Ampère, also 20 % der gesamten und 25 % der nutzbaren Energie, nutzlos in Wärme umsetzt.

Anders stellen sich die Verhältnisse, wenn man einen Induktionswiderstand, eine sogenannte Drosselspule (choking coil) anwendet.

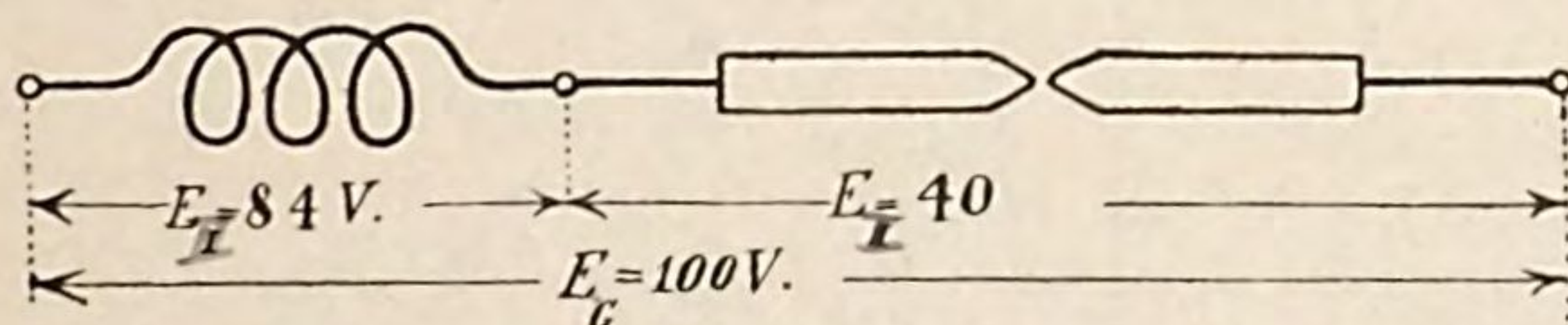


Fig. 36. Bogenlampe mit vorgeschalteter Drosselspule.

Soll eine Drosselspule II in Serie mit einer 10 Ampère-Bogenlampe I (Fig. 36) geschaltet werden, so muss derselbe Strom beide Teile des Stromkreises durchfliessen. Es wird also für den Drosselwiderstand der Gesamtstrom $J_G = 10$ Ampère sein müssen. Aus den Dimensionen und Daten des magnetischen Kreises der Spule und ihrer Klemmenspannung lassen sich der Erregerstrom J_o und der für Hysteresis und Wirbelströme aufzuwendende Effekt berechnen; der Erregerstrom sei im vorliegenden Falle $J_o = 9.8$ Ampère, entsprechend einer Klemmenspannung von $E_N = 84$ Volt. Dann muss der magnetische Kreis derart bemessen sein, dass für $J_G = 10$ der Arbeitsstrom

$$J_N = \sqrt{J_G^2 - J_o^2} = \sqrt{10^2 - 9.8^2} = 2 \text{ Ampère}$$

und der in der Spule für Hysteresis und Wirbelströme verbrauchte Effekt

$$J_N \times E_{II} = 2 \times 84 = 168 \text{ Watt}$$

ist.

Der Spannungsverlust in den Drahtwindungen der Spule wird in den meisten praktischen Fällen gering sein und mag hier der Einfachheit halber als vernachlässigbar angenommen

Der Gesamteffekt ist also im vorliegenden Falle

$$J_G \cdot E_G \cdot \cos \varphi = 10 \cdot 100 \cdot 0.568 = 568 \text{ Watt};$$

hiervon¹⁾ entfallen 400 Watt auf die Bogenlampe und 168 Watt auf die Drosselspule. Hätte man die Lampe mittels eines praktisch induktionsfreien Widerstandes funktionieren lassen wollen, so hätte derselbe allein $(100 - 40) \times 10 = 600$ Watt verzehren müssen.

Man wird vom Standpunkte der Praxis aus einwenden, dass der vorliegende Fall übertrieben sei, da man wohl selten nötig habe, eine einzelne Bogenlampe von einer 100voltigen Wechselstromleitung zu brennen; die durch eine Drosselspule erreichbare Verringerung des Vorschaltwiderstandes ist aber auch dann noch beträchtlich, wenn man zwei Bogenlampen in Serie schaltet, oder aber mittels eines Dreileitersystemes jede der zwei Bogenlampen von 50voltigen Leitungen abzweigt. Ausserdem aber wird trotz der geringen Höhe des Vorschaltwiderstandes die Funktion der Lampe eine vorzügliche sein; denn in dem Momente, wo in der Lampe der Strom über seinen normalen Wert ansteigt, erhöht sich auch der Erregerstrom J_0 , neue Kraftlinien drängen in die Spule ein, und die von ihnen erzeugte elektromotorische Gegenkraft führt den Strom auf seinen normalen Wert zurück.

5. Die Drosselspule im Nebenschluss.

Will man Bogenlampen, Glühlampen oder irgendwelche anderen Energieverbraucher hintereinander schalten und mit konstanter Stromstärke betreiben, so muss man jeden der Energieverbraucher mit einer entsprechenden Vorrichtung versehen, damit derselbe in seiner Funktion von dem übrigen Teile des Stromkreises unabhängig werde, damit man ihn, mit anderen Worten, ausschalten kann, ohne den ganzen Stromkreis zu unterbrechen. Als solche Vorrichtungen können induktionsfreie Widerstände oder Drosselspulen zur Anwendung gelangen.

Es sei z. B. in einem Stromkreise, in welchem eine Gesamtstromstärke $J_G = 10$ Ampère konstant erhalten wird, parallel einer Bogenlampe eine Drosselspule eingeschaltet. Die Spannung

¹⁾ Es ist hier, wie in allen folgenden Zahlenbeispielen, in der Formel für den Effekt der Faktor $\frac{1}{2}$ weggelassen. Wir werden später erkennen, dass diese Weglassung gerechtfertigt ist, wenn die Ströme und Spannungen nicht maximale, sondern gemessene sind. Die Berücksichtigung des Faktors hätte das Diagramm gar nicht und den Massstab entsprechend geändert.

Solange also die Lampe regelmässig funktioniert, wird dieselbe einen Strom $J_n = 8.95$ Ampère führen und somit $8.95 \times 40 = 356$ Watt konsumieren, während die Drosselspule 40 Watt in Wärme umwandelt und 0.95 Ampère in ihren Windungen führt.

Ist jedoch die Lampe mit Absicht oder durch Zufall ausgeschaltet, so wird der ganze konstant gehaltene Strom

$$J_G = 10 \text{ Ampère}$$

die Windungen der Drosselspule durchfliessen und somit eine erhöhte Induktion und einen verstärkten Aufwand für Hysteresis und Wirbelströme hervorrufen. Diese Veränderungen der Induktion und des im Eisen auftretenden Effektverlustes werden jedoch keineswegs proportional der Veränderung des Erregerstromes erfolgen, da das Eisen seiner Sättigung genähert und somit die Permeabilität desselben verringert ist.

Das Problem wird einigermaßen dadurch erschwert, dass nicht der gesamte Strom zur Erregung verwendet wird; doch wollen wir der einfachen Behandlung wegen zunächst annehmen, dass die vollen 10 Ampère in den Spulenwindungen zirkulieren, wollen dann die dieser magnetisierenden Kraft entsprechenden Effektverluste im Eisen (und eventuell im Kupfer) ermitteln, dieselben durch die Klemmenspannung dividieren und den so erhaltenen jetzigen Wert des Arbeitsstromes der Drosselspule zur Ermittlung des Gesamtstromes verwenden. Wenn wir dann finden, dass dieser Wert sich praktisch von 10 Ampère unterscheidet, werden wir das Diagramm proportional ändern dürfen.

Es lässt sich dann aus der Wickelung und den bekannten Eigenschaften des Eisens der Drosselspule berechnen, dass in unserem Falle für den Strom $J_o = 10$ Ampère die der erhöhten Induktion entsprechende erhöhte Klemmenspannung $E = 71$ Volt wird, dass der Effektverlust im Kupfer praktisch vernachlässigbar (kleiner als 1%) ist und dass jener im Eisen den Wert 107 Watt erreicht. Dann ist der jetzige Arbeitsstrom der Drosselspule

$$J_n = \frac{107}{71} = 1.5 \text{ Ampère,}$$

der jetzige Erregerstrom der Drosselspule

$$J_o = 10 \text{ Ampère,}$$

somit der jetzige Gesamtstrom der Drosselspule

$$J_G = \sqrt{J_n^2 + J_o^2} = 10.1 \text{ Ampère.}$$

Streng genommen müsste man jetzt eine Änderung des Diagrammes vornehmen; da jedoch die Abweichung im vorliegenden Falle nur 1 % beträgt, d. h. der unter der bequemen, aber falschen Annahme, dass $J_0 = 10$ Ampère sei, erhaltene Gesamtstrom J_G nur um 1 % grösser ist als der thatsächlich vorhandene, kann man von der Änderung des Diagrammes absehen. Dies ist um so eher zulässig, da man die Genauigkeit der Vorausberechnung des Erregerstromes wohl nur durch Zufall bis auf 1 % oder weniger treiben kann, während 3 bis 5 % wohl erreichbar sind.

Und doch ist diese Genauigkeit eine vollkommen genügende, wenn man bedenkt, dass die Eisenbleche einer und derselben Lieferung eines und desselben Walzwerkes in ihren Hysteresisverlusten und den Werten ihrer Permeabilität um weit höhere Prozentsätze differieren und dass es im besten Falle praktisch möglich ist, jeder Lieferung ein oder zwei Probestücke zu entnehmen, die dann ein einigermaßen genaues Bild der magnetischen Eigenschaften aller Bleche der Lieferung geben müssen.

Manchem Leser wird auch der geringe Grad der Genauigkeit in der Auswertung der einzelnen Ströme, d. h. die geringe Zahl der Dezimalstellen, je nach seiner mathematischen Erziehung angenehm oder unangenehm auffallen. Dieselbe ist jedoch durch die vorstehende Bemerkung und dadurch begründet, dass eine auf ungenauen Voraussetzungen beruhende Rechnung durch viele Dezimalstellen des Endresultates nur genauer scheint, nicht aber genauer ist. Für alle Zwecke der Vorausberechnung, wie sie hier in diesem Buche oder in irgend einem Buche über die Vorherbestimmung der Dimensionen eines elektromagnetischen Apparates notwendig wird, erscheint die Genauigkeit des Rechenschiebers vollkommen ausreichend und jene der Logarithmentafel unnötig. Solange man freilich konstante Selbstinduktionskoeffizienten voraussetzt, kann man die Genauigkeit beliebig weit treiben. Sobald man jedoch nicht mit ideellen Apparaten, sondern mit solchen arbeitet, welche Hysteresis und Wirbelströme aufweisen, führt man am besten diese in die Rechnung ein und kümmert sich nicht um die Konstanz oder Veränderlichkeit des Selbstinduktionskoeffizienten, dessen Grösse man, wie die in §§ 4 und 5 gegebenen Ableitungen beweisen, überhaupt nicht zu kennen braucht. Damit soll jedoch keineswegs geleugnet werden, dass behufs einfacherer, wenn auch zuweilen gar nicht einfacher Behandlung eines Problemes der Wechselstromtechnik

die Voraussetzung eines konstanten Selbstinduktionskoeffizienten oder überhaupt die Einführung eines solchen in die Rechnung von grossem Vorteil sein kann.

Will man den oben behandelten Fall einer im Nebenschlusse angeordneten Drosselspule nach der orthodoxen Anschauungsweise behandeln, wie Bedell und Crehore¹⁾ es in ihrem trefflichen, mathematisch gehaltenen Buche über Wechselströme gethan haben, so verfährt man wie folgt:

Es werde wieder der Gesamtstrom $J_G = 10$ Ampère konstant gehalten. Derselbe teile sich in die Zweigströme J_n und J_o , welche den praktisch induktionsfreien Widerstand $R = 2$ Ohm und die praktisch widerstands-

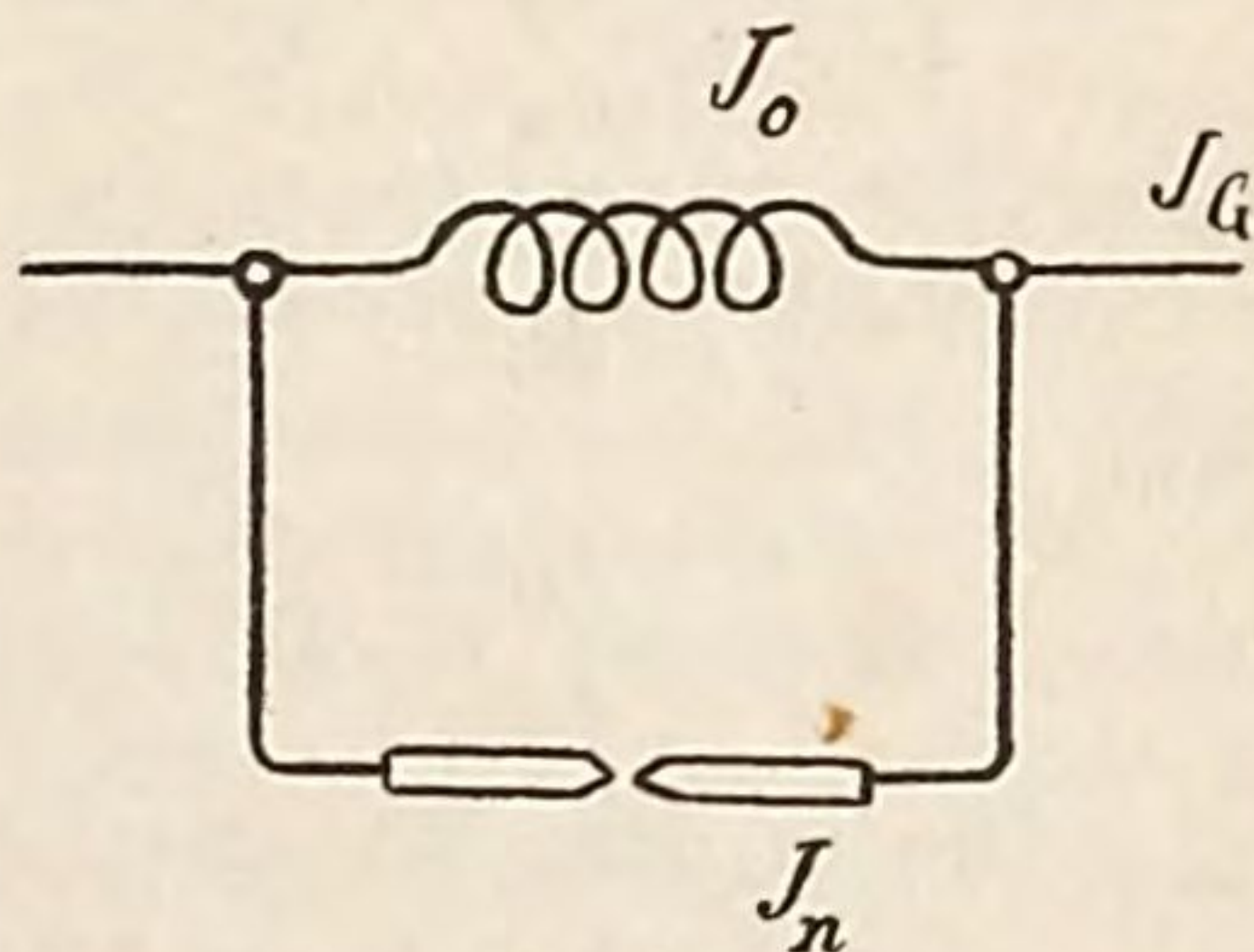


Fig. 40.
Drosselspule als Ersatzwiderstand.

lose Selbstinduktionsrolle
 $L_1 = 0.02$ Henry
 durchfliessen. ω sei $= 1000$.

Da uns die E. M. K. nicht gegeben ist, nehmen wir dieselbe z. B. $= E' = 10$ Volt an. Dieselbe wirkt in Richtung des Stromes J_n und ergibt für denselben den Wert

$$J_n' = \frac{E'}{R} = \frac{10}{2} = 5 \text{ Ampère.}$$

Der andere Stromzweig erhält nur Erreger-, keinen Arbeitsstrom; da hier von Hysteresis und Wirbelströmen nicht die Rede sein kann, so oscillieren das Feld und der Erregerstrom und erzeugen keinen Effektverlust, sondern nur eine Phasenverschiebung. Die Stromstärke J_o ergibt sich aus der Beziehung

$$J_o' = \frac{E'}{L_1 \omega} = \frac{10}{0.02 \cdot 1000} = 0.5,$$

in welcher ω die bekannte Bedeutung hat.

Das Diagramm des Widerstandes R wäre also eine Linie J_n' , das Diagramm des Widerstandes L eine zu J_n' senkrechte Linie J_o' ; der Gesamtstrom wird somit, als Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks,

$$J_G' = \sqrt{J_n'^2 + J_o'^2} = \sqrt{5^2 + 0.5^2} = 5.025 \text{ Ampère.}$$

¹⁾ Bedell und Crehore, Alternating Currents. New York 1893, p. 246.

Da jedoch der Gesamtstrom auf dem konstanten Werte $J_G = 10$ Ampère erhalten werden soll, war die angenommene E. M. K. zu klein, und sämtliche Werte sind mit dem Verhältnis $\frac{J_G}{J_{G'}}$ zu multiplizieren. Dadurch erhalten wir die definitiven Werte

$$J_n = \frac{J_G}{J_{G'}} \cdot J_{n'} = \frac{10}{5.025} \cdot 5 = 9.95 \text{ Ampère,}$$

$$J_o = \frac{J_G}{J_{G'}} \cdot J_{o'} = \frac{10}{5.025} \cdot 0.9 = 0.995 \text{ Ampère,}$$

und

$$E = \frac{J_G}{J_{G'}} \cdot E' = \frac{10}{5.025} \cdot 10 = 19.9 \text{ Volt.}$$

Die in dem Widerstande R verzehrte Energie ist

$$J_n \cdot E = 9.95 \cdot 19.9 = 198 \text{ Watt;}$$

die im Widerstande L verzehrte ist vernachlässigbar, da der Strom J_o senkrecht steht zur E. M. K.

Zerbricht im vorliegenden Falle der Kohlenbügel der Glühlampe, welche den Stromkreis R bildet, so fließt der Strom $J_o = 10$ Amp. in die Spule L. Die Klemmenspannung muss jedoch in diesem Falle genügend hoch werden, um entgegen der E. M. K. der Selbstinduktion den Strom $J_o'' = 10$ Ampère im Stromkreise L hervorzurufen. Ihr Wert ist nach Gleich. 2:

$$E'' = L \omega J_o'' = 0.02 \cdot 1000 \cdot 10 = 200 \text{ Volt.}$$

Man erkennt, dass auch diese Darstellungsweise, welche einschliesslich der Zahlenwerte dem vorerwähnten Buche von Bedell und Crehore entnommen ist, die nach Unterbrechung des induktionsfreien Stromkreises an den Klemmen der Drosselspule notwendig werdende Erhöhung der Spannung andeutet. Dass die Spannungserhöhung hier so bedeutend erscheint, ist eben auf die Annahme eines konstanten Selbstinduktionskoeffizienten zurückzuführen.

Die frühere Darstellungsweise giebt nur noch weiteren Aufschluss darüber, welche Vor- und Nachteile die Verwendung der Drosselspule gegenüber der Kurzschlussvorrichtung aufweist.

Die Kurzschlussvorrichtung muss, wenn sie Zweck haben soll, automatisch in dem Augenblicke wirken, wo der induktionsfreie Widerstand ausgeschaltet wird. Dieselbe muss also bewegliche Teile und federnde Kontakte haben, welche beide dem Verschleisse mehr oder weniger unterworfen sind. Allerdings verzehrt der Kurzschlusswiderstand nur dann Energie, wenn

der Hauptwiderstand (die Lampe) ausgeschaltet ist; die Grösse dieses Effektes muss jedoch gleich demjenigen sein, der bei normaler Funktion in der Lampe verzehrt wird. In diesem Falle ist keine Nachregulierung der Gesamtspannung erforderlich. Scheut man die Nachregulierung der Spannung nicht, so kann man den Kurzschlusswiderstand praktisch widerstandslos machen; die Spannung muss dann erniedrigt werden, sobald derselbe in Funktion tritt.

Die Drosselspule weist keine beweglichen oder federnden Teile auf; aber sie setzt Energie in Wärme um, solange der Hauptwiderstand (die Lampe) eingeschaltet ist. Die Grösse dieses verlorenen Effektes kann erheblich kleiner sein, als die bei normaler Funktion im Hauptwiderstande verzehrte, auch dann, wenn die Drosselspule allein eingeschaltet ist. In diesem Falle ist jedoch zur Konstanthaltung des Stromes eine Nachregulierung der Spannung erforderlich, und zwar muss die Spannung erhöht werden, sobald die Drosselspule allein vom Strome durchflossen wird.

6. Wirkungsweise des Kondensators im Wechselstromkreise.

Wir haben im Vorhergehenden Kenntniss davon erlangt, dass dem Vorhandensein der Selbstinduktion in einem Wechselstromkreise eine scheinbare Widerstandserhöhung entspricht. Eine dieser scheinbaren Widerstandserhöhung analoge Erscheinung können wir auch bei einem um seine Axe oscillierenden schweren Schwungrade beobachten, das zwischen Lagern mittels einer Kurbel von Hand drehbar angeordnet ist¹⁾. Dreht man mit einer Kraft, welche eben genügt, um die Lagerreibung zu überwinden, so rotiert das Schwungrad mit konstanter Winkelgeschwindigkeit; soll die letztere grösser werden, so muss auch die bewegende Kraft eine Vergrösserung erfahren. Lässt man die Kurbel los, so bleibt das Schwungrad nicht augenblicklich stehen, sondern dreht sich noch so lange weiter, bis die in demselben aufgespeicherte Energie sich mittels Reibung in den Lagern in Wärme umgesetzt hat. Wenn man aber, statt die Kurbel loszulassen, auf dieselbe in entgegengesetzter Richtung drückt, so wird das Schwungrad der mechanischen Kraft erst dann folgen, wenn die letztere die aufgespeicherte Energie vernichtet und die Reibung in den Lagern überwunden hat. Dann

¹⁾ J. Puluj, El. Zschr. 1891, p. 411.

erst wird die Kraft dazu verwendet, die Geschwindigkeit des Schwungrades zu vergrössern. Es tritt also in der Wirkung der Kraft eine zeitliche Verzögerung ein, und gleichzeitig muss mehr Arbeit geleistet werden, wenn das Schwungrad aufgehalten und in entgegengesetzter Richtung gedreht werden soll, als wenn die Drehung bloss in einer Richtung unterhalten werden soll. Das oscillierende Schwungrad wird also der arbeitenden Kraft scheinbar einen grösseren Widerstand entgegensetzen, als das in einer Richtung rotierende.

Das Problem, durch einen beliebigen Stromkreis einen Wechselstrom zu senden, ist somit analog jenem, einem mit Trägheit behafteten Körper eine oscillatorische Bewegung zu verleihen. Das Vorhandensein der Trägheitskräfte resultiert in diesem Falle in einer Erhöhung des Widerstandes, den der Körper der Kraft entgegensetzt, welche ihn zu bewegen strebt. Ist jedoch, im Falle des mit Trägheit behafteten Körpers, diese Kraft eine harmonisch variierende, so ist es leicht möglich, das Anwachsen des Widerstandes durch Anwendung einer passenden elastischen Gegenkraft zu verhüten. Der träge Körper wird unter dem Einflusse der elastischen Kraft, welche ihn stets auf eine bestimmte Gleichgewichtslage zurückzuführen strebt, eine bestimmte Schwingungsperiode besitzen, sobald man ihn aus seiner Gleichgewichtslage entfernt, und seine scheinbare Trägheit wird den Nullwert annehmen, sobald die elastische Reaktion die gleiche Schwingungsperiode besitzt. Wir werden im folgenden erkennen, dass der elastischen Reaktions- oder Gegenkraft die Wirkung eines Kondensators entspricht, dass es, mit anderen Worten, möglich ist, die durch die Selbstinduktion hervorgerufene scheinbare Widerstandserhöhung und Phasenverschiebung durch Anwendung eines passenden Kondensators zu kompensieren.

Um die nicht gerade leicht verständliche Wirkungsweise des Wechselstromkondensators dem Verständnisse näher zu rücken, greifen wir vielleicht am besten auf die mechanischen Modelle zurück, welche Oliver Lodge¹⁾ ersonnen hat, um das Verhalten eines Leiters und eines Dielektrikums zu charakterisieren. Wir folgen dabei den Ausführungen, mit welchen der scharfsinnige Forscher seine »modernen Anschauungen« über das Wesen eines von einem Leiter geführten Stromes und eines im Dielektrikum auftretenden Verschiebungsstromes niederlegt.

¹⁾ Oliver J. Lodge, Modern Views of Electricity, Sec. Edit. p. 36 u. 419.

Anm. (Die Fig. 41 u. 42 sind nach den Fig. 5 u. 6 dieses Werkes gezeichnet.)

Nach Faraday's Anschauungen war der ganze Raum um einen Leiter von Kraftlinien erfüllt; das den Leiter umgebende isolierende Medium war ihm der Sitz aller Erscheinungen, und der Leiter selbst stellte ihm nur eine Unterbrechung in der Kontinuität des elektrostatischen, kraftlinienerfüllten Dielektrikums dar. Diese elektrostatischen Kraftlinien haben, gleich den magnetischen, das Bestreben sich zu verkürzen und einander abzustossen, wenn sie gleich gerichtet sind; es wird also längs derselben ein Zug und senkrecht zu ihrer Richtung ein Druck auftreten, wie dies auch bei den magnetischen Kraftlinien der Fall war. Während aber die magnetischen Kraftlinien dadurch geschlossene Kurven sind, dass sie im Innern des magnetischen Körpers durch die Induktionslinien fortgesetzt werden, sind die elektrostatischen Kraftlinien nicht in sich geschlossen. Sie münden vielmehr an der Oberfläche des geladenen Körpers und ihre Enden sind die statischen Ladungen.

Natürlich sind die elektrostatischen Kraftlinien ebensowenig existierende Dinge als die magnetischen Kraftlinien oder als die Lichtstrahlen; alle drei bieten nur die Grundlagen zu einer bequemen Ausdrucksweise. Solange¹⁾ wir uns jedoch dieser Ausdrucksweise bedienen, können wir uns kein geistiges Bild der thatsächlich auftretenden Vorgänge entwerfen. Und wie wir in der Optik zur Erklärung gewisser Vorgänge die Lichtstrahlen verlassen und zu den Wellen übergehen, so müssen wir auch in der Elektrizität, nachdem wir uns die elementaren Vorkommnisse zu eigen gemacht haben, die Kraftlinientheorie verlassen und versuchen, uns die im Dielektrikum auftretenden Bewegungen und Spannungen zu versinnlichen.

Die Begriffe der Materie und des Äthers sind uns wohl vertraut und wir wissen auch, dass diese beiden aufeinander in solcher Weise einwirken, dass ein Teil des Äthers die Materie scheinbar frei zu durchsetzen vermag, während der andere Teil sich mit der Materie bewegt, als ob er an sie gebunden wäre. Lodge²⁾ geht nun einen Schritt weiter und zerlegt den Äther in zwei gleiche und entgegengesetzte Teile, welche beide Trägheit besitzen und miteinander elastisch derart verbunden sind, dass die Gegenwart grober Materie diese Verbindung zu schwächen oder sogar in manchen Fällen zu lösen vermag. Diese zwei Teile des Äthers nennen wir positive und negative Elektrizität;

¹⁾ Oliver J. Lodge, a. a. O. p. 27.

²⁾ Oliver J. Lodge, a. a. O. p. 247.

der Zusammenhang zwischen denselben wird durch Metalle gelöst, durch weniger gute Isolatoren geschwächt, oder weniger starr gemacht.

Die Starrheit der Verbindung zwischen den zwei Teilen des Äthers irgend einer Substanz hängt mit der spezifischen induktiven Kapazität oder der Dielektrizitätskonstanten derselben zusammen, und zwar ist die Starrheit der reciproke Wert der Dielektrizitätskonstanten.

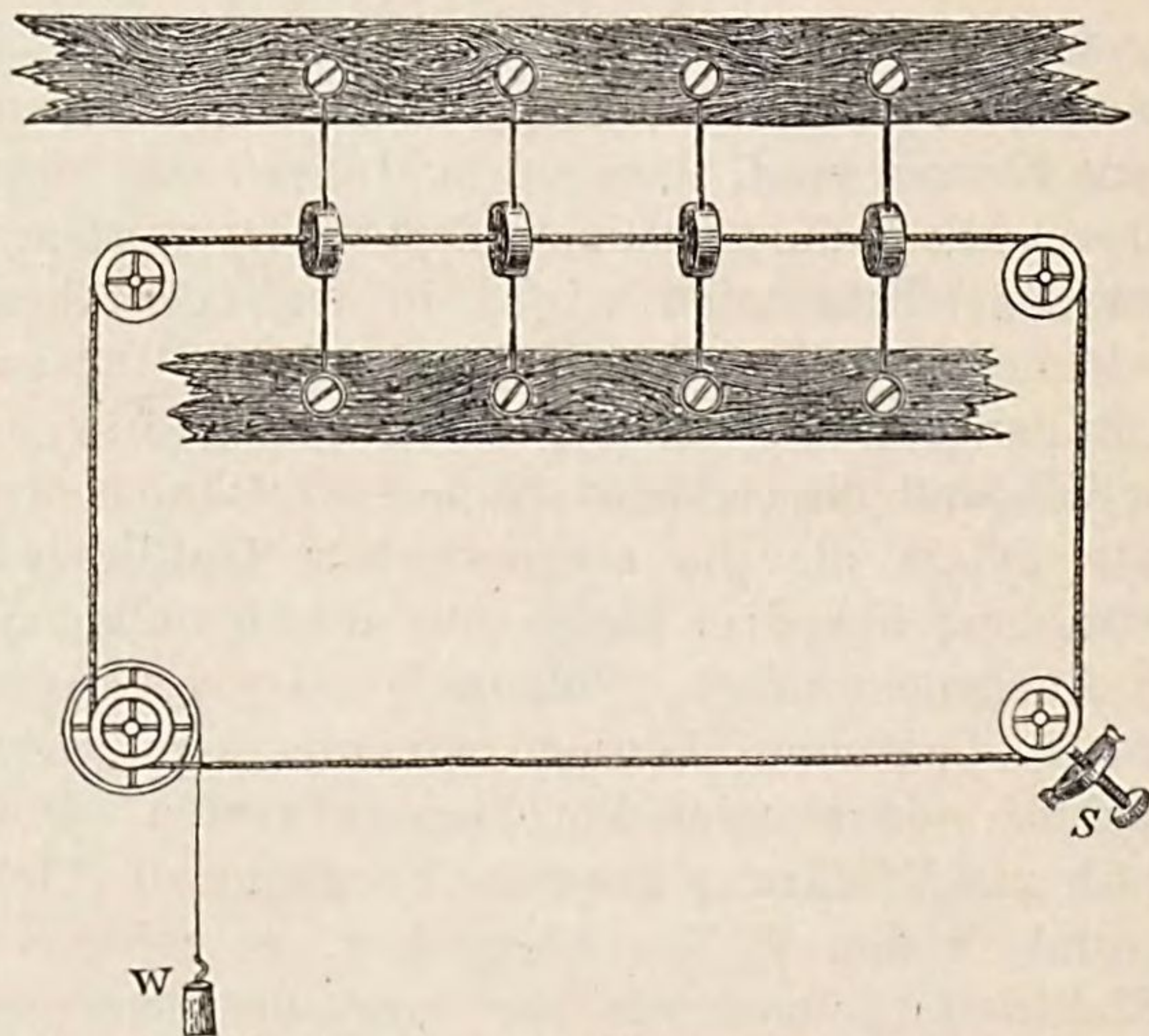


Fig. 41. Modell eines Stromes in einem Leiter.

Den Unterschied zwischen einem elektrischen Leitungsstrome und einem elektrischen Verschiebungsstrome erläutert Lodge an den nebenstehend abgebildeten Modellen (Fig. 41 und 42).

Im ersteren derselben läuft eine endlose, undehnbare Schnur durch die Ösen feststehender Perlen und über entsprechend angeordnete Rollen. Dieselbe bedeutet die in einem geschlossenen Stromkreise fließende Elektrizität. Die feststehenden Perlen, durch welche sich die Schnur mit grösserer oder geringerer Reibung bewegen kann, bedeuten Atome der Leitersubstanz; der verschiedene Widerstand, welchen sie dem Durchgange der Schnur entgegensetzen, kann die spezifischen Widerstände der verschiedenen Leitersubstanzen darstellen. Den E. M. K. entsprechen Kräfte, welche die Schnur zu bewegen streben, z. B. Gewichte, welche an den Haken W gehängt werden. Wirkt eine solche Kraft, so ist nirgends eine Tendenz vorhanden, in die

frühere Lage zurückzuschnellen; die Schnur wird sich vielmehr weiterbewegen, und die zur Überwindung der Reibung verwendete Energie wird sich in Wärme umsetzen. Klemmen wir die Schnur mit einer Schraube S fest, so entspricht dies dem Widerstande ∞ , d. h. der Stromunterbrechung.

In Figur 42 jedoch sind die Perlen fest mit der gleichfalls über Rollen geführten Schnur verbunden, so dass sie sich mit derselben bewegen müssen. Dieselben stellen Teilchen einer isolierenden Substanz, eines Dielektrikums, dar. Trotzdem verhüten sie nicht vollkommen die Bewegung der Schnur, da sie mit elastischen Fäden festgehalten werden. Sie gestatten der

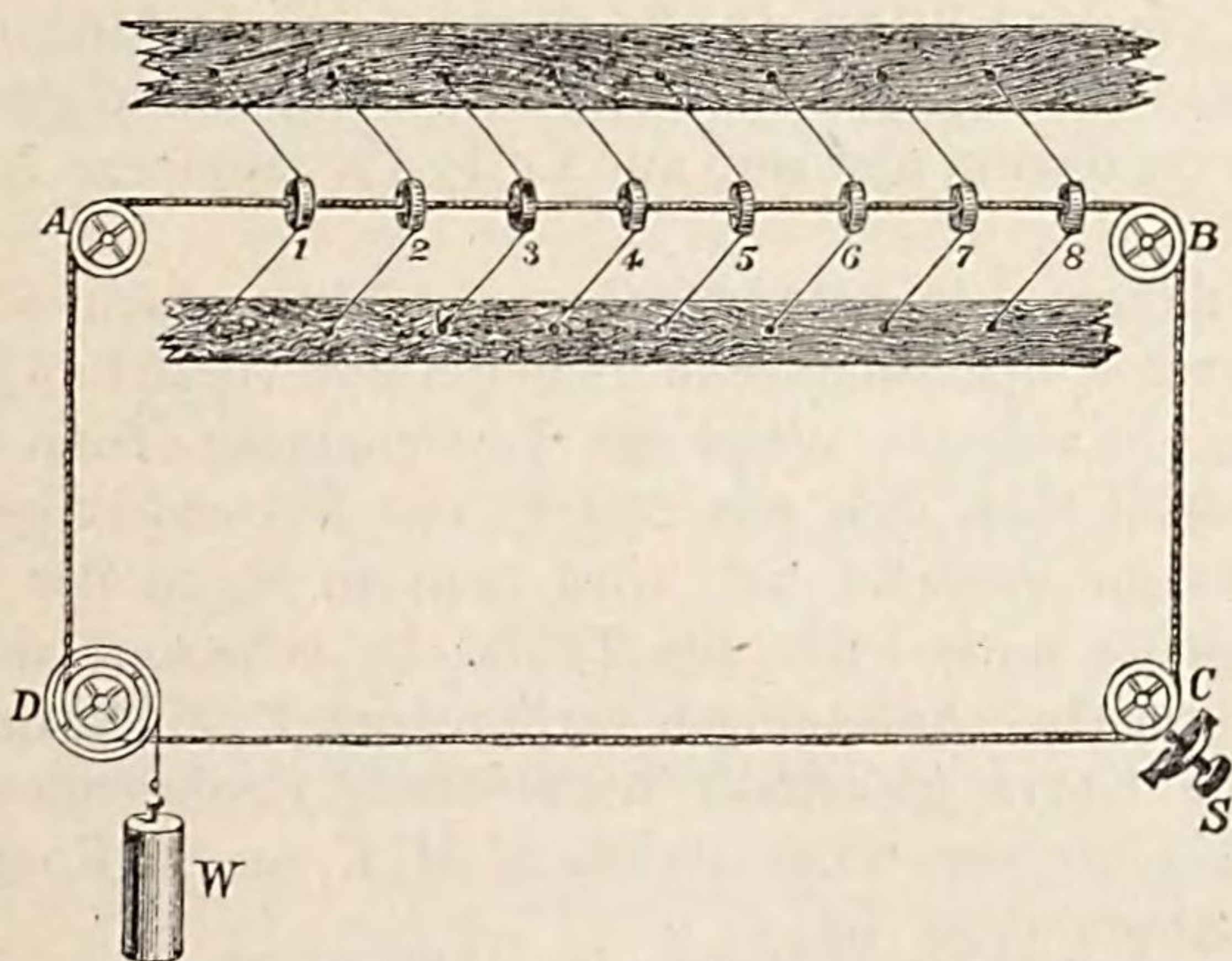


Fig. 42. Modell eines Verschiebungsstromes in einem Dielektrikum.

Schnur, je nach dem grösseren oder geringeren Grade ihrer Steifigkeit, unter dem Einflusse eines Gewichtes W eine bestimmte Bewegung auszuführen; klemmt man dann die Schnur mittels der Schraube S und entfernt das Gewicht W, so bleibt die Schnur in ihrer neuen Stellung, schnellst aber sofort zurück, sobald die Schraube S wieder gelöst wird. Nach einigen Oscillationen gelangen dann die Perlen wieder in ihre Anfangslage zurück.

Unter dem Einflusse der durch das Gewicht repräsentierten E. M. K. wird zwar keine elektrische Leitung, aber doch eine elektrische Verschiebung auftreten. Die eine Seite, A, erhält mehr Schnur als gewöhnlich, sie wird positiv geladen; die andere Seite, B, erhält weniger und wird somit negativ geladen. Dieser Zustand kann auf zweierlei Weise aufrecht erhalten werden:

entweder dadurch, dass man das Gewicht W weiter wirken lässt, — d. h. den Kondensator dauernd an die Batterie angeschlossen erhält, oder indem man die Schnur festklemmt und so den Widerstand unendlich macht — d. h. indem man die Klemmen des Kondensators isoliert.

Die spezifische induktive Kapazität oder Dielektrizitätskonstante des Dielektrikums ist durch die Dehnbarkeit der elastischen Fäden dargestellt; je steifer die Fäden sind, desto geringer ist die induktive Kapazität des Mediums, da zur Hervorrufung einer bestimmten Verschiebung dann offenbar eine grössere E. M. K. erforderlich ist.

Es ist hier nicht der Ort, näher darauf einzugehen, wie sich aus dem Modell Fig. 42 die übrigen bei Ladung oder Entladung eines Kondensators auftretenden Erscheinungen ablesen lassen; es sei darum hier nur auf Lodge's »Moderne Ansichten« hingewiesen.

Wir haben seine Modelle hauptsächlich dazu verwenden wollen, durch eine mechanische Analogie eine Vorstellung darüber zu wecken, in welcher Weise ein Verschiebungsstrom auftreten kann. Sobald man sich den Begriff des Verschiebungsstromes überhaupt klar gemacht hat, wird man an Hand des Lodge'schen Modelles auch leicht die Thatsache erfassen, dass unter dem Einflusse einer harmonisch variierenden E. M. K. das Dielektrikum von einem gleichfalls harmonisch variierenden Strome so lange durchflossen wird, als die E. M. K. an die Kondensatorplatten angeschlossen ist.

Die Grösse dieses Stromes lässt sich übrigens auch leicht analog früheren Überlegungen ableiten.

Denken wir uns einen Kondensator von der Kapazität C durch eine Leitung von geringem Widerstande R an eine Stromquelle E_G angeschlossen, deren E. M. K. sinusförmig variiert; dann wird die Spannung E_C an den Klemmen des Kondensators sich von jener der Quelle nur um den vernachlässigbaren Betrag des Spannungsverlustes unterscheiden, den der das Dielektrikum durchfliessende Ladestrom J_0 des Kondensators im Widerstande R erzeugt. (Fig. 43).

Dieser Ladestrom wird in dem Momente, wo die Klemmenspannung des Kondensators ihren positiven Maximalwert erreicht, gerade gleich Null, und einen Moment später wird der Kondensator beginnen, sich zu entladen, indem er einen positiven Strom erzeugt. In dem Masse, wie die Klemmenspannung des Kondensators bis auf Null abnimmt, wächst der Entladungsstrom bis

zu seinem positiven Maximalwerte an, um dann allmählich bis auf Null herabzusinken, während die Klemmenspannung von Null an bis zu ihrem negativen Maximum wieder ansteigt. Ist dieser Punkt erreicht, so erhält der jetzt vollkommen entladene Kondensator einen negativen Ladestrom, dessen Maximalwert mit dem Nullwerte der Klemmenspannung zusammenfällt. Nach dem Verlaufe einer weiteren Viertelperiode hat die E. M. K. zwischen den Kondensatorplatten wieder ihren positiven Maximalwert erlangt, und gleichzeitig hat die negative Ladung ihr Ende erreicht, da der Ladestrom Null geworden ist. Einen Moment später beginnt der Kondensator sich zu entladen, indem er wieder einen positiven Strom hervorruft.

Es besteht eben zwischen dem Lade- oder Erregerstrome und der Klemmenspannung des Kondensators eine ähnliche Be-

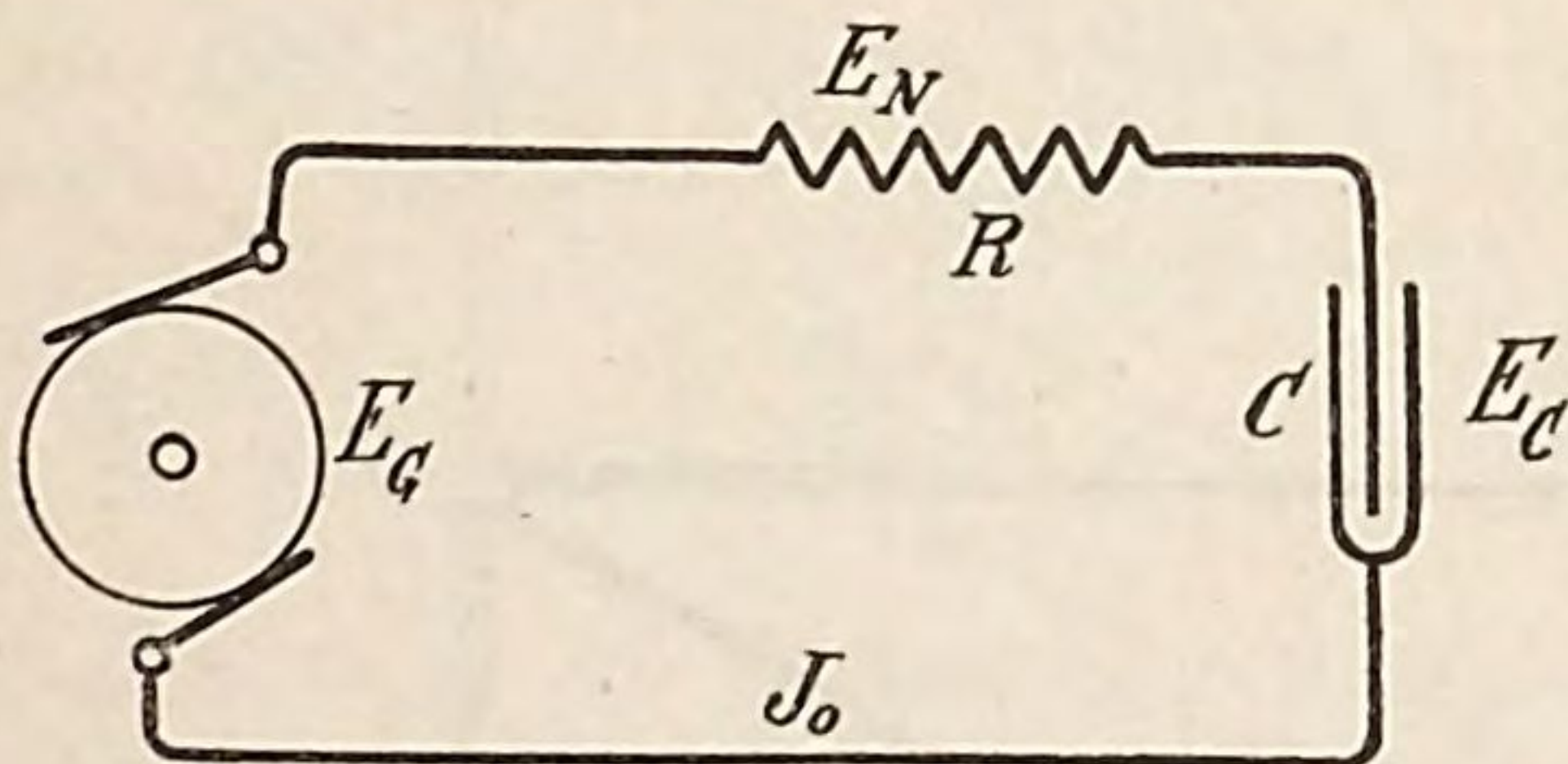


Fig. 43. Serienschaltung von Widerstand und Kapazität.

ziehung wie zwischen dem Erregerstrom eines Solenoides und der durch ihn hervorgerufenen Klemmenspannung. Es ist in beiden Fällen die E. M. K. gegeben durch die sekundliche Änderung in der Zahl der von dem Erregerstrom hervorgerufenen Kraftlinien.

Für den Kondensator drückt sich dieser Zusammenhang zwischen Erregerstrom J_0 und Klemmenspannung E_C durch die Beziehung

$$J_0 = \omega C E_C \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 17)$$

aus, in welcher ω die gewöhnliche Bedeutung hat

$$\omega = 2 \pi p. \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 18)$$

Wenn wir die E. M. K. der Kondensatorplatten in einem Diagramme durch eine im Sinne des Uhrzeigers rotierende Gerade $\overline{OA}$ darstellen, so wird der Erregerstrom J_0 des Kondensators durch eine Gerade $\overline{OJ_0}$ repräsentiert sein, welche gegen $\overline{OA}$ um 90° in Richtung der Verzögerung verschoben ist. (Fig.44.)

In dem betrachteten Stromkreise (Fig. 43), der ausser dem Kondensator und der Quelle nur den induktionsfreien Widerstand R enthält, muss J_0 der Gesamtstrom sein, wenn im Kondensator selbst keine Energie verzehrt wird; dies sei hier der Einfachheit halber vorausgesetzt. Die Gesamtspannung E_G der Stromquelle, welche im stande ist, in dem betrachteten Stromkreise den Strom J_0 hervorzurufen, setzt sich dann zusammen aus dem Spannungsverlust $E_N = J_0 R$ im Widerstande R und jener E. M. K., welche der Klemmenspannung des Kondensators gerade das Gleichgewicht hält.

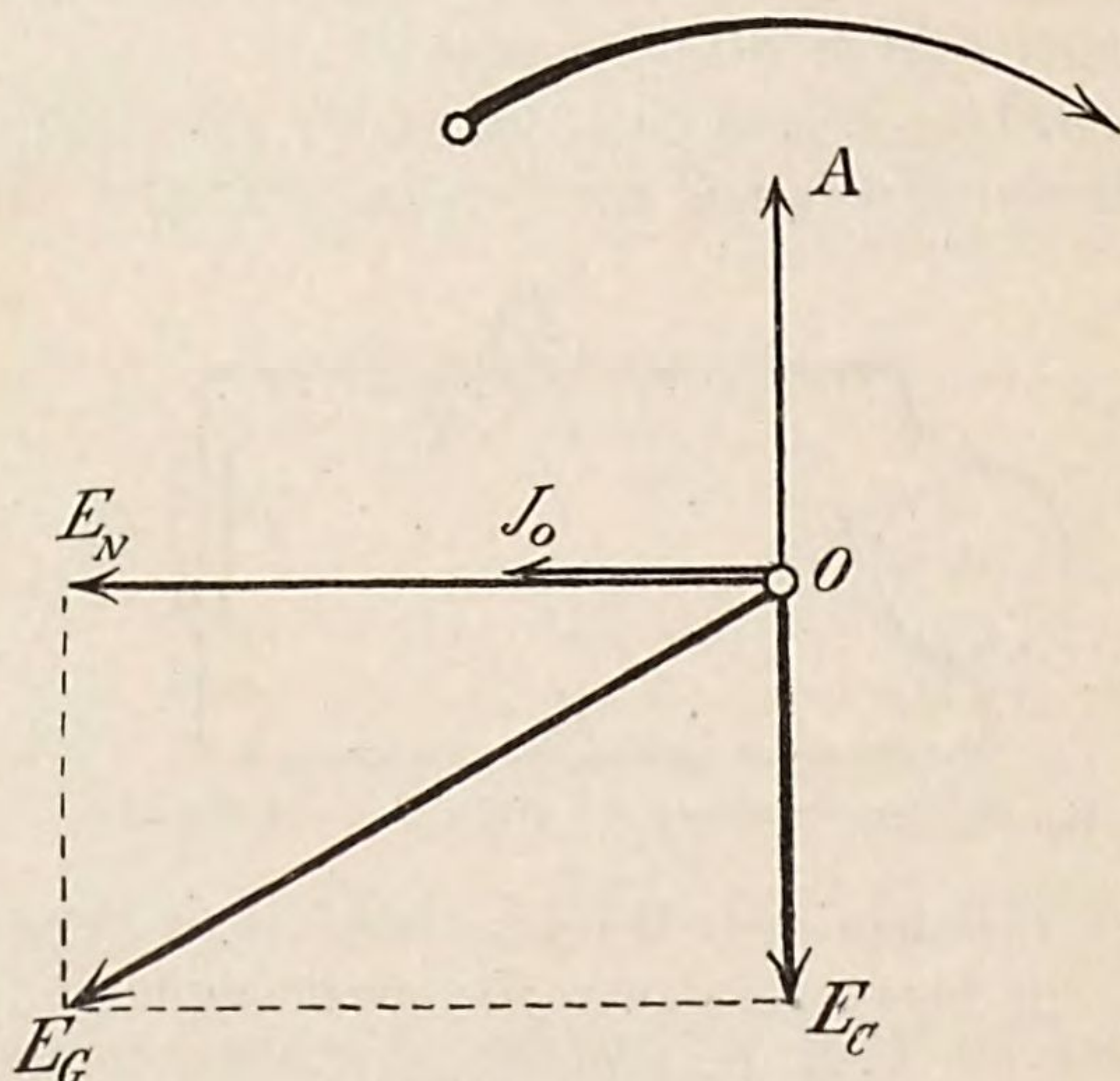


Fig. 44. Diagramm zu Fig. 43.

Man mache also im Diagramme Fig. 44 $\overline{OE_C} = -\overline{OA}$, d. h. man schneide auf der Verlängerung von $\overline{OA}$ das entgegengesetzt gerichtete Stück $\overline{OE_C}$ ab, dessen Länge gleich jener von $\overline{OA}$ ist; dann schneide man auf $\overline{OJ_0}$ die Strecke $\overline{OE_N} = J_0 R$ ab und ziehe die Resultierende $\overline{OE_G}$. Dieselbe stellt dann nach Grösse und Richtung die elektromotorische Gesamtkraft E_G der Quelle dar. Aus dem Diagramme folgt

$$E_G = \sqrt{\overline{OE_C}^2 + \overline{OE_N}^2} = \sqrt{E_C^2 + E_N^2} \quad . \quad . \quad 19)$$

$$= \sqrt{\left(\frac{J_0}{\omega C}\right)^2 + J_0^2 R^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2 + R^2} \quad . \quad . \quad 20)$$

Die Wurzelgrösse dieser Gleichung stellt den Quotienten aus der E. M. Gesamtkraft und dem von ihr erzeugten Strome J_0 , mit anderen Worten die Impedanz X des Stromkreises, dar. Sie lässt sich als Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks darstellen, dessen zwei Katheten der Energie aufspeichernde Teil $\left(\frac{1}{\omega C}\right)$ und der Energie zerstreuernde Teil R sind.

Aus dem Diagramme erkennt man auch ohne weiteres, dass der Erregerstrom J_0 der elektromotorischen Gesamtkraft um einen Winkel φ voreilt, dessen Tangente gleich dem Quotienten aus dem Energie aufspeichernden und dem Energie zerstreuernden Teile ist

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\frac{1}{\omega C}}{R} = \frac{1}{\omega C R} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 21)$$

Wenn wir Zahlenwerte in die vorstehenden Gleichungen einführen wollen, müssen wir die Kapazität C nicht wie üblich in Mikrofarad, sondern in Farad einführen, wobei zu beachten ist, dass $1 \text{ Mikrofarad} = 10^{-6} \text{ Farad}$.

So wäre für einen Kondensator von 2 Mikrofarad

$$C = 2 \cdot 10^{-6} \text{ Farad}$$

bei 6000 Polwechseln in der Minute, entsprechend $p = 50$ und $\omega = 314$, und bei einer Klemmenspannung E_c der das Dielektrikum des Kondensators passierende Strom

$$J_0 = 2000 \cdot 314 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 1.256 \text{ Ampère.}$$

Dieser Fall entspricht ungefähr einem konzentrischen Kabel von 220 *qmm* Querschnitt in jedem Leiter und etwa 5 *km* Länge; solange 2000 Volt auf dasselbe einwirken, wird bei vollkommener Isolation der Leiter voneinander ein Strom von etwa $1\frac{1}{4}$ Ampère das Dielektrikum passieren ¹⁾.

7. Effektverbrauch im Kondensator.

Wir haben beim Entwerfen des Diagrammes die Voraussetzung gemacht, dass der Kondensator keine Energie konsumiert, sondern dass dem oscillierenden Erregerstrome nur eine Aufspeicherung und Wiedergewinnung von Energie entspricht.

Die Analogie in dem Verhalten eines dielektrischen Körpers im elektrostatischen Felde und eines magnetischen Körpers im magnetischen Felde legt den Gedanken nahe, dass bei dielektrischen Körpern im elektrostatischen Felde, z. B. bei den isolierenden

¹⁾ C. P. Feldmann, El. Zeitschr. 1891, p. 76.

Schichten eines an eine Wechselspannung angeschlossenen Kondensators, eine der magnetischen Hysteresis analoge Erscheinung auftritt. Das Vorhandensein dielektrischer Hysteresis erscheint deshalb wahrscheinlich, weil man bei vielen Kondensatoren eine Erwärmung beobachtet, wenn sie an eine Wechselspannung angeschlossen sind.

Um die Grösse dieses Effektverlustes und seine Abhängigkeit von der E. M. K. zu bestimmen, hat Steinmetz¹⁾ zu Anfang 1892 eine Reihe von Versuchen an einem Kondensator von 3 Mikrofara durchgeföhrt, als deren Ergebnis er den Satz aufstellte: „Die von einem dielektrischen Medium unter dem Einflusse eines wechselnden elektrostatischen Feldes verzehrte Energie ist proportional dem Quadrat der Intensität des elektrostatischen Feldes und damit auch dem Quadrate der Klemmenspannung des Kondensators.“ Dieser Satz gilt jedoch nur, solange das Dielektrikum nicht durch Anwendung einer zu hohen Spannung überanstrengt wurde; in diesem Falle ist der vom Kondensator verzehrte Effekt naturgemäss erheblich höher als zuvor. Auch Hutin und Leblanc²⁾ haben an Kondensatoren, deren Dielektrikum durch paraffiniertes Papier oder Ebonit gebildet war, eine gewisse Erwärmung beobachtet, deren Grösse jedoch unmittelbar nach der Herstellung des Kondensators den höchsten Wert besass und, bei dauern dem Anschlusse des Kondensators an eine Wechselspannung von entsprechender Höhe, mehr und mehr abnahm. Dieses Verhalten des der Erwärmung entsprechenden Energieverlustes zeigt deutlich an, dass derselbe einer Nebenschliessung oder einer nicht vollkommenen Isolation im Innern des Kondensators zuzuschreiben war.

Solange das durch paraffiniertes Papier gebildete Dielektrikum des von Steinmetz untersuchten Kondensators noch nicht zu hohen Spannungsverlusten ausgesetzt worden war, betrug auch bei der maximal zulässigen Spannung der Energieverlust nur 910000 Erg = 0.09 Watt. Wenn wir daher im Folgenden den durch dielektrische Hysteresis bewirkten Energieverlust bei allen Ableitungen vernachlässigen, mag dies damit begründet werden, dass im allgemeinen bei einem gut isolierten Kondensator der Energieverlust klein sein wird und dass ausserdem bis jetzt keinerlei Mitteilungen über die absolute Grösse des bei ver-

¹⁾ Ch. Steinmetz, El. Zeitschr. 1892, p. 227, und El., London, 28, p. 602. Vergl. auch die Arbeiten von A. Hess und die Diskussion darüber. Lum. él. 46, p. 401, 507. Lum. él. 47, p. 279, 466.

²⁾ M. Hutin und M. Leblanc, Lum. El. 1891, 40, p. 260.

schiedenen Dielektrici pro Cyklus und Kubikcentimeter auftretenden Hysteresisverlustes vorliegen. In allen jenen Fällen, wo wir merkbare Energieverluste in einem Kondensator beobachten, sind dieselben einer ungenügenden Isolierung der Belegungen zuzuschreiben.

8. Serienschaltung eines Induktionswiderstandes und eines Kondensators.

Da der Grenzfall eines Induktionswiderstandes für stets kleiner werdende Induktion der von Induktion freie Widerstand ist, so mögen wir hier auch den Fall behandeln, wo mehrere Widerstände R_1, R_2, R_3 und mehrere Kondensatoren C_1, C_2, C_3 in Serie geschaltet sind¹⁾. (Fig. 45.)

Wenn wir die elektromotorische Gesamtkraft ermitteln wollen, welche erforderlich ist, um in diesem Serienkreise den Strom J_G

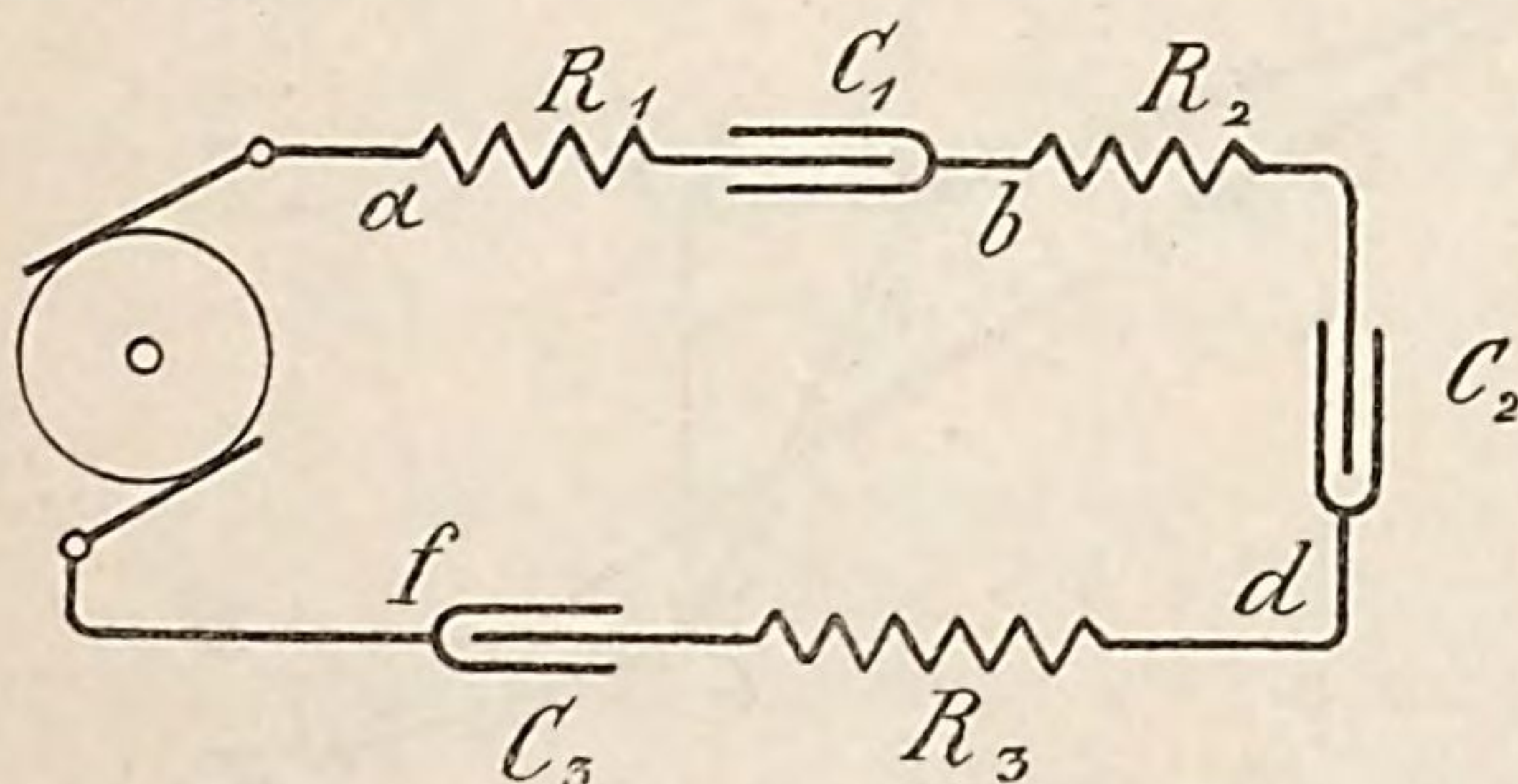


Fig. 45. Serienschaltung von induktionsfreien Widerständen und Kondensatoren.

hervorzurufen, konstruieren wir zunächst nach den Darlegungen des § 6 das Dreieck der E. M. K. für den Teil a b des Gesamtstromkreises.

Es sei $\overline{OA}$ (Fig. 46) der gegebene Strom J_G , und der Abschnitt $\overline{OB}$ stelle nach Grösse und Richtung den im Widerstande R_1 auftretenden Spannungsverlust dar. Dann errichten wir auf $\overline{OA}$ im Punkte B die Senkrechte $\overline{BD}$ und legen an $\overline{OA}$ im Punkte O den Winkel φ_1 in Richtung der Verzögerung, dessen Tangente gegeben ist durch die Beziehung

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \operatorname{tg} B O D = \frac{1}{\omega C_1 R_1} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 21)$$

Dann wird $\overline{BD}$ die Grösse der Klemmenspannung des Kondensators C_1 und $\overline{OD}$ die Grösse der Gesamtspannung E_1 für den Teil a b des Stromkreises darstellen.

¹⁾ Vergl. Bedell und Crehore, Alt. Currents. New York 1893. p. 278.

Durch Wiederholung dieser Konstruktion für die Teile b d und d f des Stromkreises erhalten wir die Dreiecke D F G und G H K. Die zu $\overline{O A}$ parallelen Katheten $\overline{D F}$ und $\overline{G H}$ derselben stellen die Spannungsverluste $J_G R_2$ und $J_G R_3$, die zu $\overline{B D}$ parallelen Katheten $\overline{F G}$ und $\overline{H K}$ stellen die Klemmenspannungen $\frac{J_G}{\omega C_2}$ und $\frac{J_G}{\omega C_3}$ des zweiten und dritten Kondensators dar. Der Polygonzug O D, D G, G K der Gesamtspannungen E_1, E_2, E_3 ergibt als Resultierende nach Grösse und Richtung die gesuchte E. M. K. des gesamten Stromkreises, die Linie $\overline{O K}$.

Fällt man schliesslich vom Endpunkte K der elektromotorischen Gesamtkraft des letzten Teiles des Stromkreises eine

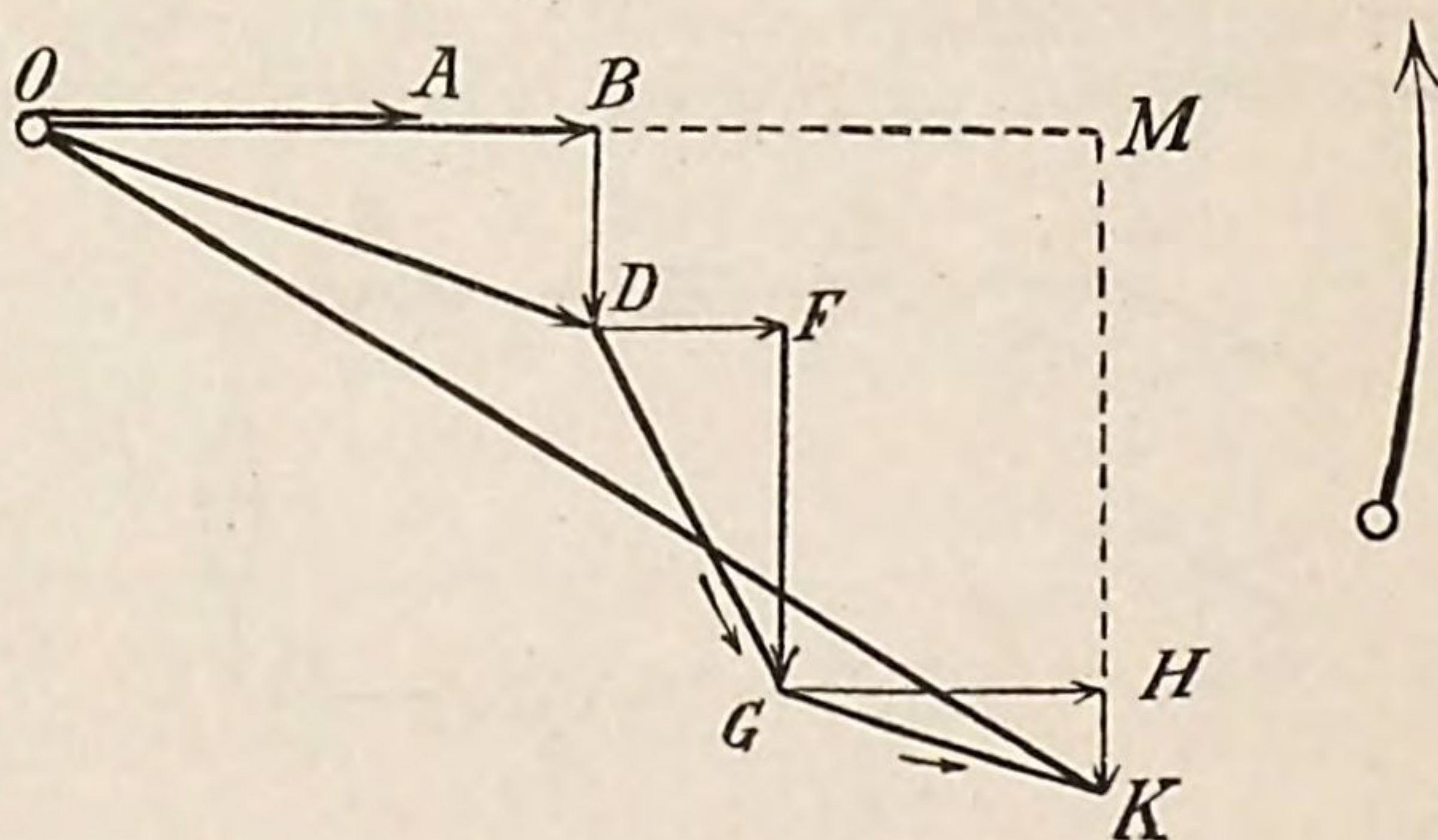


Fig. 46. Diagramm zu Figur 45.

Senkrechte $\overline{K M}$ auf $\overline{O A}$ oder seine Verlängerung, so erkennt man, dass sich die Konstruktion der elektromotorischen Gesamtkraft dadurch vereinfachen lässt, dass man die Energie in Wärme umsetzenden Teile des Stromkreises von den Energie verzehrenden Teilen desselben trennt und jeden dieser Teile zur Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks macht. Die Hypotenuse dieses Dreiecks stellt dann die gesuchte elektromotorische Gesamtkraft des Stromkreises dar.

In unserem Falle ergibt die

$$\sum J_G R = J_G \sum R = J_G (R_1 + R_2 + R_3) \quad . \quad 22)$$

diejenige Kathete O M des rechtwinkligen Dreiecks, welche den Energie zerstreuernden Teilen des Stromkreises entspricht, und die

$$\sum \frac{J_G}{C \omega} = \frac{J_G}{\omega} \sum \frac{1}{C} = \frac{J_G}{\omega} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \quad . \quad 23)$$

ergibt diejenige Kathete M K, welche den Energie aufspeichern-

den Teilen des Stromkreises entspricht. Die elektromotorische Gesamtkraft der Stromquelle ist dann wie bei der vorherigen Konstruktion durch die Hypotenuse OK des rechtwinkligen Dreiecks dargestellt.

Sobald ein Stromkreis Widerstand, Selbstinduktion und Kapazität gleichzeitig enthält, besteht das Polygon der E. M. K. aus vier Linien, von denen jedoch zwei bis auf das Vorzeichen zusammenfallen. Die elektromotorische Gesamtkraft E_G der Quelle eines solchen Kreises (Fig. 47) muss im stande sein, den Spannungsverlust E_N im Widerstande R , $E_N = J_G R$, die Klemmenspannung $E_C = \frac{J_G}{C \omega}$ und die E. M. K. der Selbstinduktion $E_S = L \omega J_G$ zu überwinden. Nun eilt die E. M. K. E_S um 90° dem Strome und damit der Spannung E_N vor, während die



Fig. 47. Serienschaltung von Selbstinduktion, Widerstand und Kapazität.

E. M. K. E_C um 90° hinter dem Strome und der Spannung E_N zurückbleibt. Die zur Überwindung der Selbstinduktion und der Klemmenspannung des Kondensators erforderlichen elektromotorischen Kräfte sind also stets einander entgegengesetzt gerichtet und lassen sich zu einer einzigen E. M. K. zusammensetzen, welche gleich der algebraischen Summe dieser Kräfte,

$$E_C - E_S = J \left(\frac{1}{C \omega} - L \omega \right),$$

ist und welche natürlich auch um eine Viertelperiode gegen den Strom verschoben, also im Diagramme durch eine zu diesem senkrecht stehende Gerade charakterisiert ist. Dieses Diagramm reduziert sich somit wieder auf ein rechtwinkeliges Dreieck, dessen eine Kathete die die Energie zerstreuende E. M. K. $E_N = R J_G$, und dessen zweite Kathete jene resultierende E. M. K. ist, welche dem Energie in Form eines magnetischen oder elektrostatischen Feldes aufspeichernden Teile des Stromkreises entspricht.

Die Konstruktion der elektromotorischen Gesamtkraft E_G , welche erforderlich ist, um in einem Stromkreise von dem Widerstande R_1 , der Kapazität C und der Selbstinduktion L den Strom J_G hervorzurufen, kann auf verschiedene Art durchgeführt werden.

Fasst man zuerst die Klemmenspannung E_c des Kondensators ins Auge, so entspricht derselben im Diagramme, Fig. 48, die Linie $\overline{OB} = E_c = \frac{J}{C\omega}$; wenn dann $\overline{OA}$ den im Widerstande R auftretenden Spannungsverlust darstellt, so ist OD jene E. M. K., welche die Klemmenspannung des Kondensators und den Spannungsverlust zu überwinden vermag, d. i. die E. M. K. zwischen a und b (Fig. 46). Errichtet man in D

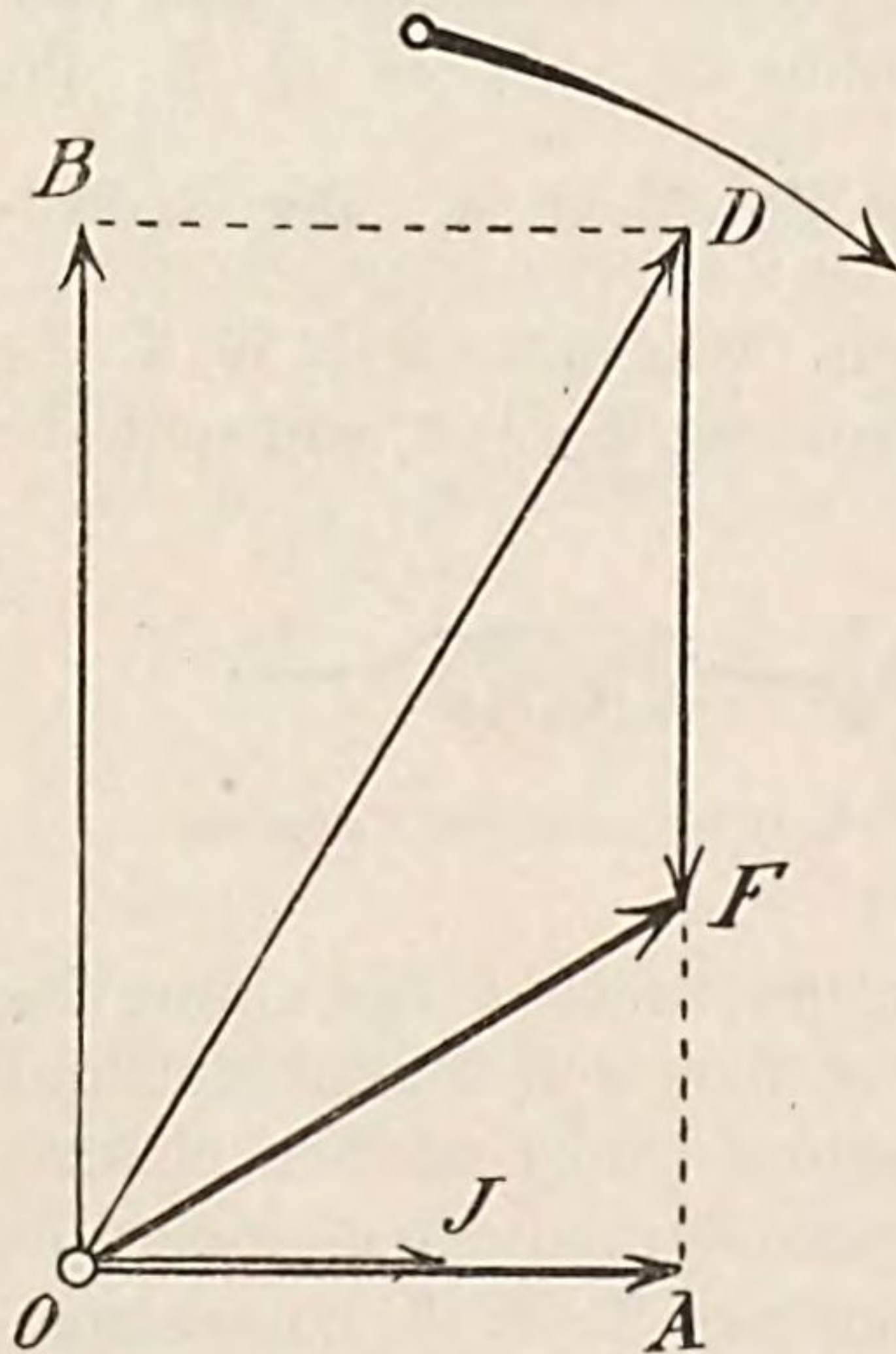


Fig. 48.

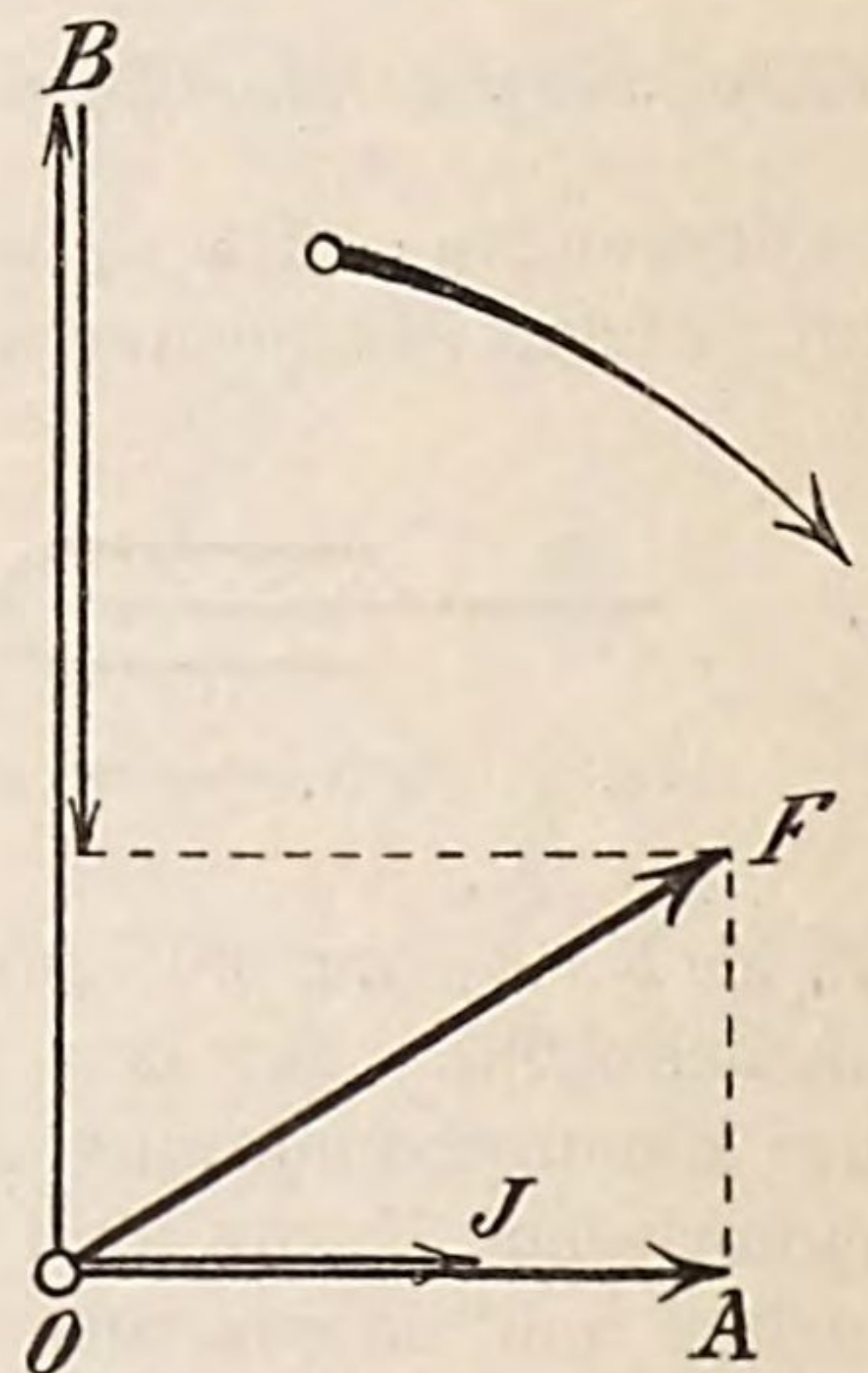


Fig. 49.

auf $\overline{OA}$ eine Senkrechte $\overline{DF}$, welche $\overline{OB}$ entgegengesetzt gerichtet ist, schneidet auf dieser Senkrechten die Länge

$$\overline{DF} = E_s = L\omega J$$

ab und verbindet den Endpunkt F des Abschnittes mit O , so stellt OF nach Grösse und Richtung die gesuchte elektromotorische Gesamtkraft dar.

Einfacher wird das Diagramm, wenn man direkt die beiden Energie aufspeichernden elektromotorischen Kräfte zusammenfasst. Man erhält dann Figur 49, ein rechtwinkeliges Dreieck OAF , dessen eine Kathete $OA = JR$ ist und dessen zweite Kathete den Ausdruck $\left(\frac{J}{C\omega} - L\omega J \right)$ darstellt.

Aus dem ersten der Diagramme lässt sich ohne weiteres erkennen, dass durch die Zufügung der Selbstinduktion zu dem mit Widerstand und Kapazität behafteten Kreise sowohl die

Phasenverschiebung zwischen Strom und elektromotorischer Gesamtkraft als auch diese selbst bedeutend vermindert und bei passender Wahl der Grössen zu minimalen Werten gebracht werden können.

Wenn wir uns denken, dass in dem ersten Diagramme die Linie $\overline{D F}$ allmählich anwächst, so wird der Punkt F auf der Geraden $\overline{F A}$ sich gegen A hin bewegen, und es werden sowohl die elektromotorische Gesamtkraft als auch der Verschiebungswinkel kleiner und kleiner werden. Figur und Formel lassen in gleicher Weise erkennen, dass E_G und $\varphi_1 = A O F$ ihre Minimalwerte erreichen, wenn der in Klammern gesetzte Ausdruck Null wird. In diesem Falle, der durch die Beziehung

$$\left(\frac{1}{C \omega} - L \omega \right) = 0 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 26)$$

charakterisiert ist, wird

$$E_G = J R \text{ und } \operatorname{tg} \varphi_1 = 0, \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 26 a)$$

d. h. mit Worten: In dem Falle, wo die verzögernde Wirkung der Selbstinduktion und die beschleunigende der Kapazität des Stromkreises sich gerade das Gleichgewicht halten, sind Strom und Spannung in gleicher Phase, und ausserdem ist die zur Erzeugung des Stromes erforderliche E. M. K. durch das Produkt aus Strom und Widerstand bestimmt.

Die infolge des Zusammenwirkens von Selbstinduktion und Kapazität ermöglichte Verringerung der elektromotorischen Gesamtkraft der Stromquelle lässt noch eine eigentümliche Erscheinung klar zutage treten. Solange sich in einem Stromkreise nur Selbstinduktion und Widerstand oder nur Kapazität und Widerstand gleichzeitig vorfinden, muss die E. M. K. der Stromquelle grösser sein als die E. M. K. der Selbstinduktion oder die Klemmenspannung des Kondensators; wenn aber Selbstinduktion und Kapazität in einem mit Widerstand behafteten Stromkreise gleichzeitig auftreten, kann die E. M. K. der Stromquelle kleiner sein als die E. M. K. der Selbstinduktion oder die Klemmenspannung des Kondensators.

In dem in Fig. 48 dargestellten Falle ist das Verhältnis der Klemmenspannung E_C des Kondensators zur elektromotorischen Gesamtkraft E_G der Stromquelle¹⁾

¹⁾ Vergl. Th. H. Blakesley, die elektrischen Wechselströme, deutsch von C. P. Feldmann, p. 41, und C. P. Feldmann, El. Zeitschr. 1892, p. 96; ferner J. A. Fleming, El., London, 25, p. 259, und 26, p. 18, und G. Kapp, El., London, 26, p. 231.

Da nun aber $\omega = \pi p$ und $p = \frac{1}{T}$, so ist auch

$$C = \frac{T^2}{4 \pi^2 L} \text{ oder } T = 2 \pi \sqrt{C L} \quad . \quad . \quad . \quad 29a)$$

Diese Beziehung giebt uns nicht nur die Periode desjenigen Stromes, welcher das Dielektrikum des Kondensators am leichtesten passiert, sondern zugleich jenen Ton, welchen ein unter dem Einflusse einer elastischen Kraft $\frac{1}{C}$ stehender, vibrierender Körper am leichtesten reproduziert. Bei dem vibrierenden Körper annulliert die elastische Reaktion $\frac{1}{C}$ gerade die durch das Trägheitsmoment L des Körpers hervorgerufene Erhöhung des Widerstandes gegen die Bewegung. In ähnlicher Weise hebt die aus der obigen Beziehung ermittelte Kapazität gerade die Wirkungen der Selbstinduktion auf, so dass der Strom sich, wie wir schon auf Seite 93 sahen, als Quotient aus E. M. Gesamtkraft und Widerstand ergibt.

Die dort angeführte Bedingungsgleichung $\frac{1}{C \omega} - L \omega = 0$ stimmt mit der obigen überein, da auch aus der letzteren folgt

$$C = \frac{1}{\omega^2 L} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 29)$$

Dr. J. Hopkinson, der den vorliegenden Fall schon am 13. November 1884 gleichzeitig mit der Theorie der Parallelschaltung zweier Wechselstrommaschinen der Society of Telegraph Engineers and Electricians vortrug, gab damals ein Beispiel, worin er die E. M. G. = 100 Volt, $R = 0.1$ Ohm, $C = 100$ Mikrofarad und $\omega L = 8$ setzte, so dass sich die E. M. C. etwa als Achtzigfaches der E. M. G. der Quelle ergab.

In der Praxis werden sich solche Werte wohl kaum erreichen lassen. Doch findet auch schon für weit kleinere Werte der Kapazität eine merkbare Spannungserhöhung statt, wenn nur die Selbstinduktion beträchtliche Werte erreicht.

So hat Dr. W. E. Sumpner¹⁾ im November 1889 mit einem Transformator experimentiert, dessen sekundäre Spule

¹⁾ W. E. Sumpner, El. Londou, 24. p. 60.

einen Widerstand von 6000 Ohm besass und dessen sekundärer Selbstinduktionskoeffizient 50 Henry war. Er verband die sekundäre Spule in Serie mit einem Kondensator von 0·05 Mikrofarad und fand bei Messung der Spannung an den Enden der Transformatorspule und des Kondensators, dass jede dieser Spannungen die Potentialdifferenz an den Enden der Kombination weit übertraf, sobald die Zahl der Polwechsel entsprechend gewählt war. Die Rechnung zeigt, dass die günstigste Polwechselzahl 196 pro Sekunde wäre und dass in diesem Falle der Spannungsunterschied an den Enden der zwei in Serie geschalteten Apparate etwa gleich einem Fünftel der an

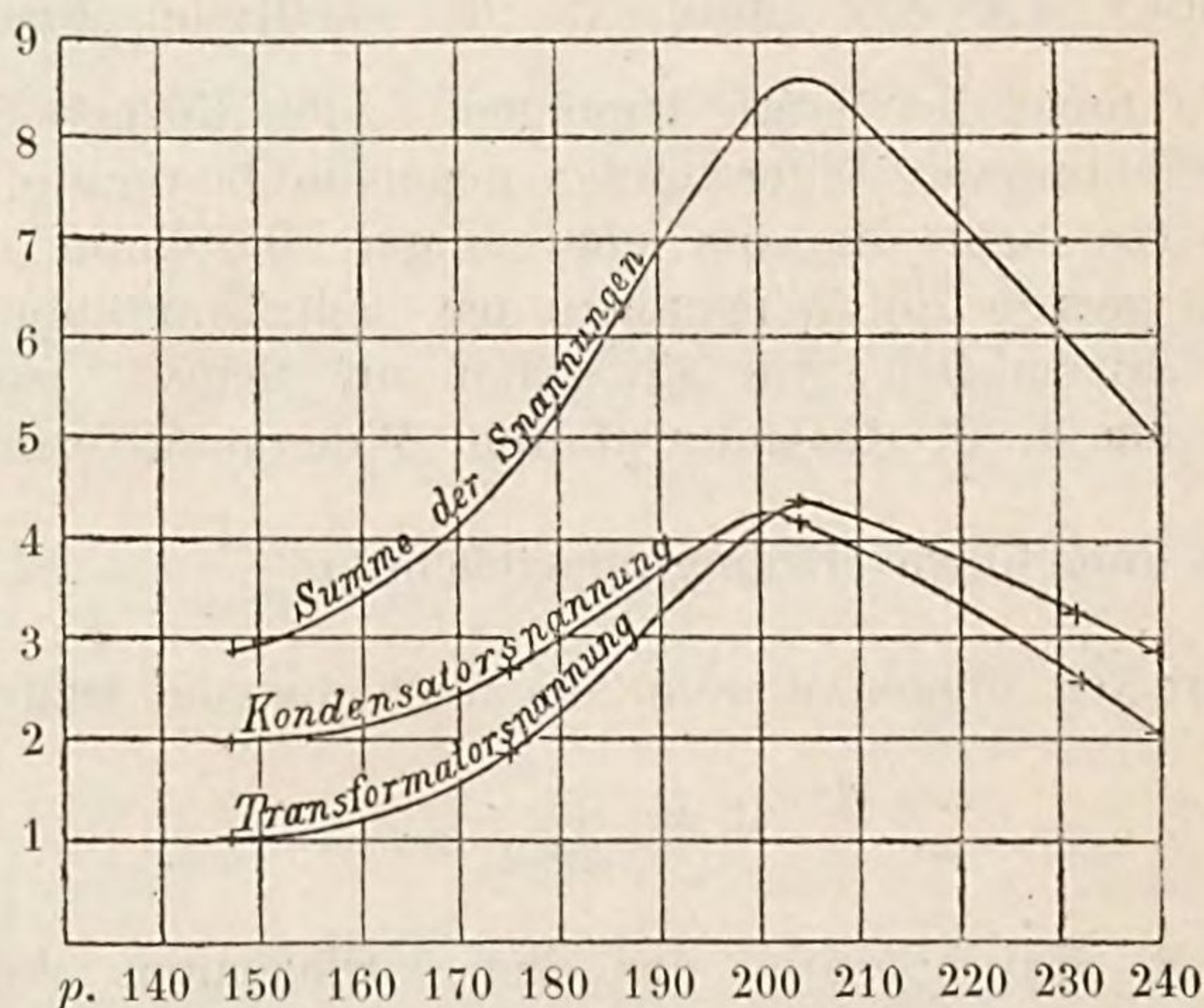


Fig. 50. Resonanzeffekt nach den Messungen von Dr. Sumpner.

jedem einzelnen Apparate beobachteten Spannung sein müsste. Zur experimentellen Bestätigung dieser Berechnung wurden bei variablen Geschwindigkeiten der Wechselstrommaschine die Magnete derselben entsprechend erregt, so dass die Maschine etwa 30 Volt Klemmenspannung ergab. Die Resultate sind in der folgenden Tabelle niedergelegt, in welcher die erste Spalte die Polwechselzahlen, die zweite das Verhältnis der Transformatorspannung zur Spannung der Dynamo, die dritte das Verhältnis der Kondensatorspannung zur Spannung der Dynamo und die vierte die Summe dieser zwei Verhältnisse angiebt, welche, ohne Vorhandensein eines Resonanzeffektes, stets gleich der Einheit hätte sein müssen.

Tabelle.

Polwechsel pro Sekunde	Transformator- spannung	Kondensator- spannung	Summe der Spannungen
146	1.00	1.93	2.93
175	1.84	2.64	4.48
204	4.38	4.14	8.52
232	3.28	2.49	5.77
240	2.21	2.06	4.97

Die Ergebnisse dieser Versuche sind, so genau es sich bei den wenigen beobachteten Punkten machen liess, in der Fig. 50 niedergelegt; die Kurven lassen deutlich erkennen, dass eine weitere Erhöhung der Polwechselzahl den Effekt erniedrigt

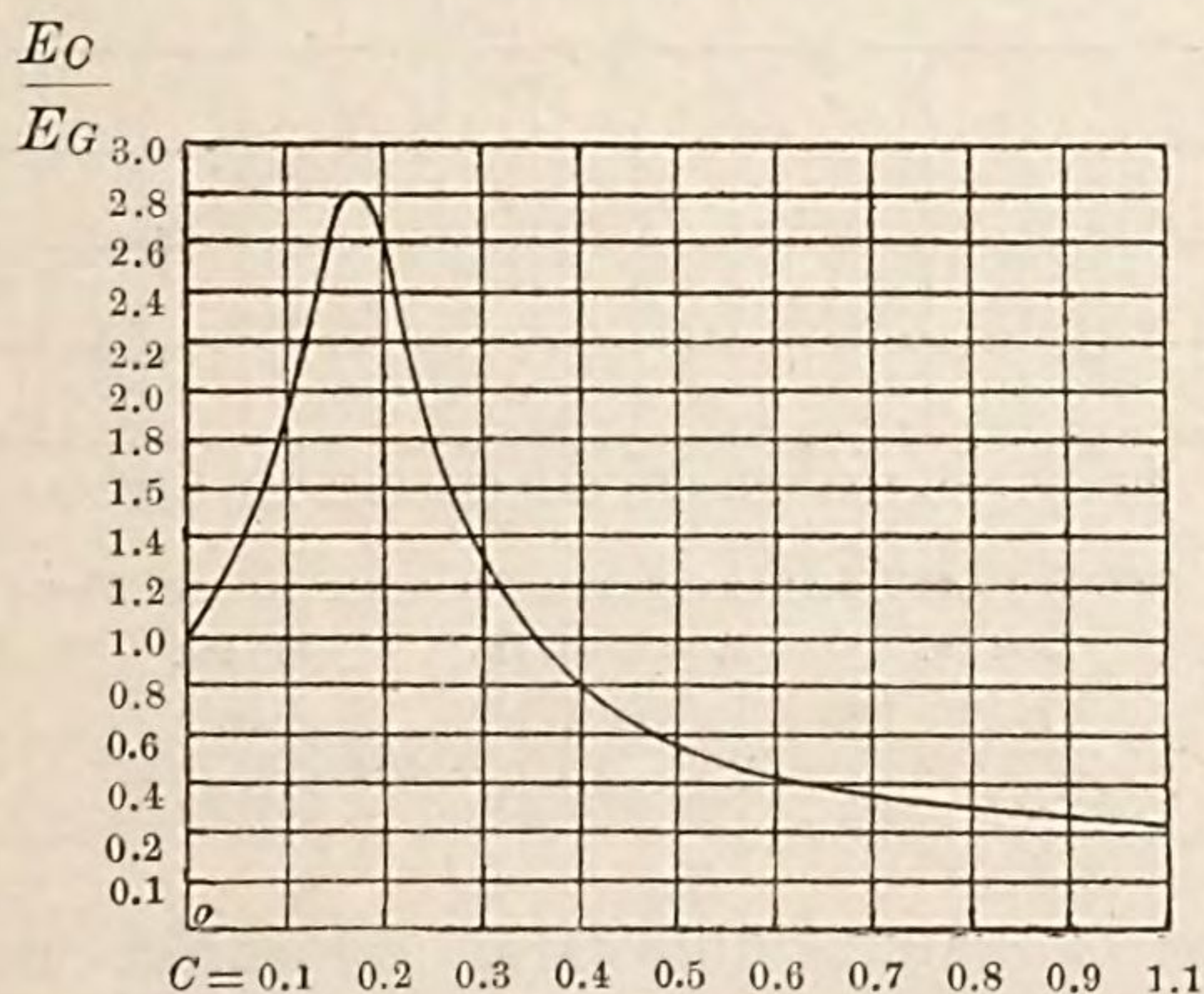


Fig. 51. Grenzen des Resonanzeffektes für verschiedene Werte von C.

$$L = 50 \text{ Henry.}$$

$$R = 6000 \text{ Ohm.}$$

$$\omega^2 = 10^5.$$

$$\left(\frac{E_G}{E_C} \right)^2 = (1 - 5C)^2 + 3.6C^2.$$

hätte, und dass die günstigste Polwechselzahl nahe an 200 liegt. Die Spannungen an den Transformator клемmen und Kondensator клемmen werden einander bei etwa 200 Polwechseln pro Sekunde gleich und die Summe der Verhältnisse wird in der Nähe von 200 Polwechseln grösser als der in der Tabelle angeführte höchste Wert 8.52. Die verhältnismässig geringe Abweichung zwischen Theorie und Experiment glaubt Dr. Sumpner darauf zurückführen zu müssen, dass die Selbstinduktion der mit einem Eisenkern versehenen Spule nicht mit rasch alternierenden Strömen, sondern mit einer einzigen Stromwendung gemessen wurde.



Berechnet man¹⁾ für die von Dr. Sumpner benutzte Spule und für $\omega^2 = 10^5$, was etwa 100 Polwechseln pro Sekunde entspricht, das Verhältnis der E. M. K. E_C zur E. M. K. E_G unter Zugrundelegung verschiedener Werte der Kapazität des Kondensators, so zeigen die in Fig. 51 niedergelegten, aus Gleichung (27) ermittelten Resultate, dass nur für den engen Bereich, der zwischen den Grenzwerten $C = 0$ und $C = 0.35$ Mikروفarad liegt, eine Resonanzerscheinung auftritt. Eine Erhöhung der

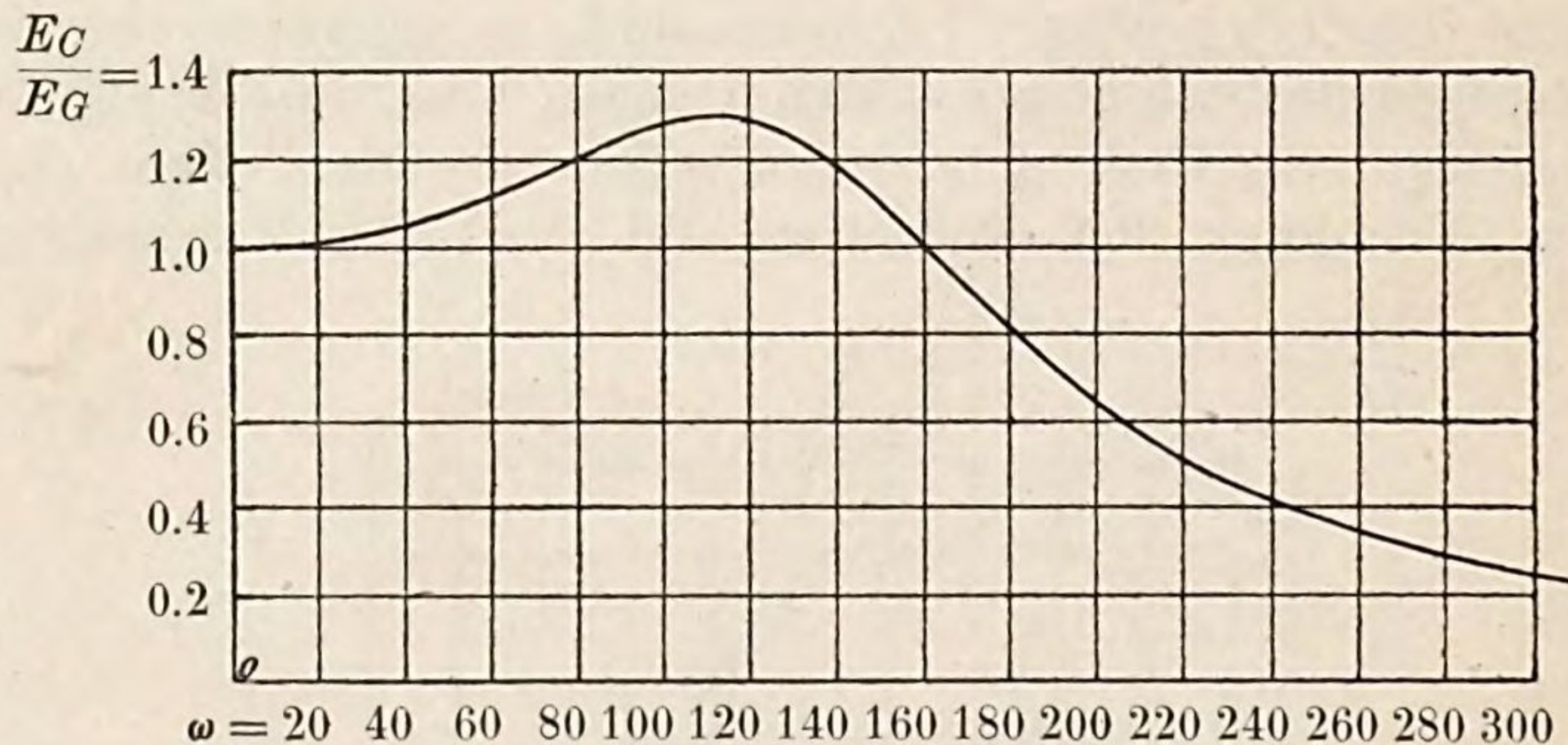


Fig. 52. Grenzen des Resonanzeffektes für verschiedene Werte von ω .

$$\begin{aligned} L &= 50. & R &= 6000 \, \Omega. & C &= 1. \\ \left(\frac{E_G}{E_C}\right)^2 &= \left[1 - 0.5 \left(\frac{\omega}{100}\right)^2\right]^2 + 0.36 \left(\frac{\omega}{100}\right)^2. \end{aligned}$$

Kapazität über $C = 0.35$ Mikروفarad erniedrigt nur das Verhältnis $\frac{E_C}{E_G}$, dessen Maximalwert für den vorliegenden Fall $R = 6000$ Ohm, $L = 50$ Henry, $\omega = 10^5$, bei der Kapazität $C = 0.18$ Mikروفarad erreicht wird. Ähnliche Verhältnisse lässt folgende Fig. 52 erkennen, in welcher für die Sumpner'sche Spule und einen Kondensator von 1 Mikروفarad jene Werte von ω zu erkennen sind, für welche der Resonanzeffekt eintritt. Die Werte liegen zwischen $\omega = 0$ und $\omega = 160$, entsprechend etwa 51 Polwechseln pro Sekunde; die maximale Spannungserhöhung tritt dann ein, wenn $\omega = 110$, d. h. p_2 etwa gleich 35 Polwechseln pro Sekunde ist. Der Maximalwert, den das Verhältnis $\frac{E_C}{E_G}$ hierbei erreicht, ist jedoch nur etwa gleich 1.3.

¹⁾ C. P. Feldmann, El. Zeitschr. 1892, p. 96 ff.

Die Figuren 50 bis 53 sind dieser Reihe von Artikeln entnommen.

Konstruiert man schliesslich die Kurve, Fig. 53, welche für $R = 6000$ Ohm und $C = 0.5$ Mikروفarad die Abhängigkeit des Verhältnisses $\frac{E_C}{E_G}$ von dem Selbstinduktionskoeffizienten L darstellt, so erkennt man zunächst, dass die Kurve nicht wie die vorhergehenden bei dem Ordinatenwerte 1.0, sondern für $L = 0$ bei dem Ordinatenwerte 0.725 beginnt, welcher der für $L = 0$ geltenden Beziehung

$$\frac{\frac{E_C}{E_G}}{\frac{E_C}{E_G}} = \sqrt{1 + \frac{0.5^2 \cdot 10^5 \cdot 36 \cdot 10^6}{10^{12}}} = \sqrt{1.9}$$

oder

$$\frac{E_C}{E_G} = 0.725$$

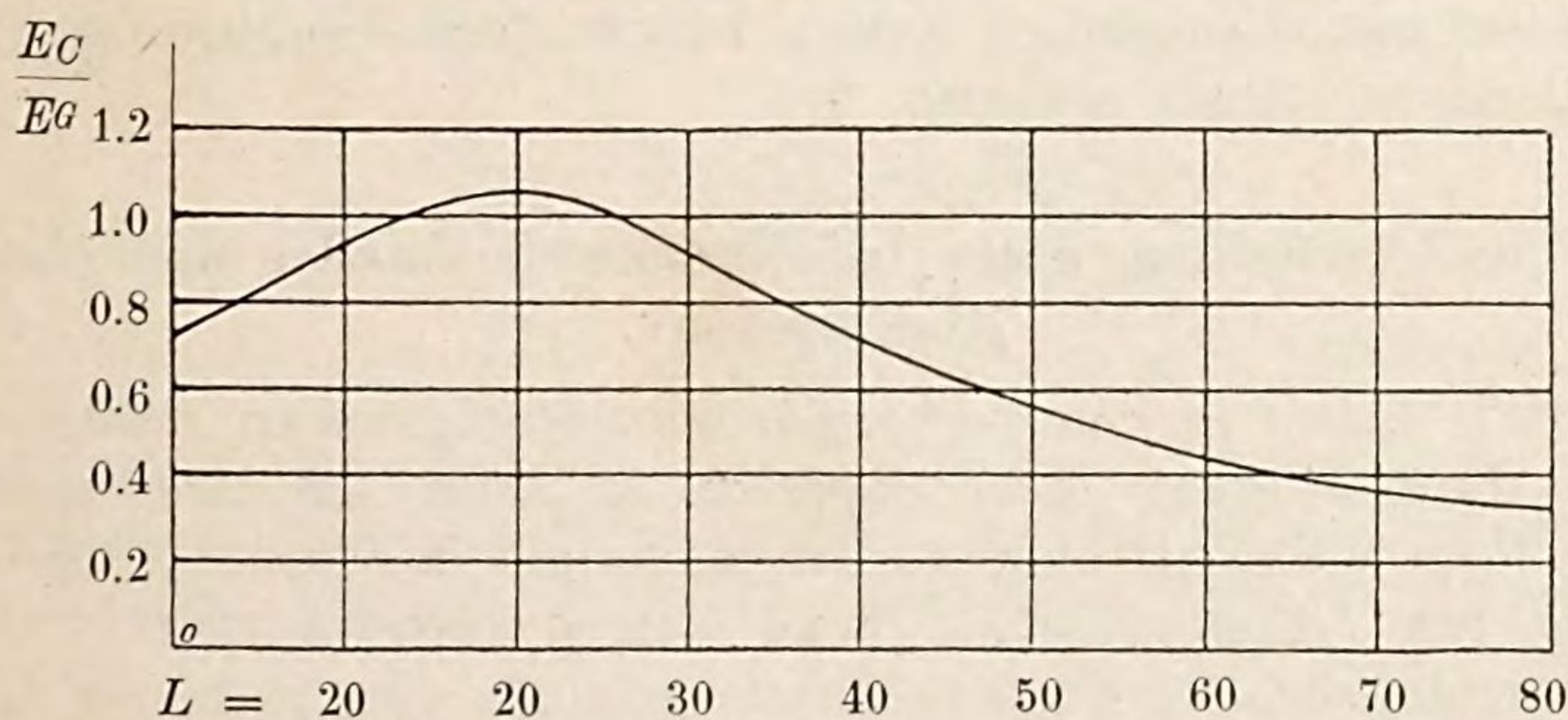


Fig. 53. Grenzen des Resonanzeffektes für verschiedene Werte von L .

$$C = 0.5. \quad \omega^2 = 10^5. \quad R = 6000 \text{ Ohm.}$$

$$\left(\frac{E_G}{E_C}\right)^2 = (1 - 0.05 C)^2 + 0.9.$$

entspricht. Derselbe Wert des Verhältnisses $\frac{E_C}{E_G}$ wird auch für $L = 40$ Henry erreicht, wo $L C \omega^2 = 1$ ist. Zwischen diesen Grenzwerten zeigt die Form der Kurve den Resonanzeffekt an, der seinen Maximalwert 1.056 für das Verhältnis $\frac{E_C}{E_G}$ bei einem Werte von $L = 20$ Henry, also genau mitten zwischen den Grenzwerten, erreicht. Wäre die Kapazität des Kondensators C nur gleich 0.05 Mikروفarad, also gleich einem Zehntel des soeben betrachteten Wertes gewesen, so wäre die maximale Spannungssteigerung bei $L = 200$ Henry eingetreten und es hätte dann die Kondensatorspannung den 10.6-fachen Wert der Maschinenspannung erreicht. Diese Be-

trachtungen zeigen also alle, dass für das als variabel angenommene Element im allgemeinen verhältnismässig enge Grenzen vorhanden sind und dass der Resonanzeffekt im allgemeinen um so bedeutender wird, je kleiner die Kapazität ist, nur dass für diesen Fall der Selbstinduktionskoeffizient ungewöhnlich hohe Werte annehmen muss.

Bei Untersuchung von konzentrischen Kabeln in Längen von 200—300 *m*, wie sie in der Regel vorkommen, liegt diese kleine Kapazität vor. Wenn also diese Untersuchungen mit einem Transformator für hohe Spannungen und mit grossem Übersetzungsverhältnis vorgenommen werden, so wird im Stromkreise auch eine bedeutende Selbstinduktion vorhanden und somit ein beträchtlicher Resonanzeffekt zu erwarten sein. Vielfache Messungen, die der Verfasser an konzentrischen Kabeln vorzunehmen Gelegenheit hatte, haben diese Überlegung als vollkommen richtig erwiesen.¹⁾

9. Parallelschaltung eines Induktionswiderstandes und eines Kondensators.

Wir haben in den vorhergehenden Paragraphen erfahren, dass die Einfügung einer Kapazität in einen mit Widerstand behafteten Wechselstromkreis Erscheinungen hervorruft, welche jenen der Selbstinduktion genau entgegengesetzt sind. Wir sind schliesslich zu der Erkenntnis gelangt, dass in einem mit Widerstand *R*, Selbstinduktion *L* und Kapazität *C* behafteten Stromkreise die Wirkungen der Selbstinduktion und Kapazität sich vollkommen aufheben können, so dass der durch das Dielektrikum des Kondensators durchfliessende Strom *J_G* denselben Wert erlangt, als ob die mit dem Strome gleichphasige E. M. Gesamtkraft *E_G* auf einen Stromkreis vom Widerstand *R* wirkte.

Die Bedingung dafür war $C = \frac{1}{\omega^2 L}$, oder in anderer Schreibweise $L = \frac{1}{\omega^2 C}$ 29)

Der positiven Selbstinduktion *L* hält also in dem betrachteten Grenzfalle die gleich grosse, aber entgegengesetzt gerichtete negative Selbstinduktion des Kondensators, $\frac{1}{\omega^2 C}$, das Gleichgewicht.

¹⁾ Vergl. Seite 109 dieses Buches.

kreis, legen in A an $\overline{OA}$ die zwei Verschiebungswinkel φ_1 und φ_2 in Richtung der Voreilung und erhalten so die zwei rechtwinkligen Dreiecke OAB für den ersten und OAC für den zweiten Stromkreis. Die Ströme J_1 und J_2 ergeben sich aus den Katheten AB und AC durch Division mit den entsprechenden Widerständen R_1 und R_2 .

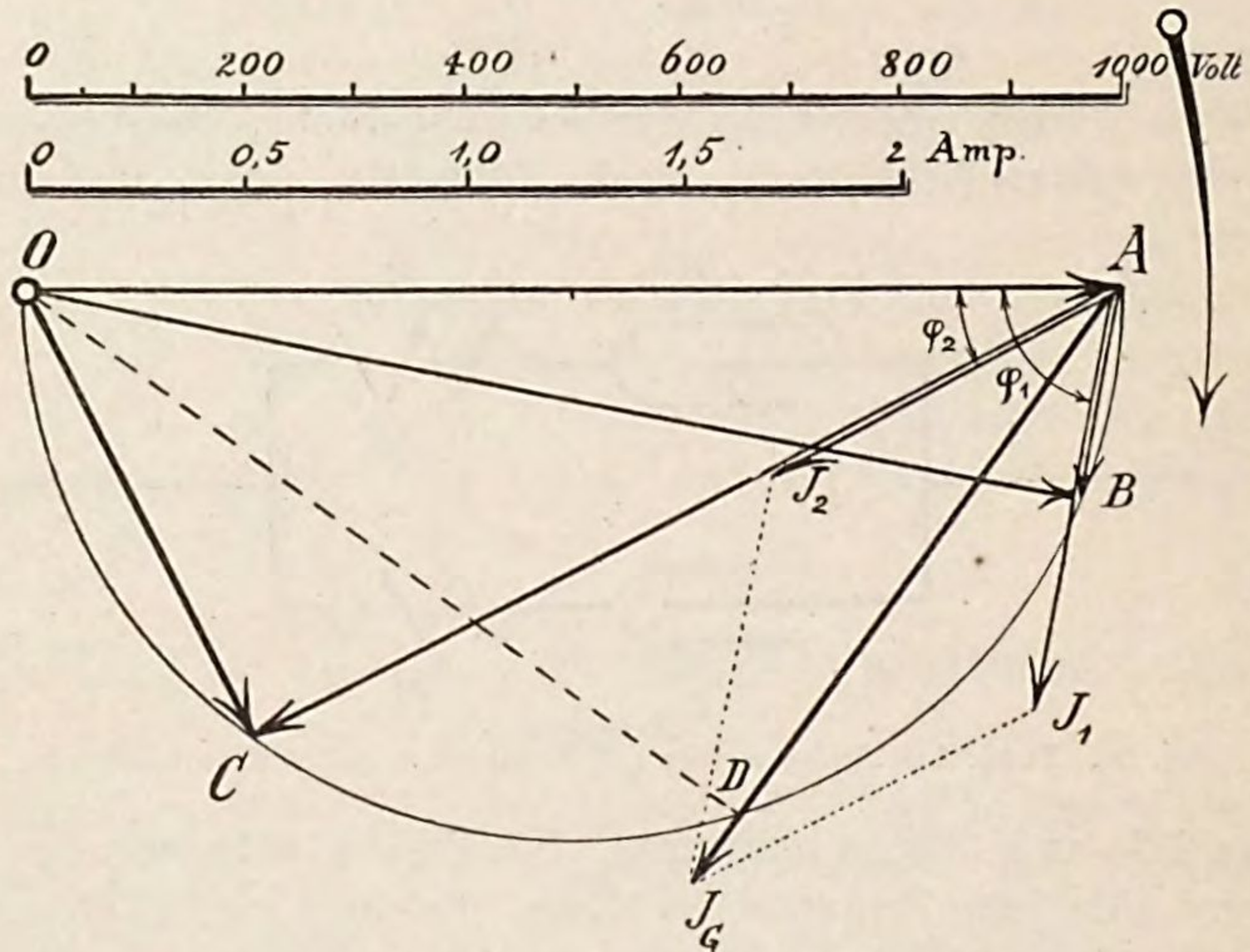


Fig. 55. Diagramm zu Figur 54.

Nach Figur und Rechnung ist

$$J_1 = \frac{AB}{R_1} = \frac{J_1 R_1}{R_1} \cong 0.98 \text{ Amp.}$$

$$J_2 = \frac{AC}{R_2} = \frac{J_2 R_2}{R_2} \cong 0.85 \text{ Amp.}$$

und somit nach Figur 55 $J_G = 1.7$ Ampère.

Man erkennt, dass auch hier die Verschiebung des Gesamtstromes J_G , φ , zwischen jenen der Komponentenströme J_1 und J_2 liegt und dass sich mit Leichtigkeit eine äquivalente Kapazität und ein äquivalenter Widerstand finden lassen, welche, zu einem einfachen Stromkreise vereinigt, unter dem Einflusse der E. M. Gesamtkraft gerade den Strom $J_G = 1.7$ Ampère passieren lassen.

Aus dem Diagramme ADO dieses aus äquivalentem Widerstand R' und äquivalenter Kapazität C' zusammengesetzten Kreises lassen sich leicht die Ausdrücke für R' und C' ableiten.

Dieselben sind identisch den auf Seite 64 in § 3 gegebenen Formeln für R' und L' , wenn man setzt

$$l_1 = \frac{1}{C_1 \omega^2}; \quad l_2 = \frac{1}{C_2 \omega^2} \quad \text{und} \quad L' = \frac{1}{C' \omega^2} \quad . \quad 30a)$$

In ähnlich einfacher Weise gestaltet sich nach den früheren Ableitungen der Fall mehrerer parallel geschalteter Stromkreise, die sämtlich von zwei Punkten abzweigen und Widerstand, Selbstinduktion und Kapazität in Serie enthalten.¹⁾

Ein wichtiges Resultat vermittelt uns die Betrachtung des in Fig. 56 skizzierten einfachen Falles, bei welchem ein Kondensator mit Zuleitungen von praktisch vernachlässigbarem Widerstande einer Induktionsspule vom Widerstande R und der Selbstinduktion L parallel geschaltet ist.²⁾

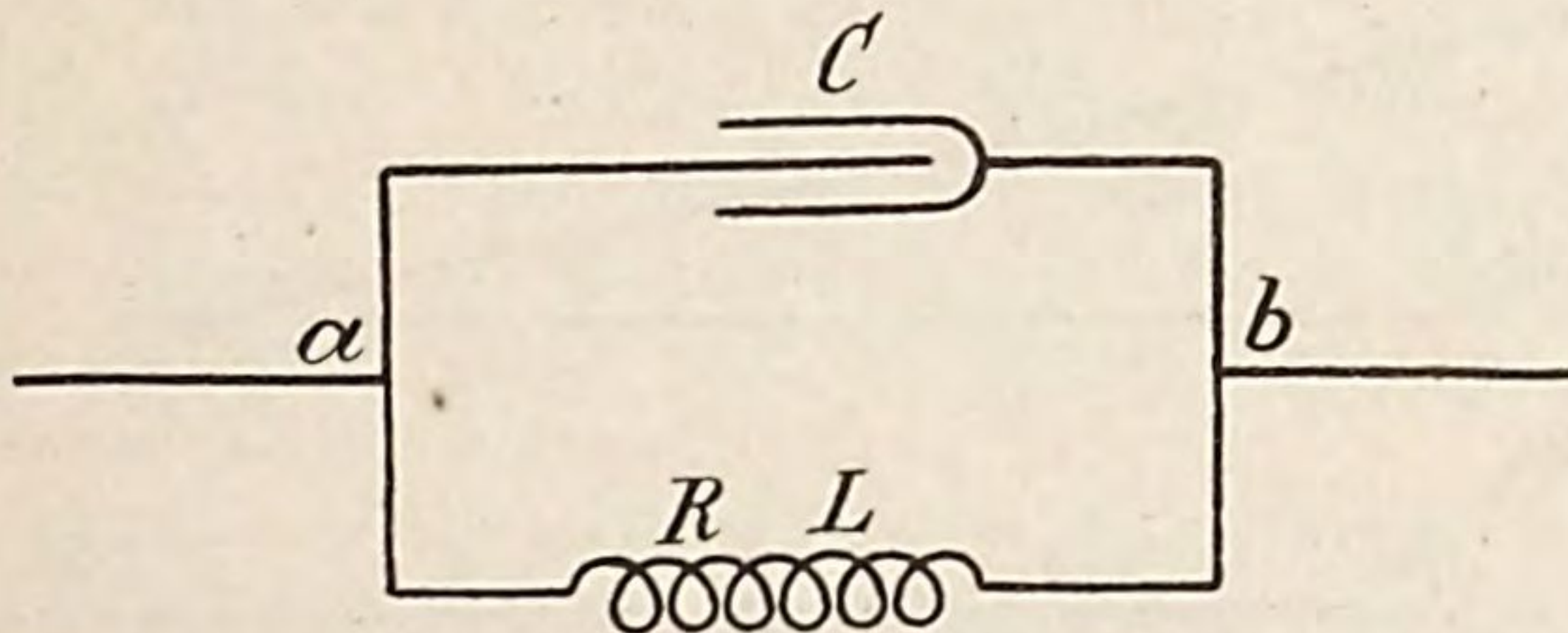


Fig. 56. Parallelschaltung eines Induktionswiderstandes mit einem Kondensator.

Es sei, um einen konkreten Fall zu behandeln, die Klemmenspannung zwischen a und b $E_G = 1000$ Volt, und ferner sei $\omega = 1000$, $C = 0.5$ Mikrofarad, $L = 0.5$ Henry.

Stellt dann im Diagramme (Fig. 57) die Linie $OA = E_G$ die Klemmenspannung zwischen den Punkten a und b , also auch die Klemmenspannung des Kondensators, dar, so ist der Ladestrom desselben durch die Linie OJ_0 dargestellt, welche E_G um 90° voreilt und deren Grösse

$\overline{OJ_0} = J_0 = E_G C \omega = 1000 \cdot 2 \cdot 1000 \cdot 10^{-6} = 2$ Ampère ist. Der zweite Stromkreis wird von einem Strome J durchflossen, dessen Stärke sich aus der Beziehung

$$J = \frac{E_G}{\sqrt{R^2 + L^2 \omega^2}} = 1.96 \text{ Ampère}$$

berechnen oder besser aus dem Diagramme ermitteln lässt, indem man in bekannter Weise das Diagramm OAB der

¹⁾ Vergl. Bedell und Crehore, Alt. Currents, p. 302. New York 1893.

²⁾ Vergl. auch Bedell und Crehore, Alt. Currents, p. 308. New York 1893, ferner Sahulka, El. Ztschr. 1893, p. 283 und C. P. Feldmann, El. Ztschr. 1892, p. 96.

E. M. Kräfte konstruiert und die Kathete $\overline{O E_N} = J R$ desselben durch R dividiert. Man erhält dann die Linie $O J$ als Darstellung des Stromes $J = 1.96$ Amp. Fasst man nun die beiden Stromstärken zusammen, so ist der resultierende Gesamt-

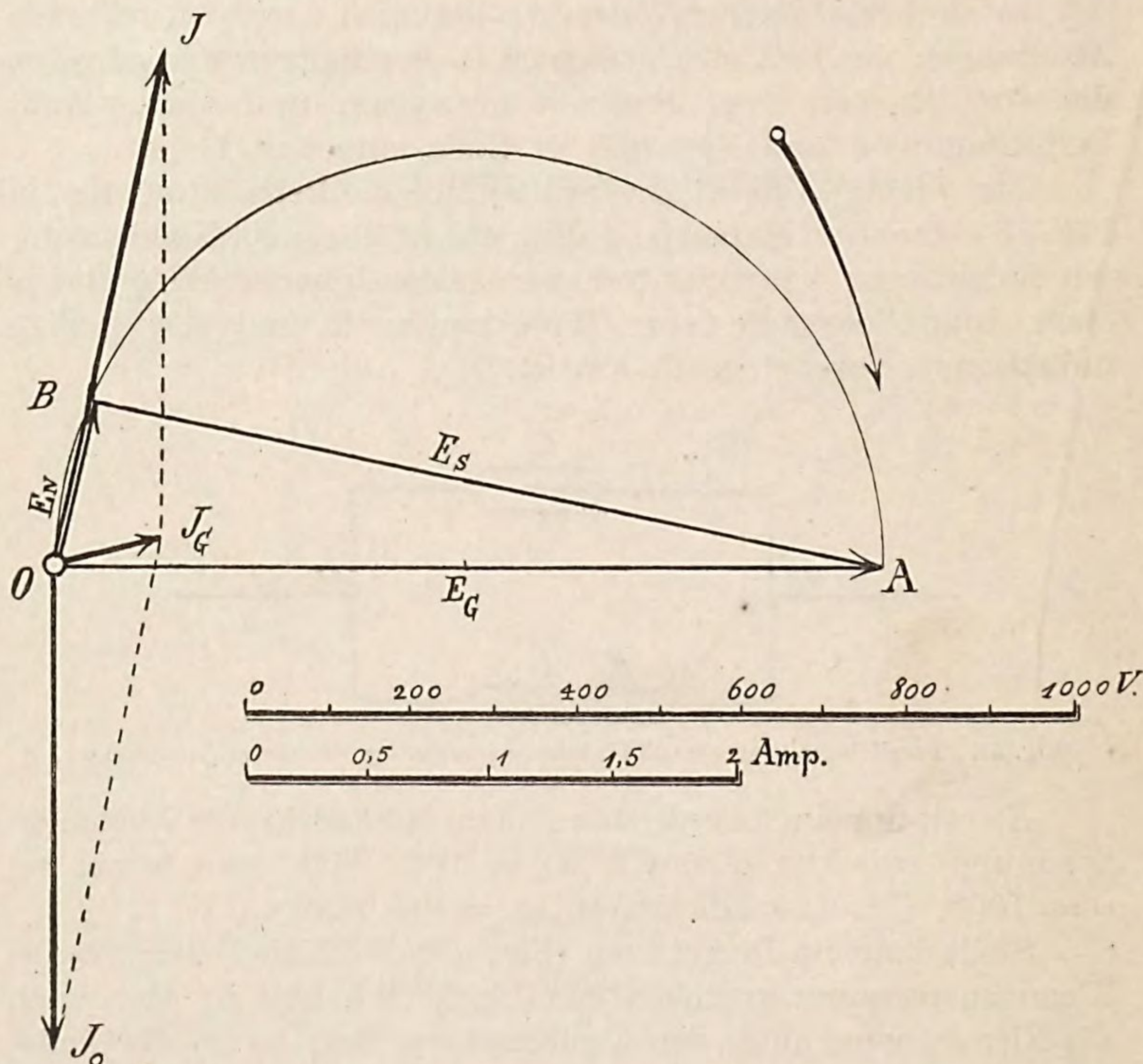


Fig. 57. Diagramm zu Figur 56.

strom J_G fast vollkommen gleichphasig mit der E. M. Gesamtkraft, und ausserdem ist seine Stärke

$$\overline{O J_G} = J_G = 0.45 \text{ Amp. etwa}$$

erheblich geringer als die des einen oder anderen Komponentenstromes.

Wenn also in einem Wechselstromkreise die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung und infolge dessen für eine bestimmte Arbeitsleistung die Stromstärke einen unerwünscht hohen Betrag erlangt, so ist es möglich, durch Parallelschaltung eines Kondensators von bestimmter Kapazität die Phasenverschiebung beliebig zu verringern oder überhaupt aufzuheben.

In diesem Falle müsste J_G im abgeänderten Diagramme mit $O A$ zusammenfallen und zur Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks werden, dessen Hypotenuse der Strom J ist. Daraus folgt ohne weiteres, dass der Gesamtstrom stets kleiner ist als der eine Komponentenstrom, welcher dem Induktionswiderstande angehört. Da aber, wie der gezeichnete Fall erkennen lässt, in dem rechtwinklig gewordenen Dreieck $O J J_G$ der Winkel $J O J_G$ auch grösser werden kann als der andere spitze Winkel des Dreiecks, kann der Gesamtstrom J_G leicht auch kleiner werden als jeder der Komponentenströme. Diese Thatsache wurde zuerst von Blakesley¹⁾ beobachtet und von ihm als eine Transformation nach aufwärts aufgefasst. Blakesley nennt deshalb die ganze Anordnung einen Kondensator-Transformator; Sahulka²⁾ hebt jedoch mit Recht hervor, dass dieselbe nur einen starken Strom mit grosser Phasenverschiebung in einen schwachen Strom mit geringer Phasenverschiebung umwandelt, nicht aber, wie der gewöhnliche Wechselstromtransformator, die Energie in der Weise umformt, dass sich Strom und Spannung in reziproken Verhältnisse ändern.

Als praktisches Beispiel des behandelten Falles werden wir später die Parallelschaltung eines Kondensators zu einem Transformator mit offenem magnetischen Kreise kennen lernen. Diese Transformatoren wurden durch Swinburne wieder in die Praxis eingeführt, da dieselben bei geringer täglicher Beanspruchung und dauerndem Betriebe geringere Effektverluste aufweisen können als die gebräuchlichen Transformatorrentypen mit geschlossenem magnetischen Kreise; da sie aber sehr bedeutende Erregerströme aufweisen, so müssten die Maschinen und das Kabelnetz entsprechend stärkere Leiterdimensionen erhalten, wenn man nicht durch Anwendung des Kondensators die Erregerstromstärke verringern würde.

10. Behandlung der Probleme ohne Einführung von Selbstinduktion.

Will man die vorstehenden Probleme für die Zwecke der Praxis behandeln, so muss man von der Einführung konstanter Selbstinduktionskoeffizienten absehen; die Probleme sind trotzdem leicht lösbar, wenn man wiederum von der Anschauung

¹⁾ Th. H. Blakesley, Die elektr. Wechselströme, deutsch von C. P. Feldmann, p. 40.

²⁾ J. Sahulka, El. Ztschr. 1893, p. 283.

ausgeht, dass der resultierende Strom sich zusammensetzt aus einem der Phase nach mit der E. M. K. zusammenfallenden Arbeitsstrom und einem »wattlosen« Strome, der zur Erregung des magnetischen oder elektrostatischen Feldes dient. Für das magnetische Feld berechnet sich für einen gegebenen Wert ω der Erregerstrom J_0 aus den Dimensionen, der Kraftlinienzahl und der Permeabilität des magnetischen Kreises; für das elektrostatische Feld ist der zur Erzeugung einer Klemmenspannung E_C erforderliche Erregerstrom $J_0' = C \omega E_C$.

Es seien nun in einem Wechselstromkreise ein Kondensator von der Kapazität $C = 0.25$ Mikrofarad und ein Induktionswiderstand mit dem Erregerstrom $J_0 = 0.4$ Ampère in Serie geschaltet. Der Widerstand der Zuleitungen zu der Stromquelle mit $E = 1000$ Volt sei vernachlässigbar; ω habe den Wert 1000, und ausserdem sei durch Messung oder Rechnung bestimmt, dass der Kondensator 20 Watt für dielektrische Hysteresis, der Induktionswiderstand 180 Watt für Hysteresis und Foucaultströme konsumieren.

Da der gesamte Effektverlust $180 + 20 = 200$ Watt ist, berechnet sich der Nutzstrom zu $J_N = 0.2$ Ampère. Aus den gegebenen Daten folgt ferner für den Erregerstrom des Kondensators

$$J_0' = C \omega E = 0.25 \cdot 10^{-6} \cdot 1000 \cdot 1000 = 0.25 \text{ Amp.}$$

Sei in Fig. 58 $OB = 0.15$ Ampère die Differenz der entgegengesetzt gerichteten Erregerströme, $J_0 = 0.4$ Ampère und $J_0' = 0.25$ Ampère, und OC der Arbeitsstrom $J_N = 0.2$ Amp., dann ist der Gesamtstrom vor Einschaltung des Kondensators

$$OD = \sqrt{J_0^2 + J_N^2} = \sqrt{0.4^2 + 0.2^2} = 0.45,$$

nach Einschaltung des Kondensators

$$OF = \sqrt{(J_0 - J_0')^2 + J_N^2} = \sqrt{0.15^2 + 0.2^2} = 0.25.$$

Durch Serienschaltung des Kondensators wurde also der Gesamtstrom von 0.45 Amp. bis auf 0.25 Amp. erniedrigt und gleichzeitig die Phasenverschiebung von φ_2 auf φ_1 erniedrigt.

11. Über die an konzentrischen Kabeln bei Wechselstrombetrieb auftretenden Erscheinungen.

Wir haben in den vorhergehenden Paragraphen nur solche Probleme behandelt, bei welchen an einer oder einigen Stellen Kondensatoren eingeschaltet sind. Ein konzentrisches Kabel bietet uns den Fall eines Leiters dar, der auf seiner ganzen Länge mit gleichförmig verteilter Kapazität behaftet ist. In

Will man C in Mikrofarad ausdrücken und statt der natürlichen Logarithmen die dekadischen einführen, so geht die obige Formel über in

$$C = \frac{c \cdot l}{2 \cdot 9 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 3026 \lg_{10} \frac{r_3}{r_2}} = \frac{c \cdot l}{41 \cdot 45 \cdot 10^5 \lg_{10} \frac{r_2}{r_1}} \quad 32)$$

Hieraus folgt für unser Beispiel

$$l = \frac{2 \cdot 41 \cdot 45 \cdot 10^5 \cdot \lg 1 \cdot 5}{3} = 4 \cdot 86 \text{ Kilometer.}$$

Es entspricht das hier durchgeführte Beispiel der in § 6 auf Seite 87 enthaltenen Bemerkung.

Der in der Praxis meist vorhandene Fall ist jener, wo an ein konzentrisches Kabel in grösserer Entfernung Transformatoren angeschlossen sind, von denen eine grössere oder geringere Anzahl mit geringer Belastung arbeitet oder ganz leerläuft. Es ist in diesem Falle leicht möglich, dass ein Teil des Stromkreises eine höhere Spannung aufweist als die Stromquelle, da wir in dem eben geschilderten Falle das Zusammenwirken von Widerstand, Kapazität und Selbstinduktion (in den Transformatoren) haben.

Doch mag hier die Bemerkung Platz finden, dass auch ohne Vorhandensein von Transformatoren ein konzentrisches Kabel an und für sich einen Selbstinduktionskoeffizienten besitzt, welcher nach Lord Rayleigh's im Jahre 1886 im Philosophical Magazine¹⁾ gegebenen Entwicklungen aus den Dimensionen des Kabels berechnet werden kann.

Sei

r_1 der innere Halbmesser des inneren Zylinders,
 r_2 der äussere Halbmesser des inneren Zylinders,
 r_3 der innere Halbmesser des äusseren Zylinders,
 r_4 der äussere Halbmesser des äusseren Zylinders und
 L der gesuchte Selbstinduktionskoeffizient des Kabels von der Länge l ,

$$\begin{aligned} \text{so ist} \quad \frac{L}{l} = & 2 \cdot 2 \cdot 3026 \cdot \lg \frac{r_3}{r_2} + \\ & + \frac{2}{r_2^2 - r_1^2} \left(\frac{r_2^2 - 3 r_1^2}{4} + \frac{2 \cdot 3026 \cdot r_1^4}{r_2^2 - r_1^2} \cdot \lg \frac{r_2}{r_1} \right) + \\ & + \frac{2}{r_4^2 - r_3^2} \left(\frac{r_3^2 - 3 r_4^2}{4} + \frac{2 \cdot 3026 \cdot r_4^4}{r_4^2 - r_3^2} \cdot \lg \frac{r_4}{r_3} \right), \quad 33) \end{aligned}$$

worin sämtliche Logarithmen die Basis 10 besitzen.

¹⁾ J. A. Fleming, El. London, 26, p. 259, 1891.

Setzen wir für das zu Eingang betrachtete Kabel von 2 Mikrofarad Kapazität bei 4·86 *km* Länge den äusseren Radius $r_4 = 1·75$ *cm*, so ist angenähert L pro Kilometer = 0·000138 Erdquadranten. Die folgende Tabelle giebt die Kapazität einer Reihe von Kabeln und die Selbstinduktion derselben an. Die Über-

Tabelle.

Querschnitt in <i>qmm</i>	Kapazität zwischen beiden Leitern pro <i>km</i>	Kapazität zwischen äusserem Leiter und Bleimantel pro <i>km</i>	Selbstinduktions- koeffizient in Erdquadranten pro <i>km</i>
220	0·415	0·775	0·000138
185	0·395	0·724	0·000155
120	0·30	0·62	0·000185
50	0·28	0·47	0·000195
25	0·17	0·40	0·000239

einstimmung der berechneten mit den gemessenen Kapazitäten geht so weit, als die Genauigkeit der mir gütigst zur Verfügung gestellten Daten erwarten liess.

Der unter dem Zusammenwirken von Widerstand, Kapazität und Selbstinduktion mögliche Resonanzeffekt trat deutlich bei einer Reihe von Messungen zutage, welche der Verfasser an konzentrischen Kabeln anzustellen Gelegenheit hatte.¹⁾

Bei den anfänglichen Messungen wurde der Strom mit 100 Polwechseln pro Sekunde von einer 10-pferdigen Ganz'schen Wechselstrommaschine älterer Konstruktion bei einer Klemmenspannung von etwa 35 Volt geliefert. Ein 10 P.S.-Transformator nahm diese Klemmenspannung primär auf und gab sekundär 5000 Volt an das Kabel ab. Probiert wurden etwa 50 Kabelstücke von je 200 — 300 *m* Länge verschiedenen Querschnittes, deren Kapazitäten pro Kilometer im Vorhergehenden angegeben sind und zwischen 0·2 und 0·8 Mikrofarad lagen. In jedem einzelnen Falle wurde bei Einschaltung des Kabels ein Steigen der primären von einem Cardew-Voltmeter angegebenen Spannung bei konstant gebliebener Erregung und Tourenzahl beobachtet. Der Betrag der Spannungszunahme war jedoch im allgemeinen bei Kabeln von grösserem Querschnitte, also mit grösserer Kapazität, ein höherer und variierte zwischen 3 Volt und etwa 12 Volt, wenn die nach Einschaltung des Kabels vorhandene Spannung 37 Volt total war. Die im Fol-

¹⁾ Und welche in der mehrfach erwähnten Reihe von Artikeln (Elektr. Zeitschrift 1892, p. 96. ff.) veröffentlicht wurden: Die Fig. 59 bis 64 sind diesen Artikeln entnommen.

genden angeführten Versuche werden jedoch die Behauptung wahrscheinlich machen, dass die sekundäre Spannung höher war, als man dem bekannten Übersetzungsverhältnis

$$\frac{5000 \text{ Volt}}{35 \text{ Volt}} = 135$$

zufolge erwarten sollte.

Bei einer anderen Serie von Beobachtungen an konzentrischen Kabeln anderer, wenn auch ähnlicher Fabrikation wurde der Strom mit etwa 100 Volt Klemmenspannung bei etwa 90 Polwechseln pro Sekunde von einer 15 P. S. Wechselstrommaschine abgenommen.

Die Spannung wurde durch drei primär parallel, sekundär hintereinander geschaltete Ringtransformatoren mit einem Übersetzungsverhältnis von je 1 : 18 auf 5000 Volt gebracht. Die Spannungen wurden primär mit einem Cardew-Voltmeter, sekundär mit einem Thomson'schen elektrostatischen Voltmeter (von White in Glasgow) gemessen. Bei annähernd konstanter Tourenzahl wurde dann, da ein Ausschalter für den Hochstrom nicht vorhanden war, die Erregung so lange variiert, bis das Sekundärvoltmeter 5000 Volt zeigte.

In diesem Falle gab, ohne Einschaltung eines Kabels, das Cardew-Voltmeter primär 93 Volt etwa an, entsprechend dem bekannten Übersetzungsverhältnisse 1 : 3 $\times$ 18.

Bei Einschaltung eines konzentrischen Kabels von $2 \times 25 \text{ qmm}$ Querschnitt bei 210 *m* Länge wies das Cardew-Voltmeter bei 5000 Volt sekundär 83 Volt primär auf, entsprechend einem scheinbaren Übersetzungsverhältnis 1 : 60. Bei Einschaltung eines konzentrischen Kabels von $2 \times 120 \text{ qmm}$ Querschnitt und 250 *m* Länge gab das Cardew-Voltmeter bei etwa 5000 Volt sekundär 77 Volt als Primärspannung an, entsprechend einem Übersetzungsverhältnis 1 : 65.

Bei fünf anderen Kabeln von $2 \times 120 \text{ qmm}$ Querschnitt und je 250 *m* Länge ergaben sich primär 78, 76, 79, 76 und 77 Volt bei etwa 5000 Volt sekundär.

Bei einem weiteren Kabel gleichen Querschnittes und gleicher Länge ergab sich bei 5000 Volt sekundär und einem normalen Übersetzungsverhältnis 1 : 54 eine Primärspannung von 76 Volt, entsprechend einer Umsetzung von 1 auf 66. Nun wurde einer der 3 Transformatoren ausgeschaltet, das normale Übersetzungsverhältnis also auf 1 : 36 reduziert. Bei 3250 Volt sekundär wurden etwa 74 Volt primär abgelesen, entsprechend einer Umsetzung von 1 auf 44.

Die Isolationswiderstände der untersuchten Kabel waren, auf 15° C. reduziert, etwa 5000—9000 Megohm pro Kilometer.

Einmal, als das Thomson-Voltmeter anderweitig benutzt wurde, wurde die Maschine so weit erregt, bis das Cardew-Voltmeter vor Einschaltung der Kabel 62 Volt zeigte; bei Einschaltung von zwei Kabeln von 2×120 qmm Querschnitt bei je 250 m Länge stieg die Spannung bei unveränderter Erregung und Tourenzahl auf 67 bzw. 69 Volt.

Bei den im Folgenden näher beschriebenen Versuchen, welche Dr. Fleming¹⁾ an den Kabeln zwischen London und Deptford anzustellen Gelegenheit hatte, zeigte sich die Erscheinung der Änderung des Übersetzungsverhältnisses eines Transformators sehr deutlich. Sobald die etwa 20 km lange Linie Ferranti'schen Kabels eingeschaltet wurde, stieg das Übersetzungsverhältnis des 150 P. S.-Transformators, welcher die Spannung der Maschine von 2500 Volt auf 10000 Volt umsetzen sollte, um etwa 5%, wenn das Kabel belastet wurde (Beobachtung 1 bis 12) und um etwa 10%, wenn nur der Lade-
strom das Kabel durchfloss (Beobachtung 13 bis 20).

Änderung der Übersetzungsverhältnisse bei den Deptford- Transformatoren.

Nummer der Beobachtung	Gesamtstrom in Ampère	Scheinbares Übersetzungs- verhältnis
1	29.2	2177 : 9 060 = 4.17
2	31.5	2385 : 10 100 = 4.24
3	32.0	2458 : 10 300 = 4.18
4	29.2	2177 : 9 110 = 4.18
5	28.7	2311 : 9 700 = 4.20
6	27.6	2251 : 9 600 = 4.27
7	27.0	2568 : 10 490 = 4.07
8	26.0	1994 : 8 420 = 4.23
9	24.0	2448 : 10 170 = 4.15
10	22.0	2496 : 10 560 = 4.23
11	21.5	2400 : 10 360 = 4.33
12	17.0	2311 : 9 700 = 4.20
13	11.0	2280 : 9 870 = 4.33
14	11.0	2328 : 9 970 = 4.27
15	10.0	1620 : 7 240 = 4.47
16	5.0	1104 : 5 200 = 4.72
17	9.0	1212 : 5 500 = 4.54
18	9.0	1308 : 5 900 = 4.51
19	10.0	1800 : 7 920 = 4.40
20	12.0	2136 : 9 380 = 4.40

¹⁾ J. A. Fleming, El., London, 27, p. 17 ff.

Die genauen Werte der am Deptforder Ende in das Kabel gesandten Ströme und der an diesem Ende beobachteten scheinbaren Übersetzungsverhältnisse sind in der vorhergehenden Tabelle zusammengestellt¹⁾.

Sobald also das Kabel eingeschaltet wird, zeigt sich an den Hochspannungsklemmen des Transformators eine höhere Spannung, als ohne Vorhandensein des Kabels entsprechend der Maschinenerregung und dem normalen Umsetzungsverhältnis des Transformators aufgetreten wäre. Dies ist der eigentliche, so vielfach missverstandene »Ferranti-Effekt«.

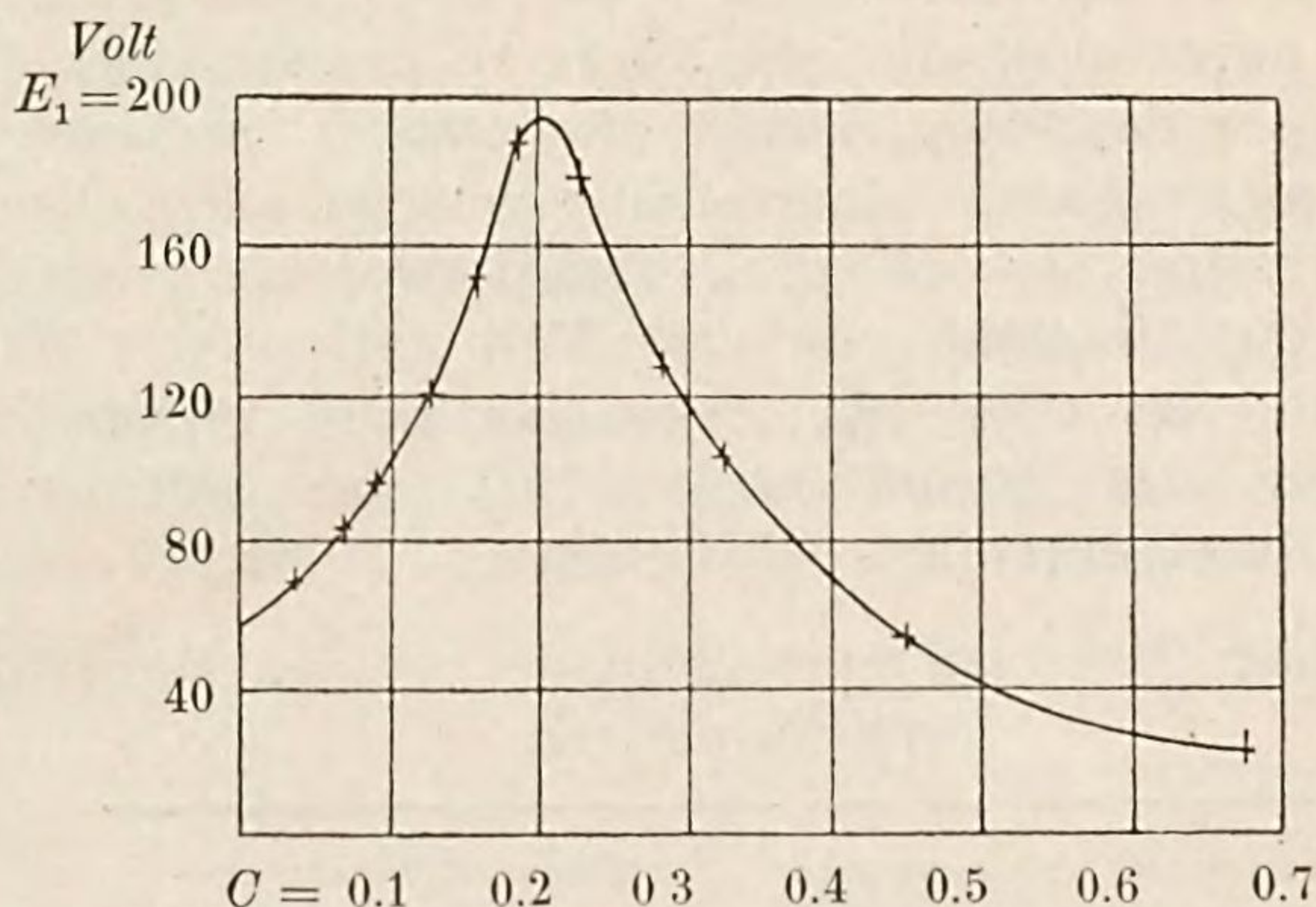


Fig. 59.

Verlauf der primären E. M. K. bei Einschaltung eines Kondensators von variabler Kapazität.

Die Zunahme des scheinbaren Übersetzungsverhältnisses mit abnehmender Belastung mag wohl daher rühren, dass bei schwacher Belastung die Selbstinduktion des Transformators steigt, während sie bei Vollbelastung praktisch fast Null ist.

Über die bei Anwendung eines Transformators in Verbindung mit einem Kondensator von variabler Kapazität auftretenden Änderungen des Übersetzungsverhältnisses geben die folgenden Figuren 59 und 60 Auskunft²⁾. Dieselben stellen die Resultate der von Siemens Bros., London, mit einer Siemens'schen W_1 -Maschine bei 200 Polwechseln pro Minute angestellten Versuche dar. Erregerstrom und Tourenzahl wurden konstant gehalten und der Strom der W_1 -Maschine in die dickdrähtige

¹⁾ J. A. Fleming, El., London, 27, p. 75 ff.

²⁾ J. A. Fleming, El., London, 27, p. 20 ff.

Spule eines No. 2 - Transformators gesandt, dessen Hochspannungsspule an verschiedenen Längen eines einaderigen, mit Guttapercha isolierten Kabels angeschlossen wurde. Die in den Figuren 59 und 60 als Ordinaten aufgetragenen primären und sekundären Spannungen wurden für jeden der als Abscissen in die Figuren eingetragenen Kapazitätswerte mit einem Siemens-Voltmeter und einem statischen Voltmeter bestimmt; die Kapazität wurde durch Einschaltung verschiedener Längen des Kabels variiert.

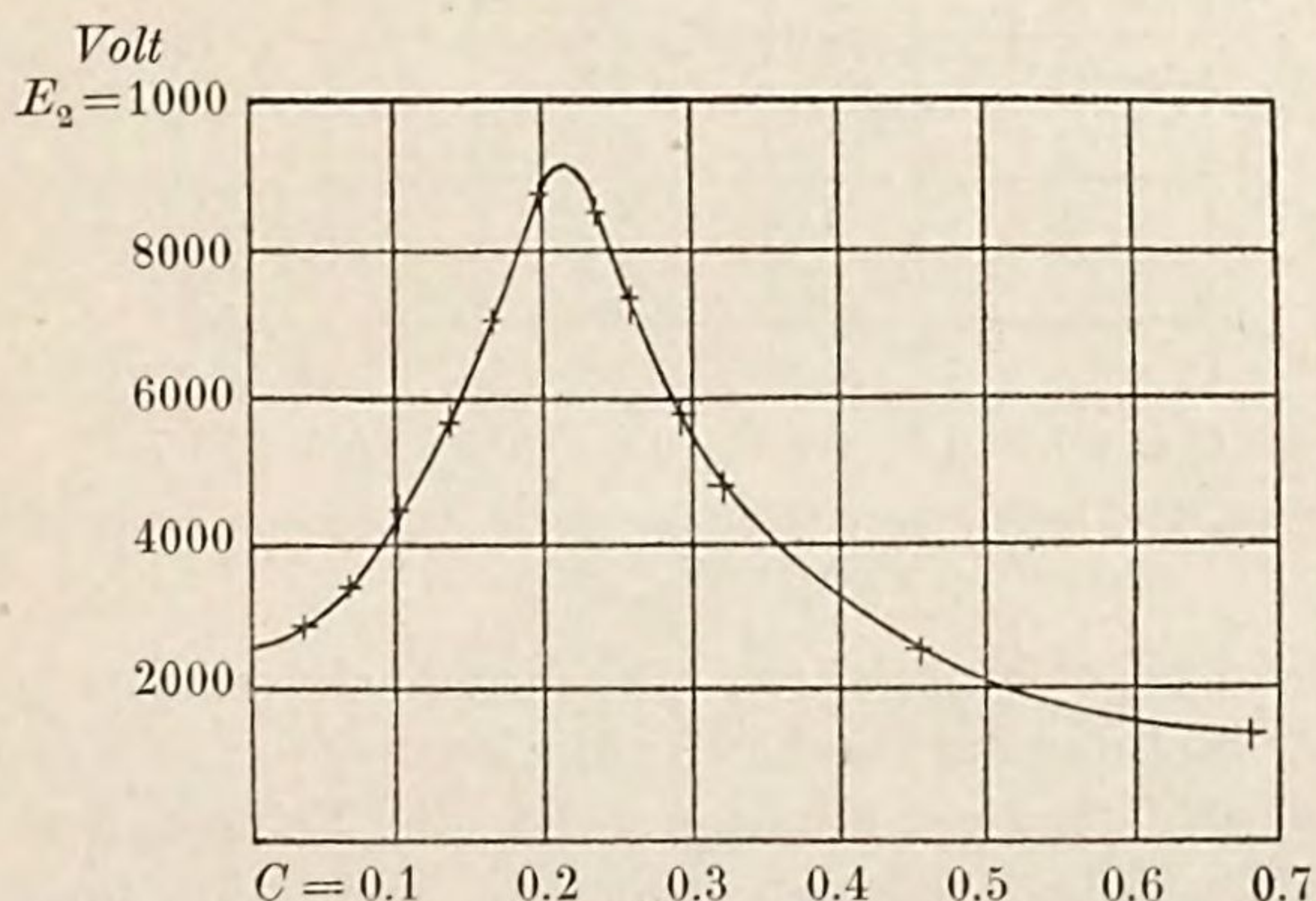


Fig. 60. Verlauf der sekundären E.M.K. bei Einschaltung eines Kondensators von variabler Kapazität.

Die Figuren zeigen denselben Charakter wie die im Vorhergehenden gegebenen Figuren 50, 51, 52 und 53. Bei näherer Prüfung erkennt man jedoch, dass das Verhältnis ihrer Ordinaten, d. h. das Übersetzungsverhältnis des Transformators, mit Einschaltung höherer Kapazitäten so steigt, wie es Fig. 61 veranschaulicht.

Die einzige annehmbare Erklärung für diese Änderung des Übersetzungsverhältnisses hat J. Swinburne¹⁾ gegeben, indem er auf die Streuung in dem Transformator Rücksicht nahm. Die Spannungserhöhung würde bei Vorhandensein eines Verlustfeldes natürlich die an das Kabel angeschlossene Hochspannungsspule stärker beeinflussen als die an die Maschine angeschlossene Spule, und daraus würde sich eine Steigerung des Übersetzungsverhältnisses ergeben.

¹⁾ J. Swinburne, El., London, 27, p. 136. Die Richtigkeit dieser Anschauung ist während der Drucklegung dieses Kapitels durch J. Sahulka nachgewiesen worden. (El. Zeitschr. 1893, p. 739.)

Um die Spannungserhöhung beim Anschlusse eines Kondensators an eine Wechselstromquelle überhaupt zu erklären, greift Jas. Swinburne darauf zurück, dass der Kondensatorstrom der Kondensatorspannung um 90° voreilt. Er wird somit an seinem Maximalwerte sein, wenn die E. M. K. der Maschine Null ist, wenn also die Magnetpole der Maschine den Armatur-

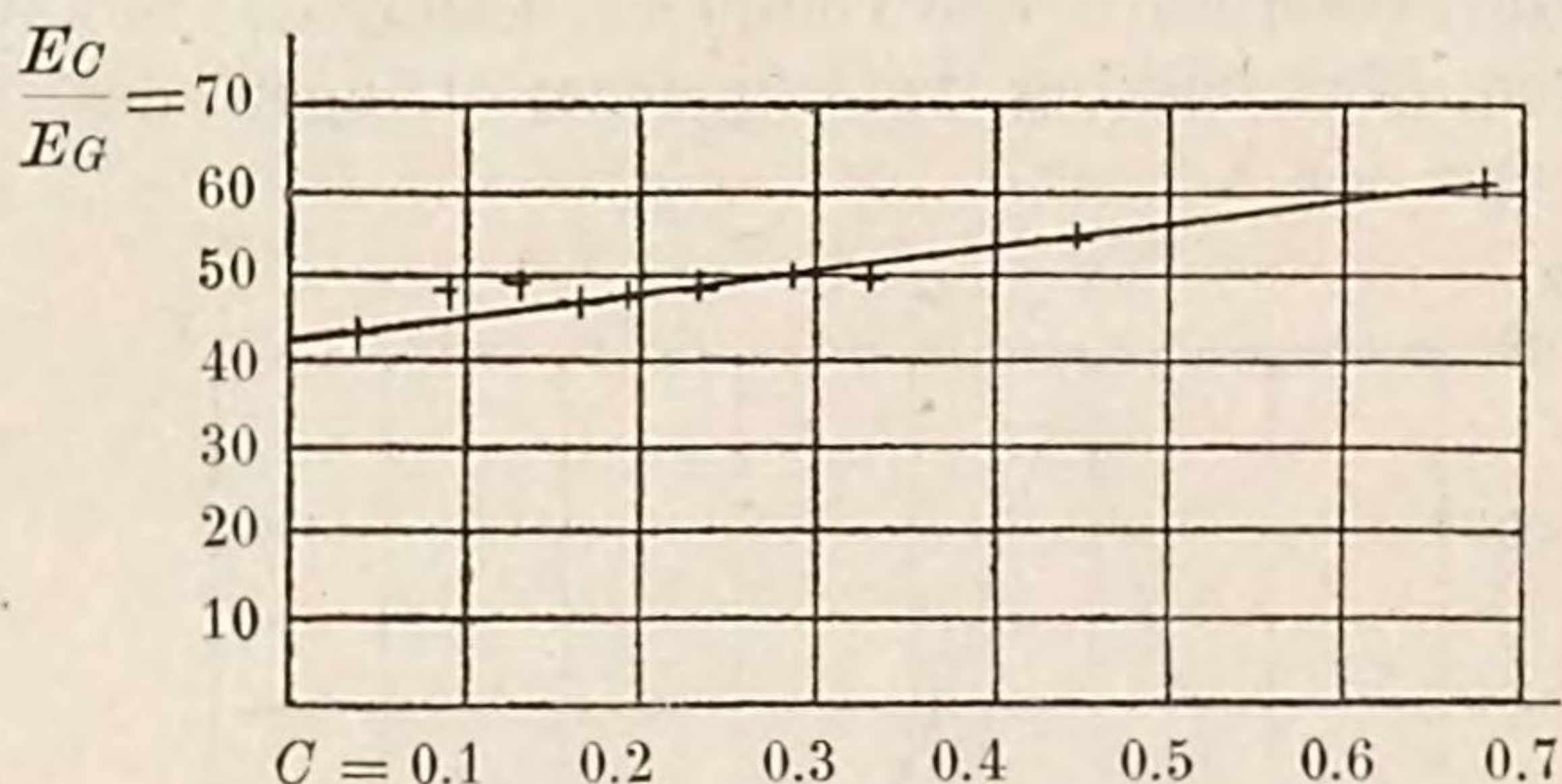


Fig. 61. Änderung des Übersetzungsverhältnisses eines Transformators mit geschlossenem magnetischen Kreise.

spulen gerade gegenüberstehen. Der Kondensatorstrom passiert nun in dieser Stellung maximaler Kraftlinienströmung die Armaturspulen und erhöht die Induktion. Da die Feldmagnete nicht jeder Pulsation folgen können, wird die Induktion im ganzen einen höheren Mittelwert annehmen. Die Erscheinung muss

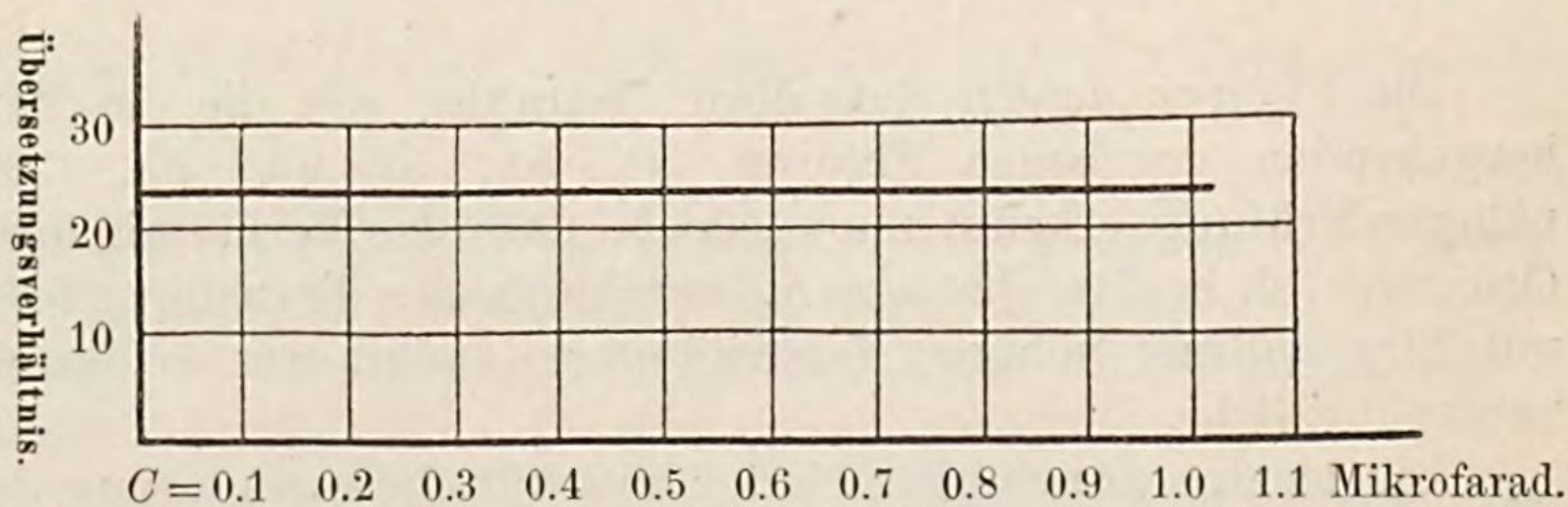


Fig. 62. Änderung des Übersetzungsverhältnisses eines Transformators mit offenem magnetischen Kreise.

sich noch stärker bemerkbar machen, wenn die Maschine nicht direkt, sondern mittels eines Transformators auf das Kabel arbeitet, der ihre Spannung um das n fache erhöht. Denn in diesem Falle ist, dank der Transformation, der Kondensatorstrom in den Armaturspulen n mal stärker und gleichzeitig die Erregung etwa n mal schwächer als im vorhergehenden Falle; die Wirkung der beiden Ursachen ist also eine sehr wesentlich verstärkte.

Bemerkenswert ist, dass sowohl die von Prof. Dr. Fleming in extenso mitgeteilten Beobachtungsergebnisse, auf welche sich die drei Figuren 59, 60 und 61 beziehen, als auch die übrigen bei des Verfassers Kabelprüfungen erhaltenen Zunahmen des Übersetzungsverhältnisses bei Einschaltung von Kapazität im Sekundärkreise stets an Transformatoren mit geschlossenem magnetischen Kreise erhalten wurden. In der Diskussion zu Fleming's Abhandlung erklärte Alexander Siemens¹⁾ bereits, dass bei einer anderen Transformator-entype mit offenem magnetischen Kreise eine Änderung des Übersetzungsverhältnisses bei Einschaltung und Änderung von Kapazität im Sekundärkreise nicht beobachtet werden konnte. Aber erst später²⁾ erschien eine genauere Beschreibung dieser letzten Transformator-entype und der mit derselben erhaltenen Resultate, welche in Fig. 62 niedergelegt sind. Das Übersetzungsverhältnis blieb bei den Versuchen, wie die Figur erkennen lässt, durchweg auf dem Werte 23·5, trotzdem die Kapazität von 0 bis 1 Mikrofara d geändert wurde; die Spannungen des primären und sekundären Kreises jedoch veränderten sich in der bekannten Weise. Der einzige Unterschied zwischen dem Transformator mit offenem und dem mit geschlossenem magnetischen Kreise besteht also darin, dass bei dem ersteren bei Einbringung von Kapazität in den Sekundärkreis die Spannungen in beiden Stromkreisen sich derart ändern, dass ihr Verhältnis konstant bleibt, während bei dem zweiten ausser der Spannungsänderung auch eine Änderung des Übersetzungsverhältnisses auftritt.

Daraus folgen für Untersuchungen an Kabeln, die mit hochgespanntem Wechselstrom vorgenommen werden sollen, einige beachtenswerte Punkte.

Soll die Prüfung mit Transformatoren vorgenommen werden, deren magnetischer Kreis geschlossen ist, so ist ein Voltmeter zur direkten Messung erforderlich, da die Berechnung der Hochspannung aus den Angaben eines im Niederspannungskreise eingeschalteten Cardew-Voltmeters unter Zugrundelegung des aus den Windungszahlen berechneten Übersetzungsverhältnisses falsche Resultate giebt.

Ist ein Voltmeter zur Messung hoher Spannungen vorhanden, oder ist sonst die Abhängigkeit des Übersetzungsver-

¹⁾ Alexander Siemens, El., London, 27, p. 137.

²⁾ El., London, 28, p. 86.

hältnisses von der eingeschalteten Kapazität und die Kapazität des zu untersuchenden Kabelstückes bekannt, so empfiehlt es sich, erst nach Einschaltung des Kabels die Erregung langsam so lange zu steigern, bis die vorgeschriebene Sekundärspannung erreicht ist. Stellt man nur nach dem Primärvoltmeter ein und schaltet dann das Kabel hinzu, so kann man leicht durch das plötzliche hohe Ansteigen der Spannung die Isolation des Kabels eher gefährden als prüfen.

Arbeitet man mit Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise, so ist das Sekundärvoltmeter für die hohe Spannung entbehrlich. Doch treten auch in diesem Falle beim Hinzuschalten des zu prüfenden Kabels plötzliche Spannungserhöhungen ein, denen gegenüber das allmähliche Steigern der schon von Anfang an direkt auf das Kabel wirkenden Spannung im Interesse der Erhaltung der Isolation entschieden vorzuziehen ist.

Im Verlaufe der Verlegungsarbeiten der vielbesprochenen Kabellinie Deptford-London zeigten mehrfache Versuche, dass ein Leiter von so beträchtlicher elektrostatischer Kapazität merkwürdige und zu jener Zeit unerwartete Erscheinungen zeigte, sobald grösseren Längen desselben Wechselstrom durch die Sekundärspule eines Transformators zugeführt wurde. Während der Verlegung wurde nämlich¹⁾ die Isolation des äusseren Leiters unter Anwendung eines Transformators mit 500 Volt Wechselstrom geprüft. Um ganz sicher erkennen zu können, dass die Leitungen unter Druck standen, wurden am entfernten Ende fünf 100-voltige Glühlampen in Serie geschaltet; dabei wurde bemerkt, dass die Lampen um so heller brannten, je grösser die eingeschaltete Kabellänge war. Beim Weiterschreiten musste eine sechste Lampe zugefügt werden, damit die Lampen nicht zu hell brannten. Trotzdem die zitierte Nummer der englischen Fachzeitschrift ausdrücklich bemerkt: »Die Spannung längs des ganzen Kabels ist praktisch die gleiche, abgesehen von dem nach dem Ohm'schen Gesetze zu erwartenden Spannungsabfall«, sind im Eifer der Erklärung über diese Erscheinungen vielfach ungenaue oder unrichtige Angaben gemacht worden.

So konstatiert James Swinburne²⁾ in seiner der Londoner Physikalischen Gesellschaft vorgelegten Abhandlung »Über Wechselstromkondensatoren«, dass die Spannung gegen das

¹⁾ Nach Ferranti's Angaben. El., London, 26, 19. Dezbr. 1890, p. 205.

²⁾ James Swinburne, El., London, 26, 19. Dezember 1890, p. 214. — El. Zeitschr. 1891, p. 358.

Londoner Ende der Kabellinie zunimmt, und in der Diskussion darüber erwähnt A. P. Trotter¹⁾, dass „die Anhäufung des Potentials“ nur stattfand, wenn Transformatoren angeschlossen waren, dass die Erscheinung aber nicht bemerkbar war, wenn die Maschinen direkt auf das Netz arbeiteten. Im ersteren Falle sei die Zunahme der Volt proportional der eingeschalteten Länge gewesen, und es hätten 8500 Volt in Deptford 10000 Volt in London ergeben. Trotter's Angaben werden richtig, wenn

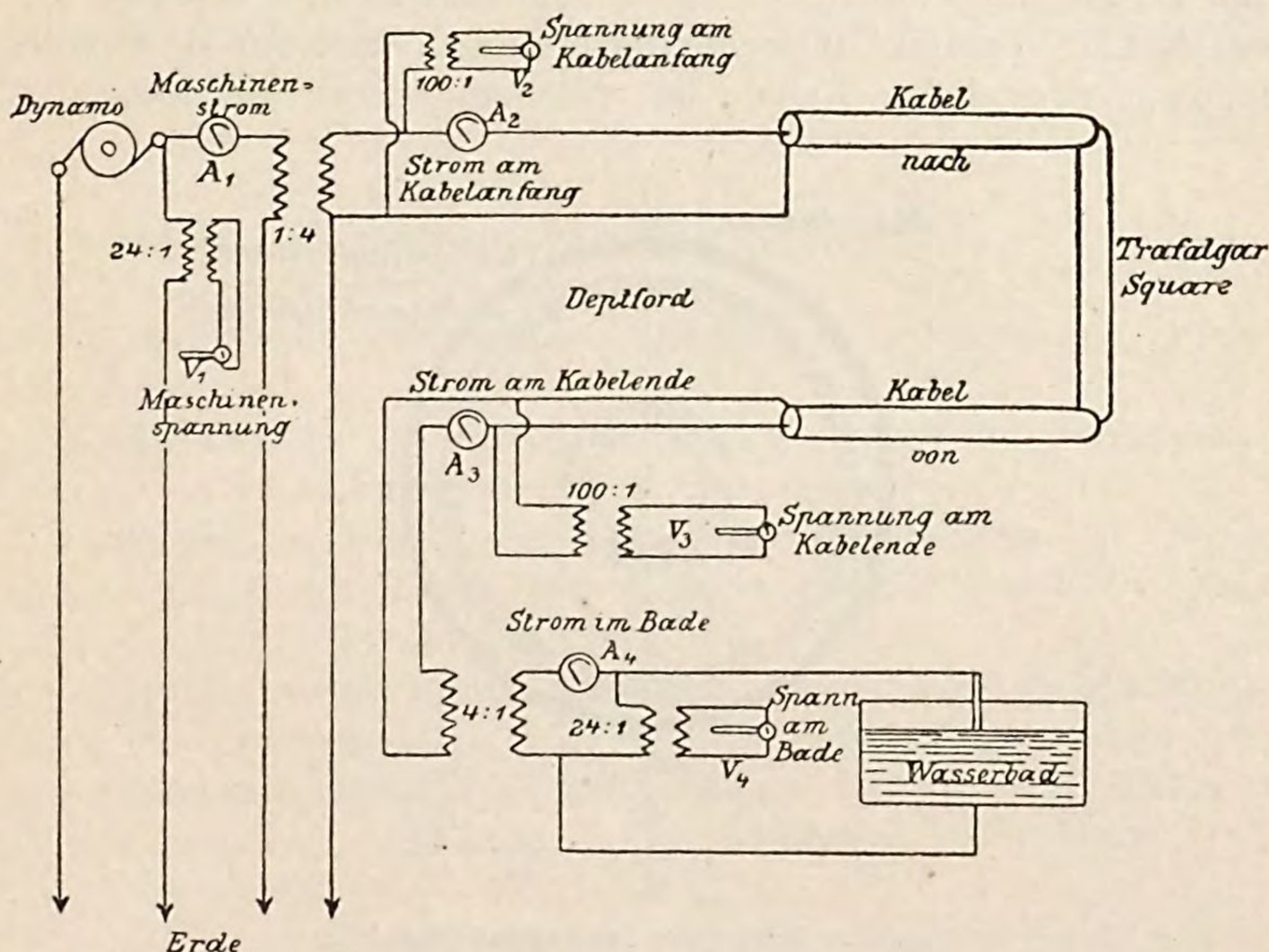


Fig. 63.

Schema der Verbindungen bei Fleming's Untersuchungen des „Ferranti-Effektes.“

man dem letzten Satze einige Worte beifügt: „8500, ohne Kabel in Deptford gemessen, ergaben nach Einschaltung des Kabels 10000 Volt in London und in Deptford.“ Auf Grund der Lektüre von Swinburne's Abhandlung arbeitete Glazebrook²⁾ eine mathematische Theorie für den kritischen Wert der Kapazität aus, welche sich im wesentlichen mit den früher gegebenen Ableitungen deckt. Acht Tage nach Glazebrook's und 14 Tage nach Swinburne's Artikel erschien in

¹⁾ A. P. Trotter, El., London, 26, 19. Dezember 1890, p. 214.

²⁾ R. T. Glazebrook, El., London, 26, 26. Dezember 1890, p. 233.

der gleichen Zeitschrift eine Mitteilung Prof. Ayrton's¹⁾ über experimentelle Versuchsergebnisse. Ayrton's Ansicht ist, dass der bloße Umstand, dass das die beiden Transformatoren verbindende Kabel der ganzen Länge nach Kapazität besass, hinreiche, um in London eine höhere Spannung zu erzeugen als in Deptford.

Wenngleich diese Ansicht nach Blakesley's Entwicklungen über die gleichförmige Verteilung der Kondensator-Eigenschaften eine Bestätigung findet, so haben dennoch Prof. Fleming's²⁾ eingehende Versuche unzweideutig erwiesen, dass das nicht vollkommen stromdichte Kabel, bei welchem ausser der Kapazität

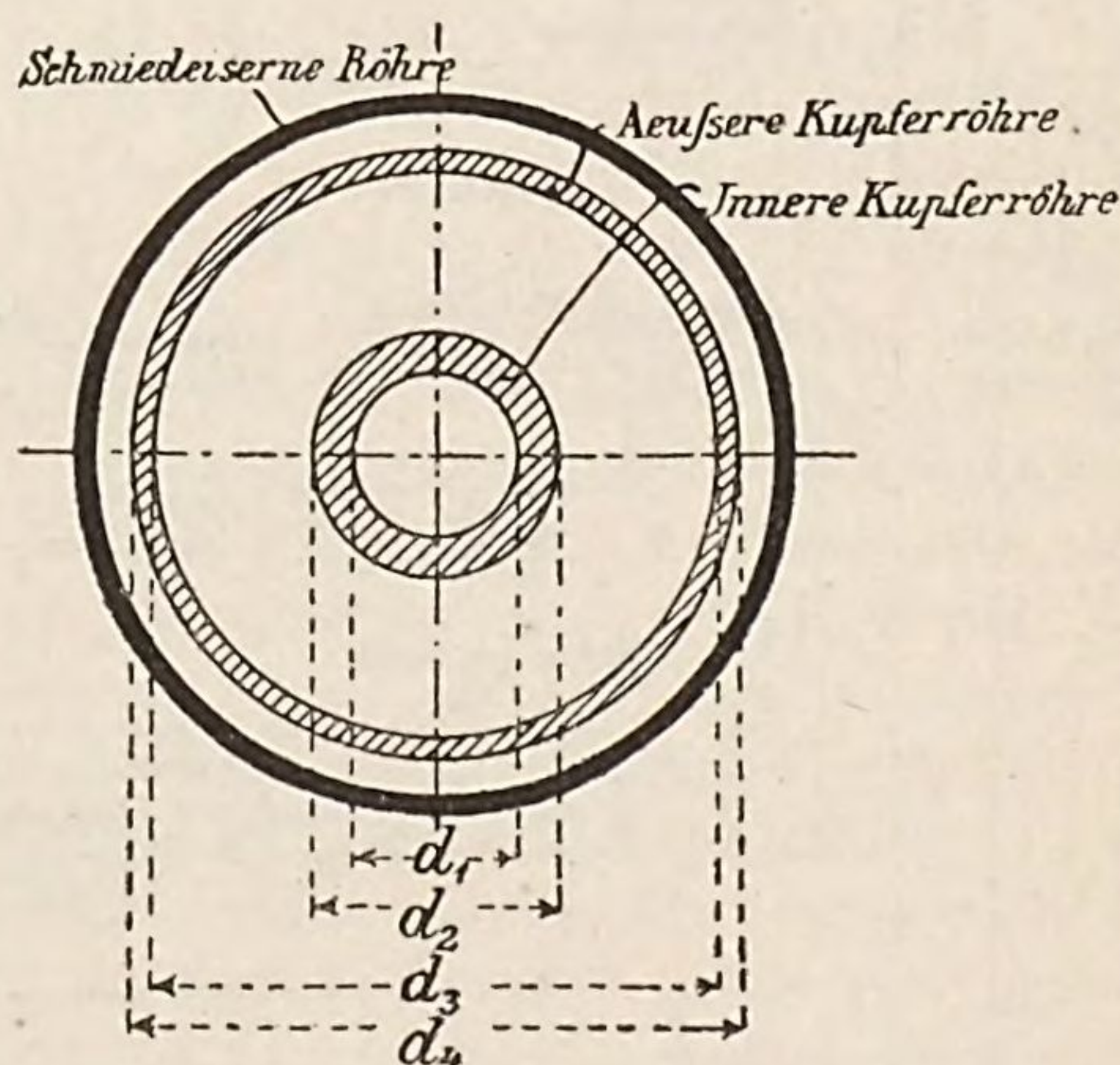


Fig. 64. Querschnitt des Ferranti-Kabels.

auch ein gewisser, wenn auch kleiner Betrag von Selbstinduktion gleichförmig verteilt ist, sich sowohl ohne, als bei halber und voller Belastung wie ein einziger Kondensator verhält.

Fleming's Experimente wurden am 9. Januar 1891 in der Deptford Zentrale und unter der Beihilfe von Preece, Major Cardew, Ferranti und Betriebsingenieuren und Assistenten mittels einer der für diesen Zweck auf etwa 2500 Volt erregten 1200 P. S.-Maschinen vorgenommen. Mittels zweier 150 P. S.-Transformatoren wurde der Strom dieser Maschine auf etwa 10000 Volt umgesetzt und (Schema Fig. 63) in die von

¹⁾ W. E. Ayrton, El., London, 26, p. 260.

²⁾ J. A. Fleming, El., London, 27, p. 17, 46, 74, 106. Diskussion p. 137.

der Zentrale nach der Unterstation in Trafalgar Square und von dort nach der Zentrale zurückführenden zwei Hauptstränge konzentrischen Kabels gesandt, welche in der Unterstation hintereinander geschaltet waren. Die gesamte zur Verfügung stehende Kabellänge betrug somit 11·49 englische Meilen = 18485 *m*. Die elektrischen Daten des Kabels sind in der beigefügten Fig. 64 und der folgenden Tabelle zu ersehen¹⁾.

Innerer Halbmesser der inneren Röhre $\frac{1}{2} d_1 = 0\cdot281$ inch.
= 7·29 *mm*,

Äusserer Halbmesser der inneren Röhre $\frac{1}{2} d_2 = 0\cdot406$ inch.
= 10·31 *mm*,

Innerer Halbmesser der äusseren Röhre $\frac{1}{2} d_3 = 0\cdot922$ inch.
= 23·42 *mm*,

Äusserer Halbmesser der äusseren Röhre $\frac{1}{2} d_4 = 0\cdot969$ inch.
= 24·62 *mm*,

Querschnitt der inneren Röhre = 0·2689 squ. inch.
= 173·44 *qmm*,

Querschnitt der äusseren Röhre = 0·2793 squ. inch.
= 180·15 *qmm*,

Kupferwiderstand der Hin- und Rückleitung bei 0° C.
= 0·324 Ohm pro Meile (1 Meile = 1·609 *km*)
= 0·201 Ohm pro *km*,

Isolationswiderstand zwischen Hin- und Rückleitung
= 720 Megohm pro Meile = 1159 Megohm pro *km*.

Elektrostatische Kapazität zwischen Hin- und Rückleitung
= 0·367 Mikrofarad pro Meile = 0·228 Mikrofarad
pro *km*,

Selbstinduktionskoeffizient = 0·0002857 Erdquadranten
pro Meile = 0·000177 Erdquadranten pro *km*.

Am Ende der Kabellinie wurde die Spannung durch zwei andere 150 P. S.-Transformatoren, welche wie die beiden ersten parallel geschaltet waren, wieder auf 2500 Volt erniedrigt. Zur Belastung der Kabellinie diente ein Wasserbad, welches den Strom der Transformatoren am Ende der Linie direkt aufzunehmen im stande war. Die 150 P. S.-Transformatoren¹⁾, welche vor der Anlegung an das Kabel das Übersetzungsverhältnis 4 : 1 besaßen, hatten primär 1120 Windungen von 3·5 Ohm Widerstand und sekundär 280 Windungen von 0·2442 Ohm Widerstand. Die Beobachtungen erstrecken sich auf die bei verschiedenen Belastungen und Erregungen der Maschine an den im Schema

¹⁾ El., London, 27, p. 497. Ibid., 26, p. 258. El. Zeitschr., 1891, p. 113 und p. 536.

angedeuteten Stellen gleichzeitig abgelesenen Strom- und Spannungswerte. Leider wurden die Tourenzahlen bei den einzelnen Beobachtungsreihen nicht notiert, und zudem waren die verwendeten Evershed - Ampèremeter für die niedrigen Stromwerte ziemlich ungenau.

Den »Ferranti«-Effekt charakterisiert Fleming mit folgenden Worten: »Sobald eine genügend grosse Länge des Kabels mit dem inneren und äusseren Leiter an die Klemmen eines Transformators oder einer Wechselstrommaschine von genügender Selbstinduktion angeschlossen wird, weist die an irgend einer Stelle des Kabels gemessene Potentialdifferenz zwischen dem äusseren und inneren Leiter im allgemeinen einen Wert auf, der höher ist als derjenige, welcher an den Klemmen des Transformators oder der Wechselstrommaschine aufgetreten wäre, wenn das Kabel nur kurz oder gar nicht vorhanden gewesen wäre. Dies scheint auch der Fall zu sein, wenn die entfernten Enden des inneren und äusseren Leiters durch einen nicht zu kleinen Widerstand, z. B. durch eine Reihe hintereinander geschalteter Glühlampen oder einen leicht belasteten Transformator, verbunden sind. Das Kabel wirkt im ganzen scheinbar, wie ein Kondensator wirken würde, und es ist kein einziger Fall bekannt, wo längs der Hauptleitungen eine kontinuierliche Spannungszunahme mit Sicherheit konstatiert ist. Die Spannung am Londoner Ende ist also auch nicht höher als jene am Deptford-Ende. Der Kondensatoreffekt scheint durch Vergrösserung der eingeschalteten Kabellängen, wenigstens innerhalb der beobachteten Grenzen, zuzunehmen, und in allen Fällen wirkt das Kabel wie ein Kondensator, welcher von zwei von Kapazität freien Leitungen abgezweigt ist.«

Aus Fleming's Daten, welche in den folgenden Tabellen vollständig niedergelegt sind, entnehmen wir zunächst nur seine Werte für den am Deptford-Ende in das Kabel gesandten Gesamtstrom, J_G , und den am Londoner Ende bei den verschiedenen Werten des ersteren vorhandenen Nutzstrom, J_N , um daraus den Kondensatorstrom J_C und die Kapazität C selbst ermitteln zu können. Wir setzen überall $J_G^2 = J_N^2 + J_C^2$ und legen zur Bestimmung von C , da die leider nicht genau ermittelte Tourenzahl jedenfalls unter der normalen (134 Polwechsel pro Minute) blieb, als wahrscheinlichsten Wert $\omega = 400$ der Berechnung zugrunde.

Aus allen Beobachtungen, selbst aus denen bei halber Belastung, wo sicherlich eine bestimmte Selbstinduktion in den

Transformatoren die Resultate beeinflusst, und bei Leerlauf, wo der Gesamtstrom praktisch gleich dem Kondensatorstrom ist, da der Magnetisierungsstrom¹⁾ von etwa 0·4 Ampère für die zwei Transformatoren am Ende des Kabels vernachlässigt werden kann, ergibt sich, dass bei etwa 10000 Volt am Deptford-Ende und ca. 134 Polwechseln pro Minute der Kondensatorstrom der ganzen Linie 14 bis 16 Ampère beträgt. Das ist pro *km* etwa 0·85 Ampère. Die aufgewendete Energie, welche den 14 bis 16 Ampère bei 10000 Volt entspricht, schätzt Swinburne²⁾ auf etwa 7000 Watt. Sir W. Thomson³⁾, der die zur Ladung aufgewendete Energie berechnet und annähernd gleich 16 P. S. gefunden hat, hält Swinburne's Schätzung für zu hoch, da zwar ein beträchtlicher Teil der 16 P. S., kaum aber 56 % davon verloren gingen. Messungen hat man hierüber leider nicht angestellt. Die einzige Notiz über eine Messung des Energieverbrauches eines Kondensators unter dem Einflusse hochgespannten Wechselstromes ist eine Bemerkung Cardew's⁴⁾, dass ein Kondensator von 1 Mikروفarad bei 650 Volt 5 Watt verbraucht habe und nach längerer Einschaltung nur wenig Erwärmung zeigt. Die Polwechselzahl ist nicht angegeben.

Es ist sehr bemerkenswert, dass die aus dem Kondensatorstrom berechnete Kapazität von im Mittel 3·35 Mikروفarad für die ganze Linie wesentlich kleiner ist, als die von H. R. Kempe mit einem Normalkondensator und 18 Daniell-Elementen ermittelte, welche 4 Mikروفarad betrug. Fleming schreibt diesen Umstand der Unsicherheit in Bezug auf die Polwechselzahl und der Ungenauigkeit der Beobachtungen zu. Auch erwähnt er, dass ein bestimmter Betrag von Selbstinduktion im Hochstromkreise des Transformators bei voller Belastung den berechneten Kondensatorstrom verringert und dadurch die berechnete Kapazität im gleichen Sinne beeinflusst. Die umstehende Tabelle lässt einen Einfluss der vernachlässigten Selbstinduktion im angedeuteten Sinne auch erkennen. Während nämlich die Beobachtungen 1 bis einschliesslich 12, bei voller und halber Belastung immerhin als Mittelwert noch $C = 3·5$ ergeben, sinkt der Mittelwert der übrigen Beobachtungen bei Leerlauf auf $C = 3·2$ Mikروفarad.

¹⁾ J. A. Fleming, Diskussion, El., London, 27, p. 138.

²⁾ James Swinburne, El., London, 26, p. 214. E. T. Z. 1891, p. 358

³⁾ Sir W. Thomson, Diskussion, El., London, 26, p. 214.

⁴⁾ Major Cardew, Diskussion, El., London, 27, 1891, p. 138.

Nr. der Beob.- Reihe	Gesamt- strom J_G	Nutz- strom J_N	Kon- den- sator- strom J_C	E_C	$C = \frac{J_C \cdot 10^6}{400 E_C}$	
					Mikrofarad	
1	29.2	26.5	12.2	9 005	3.4	3.5 Mikrofarad im Mittel ent- sprechend einer Dielektrizitäts- konstanten k = 3.4 etwa
2	31.5	28.0	14.4	9 935	3.6	
3	32.0	28.0	15.5	10 210	3.8	
4	29.2	26.5	12.2	9 020	3.4	
5	28.7	24.8	14.4	9 635	3.7	
6	27.6	24.3	13.1	9 440	3.5	
7	27.0	23.3	13.6	10 280	3.3	
8	26.0	23.3	11.5	8 310	3.5	
9	24.0	19.0	14.7	10 430	3.5	
10	22.0	17.0	14.0	10 535	3.3	
11	21.5	16.3	14.0	10 425	3.4	
12	17.0	—	—	—	—	3.2 Mikrofarad im Mittel
13	11.0	0	11.0	9 885	2.8	
14	11.0	0	11.0	9 985	2.8	
15	10.0	0	10.0	7 295	3.4	
16	5.0	0	5.0	5 200	2.4	
17	9.0	0	9.0	5 500	4.1	
18	9.0	0	9.0	5 900	3.8	
19	10.0	0	10.0	7 920	3.1	
20	12.0	0	12.0	9 395	3.2	

Bei einigen Messungen, welche Major Cardew anzustellen Gelegenheit hatte, wurde ein Kondensator von 0.5 Mikrofarad an die Klemmen einer Wechselstrommaschine angeschlossen; die Spannung wurde mit einem Thomson'schen elektrostatischen Voltmeter, der Strom mit einer Thomson'schen Deciampère-wage gemessen. Die Polwechselzahl war 206 in den ersten vier, bzw. 180 in den letzten zwei Experimenten. Die Werte von ω waren somit 647, bzw. 565 und jene von $C\omega$ also $3235 \cdot 10^{-7}$ und $2825 \cdot 10^{-7}$, wenn C in Farad ausgedrückt wird. Hieraus sind die Werte des Kondensatorstromes berechnet.

Polwechselzahl pro Minute	Spannung E_C	Ladestrom J_C	
		Beobachtet	Berechnet
206	360	0.132	0.116
206	396	0.145	0.128
206	493	0.175	0.160
206	583	0.200	0.189
180	481	0.150	0.136
180	598	0.187	0.170

Hier sind also alle aus dem mit Gleichstrom ermittelten Kapazitätswerte berechneten Ströme (um etwa 10 %) kleiner als

mittance). Übrigens hat Heaviside eine vollständige Theorie für den allgemeinsten Fall gegeben, wo in ein konzentrisches, mit Selbstinduktion und Kapazität behaftetes Kabel eine ebenfalls Selbstinduktion besitzende Quelle alternierender E. M. K. einen Wechselstrom sendet, der am Ende des Kabels von einem anderen, gleichfalls mit Selbstinduktion behafteten Konsumapparate aufgenommen wird. Heaviside entwickelt ausführlich die Ausdrücke für Strom und Spannung an Anfang und Ende der Kabellinie; doch besitzen die ausserordentlich komplizierten Formeln so lange nur wenig praktischen Wert, als wir nicht im stande sind, die wahren Werte, welche die verschiedenen Selbstinduktionskoeffizienten unter den Arbeitsbedingungen besitzen, zu ermitteln. Es ist deshalb auch auf eine Wiedergabe dieser Formeln an dieser Stelle verzichtet worden.

Auf Grund der vorher angeführten praktischen und theoretischen Ergebnisse bleibt also für Erklärung der Thatsache, dass Fleming die aus Wechselstrommessungen berechnete Kapazität kleiner fand, als die Gleichstrommessungen erwarten liessen, nur die Vernachlässigung der Selbstinduktion.

Aus einer grossen Anzahl von Beobachtungen über die Spannungsverteilung sind die folgenden als die besten ausgelesen und zu einer Tabelle zusammengestellt, die wir hier in etwas veränderter Anordnung und ein wenig erweitert wiedergeben.

Die erste Spalte dieser Tabelle giebt die Nummer der Beobachtungsreihe, die zweite und dritte Strom und Spannung an den Maschinenklemmen, die vierte die vierfachen Werte der dritten Reihe, also jene Spannungswerte, welche ohne Vorhandensein des Kabels der Anfangstransformator in seinem Hochspannungskreise ergeben hätte. In der fünften und siebenten Spalte sind die am Anfang und Ende der Kabellinie beobachteten Spannungen angeführt, während die sechste und achte Spalte die zugehörigen Stromwerte enthalten. Die neunte, zehnte und elfte Reihe geben die am Wasserbade abgelesenen Werte des Stromes, der Spannung und des vierfachen Wertes der letzteren. Die zwölfte Reihe enthält die Differenzen der Spannungswerte am Anfang und Ende des Kabels, und zur Vergleichung sind in der letzten Reihe die nach dem Ohm'schen Gesetze ermittelten Spannungsverluste den beobachteten (V bis VII) gegenübergestellt.

In allen Fällen von den ersten an, wo die zwei parallel geschalteten 150-P.S.-Transformatoren schwach überlastet waren,

bis herab zu den letzten, wo nur noch der Kondensatorstrom das Kabel passierte, lässt sich die Erhöhung der Spannung am Anfange des Kabels erkennen. Der Betrag jedoch, um welchen die Werte der fünften Reihe jenem der vierten überlegen sind, variiert etwas mit der Belastung und steigt von etwa 5% bei voller Belastung bis auf 10—15%, wenn die Belastung am Kabelende Null ist und nur noch der Kondensatorstrom das Kabel passiert.

Experimente zur Ermittlung der Spannungsverteilung in
Ferranti's Hauptkabeln.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
Nr. des Experm.	An den Klemmen der Dynamo			Am Kabel- anfang		Am Kabel- ende		Am Wasserbade			Spannungs- verlust	
	Strom	Spannung	4-fach Spannung	Spannung	Strom	Spannung	Strom	Strom	Spannung	4-fach Spannung	beobachtet	berechnet
1	121.4	2177	8 708	9 060	29.2	8 950	26.5	118.2	2160	8 640	110	104
2	119.4	2385	9 544	10 100	31.5	9 770	28.0	117.1	2376	9 504	330	111
3	119.4	2458	9 832	10 300	32.0	10 120	28.0	116.0	2460	9 840	180	112
4	119.4	2177	8 708	9 110	29.2	8 930	26.5	116.0	2160	8 640	180	104
5	113.2	2311	9 244	9 700	28.7	9 570	24.8	106.5	2352	9 408	130	100
6	110.2	2251	9 004	9 600	27.6	9 280	24.3	105.5	2256	9 024	320	97
7	106.1	2568	10 272	10 490	27.0	10 070	23.3	101.6	2448	9 792	240	94
8	108.1	1994	7 976	8 420	26.0	8 200	23.3	100.7	1968	7 872	220	91
9	100.0	2448	9 792	10 170	24.0	10 690	19.0	56.5	2532	10 128	— 520	80
10	92.8	2496	9 984	10 560	22.0	10 590	17.0	56.0	2628	10 572	— 30	73
11	92.8	2400	9 600	10 360	21.5	10 490	16.3	55.5	2556	10 224	— 130	71
12	64.1	2311	9 244	9 700	17.0	9 770	—	42.2	2400	9 600	— 70	—
13	41.7	2280	9 120	9 870	11.0	9 900	0	0	2434	9 736	— 30	22
14	41.7	2328	9 312	9 970	11.0	10 000	0	0	2470	9 880	— 30	22
15	42.7	1620	6 480	7 240	10.0	7 350	0	0	1812	7 248	— 110	18
16	24.4	1104	4 416	5 200	5.0	5 200	0	0	1241	4 964	0	9
17	24.4	1212	4 848	5 500	9.0	5 500	0	0	1339	5 456	0	17
18	24.4	1308	5 232	5 900	9.0	5 900	0	0	1435	5 740	0	17
19	37.6	1800	7 200	7 920	10.0	7 920	0	0	1946	7 784	0	18
20	48.8	2136	8 544	9 380	12.0	9 410	0	0	2311	9 244	— 30	22

Zwar nicht alle, aber dennoch die meisten Werte der Spalte VII sind grösser als die entsprechenden der IV. Spalte. Dies besagt, dass der Kondensatoreffekt trotz des zur Überwindung des Kupferwiderstandes für das Kabel erforderlichen Spannungsverlustes auch noch am Kabelende erkennbar ist. Es sind sogar einige Beobachtungsreihen (IX bis XII) vorhanden, bei welchen der Kondensatoreffekt zu überwiegen und gegen das Kabelende hin eine Spannungszunahme anzudeuten scheint, trotzdem ein verhältnismässig starker Strom das Kabel passiert.

Fleming's eigene Ansicht ist, dass bei diesen Beobachtungen Ablesefehler mit unterlaufen seien, welche bei dem unregelmässigen Gange der Maschine und der vertikalen Stellung der Cardew-Voltmeter (deren Ablesungen mit 100 zu multiplizieren waren) unvermeidlich erscheinen. Die zum Vergleiche in der XIII. und letzten Spalte gegebenen Spannungsverluste sind nach dem Ohm'schen Gesetze in der Weise ermittelt, dass der Widerstand der ganzen Linie $r = 11.49 \cdot 0.324 = 3.72$ Ohm mit dem arithmetischen Mittel aus' Gesamt- und Arbeitsstrom multipliziert wurde.

Sicherlich ist diese Rechnungsweise nicht einwurfsfrei; sicherlich aber ist auch weder die Ermittlung des Spannungsverlustes aus dem Arbeitsstrome allein, noch aus dem Gesamtstrome allein richtig. Denn der Gesamtstrom nimmt von Längenelement zu Längenelement um den für dieses Element erforderlichen Kondensatorstrom ab, bis er am Kabelende seinen niedrigsten Wert, den Arbeitsstrom, erreicht. Es wird also jedenfalls, auch wenn dem unter Druck stehenden Kabel kein Strom am Ende entnommen wird, für die nahe der Maschine liegenden Teile des Kabels der Kondensatorstrom der entfernteren Kabelstrecken eine Belastung bilden, welche vielleicht Spannungsverlust hervorrufen könnte. Auf Grund dieser Überlegung sind auch für die letzten acht Beobachtungen Spannungsverluste ermittelt unter Zugrundelegung des halben Kondensatorstromes, der hier mit dem Gesamtstrome identisch angenommen ist.

Für diese Beobachtungen scheinen allerdings die Ablesungen mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine geringe Steigerung der Spannung vom Kabelanfang bis zum Kabelende hinzuweisen. Und gerade für diesen Fall haben auch Blakesley's und Heaviside's Ableitungen eine solche Zunahme vorausgesagt.

Denken wir uns über ein konzentrisches Kabel von der Länge l die Selbstinduktion L , den Widerstand R und die Kapazität C gleichförmig verteilt, so dass L , R und C die Werte der betreffenden Grössen für die Einheitslänge darstellen; denken wir uns das eine Ende des Kabels an eine Wechselstromquelle von vernachlässigbarer Selbstinduktion angeschlossen, das andere Ende aber ohne Stromentnahme und isoliert, so sind wir nach O. Heaviside's Entwicklungen im stande, das Verhältnis der Spannung V in irgend einer Entfernung x von der Quelle zur Spannung V_0 der Quelle selbst anzugeben. Es ist dann in dem beschriebenen Falle, der mit dem Falle der letzten acht Be-

obachtungen der vorhergehenden Tabelle annähernd übereinstimmt

$$\left(\frac{V}{V_0}\right)^2 = \frac{e^{2P(1-x)} + e^{2P(1-x)} + 2 \cos 2Q(1-x)}{e^{2Pl} + e^{-2Pl} + 2 \cos 2Q(1-x)} \quad 32)$$

Hierin ist e die Basis der natürlichen Logarithmen, P und Q sind Funktionen der Grössen L , R , C und p . Und zwar ist

$$P = \sqrt{\frac{\omega}{2} C (\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} - L\omega)} \quad . \quad . \quad 33)$$

und

$$Q = \sqrt{\frac{\omega}{2} C (\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} + L\omega)} \quad . \quad . \quad 34)$$

Für das Ferranti-Kabel sind von Fleming aus den bereits gegebenen Daten die Werte von

$$P = 0.004168 \text{ pro Meile} = 0.00258 \text{ pro km}$$

und

$$Q = 0.005997 \text{ pro Meile} = 0.00372 \text{ pro km}$$

ermittelt worden ¹⁾.

¹⁾ Wenn wir die Symbole der hyperbolischen Trigonometrie nicht scheuen, so können wir die Gleichung für das Verhältnis der Spannungen $\frac{V}{V_0}$ auch so schreiben:

$$\left(\frac{V}{V_0}\right)^2 = \frac{\cos \text{hyp } 2P(1-x) + \cos 2Q(1-x)}{\cos \text{hyp } 2Pl + \cos 2Ql},$$

welche Schreibweise uns die Übereinstimmung von Heaviside's Entwicklungen mit denen Blakesley's für den einfacheren Fall, wo $L = 0$ ist, erkennen lässt.

Suchen wir nun einmal den Wert des Verhältnisses, das uns auch sofort den Spannungsabfall oder die Spannungszunahme ergibt, für den Endpunkt des Kabels.

Demselben entspricht die Länge $x = l$. Der Zähler des Verhältnisses wird also $\cos \text{hyp } 0 + \cos 0 = 2$.

Zur Ermittlung des Nenners bedienen wir uns der Tabelle am Ende von Blakesley's „Elektrische Wechselströme“, indem wir entsprechend interpolieren.

Es ist

$$\cos \text{hyp } 2Pl = \cos \text{hyp } 0.09591 = 1.00467$$

und

$$\cos 2Ql = \cos 0.13801 = 0.98930,$$

also

$$\cos \text{hyp } 2Pl + \cos 2Ql = 1.99397$$

und

$$\frac{V}{V_0} = \sqrt{\frac{2.00000}{1.99397}} = 1.0015.$$

Wenn die Einsetzung der früher angegebenen Werte von L , C und R , die berechnet oder mit Gleichstrommessungen gefunden sind, zulässig ist, so erhalten wir $\frac{V}{V_0} = 1.0015$. Dieses Resultat weist darauf hin, dass bei der unbelasteten Kabel-
linie, wie sie bei den Versuchen geschaltet war, eine geringe Spannungszunahme gegen das Ende zu stattfinden könnte, welche bei 10000 Volt am Anfang des Kabels etwa 10015 Volt am Ende desselben ergeben würde. Es ist jedoch hierbei im Gedächtnis zu halten, dass die Linie bei den Versuchen doppelt so lang als bei normalem Betriebe war. Trotzdem war, selbst bei unbelastetem Kabel, die Spannungszunahme also nur so gering, dass Fleming's Behauptung gerechtfertigt erscheint: das Kabel sei bei allen Versuchen praktisch auf gleicher Spannung an allen seinen Punkten gewesen, solange nicht der bei den ersten Beobachtungen beträchtliche Arbeitsstrom Spannungsverluste hervorrief, die näherungsweise dem Ohm'schen Gesetze entsprachen.

Dabei reduzierten sich die vielfach übertriebenen und unklaren Darstellungen des »Ferranti-Effektes« auf die einfache Thatsache, dass infolge einer entsprechenden Abstimmung von Widerstand, Selbstinduktion und Kapazität, bei gleicher Erregung der Maschine die Spannung auf allen Punkten des Stromkreises nach Einschaltung des Kabels höher war als vor Einschaltung desselben. S. Z. de Ferranti äusserte gelegentlich seines Besuches in der Kölner Zentrale halb im Scherz und halb im Ernste, er könne die Spannung seiner Zentrale durch Zu- oder Abschaltung von Kabeln vollkommen regulieren.

Eine dem »Ferranti-Effekte« ähnliche Erscheinung von grosser praktischer Wichtigkeit hat L. Neustadt ¹⁾ in einer bemerkenswerten Abhandlung beschrieben und erklärt.

An einem etwa 85 *km* langen, mit hochgespanntem Wechselstrom betriebenen Netze des Kontinents, welches aus konzentrischen Kabeln gebildet ist, beobachtete man, dass manchmal die isolierende Schicht des Kabels zerstört wurde, wenn während des Betriebes ein Kabelstück angeschlossen oder abgeschaltet wurde, oder wenn eine Sicherung eines Kabelstranges abschmolz. Diese Erscheinung trat auch an solchen Kabeln auf, welche gut isoliert und vor der Verlegung mit einem Mehrfachen der normalen

¹⁾ L. Neustadt, El. Zschr. 1893, p. 253. El. London 30, p. 543.

Betriebsspannung geprüft worden waren. In den meisten Fällen wurde die zwischen dem äusseren Leiter des Kabels und dessen Hülle liegende isolierende Schicht zerstört; doch trat diese Zerstörung immer nur dann auf, wenn beim Anschliessen der innere Leiter zuerst verbunden oder beim Abschalten der äussere Leiter zuerst abgeschaltet wurde und wenn an das fragliche Kabelstück leerlaufende oder schwach belastete Transformatoren angeschlossen waren.

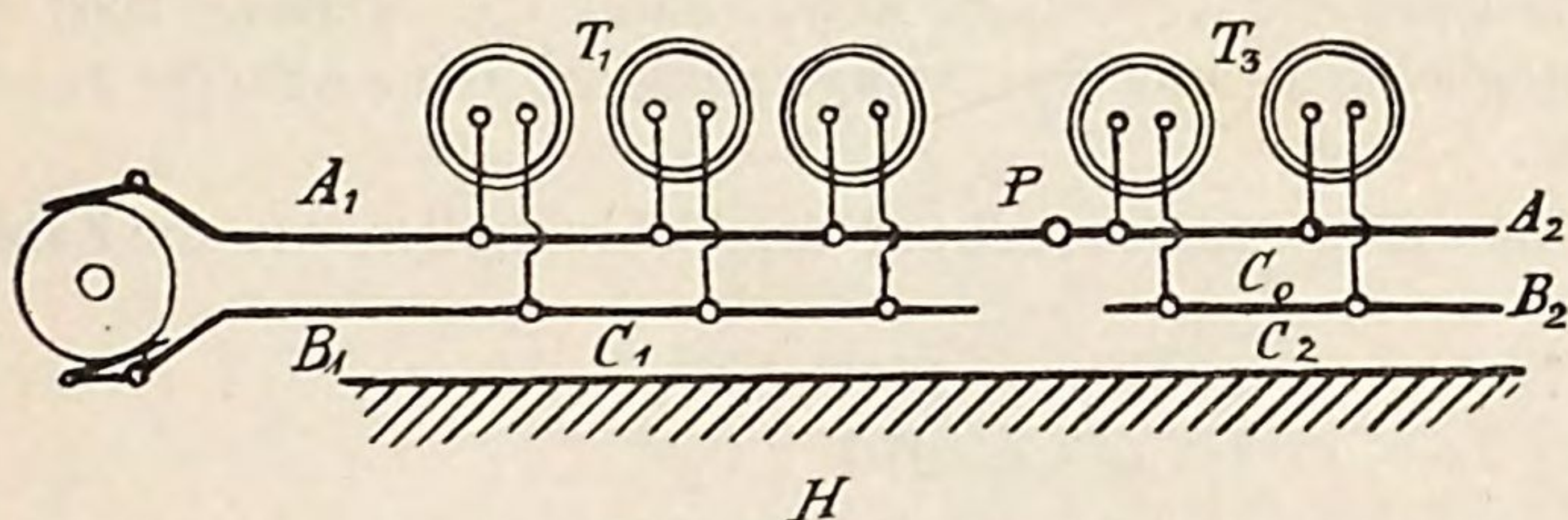


Fig. 65. Schema eines fehlerhaft ausgeschalteten Kabels mit Transformatoren.

Die Erklärung dieser Erscheinung lässt sich leicht auf Grund der früher behandelten Probleme finden, sobald man sich klar macht, dass das konzentrische Kabel zwei Kondensatoren repräsentiert. Der eine derselben wird durch die beiden Leiter des Kabels gebildet; den anderen bilden der äussere Leiter und die an Erde liegende Hülle des Kabels.

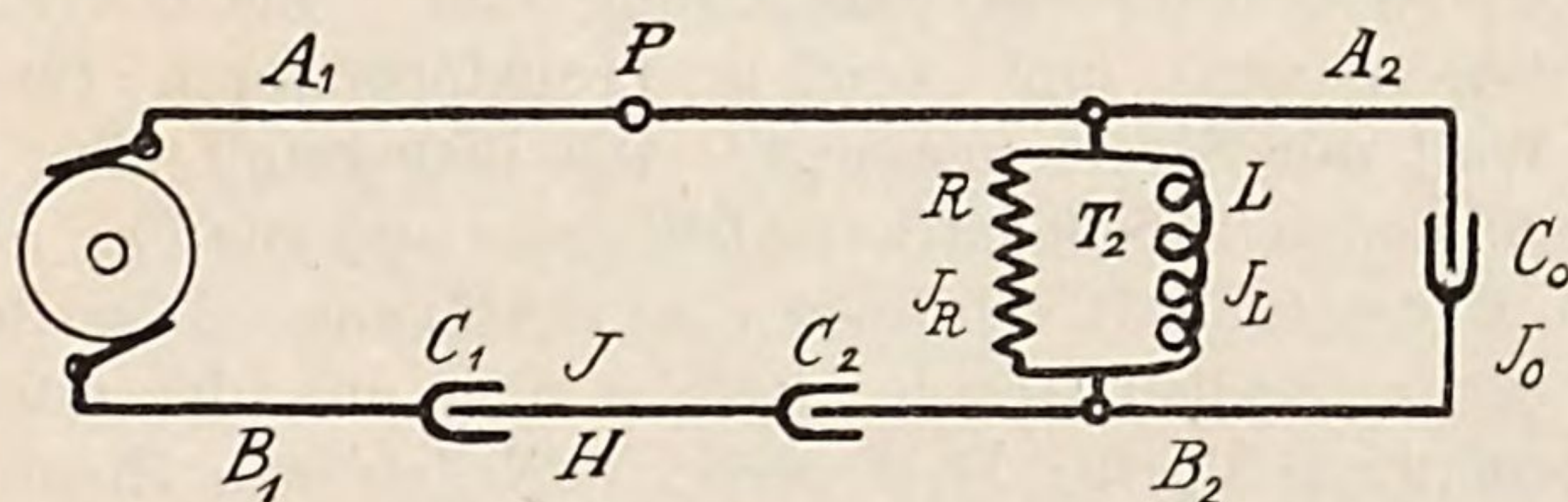


Fig. 66. Teil der Figur 65.

Das Schema des Stromkreises kann dann durch die Fig. 65 dargestellt werden, in welcher A dem inneren, B dem äusseren Leiter, H der Hülle (oder der Erde) entspricht. Das Kabelnetz als Ganzes ist in dieser Figur durch die Leiter A₁, B₁ und die Kapazität C₁ zwischen B₁ und H dargestellt. Dem fälschlich mit dem inneren Leiter A₂ im Punkte P zuerst angeschlossenen Kabelstrange entsprechen die Leiter A₂, B₂ und die Kapazitäten C₀ zwischen A₂, B₂ und C₂ zwischen B₂ und H.

Es sind dann im ganzen zwei Stromwege vorhanden; den einen bilden die Stromquelle, die Leiter A₁, B₁ und die Trans-

formatoren T_1 ; den anderen, mit welchem wir uns weiter zu befassen haben und der in Fig. 66 nochmals schematisch dargestellt ist, bilden die Stromquelle, die Leiter A_1, A_2, B_1 und B_2 , die wenig oder gar nicht belasteten Transformatoren T_2 , die Kondensatoren C_0, C_1, C_2 und die äussere Hülle H des Kabels. Dieser Stromkreis besteht aus einem Serienkreise, der die Selbstinduktion der Transformatoren T_2 und die Kondensatoren C_1, C_2 enthält, und einem parallel zu diesem Serienkreise geschalteten kleinen Kondensator C_0 . Daraus lässt sich die Möglichkeit einer Spannungserhöhung ohne weiteres voraussehen.

Der näheren Behandlung des Falles wollen wir die Zahlenwerte

$$E = 2000 \text{ Volt,}$$

$$\omega = 270$$

$$R = 10\,000 \text{ Ohm,}$$

$$L = 10 \text{ Henry,}$$

$$C_1 = 50 \text{ Mikrofarad,}$$

$$C_2 = 1.0 \quad \gg$$

$$C_0 = 0.4 \quad \gg$$

zu grunde legen. Diesen Werten entspricht ein Kabelnetz von etwa 85 *km* Gesamtkabellänge, mit Querschnitten von 25 bis 250 *qmm*, an welches ein Kabelstrang von 1 bis 2 *km* Länge angeschlossen wird und welches Transformatoren für etwa 20 000 Watt mit Strom versorgt. Die Bedeutung aller Werte der vorstehenden Tabelle ist nach früherem und aus Fig. 65 klar, nur der Widerstand R erfordert eine Erklärung. Derselbe entspricht jener ideellen Grösse, welche sich aus der durch die Transformatoren T_2 für Hysteresis, Wirbelströme, Spannungsverlust und eventuell Nutzleistung verbrauchten Energie W und der an den Transformatoren T_2 herrschenden Spannung V_0 nach dem Joule'schen Gesetze berechnen lässt.

$$W = \frac{V_0^2}{R} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 35)$$

Diese ideelle Grösse hat offenbar die Dimension eines Widerstandes und mag für die Ableitung als konstant aufgefasst werden.

Diese Auffassung ist von Wichtigkeit, da wir beim Entwurfe des Diagrammes von der Klemmenspannung V_0 des Transformators und des Kondensators C_0 ausgehen müssen.

es sind demnach alle Werte des Diagrammes entsprechend im Verhältnisse $\frac{E}{E'}$ zu verändern.

Zur Durchführung dieses Verfahrens nehmen wir die E. M. K. $V_0' = 4000$ Volt an und stellen dieselbe durch die Linie $\overline{OV_0}$ nach Grösse und Richtung dar. Der Arbeitsstrom der Transformatoren $J_N' = \frac{V_0'}{R} = \frac{4000}{10000} = 0.4$ Amp. wird dann mit V_0' gleiche Richtung besitzen und mag im Diagramme durch eine Länge OJ_N' dargestellt werden. Dieser Strom eilt dem Erregerstrom $J_L' = \frac{V_0'}{L\omega} = 1.48$ der Transformatoren T_2 um 90° vor und erscheint selbst gegen den Erregerstrom $J_0' = V_0' C_0 \omega = 0.433$ des Kondensators C_0 um 90° verzögert. Er setzt sich mit dem Erregerstrom J_L' zum Gesamtstrom $J_T' = 1.53$ der Transformatoren oder mit J_L' und J_0' zum Gesamtstrom $J_G' = 1.1$ zusammen. Dieser Strom durchläuft den Serienkreis und das Dielektrikum der Kondensatoren C_1 und C_2 und erzeugt an den Klemmen der letzteren die Spannungen $V_1' = \frac{J_G'}{C_1 \omega} = 81.4$ Volt und $V_2' = \frac{J_G'}{C_2 \omega} = 4070$ Volt, welche sich zu einer einzigen, um 90° gegen J_G' verzögerten E. M. K. $(V_1' + V_2') = 4151.4$ Volt, zusammensetzen¹⁾. Das Diagramm ergibt somit für die E. M. K. der Stromquelle den Wert $E' = 1560$ Volt als Resultante der Komponenten $V_0' = 4000$ und $(V_1' + V_2') = 4151.4$ Volt.

Daraus folgt zunächst, dass die ursprüngliche Annahme falsch war und dass alle Werte des Diagrammes im Verhältnisse $\frac{E}{E'} = \frac{2000}{1560}$ zu vergrössern sind. Weiterhin aber lässt das Diagramm erkennen, dass durch die Parallelschaltung des kleinen Kondensators C_0 , also durch Anlegung der inneren Ader des kurzen Kabelstückes an das vorhandene, weit ausgedehnte Kabelnetz, in den Isolierschichten des Kabels bei normalem Betriebe Spannungen auftreten können, welche die beobachteten Zerstörungen wohl zu erklären vermögen.

¹⁾ In der massstäblich gezeichneten Figur 67 ist V_1' der Deutlichkeit halber zu gross gezeichnet; dies ist zulässig, da nur die Summe $(V_1' + V_2')$ für die weitere Konstruktion verwendet wird.

Die richtigen Werte sämtlicher Ströme und Spannungen des Diagrammes sind

$$V_o = V_o' \cdot \frac{E}{E'} = 5300 \text{ Volt},$$

$$J_N = \frac{V_o'}{R} \cdot \frac{E}{E'} = 0.53 \text{ Amp.},$$

$$J_L = \frac{V_o'}{L\omega} \cdot \frac{E}{E'} = 1.96 \text{ Amp.},$$

$$J_T = \sqrt{(J_N)^2 + (J_L')^2} \cdot \frac{E}{E'} = 2.03 \text{ Amp.},$$

$$J_G = J_G' \cdot \frac{E}{E'} = 1.456 \text{ Amp.},$$

$$V_1 = \frac{J_G'}{C_1 \omega} = \frac{E}{E'} = 110 \text{ Volt},$$

$$V_2 = \frac{J_G'}{C_2 \omega} = \frac{E}{E'} = 5390 \text{ Volt}.$$

Die Spannung $V_1 + V_2$ verteilt sich im umgekehrten Verhältnis der Kapazitäten C_1 und C_2 auf die entsprechenden Kondensatoren, d. h. es wird die gefahrbringende Spannung V_2 an demjenigen Kabelstücke auftreten, welches die kleinere Kapazität besitzt, in den meisten Fällen also an dem ab- oder zuzuschaltenden Teile des Netzes. Dass aber in den meisten Fällen der durch die äussere Isolierschicht charakterisierte Kondensator K_2 zerstört wurde, trotzdem V_2 nur unerheblich höher ist als V_o , lässt sich darauf zurückführen, dass wegen der grösseren Oberfläche und geringeren Dicke dieser Isolierschicht der Isolationswiderstand derselben kleiner ist als jener zwischen den Platten des Kondensators C_o .

Neustadt giebt schliesslich zur Verhütung der beschriebenen unwillkommenen Spannungssteigerung den Satz, dass beim Zu- oder Abschalten der innere Leiter nie allein eingeschaltet bleiben soll, welcher für das bedienende Personal in die mnemotechnische Regel:

Innen zuerst Aus- }
Aussen « Ein- } schalten

umzuwandeln wäre. Am empfehlenswertesten ist natürlich die Verwendung solcher Ein- und Ausschaltevorrichtungen, welche eine unrichtige Reihenfolge der Schaltungen überhaupt unmöglich machen.

12. Einfluss der elektrostatischen Kapazität der Transformatoren.

Der zuletzt behandelte Fall des mit Transformatoren verbundenen und an ein in Betrieb befindliches Kabelnetz anzuschliessenden Kabelstückes zeigte uns eine bei falscher Reihenfolge der Schaltungen auftretende Spannungssteigerung, welche ausser der Isolation der Kabel auch jener der angeschlossenen Transformatoren verderblich werden kann.

Ausserdem aber treten an manchen Transformatoren zuweilen Erscheinungen auf, welche der elektrostatischen Kapazität dieser Transformatoren zuzuschreiben sind.

Jeder Transformator besteht im wesentlichen aus zwei Systemen von Drahtwindungen, welche zwar mit dem nämlichen Kraftlinienstrom kettengliederartig verschlungen, dabei aber elektrisch sorgfältig voneinander isoliert sind. Es ist daher klar, dass jeder Transformator einem Kondensator entspricht, dessen Belegungen die primäre und sekundäre Bewickelung und dessen Dielektrikum die diese Bewickelungen trennende Isolierschicht darstellt. Die elektrostatische Kapazität der Transformatoren ist im allgemeinen eine niedrige, da die Wickelungen nur Belegungen von mässiger Grösse darstellen und da insbesondere die Stärke des Dielektrikums eine beträchtliche ist. Immerhin hat Fleming¹⁾ durch Messungen an einer Reihe von Transformatoren elektrostatische Kapazitäten festgestellt, welche zwischen $\frac{1}{30}$ und $\frac{1}{300}$ Mikrofara lagen.

Fleming führt an, dass schon im September 1885 Dr. J. Hopkinson²⁾ auf die Gefahr aufmerksam machte, welche die Verwendung von Transformatoren mit hoher elektrostatischer Kapazität mit sich bringe, und giebt dann für diese Erscheinung die folgende Erklärung:

Wenn der Transformator mit anderen in Serie geschaltet ist und von einer Wechselstromquelle mit hoher Spannung versorgt wird, so wird bei jedem Stromwechsel die Spannung der ganzen Primärspule steigen und wieder abnehmen. Da nun die Primärspule die eine Belegung eines Kondensators repräsentiert, so wird die elektrostatische Induktion zwischen primärer und sekundärer Spule auch die gesamte Spannung

¹⁾ J. A. Fleming, The alt. curr. transf., Vol. II, p. 111.

²⁾ J. Hopkinson, Phil. Mag., September 1885, p. 292.

der Sekundärspule und des an sie angeschlossenen sekundären Stromkreises in ähnlicher Weise erhöhen, wenn der ganze Sekundärkreis nirgends Erdschluss aufweist. Man würde also, wenn man auf dem Boden unisoliert steht und den Sekundärkreis berührt, einen Schlag empfangen, dessen Stärke mit der elektrostatischen Kapazität der Transformatoren wächst.

Wenn der Transformator mit anderen parallel geschaltet ist und von einer Stromquelle mit hochgespanntem Wechselstrom versorgt wird, so ist die elektrostatische Kapazität des Transformators belanglos, solange der Primär- und der Sekundärkreis vollkommen isoliert sind. Denn in diesem Falle würde jede Klemme des Transformators abwechselnd eine Spannungserhöhung und eine Spannungsabnahme erfahren, und der isolierte Sekundärkreis, als Ganzes betrachtet, könnte dann keine Erhöhung oder Verringerung des Potentials erfahren, da in jedem Augenblicke die Spannung der einen Primärklemme ebenso hoch über dem Potential der Erde sich befindet, als jene der anderen unter dem Potential derselben. Wenn jedoch das eine Ende des Primärkreises an Erde liegt, wird das andere Spannungsschwankungen unterliegen, welche auf den isolierten Sekundärkreis induzierend einzuwirken vermögen. Unter diesen Umständen kann jemand, der mit guter Erdableitung den Sekundärkreis berührt, durch die Kondensatorentladung einen empfindlichen Schlag empfangen.

Diese Erscheinung tritt auch dann in ganz schwachem Masse auf, wenn der Primärkreis vollkommen isoliert ist, aber durch konzentrische Kabel gebildet wird. In diesem Falle genügt der von dem Kabel zur Erde gehende Entladestrom zur Hervorrufung derselben. Aber es muss ausdrücklich hervorgehoben werden, dass die an und für sich, auch in der physiologischen Wirkung unbedeutende Entladung des durch den Transformator gebildeten Kondensators vollkommen verschwindet, sobald man im Sekundärkreise einen freiwilligen oder zufälligen Erdschluss hat. Das letztere wird in höherem oder geringerem Masse fast stets der Fall sein; doch sind zur Verhütung der Kondensatorentladung, welche bei oberirdischen, den Blitzschlägen ausgesetzten Hochspannungsleitungen verderblich werden können, (ausser den Blitzschutzvorrichtungen) auch besondere Erdschlussvorrichtungen (Earthing devices) ersonnen worden, welche stellenweise in England und Amerika zur Anwendung gelangt sind. Die kontinentale Hochstrompraxis hat die Verwendung dieser Erdschlussvorrichtungen bisher für vollkommen überflüssig befunden.

Drittes Kapitel.

Wirkungsweise und Wirkungsgrad der Wechselstromtransformatoren.

1. Praktisches Näherungsverfahren zur Bestimmung des Wirkungsgrades bei verschiedenen Belastungen.

Die Frage der Wirkungsweise und des Wirkungsgrades eines Transformators ist bereits in der Einleitung ganz kurz gestreift worden.

Wir wissen, dass unter dem Einflusse der primären E. M. K. ein um eine Viertelperiode gegen dieselbe verzögertes magnetisches Feld in den beiden Bewickelungen gemeinsamen Eisen- (oder Luft-) kerne entsteht und dass diesem pulsierenden magnetischen Felde eine sekundäre E. M. K. entsprechen muss, welche wieder um eine Viertelperiode gegen das Feld, also um eine halbe Periode gegen die primäre E. M. K., verzögert sein wird.

Wenn also die Wirkungen der viskosen Hysteresis vernachlässigbar sind, nehmen primäre und sekundäre E. M. K. in jedem Momente genau die entgegengesetzten Phasen ein.

Anders jedoch verhalten sich die Ströme. Der sekundäre Strom wird mit der sekundären Spannung koinzidieren, sobald der Transformator sekundär auf Glühlampen oder andere induktionsfreie Widerstände arbeitet. Werden jedoch elektromagnetische Vorrichtungen, z. B. Motoren, von der Sekundärwicklung des Transformators mit Strom versehen, so wird dieser Strom entsprechend der Selbstinduktion des ganzen Sekundärkreises verzögert sein. Der primäre Strom dagegen wird niemals vollständig mit der primären E. M. K. zusammenfallen. Wenn derselbe bei dem leerlaufenden Transformator nur die Aufspeicherung von Energie in Form des pulsierenden Feldes zu besorgen hätte, so wäre seine Verschiebung gegenüber der primären E. M. K. eine Viertelperiode im Sinne der Verzögerung; da aber infolge der dauernden Veränderung des Feldes in der Masse des Kernes Verluste durch Hysteresis und Wirbelströme entstehen, wird der vorerwähnte »wattlose« Erregerstrom nur die eine Komponente

des gesamten Primärstromes sein, dessen zweite, in Richtung der primären E. M. K. wirkende Komponente sich als Quotient aus dem primär verzehrten Effekt in Watt zu der primären E. M. K. in Volt ergibt. Bei rationell gebauten Transformatoren der eisengeschlossenen Type sind sowohl der Erregerstrom gegenüber dem gesamten Primärstrom, als auch der Effektverlust bei offenem Sekundärkreise gegenüber der Gesamtleistung des vollbelasteten Transformators von geringer Grösse. Wenn man annimmt, dass bei solchen Transformatoren der Magnetisierungseffekt etwa 2 — 5 % des gesamten Effektes und der Erregerstrom etwa 3 % des gesamten bei voller Belastung vorhandenen Primärstromes beträgt, so ergibt sich bei voller Belastung eine Verschiebung von etwa 2° (da die Tangente des Verschiebungswinkels 0.03 ist) und bei Leerlauf eine Verschiebung von etwa 31° bis 56° (deren Tangente gleich $\frac{0.03}{0.05} = 0.6$ bis $\frac{0.03}{0.02} = 1.5$ ist) zwischen primärer Spannung und primärem Gesamtstrom.

Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse, welche durch Messungen vollauf bestätigt sind, kann man sich über die Arbeitsverhältnisse eines Transformators für jede beliebige Grösse des in einem induktionsfreien Stromkreise geleisteten Effektes mit Hülfe eines für praktische Zwecke genügend genauen Näherungsverfahrens sehr rasch orientieren.

Angenommen, es sei dieses Näherungsverfahren durchzuführen an einem 10000-Watttransformator, dessen Hysteresis- und Wirbelstromverluste bei der normalen und konstant zu haltenden Primärspannung von 2000 Volt gerade 200 Watt betragen. Die primären und sekundären Widerstände seien so bemessen, dass in jeder Bewickelung bei voller Belastung 1 % der Nutzleistung, d. h. 100 Watt, verloren gehen. Das Übersetzungsverhältnis sei 1 : 20. Die Streuung sei vernachlässigbar.

Dann wird der unbelastete, primär angeschlossene Transformator eine sekundäre Spannung von 100 Volt, einen Verlust von 200 Watt für Magnetisierungsarbeit und bei 45° Verschiebung einen Primärstrom von

$$\frac{200}{2000} \cdot \frac{1}{\cos 45^{\circ}} = 0.1 \cdot \frac{1}{0.707} = 0.141 \text{ Ampère,}$$

rund 0.15 Ampère aufweisen. Streng genommen müsste man

nun auch den Verlust ermitteln, welchen dieser Strom in der primären Spule hervorruft. Da aber bei etwa

$$\frac{10000 \text{ Watt}}{2000 \text{ Volt}} = 5 \text{ Ampère}$$

dieser Verlust nur 100 Watt beträgt, so entspricht dem Primärstrome von rund 0.15 Ampère nur ein Effektverlust von etwa

$$\frac{0.15^2 \times 100}{5^2} = 0.09 \text{ Watt,}$$

welcher 0.045 % des Leerlaufsverlustes ausmacht, also ruhig vernachlässigt werden darf.

Bei voller Belastung wäre

der Verlust im Eisen für Hysteresis und Wirbelströme = 200 Watt,

» » » Kupfer der primären Wickelung = 100 » ,

» » » » » sekundären » = 100 » .

Wenn dann die Sekundärbelastung mit Glühlampen einem Effekte von 10000 Watt entspricht, so müssen primär sovieler Watt aufgewendet werden, dass diese 10000 Watt und sämtliche Verluste davon bestritten werden können. Der primäre Effekt wird somit $10000 + 200 + 100 + 100 = 10400$ Watt betragen, und der primäre Strom wird wegen der geringen jetzt noch vorhandenen Verschiebung zwischen demselben und der primären E. M. K.

nur sehr wenig grösser sein als $\frac{10400}{2000} = 5.20$ Ampère. Die

sekundäre Spannung aber wird, da in den Kupferbewicklungen 2 % verloren gegangen sind, nur noch 98 Volt, der

sekundäre Strom also $\frac{10000}{98} = 102.04$ Ampère etwa betragen.

Der Wirkungsgrad der Umsetzung ergibt sich schliesslich als das Verhältnis des sekundär geleisteten zu dem primär auf-

gewendeten Effekte; dasselbe ist somit $\frac{10000}{10400} = 96.15 \%$.

Für jede andere als die volle Belastung lassen sich die Arbeitsverhältnisse leicht ermitteln, wenn man davon ausgeht, dass

1. der Verlust für Magnetisierung unabhängig ist von der Belastung,

2. der Spannungsverlust in den Windungen proportional ist dem Strome,

3. der Effektverlust in den Windungen proportional ist dem Quadrate des Stromes,

4. der Verschiebungswinkel zwischen primärem Gesamtstrome und primärer Spannung auch bei schwachen Belastungen

noch von solcher Grösse ist, dass sein Cosinus nahe der Einheit ist und somit Strom und Spannung als praktisch zusammenfallend angesehen werden können. Diese Annahme entspricht nicht vollkommen der Wirklichkeit; da aber die sehr schwachen Belastungen von weniger Bedeutung sind und die Annahme für Belastungen bis zu $\frac{1}{5}$ oder $\frac{1}{6}$ der vollen Belastung zutreffend ist, so kann man leicht für jeden Transformator von bekannten Verlusten und bekanntem Übersetzungsverhältnis die sämtlichen in der folgenden Tabelle enthaltenen Werte in der angeführten Reihenfolge berechnen oder zusammenstellen.

Ermittlung der Arbeitsverhältnisse eines Transformators
für maximal 10 000 Watt.

in Teilen der max. Leistung	Sekundäre Belastung		Verluste W_v		Primäre Leistung in Watt	Wirkungs- grad in %	Primärspannung	Sekundär- spannung	Sekundär- strom	Primärstrom
	in Watt	im Eisen	im Kupfer in %	in Watt						
	W_2	W_{fe}		W_{Cu}	$W_1 = W_2 + W_{fe} + W_{Cu}$	$\eta = \frac{100 W_2}{W_1}$	$E_1 = \text{konstant}$	E_2	$J_2 = \frac{W_2}{E_2}$	bei Leerlauf: $J_1 = \frac{W_1}{E_1} \cdot 0.7$ bei Belastung: $J_1 = \frac{W_1}{E_1}$
0	000	200	0 =	0	200	0	2000	100	0	0.30
0.1	1000	200	0.02 =	2	1 202	83.20	2000	99.98	10.00	0.60
0.2	2000	200	0.08 =	8	2 208	90.60	2000	99.92	20.02	1.10
0.3	3000	200	0.18 =	18	3 218	93.23	2000	99.82	30.06	1.61
0.4	4000	200	0.32 =	32	4 232	94.52	2000	99.68	40.13	2.12
0.5	5000	200	0.50 =	50	5 250	95.24	2000	99.50	50.25	2.63
0.6	6000	200	0.72 =	72	6 272	95.66	2000	99.28	60.43	3.14
0.7	7000	200	0.98 =	98	7 298	95.92	2000	99.02	70.69	3.65
0.8	8000	200	1.28 =	128	8 328	96.10	2000	98.72	81.04	4.16
0.9	9000	200	1.62 =	162	9 362	96.13	2000	98.38	91.48	4.68
0.0	10000	200	2.00 =	200	10 400	96.15	2000	98.00	102.04	5.20

Die Zahlen dieser Tabelle und die an den Köpfen der einzelnen Vertikalreihen angebrachten einfachen Formeln sprechen für sich selbst. Die Genauigkeit des Näherungsverfahrens entspricht, sofern es sich um Ermittlung des Wirkungsgrades, der Drahtstärke einer Leitung oder des Durchmessers einer Schmelzsicherung handelt, vollauf den Anforderungen der Praxis.

Will man vom mehr akademischen Standpunkte aus die Genauigkeit weitertreiben, so muss man zunächst die Voraussetzungen auf ihre Zulässigkeit prüfen und zu diesem Behufe die im Transformator auftretenden Verluste analysieren.

2. Die im Transformator auftretenden Verluste.

Wird ein Leiter von einigermaßen grösserer Masse in ein rasch wechselndes Feld gebracht, so entstehen in dem kurzgeschlossenen Stromkreise, welchen seine Masse darstellt, Ströme von solcher Stärke, dass seine Erwärmung unter Umständen eine bedeutende werden kann. Diese Wirbelströme (oder Foucaultströme) werden, da sie von dem Felde erzeugt wurden, mit den Linien desselben kettengliederartig verschlungen sein, also relativ zu denselben sich ähnlich verhalten und ähnlich gelagert sein wie die Ströme in den das Feld erzeugenden Windungen; sie werden ihre Richtung ebenso oft wechseln als das wechselnde Feld, und die ihrer Entstehung entsprechende E. M. K. wird proportional sein der Zahl der Wechsel oder Perioden des Feldes. Ihr Vorhandensein muss also einem Energieaufwande entsprechen, welcher proportional ist dem Quadrate der sie erzeugenden E. M. K., also auch dem Quadrate der Periodenzahl, und welcher um so grösser wird, je grösser diese E. M. K. (der Wirbelströme) und je kleiner der dem kurzgeschlossenen Stromkreise äquivalente Widerstand, also je grösser die Induktion B , die Dimensionen des Leiters und die Leitungsfähigkeit desselben sind. Um ihren Einfluss zu unterdrücken, also starke Erwärmungen und grösseren Energieverlust zu vermeiden, zerteilt man alle dem Einflusse des wechselnden Feldes unterworfenen Körper von einigermaßen grösserer Masse in solcher Weise, dass die Kraftlinien durch die eingeführten Schnittflächen nicht, die Bahnen der Wirbelströme aber möglichst vielfach durchschnitten werden. Da nun aber im Interesse der Stabilität der Konstruktion und der Billigkeit der Herstellung die Körper sich nicht beliebig weit unterteilen lassen, werden Wirbelströme stets, auch in praktisch schon recht weit zerteilten körperlichen Massen, auftreten, und die diesen Wirbelströmen entsprechenden Kraftlinien werden die Linien des ursprünglichen Feldes zu schwächen und abzulenken vermögen. Dieser Umstand macht es erklärlich, dass die Wirbelströme im stande sind, die zur Hervorrufung einer gewissen Induktion erforderliche magnetisierende Kraft und den einer solchen Induktion entsprechenden Energieaufwand für Hysteresis zu beeinflussen, sofern wir uns ihre Wirkung bei Transformatoren zunächst auf die Masse des Eisenkernes, als die grösste, beschränkt denken. Wir werden späterhin erkennen, dass das Zustandekommen von Wirbelströmen auch im stande ist, den Spannungsabfall im Transformator zu erhöhen.

a) Von den Verlusten im Eisen ist der durch Hysteresis bewirkte der grösste. Wir wissen, dass dieser Verlust pro Cyklus mit der Induktion wächst, dass er, da viskose Hysteresis innerhalb der praktisch in Betracht kommenden Grenzen nicht nachweisbar ist, von der Geschwindigkeit der Cyklen unabhängig ist und dass er proportional der Zahl der Cyklen oder Perioden per Minute zunimmt. Ausserdem lässt sich an Hand der obigen Ausführungen überblicken, dass bei dem Eisenkerne des praktisch ausgeführten Transformators Hysteresis und Wirbelströme stets gemeinsam auftreten werden. Die Überlegung, dass eine Trennung der Hysteresis- und Wirbelstromverluste unter Anwendung

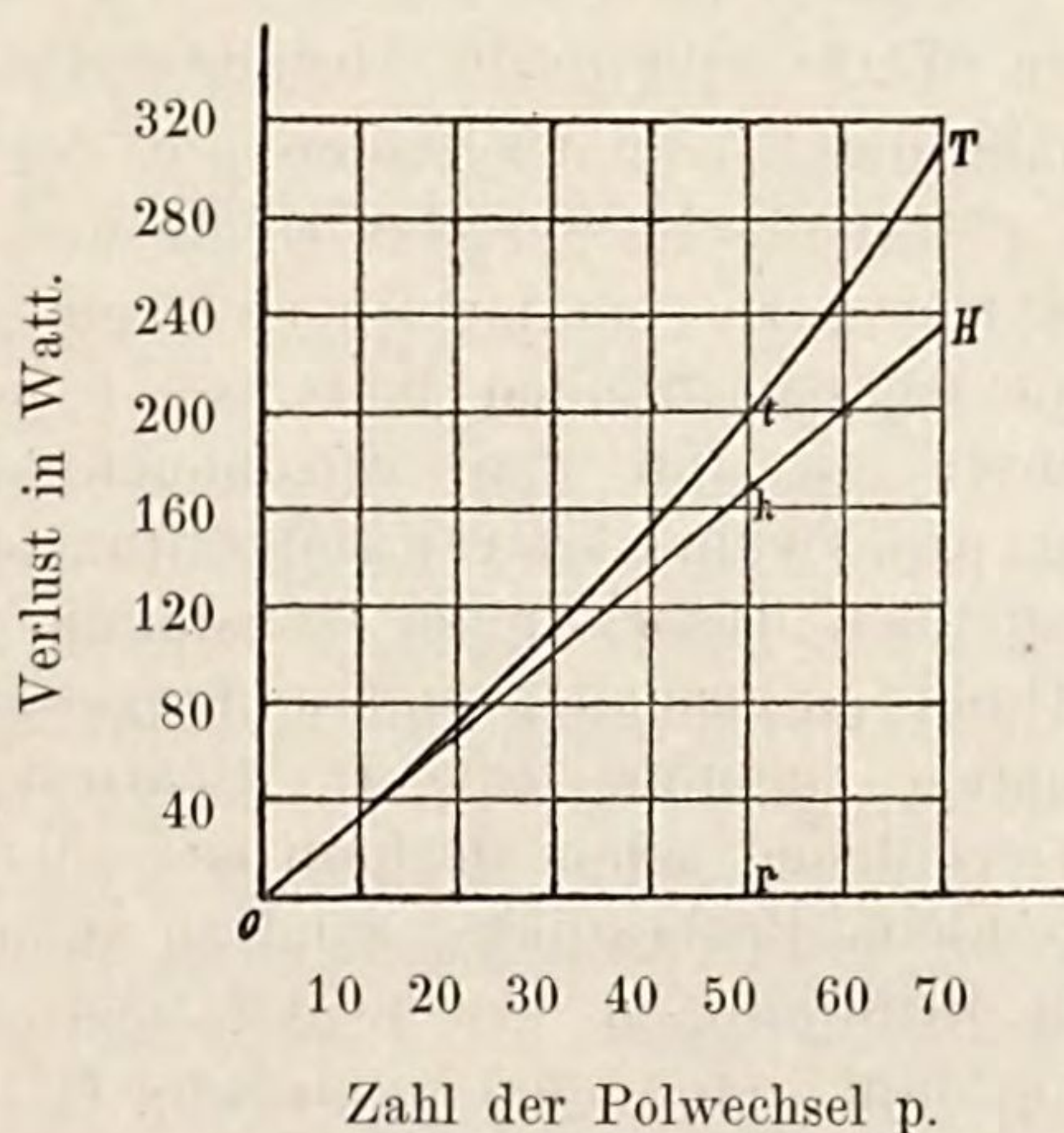


Fig. 68. Trennung der Hysteresis- und Wirbelstromverluste bei einem 10000 Watt-Transformator.

verschiedener Periodenzahlen p leicht durchführbar sein muss, da ja die Hysteresis proportional p , die Wirbelströme proportional p^2 wachsen, wurde von Bláthy und Neustadt bereits im Jahre 1885 zur thatsächlichen Trennung der beiden Verluste verwendet¹⁾. Bláthy hat dies einmal in einem Briefe an den »Electrician« angedeutet, hat aber leider es für nicht wünschenswert oder nicht notwendig erachtet, die Sache zu veröffentlichen. Gelegentlich des Frankfurter Elektrikerkongresses wurden von G. Kapp²⁾, F. Hummel³⁾ und M. v. Dolivo-Dobro-

¹⁾ Vergl. C. P. Feldmann, El., London, 32, p. 581, 617.

²⁾ G. Kapp, Bericht über die Verhandlungen des Intern. Elektr.-Kongresses zu Frankfurt a. M., II, p. 191.

³⁾ F. Hummel, ebenda, p. 167.

wolsky¹⁾ verschiedene Methoden zur Trennung der beiden Verluste angegeben, welche, auf Transformatoren angewendet, im wesentlichen darauf hinauslaufen, bei konstanter Induktion B und verschiedenen Werten von p die Summe der Verluste zu bestimmen, mit den erhaltenen Resultaten eine Kurve zu zeichnen, deren Abscissen die Werte von p , deren Ordinaten die gemessenen Gesamtverluste sind und deren Verlauf (für einen bestimmten Transformator) der in Fig. 68 dargestellte ist, und nun an den Anfang dieser Kurve eine Tangente zu ziehen. Dies ist mit einem genügenden Grade von Genauigkeit schon deshalb möglich, weil die Kurve im Anfange nur sehr allmählich anwächst. Die Ordinaten $\overline{p t}$ der Kurve T (Fig. 68) geben für die verschiedenen Werte von p die Gesamtverluste für einen 10000-Watttransformator, die Ordinaten $\overline{p h}$ der Tangente H an die Kurve T geben die Hysteresisverluste und die Vertikalabstände $\overline{t h}$ der Kurve H von der Kurve T geben die Wirbelstromverluste für den betreffenden Wert von p an.

Das Verdienst, die für den Zusammenhang zwischen Hysteresisverlust pro Cyklus und Kubikcentimeter W_{Hyst} und Induktion B geltenden Beziehungen vollständig, wenn auch empirisch, an Hand eingehender und umfangreicher Versuche klargelegt zu haben, gebührt Ch. P. Steinmetz²⁾. Seine Untersuchungen verdienen schon deshalb besondere Beachtung, weil er nicht nur kleine Probestücke, sondern auch Transformatoren unter den Bedingungen der praktischen Arbeit prüfte und weil das von ihm gefundene empirische Gesetz auch auf heterogene magnetische Körper (Eisenfeilspäne z. B.) anwendbar zu sein scheint.

Ausgehend von einer Untersuchungsreihe Ewing's wies Steinmetz zuerst für diese und dann für alle von ihm untersuchten magnetischen Körper und Kreisprozesse nach, dass der Hysteresisverlust W_{Hyst} pro Cyklus und Kubikcentimeter proportional ist der 1·6ten Potenz der maximalen, während des Cyklus erreichten Induktion B_m und dass, wenn der Cyklus sich nicht von $+B_m$ über 0 nach $-B_m$ und von da über 0 zurück nach $+B_m$ erstreckt, sondern innerhalb der Grenzen $+B_m$ und $+B_o$ verläuft, der Wert von W_{Hyst} proportional ist der 1·6ten Potenz der Differenz von B_m und B_o .

¹⁾ M. v. Dolivo-Dobrowolsky, ebenda, p. 197.

²⁾ Ch. P. Steinmetz, El. Zeitschr. 1891, p. 62, El. Zeitschr. 1892, p. 47, 55 u. 136, ferner 519, 531 ff; El., London, 26, p. 251, 261, und 28, p. 384 ff.

mit B als Ordinate und H als Abscisse mögen ganz wohl nur langsam ansteigen und dennoch einen grossen Flächenraum einschliessen.

Trotz dieser anerkannten Wichtigkeit geringer Hysteresisverluste im Eisen ist das Material oft in dieser Beziehung sehr minderwertig und, wie Evershed und Vignoles¹⁾ betonen, auch selbst dann sehr verschieden, wenn es von einem und demselben Fabrikanten unter einer und derselben Bezeichnung bezogen wurde. Ewing²⁾ hat gelegentlich des Kongresses in Chicago über eine neuerdings von ihm angestellte Versuchsreihe berichtet, für welche die Musterstücke entweder als Transformatoreneisen speziell bezeichnet oder als besonders gutes und für die Versuche eigens präpariertes Metall geliefert worden waren. Nur in einem Falle wurde ein Stück dünnen Eisenbleches gefunden, welches von einer bedeutenden englischen Firma zum Aufbau ihrer Transformatoren verwendet wird und welches dem bei den Messungen in Tokio benutzten Eisen annähernd gleichkam. Diese Versuchsergebnisse sind in der folgenden Tabelle mit den Bezeichnungen der Materialien zusammengestellt.

Tabelle der Hysteresisverluste für verschiedene als gut bezeichnete Eisensorten nach Ewing.

B _m Maximale Induktion	Hysteresisverlust in Erg pro Cyklus und Kubikcentimeter			
	für Eisen aus dem Versuche in Tokio	Eisenblech für Trans- formatoren	Eisenblech für Trans- formatoren	Besonders feines schwedisches Holzkohlen- eisen
2 000	400	420	600	1 100
3 000	780	800	1 150	2 150
4 000	1200	1260	1 780	3 300
5 000	1680	1770	2 640	4 700
6 000	2700	2370	3 360	6 200
7 000	2800	3150	4 300	7 800
8 000	3430	3940	5 300	9 500
9 000	4160	4800	6 380	11 400
10 000	4920	5730	7 520	13 400
11 000	5800	6800	8 750	15 600
12 000	6700	8000	10 700	—

Die chemische Analyse³⁾ ist kein vollkommen zuverlässiger Führer bei Beurteilung der magnetischen Eigenschaften. Dies

¹⁾ Vergl. die Bemerkung auf p. 29 dieses Buches.

²⁾ Ewing, El., London, 31, p. 623, 1893.

³⁾ Ewing, a. a. O. Vergl. die Diskussion zu G. Kapp's Vortrag über Prüfung des Eisens, El., London, 32, p. 498 u. 500, 1894.

erscheint einleuchtend, wenn man bedenkt, dass z. B. das zuweilen reich mit Schlacken vermengte] Puddeleisen weniger rein erscheinen kann, als das magnetisch viel schlechtere Ingoteisen. Wir wissen wohl, dass die Permeabilität und die Reinheit des Metalles einigermassen nebeneinander herlaufende Eigenschaften sind; aber auch hier schon bildet Gussstahl eine Ausnahme von der Regel, da seine Permeabilität zuweilen höher sein kann, als die des reinsten Schmiedeeisens. Man weiss zwar, dass im allgemeinen der Gehalt an Kohlenstoff und die Härte die Grösse der Koexzitivkräfte und somit der Hysteresisverluste bedingen; trotzdem ist aber selbst das absolut reine elektrolytische Eisen keineswegs frei von Hysteresis¹⁾. Immerhin ist soviel sicher, dass manches Eisen seine minderwertigen magnetischen Eigenschaften der Beimischung von Spuren fremder Metalle verdankt, welche zwar ein mechanisch, nicht aber ein magnetisch gutes Eisen liefern. So ist z. B. Mangan der Stärke und Zähigkeit des Ingoteisens förderlich, den magnetischen Eigenschaften aber in hohem Masse verderblich.

Es scheint überhaupt, wie S. Evershed mit Recht hervorhebt, dass die Hoffnung auf eine durch weitergehende Reinigung des Materials erzielbare vollständige Beseitigung der Hysteresis illusorisch sei. Seitdem nämlich Capstick²⁾ das Modell eines Stückes Eisen aus einer Gruppe von 24 leicht drehbar gelagerten kleinen Magneten herstellte und an diesem rohen und einfachen Modell der molekularen Struktur die charakteristische Abweichung der steigenden und fallenden Magnetisierungskurven erhielt, scheint die Möglichkeit nahegerückt, dass Hysteresis wohl von der Grösse, Form und gegenseitigen Lage der Magnete im Modell oder der magnetischen Moleküle im Eisen abhängig ist, dass sie aber aus dem Modell und dem Eisen nicht vollständig verschwinden kann, ohne dass gleichzeitig sämtliche magnetische Eigenschaften verschwinden.

Eben deshalb aber, weil wir nicht genau dem Eisenwerke angeben können, in welcher Weise ein wirklich gutes Eisen für Transformatoren oder elektromagnetische Apparate überhaupt hergestellt werden kann, eben deshalb müssen wir umsomehr darauf bedacht sein, nur solches Eisen zu verwenden, dessen

¹⁾ S. Evershed, El., London, 32, p. 481, 1891, und F. Lydall und A. Pocklington, Lum. él. 47, p. 485. Proc. Royal Soc. 52, p. 228, 1893.

²⁾ Vergl. J. A. Ewing, Ind. in iron and other metals, p. 339; ferner A. Hooper, El., London, 27, p. 93.

Bei Untersuchungen an Transformatoren wollten Ryan¹⁾, Roiti²⁾, Ayrton³⁾ und Mordey⁴⁾ eine Abnahme des Hysteresisverlustes bei steigender Belastung gefunden haben. Eine solche Abnahme wäre im Interesse des Wirkungsgrades eines Transformators recht erwünscht gewesen; dieselbe hätte sich auch nach Ewing theoretisch dadurch erklären lassen, dass beim belasteten Transformator, bei welchem der Sekundärkreis geringen Widerstand hat, die magnetischen Moleküle, statt frei zu schwingen und Wirbelströme zu erzeugen, durch den geringen Widerstand des Sekundärkreises eine Dämpfung erfahren, sodass sie unison schwingen und einen Teil der früher zur Erzeugung von Wirbelströmen aufgewendeten Energie an den Sekundärkreis abgeben; thatsächlich aber ist eine solche Abnahme der Hysteresis im belasteten Transformator selbst dann nicht zu konstatieren, wenn man ausgeht von der Überlegung, dass eine durch Streuung veranlasste Quermagnetisierung manche Teile des Kernes beeinflussen könnte, wenn der Sekundärkreis stark belastet ist.

S. Evershed und E. B. Vignoles⁵⁾ haben eine Reihe von Untersuchungen zur Bestimmung der durch Hysteresis bei verschiedenen Belastungen bewirkten Erwärmungen vorgenommen. Das Resultat war nach Anbringung der entsprechenden Korrekturen ein negatives. Bei einer Periodenzahl von 104, einer Maximalinduktion von 7900 und einer Querinduktion von 0 im ersten und 2300 Linien im zweiten Falle ergab sich im

¹⁾ H. J. Ryan, Transact. Americ. Inst. El. Eng. 17. Jan. 1890. El., London, p. 239, 263. Vergl. J. A. Fleming, Alt. curr. Transf., II, p. 463.

²⁾ Roiti, Lum. él. 35, p. 479 ff.

³⁾ Ayrton, El. Review, London, 22, p. 240. Vergl. E. Kittler, Handbuch der Elektrotechn., II, p. 285. Ayrton und Taylor, El., London, 26, p. 540. Siehe auch Bemerkungen von Mordey, ebenda, p. 541.

⁴⁾ Mordey, Journ. Inst. El. Eng. 20, p. 207. Vergl. ferner E. Kittler, Handbuch der Elektrotechn., II, p. 278, 279, und El., London, 27, p. 597, 623, 651, 664; 28, p. 105.

Der einzige Grund, welcher allenfalls eine Verminderung der Eisenverluste bewirken könnte, wäre der, dass bei einem schlecht dimensionierten Transformator der Eisenkern infolge einer Wärmeabgabe der Spulen eine merkbar höhere Temperatur annehmen könnte, wenn die Spulen selbst infolge der Belastung sich stark erwärmen. In diesem Falle würden sowohl Hysteresis- als Wirbelstromverluste bei gleicher Induktion abnehmen. Vergl. u. a. hierüber Dr. Kunz, El. Zeitschr. 1892, p. 245, und 1894, p. 194.

⁵⁾ Evershed und Vignoles, El., London, 29, p. 583, 605, El. Zeitschr. 1892, p. 111, 672.

ersten Falle eine minutliche Temperaturerhöhung von 1.77° C., im zweiten Falle eine solche von 1.9° C.

In entscheidender Weise wurde aber die Konstanz der Hysteresis für verschiedene Belastungen durch eine ausserordentlich sinnreiche Vorrichtung nachgewiesen, welche Prof. Ewing zusammen mit Fräulein H. G. Klaassen¹⁾ ersonnen und beschrieben hat.

Diese Vorrichtung bestand im wesentlichen aus zwei kleinen Transformatoren, welche beide Kerne aus feinen, baumwollbesponnenen Eisendrähten enthalten. Der erste Transformator A erhielt zwei Lagen gleichförmig verteilten Primärdrahtes und darüber zwei weitere Lagen ebenfalls gleichförmig angeordneten Sekundärdrahtes. Vor dem Aufwickeln war eine thermo-elektrische Verbindung in den isolierten Kern dieses Transformators A eingebettet worden.

Der zweite Transformator B erhielt genau gleiche Windungszahlen in den beiden Spulen, nur dass die zwei Lagen der primären und die zwei Lagen der sekundären Spule gegeneinander geschaltet waren, sodass irgend ein Strom, der im primären oder sekundären Stromkreise floss, keinen magnetischen Effekt zu erzeugen vermochte. Der Kern dieses Transformators B enthielt eine genau gleiche thermo-elektrische Verbindung.

Nun wurden die beiden primären und die beiden sekundären Spulen der zwei Transformatoren in Serie geschaltet, und die ersteren wurden an eine Wechselstromquelle, die letzteren an einen veränderlichen Widerstand angeschlossen. Schliesslich wurden noch die Thermosäulen gegeneinander und in Serie mit einem empfindlichen Galvanometer geschaltet.

Es musste nun, gleichgültig, ob der gemeinsame Sekundärkreis der beiden Transformatoren durch einen grösseren oder kleineren Widerstand geschlossen oder ganz offen war, der Transformator A stets um den der Hysteresis entsprechenden Energieaufwand wärmer werden als der Transformator B, und die Differenz dieser Wärmemengen musste konstant oder veränderlich sein, je nachdem der Hysteresisverlust bei verschiedener Belastung konstant oder veränderlich war. Zur Feststellung dieses Verhaltens wurde nun mittelst eines regulierbaren Gleichstromes der Wärmeunterschied abbalanciert, sodass die

¹⁾ J. A. Ewing und Miss H. G. Klaassen, El., London, 27, p. 631 und 28, p. 111, El. Zeitschr. 1891, p. 583, und 1892, p. 93.

Wärmezuführung in B genau gleich derjenigen in A wurde, was dann der Fall war, wenn das an die Thermosäulen angeschlossene Galvanometer keinen Ausschlag mehr zeigte. Um aber auch sicher zu sein, dass während der Dauer der Beobachtungen auch die Induktion B und die Periodenzahl p die gleiche seien, wurde auf den Transformator A eine dritte Spule aufgewickelt, die an ein Hitzdraht-Voltmeter einfacher Konstruktion angeschlossen war, während die Konstanz von p durch die Übereinstimmung des von der Wechselstromquelle ausgesandten Tones mit einer entsprechend abgestimmten Stimmgabel beobachtet wurde. Unter Beobachtung aller dieser Vorsichtsmassregeln konnte ein Unterschied in der Stärke des zur Abgleichung erforderlichen Gleichstromes nicht festgestellt werden, trotzdem die Belastungen innerhalb weiter Grenzen, die Induktionen zwischen $B = 6000$ und $B = 12000$ und die Periodenzahl zwischen 100 und 130 Cyklen pro Sekunde verändert und die Spulen gegeneinander umgetauscht wurden.

Auf Grund dieser sorgfältigen Beobachtungen muss also die Konstanz der durch Hysteresis bewirkten Verluste als endgültig erwiesen betrachtet werden.

In den einleitenden Bemerkungen zu diesem Kapitel wurde bereits angedeutet, dass das Vorhandensein von Wirbelströmen auch die Höhe des durch Hysteresis bewirkten Verlustes zu beeinflussen vermag. Da überdies die durch Wirbelströme im Eisen bewirkten Verluste unter Umständen recht beträchtlich zu werden vermögen, wollen wir uns im folgenden etwas eingehender mit denselben befassen.

Betrachten wir zu diesem Behufe eine 1 *mm* starke Eisenplatte, welche in Richtung ihrer Fläche von einer 200 mal pro Sekunde wechselnden Kraftlinienströmung durchflossen wird. Wir sind gewöhnt, uns solche Platten, welche in geringerer Dicke heute fast allgemein bei Transformatoren zur Anwendung gelangen, mit einer gleichmässigen Verteilung der Kraftlinien vorzustellen, deren mittlere Dichte pro Quadratcentimeter $B = 4000$ etwa sein soll. Die Wirkung der senkrecht zur Richtung des Kraftlinienstromes, also in Richtung der Plattendicke, entstehenden Wirbelströme wird nun, wie leicht einzusehen ist, die sein, dass die Kraftliniendichte von den beiden Aussenflächen der Platte nach der Plattenmitte hin abnimmt, dass mit anderen Worten die meisten Kraftlinien nach aussen drängen und bei dickeren Platten die Plattenmitte fast vollkommen frei von Kraftlinien ist.

Nach J. J. Thomson's¹⁾ Entwicklungen und Ewing's²⁾ Berechnungen wird für die erwähnte $\delta = 1 \text{ mm}$ starke Platte, deren mittlere Induktion $B = 4000$ in der Sekunde $p = 100$ volle Cyklen durchläuft und deren Material einen zunächst als konstant anzusehenden spezifischen elektrischen Widerstand $\sigma = 10000$ und eine ebenfalls zunächst als konstant angenommene magnetische Permeabilität $\mu = 2000$ besitzt, die Induktion in der Mitte nur $= 0.564$ jener an den Aussenflächen sein.

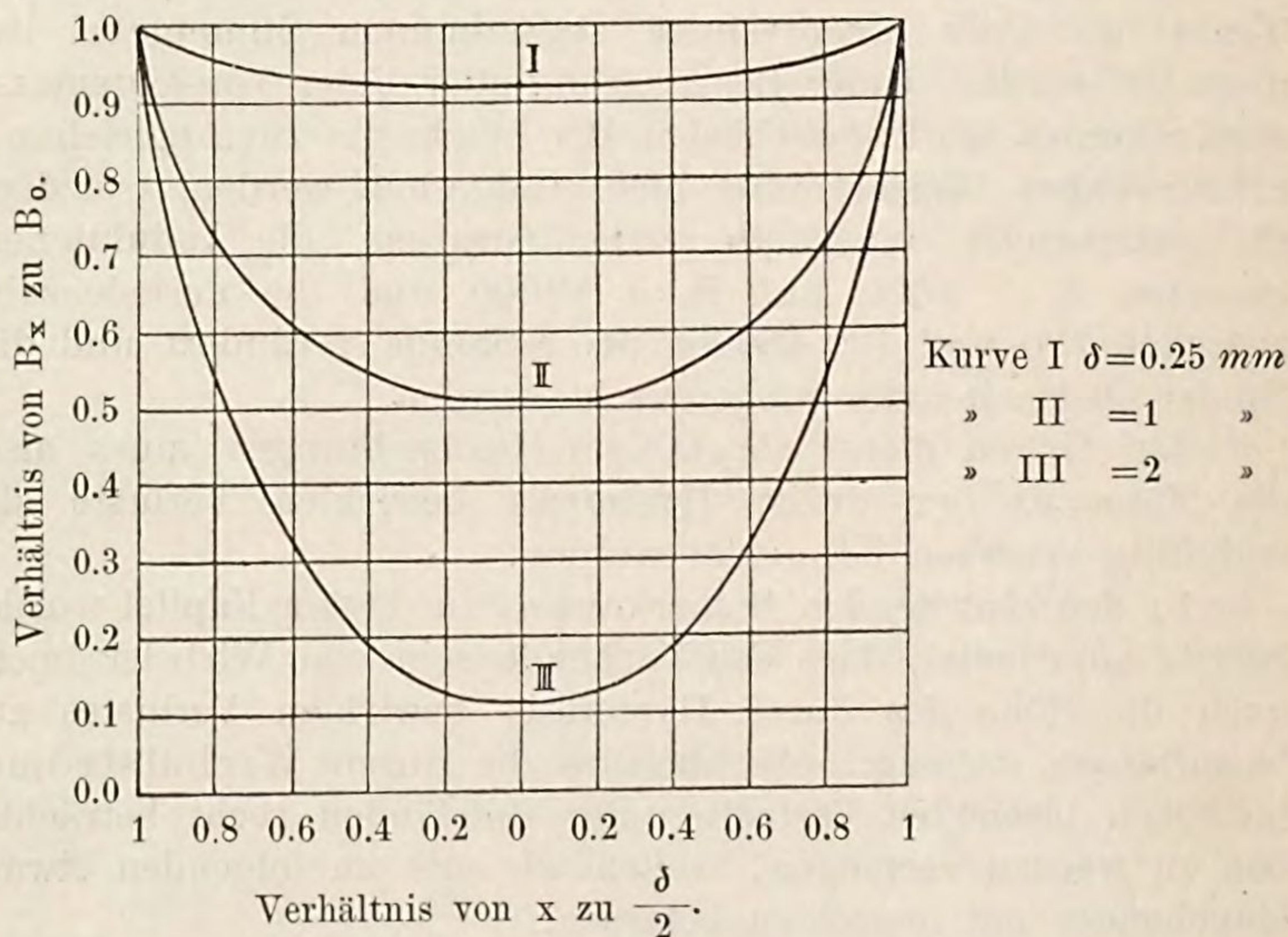


Fig. 69. Verteilung der Kraftlinie quer durch Eisenplatten von verschiedener Dicke für $p = 100$ Perioden pro Sekunde.

Für verschieden dicke Platten und verschiedene Verhältnisse der Entfernungen x von der Plattenmitte zur halben Plattendicke $\frac{\delta}{2}$, ist das Verhältnis der Induktion B_x in der Entfernung x zur Induktion B_0 in der Entfernung $\frac{\delta}{2}$ von der Mitte, d. h. zur Induktion B_0 an den Aussenflächen, durch die Werte der folgenden Tabelle und die Kurven der Fig. 69 und 70 dargestellt.

¹⁾ J. J. Thomson, El., London 28, p. 594, 599

²⁾ J. A. Ewing, El., London 28, p. 631, El. Zeitschr. 1892, p. 391.

Kraftlinienverteilung unter dem Einflusse der in verschiedenen dicken Eisenplatten auftretenden Wirbelströme.

Plattendicke $\frac{x}{\delta} = 0$	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	
$\frac{2}{\delta}$						
$\delta = 2 \text{ mm}$ $\frac{B_x}{B_o} =$	0.120	0.125	0.173	0.316	0.580	1.00
1 »	0.520	0.521	0.538	0.601	0.750	1.00
0.5 »	0.925	0.925	0.927	0.935	0.956	1.00

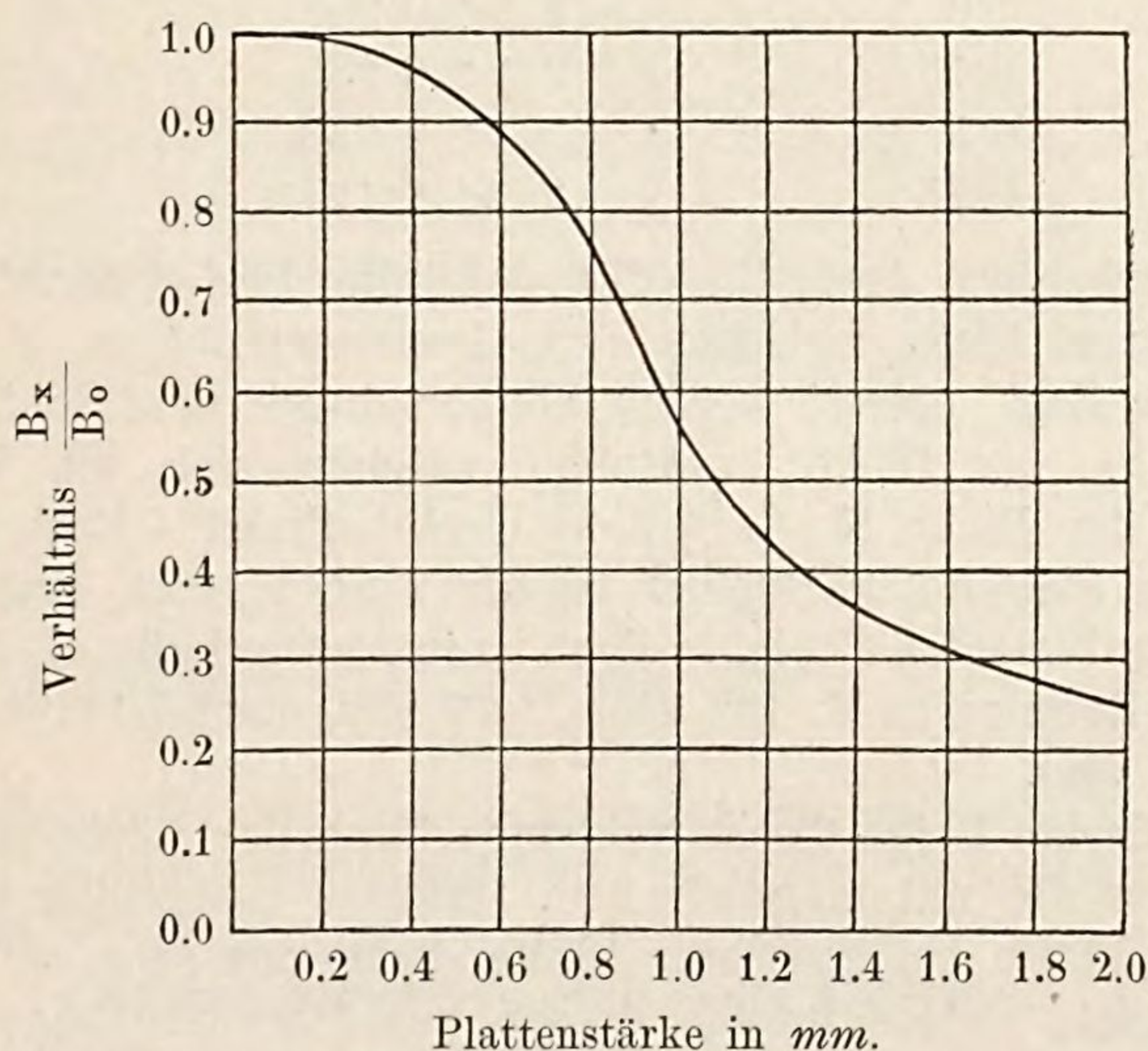


Fig. 70. Magnetisierung verschieden dicker Platten unter dem Einflusse wechselnder magnetischer Kräfte.

Fig. 69 stellt die Kraftlinienverteilung, Fig. 70 das Verhältnis $\frac{B_x}{B_0}$ für verschiedene Plattendicken und die Periodenzahl 100 dar; beide Figuren lassen deutlich erkennen, dass ein grosser Teil der dickeren Platten durch die Schirmwirkung der Wirbelströme praktisch fast frei von Magnetismus ist.

Um den Einfluss dieser Schirmwirkung noch deutlicher hervorzuheben, hat Ewing eine imaginäre, aber äquivalente Plattendicke eingeführt, welche insofern der thatsächlichen

Platte äquivalent ist, als sie bei gleichförmiger Magnetisierung mit der an den Grenzflächen der thatsächlichen Platte vorhandenen Induktion B_0 dieselbe Gesamtzahl von Linien enthalten würde, welche die thatsächliche Platte mit ihrer ungleichförmigen Magnetisierung aufweist.

Diese äquivalente Plattendicke beträgt bei 100 Perioden pro Sekunde für eine

$\delta = \infty$	dicke Platte	2×0.252	<i>mm</i>
2.0	<i>mm</i> »	» 2	$\times 0.250$ »
1.5	» »	» 2	$\times 0.256$ »
1.0	» »	» 2	$\times 0.282$ »
0.75	» »	» 2	$\times 0.285$ »
0.5	» »	» 2	$\times 0.233$ »
0.25	» »	» 2	$\times 0.1245$ »

Man erkennt, dass für die gewählte Periodenzahl alle Platten, deren Dicke zwischen den Grenzwerten $\delta = \infty$ und $\delta = 0.5$ *mm* liegt, ersetzt werden können durch zwei Schichten von etwa $\frac{1}{4}$ *mm* Dicke, zwischen welchen sich ein leerer Raum von der Dicke $(\delta - \frac{1}{2})$ *mm* etwa befindet. Erst wenn die gesamte Plattendicke kleiner ist als $2 \times \frac{1}{4}$ *mm*, sinkt die Dicke der äquivalenten Schicht; doch ist in diesem Falle die Dicke des leeren Raumes z. B. für eine 0.25 *mm* starke Platte nur noch 0.001 *mm*.

Eine direkte Folge dieser Schirmwirkung der Wirbelströme ist die, dass der mit magnetischem Material ausgefüllte Querschnitt der Platte bei grösserer Plattendicke nur sehr schlecht ausgenutzt ist, sodass infolge dessen zur Hervorrufung einer mittleren Induktion B eine grössere Anzahl von Ampère-Windungen aufgewendet werden muss. Wenn z. B. von der 2 *mm* starken Platte nur 0.5 *mm* als gleichförmig magnetisierte Schicht in Betracht kommen, so erscheint der Eisenquerschnitt auf $\frac{1}{4}$ verringert und es ist deshalb einleuchtend, dass zur Hervorrufung der gleichen mittleren Induktion B über den ganzen Eisenquerschnitt die magnetisierende Kraft viermal grösser sein muss, als sie ohne Vorhandensein der Schirmwirkung gewesen wäre. Die Verhältnisse der Raumausnutzung und der erforderlichen Zunahme der magnetisierenden Kraft zur Erzeugung gleicher mittlerer Induktion B sind in den folgenden Tabellen unter der Annahme niedergelegt, dass ohne die Schirmwirkung zur Erzeugung der Induktion B die magnetisierende Kraft H erforderlich gewesen war.

Es ist deshalb bei einer

Stärke der Platte von	die Raum- ausnutzung	die erforderl. magnet. Kraft
0.25 mm	99.6 %	1.005 H
0.50 »	93.2 »	1.075 »
0.75 »	79.3 »	1.32 »
1.0 »	56.4 »	1.78 »
1.5 »	34.1 »	2.93 »
2.0 »	25.0 »	4.00 »

Eine indirekte Folge der Schirmwirkung und der durch sie hervorgerufenen Kraftlinienanhäufung in den äussersten Schichten der Platte ist eine trotz gleicher Grösse der mittleren Induktion B bemerkbare Zunahme des Hysteresisverlustes pro Kubikcentimeter und Cyklus, herrührend davon, dass die Hysteresis nicht von der mittleren Induktion B , sondern von dem Maximalwerte der Induktion abhängt, welcher

bei 2.0 mm starken Platten gleich	1.37 B
» 1.5 »	» » » 1.23 »
» 1.0 »	» » » 1.115 »
» 0.5 »	» » » 1.01 »
» 0.25 »	» » » 1.00 » ist.

Die folgende Tabelle enthält eine
Zusammenstellung
der Hysteresis- und Wirbelstromverluste bei verschieden dicken
Platten, deren mittlere Induktion $B = 4000$ ist.

Platten- dicke	Wirbelstromverlust in Watt pro Kubikcentimeter und Sekunde bei $B = 4000, p = 100$	Hysteresisverlust	Gesamtverlust	Grösse der für $B = 4000$ er- forderlichen magneti- sierenden Kraft H
mm	$W_{\text{Fouc.}} =$	$W_{\text{Hyst.}} =$	$W_v =$	
2	0.0569 Watt	0.0206 Watt	0.0775 Watt	8.0
1.5	0.0427 »	0.0169 »	0.0596 »	5.87
1.0	0.0241 »	0.0138 »	0.0376 »	3.55
0.5	0.0066 »	0.0110 »	0.0176 »	2.15
0.25	0.00166 »	0.0107 »	0.0123 »	2.01

Diese Verluste sind ermittelt unter der Annahme einer konstanten Permabilität $\mu = 2000$ und Leitungsfähigkeit $\sigma = 10^4$ für die Induktion $B = 4000$ und sind niedergelegt in den Kurven der Figur 71.

Versucht man im Interesse einer einfachen Berechnung aus den Werten der zweiten und dritten Vertikalreihe die

Millimetern ein, so erhält man den Wirbelstromverlust in Watt pro Kubikcentimeter Eisen¹⁾

$$\text{für Eisendrähte } W_{\text{Fouc}} = \left(\frac{d \cdot p \cdot B}{4 \cdot 10^6} \right)^2 \quad . \quad . \quad . \quad 3)$$

$$\text{» Eisenbleche } . = \left(\frac{b \cdot p \cdot B}{2.5 \cdot 10^6} \right)^2 \quad . \quad . \quad . \quad 4)$$

In diesen einfachen Formeln bedeutet p die Periodenzahl, B die maximale Induktion.

Dass die Formeln z. B. für Eisenbleche bis 1 *mm* gut mit den Werten der vorhergehenden Tabelle übereinstimmen, ergibt sich aus der folgenden Zusammenstellung. Wir werden ausserdem später erkennen, dass die Übereinstimmung mit den Messresultaten eine ebenso gute ist.

Zusammenstellung der nach verschiedenen Methoden berechneten Wirbelstromverluste für $B = 4000$, $p = 100$.

Plattendicke	Nach Ewing	und nach Gleichung 2 für	Nach Gleichung 4	Differenz in %
$2.0 W_{\text{Fouc}} = 0.0569$	$\beta = 0.0356 \cdot 10^{-2}$	$W_{\text{Fouc}} = 0.102$		+ 79
1.5	0.0427	$0.0267 \cdot 10^{-2}$	0.0575	+ 35
1.0	0.0241	$0.0151 \cdot 10^{-2}$	0.0256	+ 6
0.5	0.0066	$0.00413 \cdot 10^{-2}$	0.0064	— 3
0.25	0.00165	$0.00103 \cdot 10^{-2}$	0.0016	— 3

Die Formeln 3 und 4, welche man eventuell auch in der Form $W_{\text{Fouc}} = 0.0625 \cdot d^2 \cdot p^2 \cdot B^2 \cdot 10^{-12}$. . . 3a) bzw. $= 0.16 \cdot C^2 \cdot p^2 \cdot B^2 \cdot 10^{-12}$. . . 4a)

schreiben könnte, geben also für alle Blechstärken bis zu 1 *mm* die Wirbelstromverluste mit genügender Genauigkeit an. Die Grenze ist genügend hoch, da die allgemeine Praxis in Erkenntnis der durch stärkere Bleche bewirkten höheren Verluste und stärkeren Erregerströme selten Blechstärken über 0.5 *mm* zur Anwendung bringt. Die untere Grenze der Blechstärken ist wohl 0.3 *mm*, da dünnere Bleche schwerer herstellbar und teurer sind, schlechtere Raumausnutzung und nur eine geringe Reduktion der ohnehin kleinen Wirbelstromverluste ergeben, welche in keinem Verhältnis zu den Mehrkosten der Bleche und des Aufbaues steht.

¹⁾ C. Feldmann, El., London 32, p. 583, 617.

b) Von den Verlusten im Kupfer.

Sobald in einer der beiden Bewickelungen Strom zu fließen beginnt, muss ein Spannungsverlust in derselben auftreten, dessen Grösse sich, in erster Annäherung, aus dem Ohm'schen Gesetze ergeben und somit gleich sein muss dem Produkte aus diesem Strome und dem Widerstande der Spule. Thatsächlich ist in die Gleichung für den Spannungsverlust nicht jener Widerstand einzufügen, welchen z. B. eine Widerstandsmessung mit der Wheatstone'schen Brücke ergeben hätte; sondern es ist vielmehr zu berücksichtigen, dass die Spule als solche eine Eigenimpedanz aufweist, durch welche der Widerstand in der Gleichung für den Spannungsverlust zu ersetzen ist.

Bevor wir jedoch dazu übergehen, die verschiedenen Faktoren zu besprechen, welche diese Eigenimpedanz zu beeinflussen vermögen, müssen wir nachdrücklich davor warnen, diese Eigenimpedanz mit der Impedanz der Spule als Teil des Transformators zu verwechseln. Die erste entspricht der Impedanz des aufgewickelten Leitermaterials; die zweite entspricht der Impedanz eines Teiles des Transformators. Die Eigenimpedanz entspricht einem äquivalenten Widerstande, die Gesamtimpedanz einer äquivalenten Impedanz. Die Eigenimpedanz hat eine fast rein physikalische, die Gesamtimpedanz eine grösstenteils mathematische Bedeutung. Ein Zahlenbeispiel wird vielleicht am leichtesten den Unterschied in der Bedeutung der beiden Grössen klarzulegen vermögen.

Denken wir uns einen Transformator, dessen primäre Spule einen mit der Brücke messbaren Widerstand $R_1 = 4$ Ohm besitzt. Diese primäre Spule werde bei offenem Sekundärkreise des Transformators an eine Wechselspannung von $E_1 = 2000$ Volt angeschlossen. Wenn nun trotzdem nur ein Strom $J_1 = 0.5$ Ampère in die Spule fliesst, so rührt dies daher, dass der Wechselspannung ein wechselndes Feld und diesem wiederum eine gegenelektromotorische Kraft E_1' entspricht, welche das Zustandekommen eines stärkeren Stromes verhütet, solange sich ihr eigener Wert nicht verringert. Dies ist aber bei einem Transformator dann der Fall, wenn die sekundäre Spule durch einen Widerstand geschlossen, wenn also der Transformator belastet wird. Wir wollen annehmen, dass bei halber, bzw. ganzer Belastung und konstanter Spannung $E_1 = 2000$ Volt die gegenelektromotorische Kraft so weit verringert sei, dass ein Strom $J_1 = 2.0$ Ampère, bzw. 4.0 Ampère die

primäre Spule durchfließe; dann ist die Gesamtimpedanz der primären Spule

$$\text{bei offener Sekundärspule } x = \frac{2000}{0.5} = 4000 \text{ (} 10^9 \text{ c s}^{-1} \text{)}$$

$$\text{» halber Belastung } \quad \quad = \frac{2000}{2.0} = 1000 \text{ (} \quad \quad \text{)}$$

$$\text{» ganzer } \quad \quad \quad = \frac{2000}{4.0} = 500 \text{ (} \quad \quad \text{)}$$

Die Gesamtimpedanz ist also von der gegen elektromotorischen Kraft, bzw. von der Belastung abhängig und sehr viel grösser als der Widerstand R_1 ¹⁾.

Die Eigenimpedanz aber ist sehr angenähert gleich R und variiert ausserdem für verschiedene Belastungen nur in sehr geringem Masse. Bei guten Transformatoren unterscheidet sich dieselbe nur um wenige Prozente, also praktisch in kaum merkbarer Weise von dem Widerstande. Doch wollen wir uns hier, um die bei Transformatoren möglichen Wirkungen etwas hervorzuheben, einen Transformator denken, bei welchem die Eigenimpedanz

$$\text{bei Leerlauf } \quad \quad \quad y = 1.05 \quad R_1 = 4.20 \text{ Ohm}$$

$$\text{» halber Belastung } \quad y = 1.075 \quad R_1 = 4.30 \quad \text{»}$$

$$\text{» voller } \quad \quad \quad y = 1.10 \quad R_1 = 4.40 \quad \text{»}$$

Der Spannungsverlust wäre dann

$$\text{bei Leerlauf } \quad \quad v_1 = 4.20 \times 0.5 = 2.1 \text{ Volt} = 0.10 \% \text{ von } E_1$$

$$\text{» halber Belastung } v_1 = 4.30 \times 2 = 8.6 \quad \text{»} = 0.43 \% \quad \text{»} \quad \text{»}$$

$$\text{» voller } \quad \quad v_1 = 4.40 \times 4 = 17.6 \quad \text{»} = 0.86 \% \quad \text{»} \quad \text{»}$$

Die Faktoren, welche die Grösse der Abweichung zwischen Eigenimpedanz und Widerstand beeinflussen, sind die Dimensionen des Leiters (der wohl stets aus Kupfer bestehen wird) und die Wickelungstiefe.

Die Thatsache, dass die Dimensionen des Leiters die Höhe der Eigenimpedanz beeinflussen, beruht darauf, dass jedem einen Leiter von beträchtlichen Dimensionen durchfliessenden Wechselstrom ein magnetisches Feld entspricht, welches in der Mitte des Leiters stärker ist, als am Umfange desselben.

¹⁾ Die Gesamtimpedanz wurde gelegentlich der von Neustadt beobachteten und erklärten Erscheinung beim Ausschalten konzentrischer Kabel in die Rechnung eingeführt. Vergl. 2. Kapitel, § 11, p. 130 dieses Buches. Vergleiche ferner Dr. W. Sumpner, El., London 27, p. 125.

Es wird sich infolge dessen eine von dem Umfange nach der Mitte des Leiters hin stärker und stärker werdende Gegen-E. M. K. bemerkbar machen, welche eine von dem Umfange nach der Mitte des Leiters hin zunehmende Schwächung des Stromes zur Folge haben wird. Die Stromverteilung wird also in einem starken, vom Wechselstrom durchflossenen Leiter keineswegs eine gleichförmige sein; die Stromdichte wird vielmehr von der Mitte nach dem Umfange hin zunehmen, und bei genügend starken Leitern wird die Mitte praktisch stromlos sein. Auf diesen Thatbestand hat zuerst Lord Rayleigh¹⁾, dann Sir W. Thomson²⁾ hingewiesen. Der letztere hat daran die Bemerkung geknüpft, dass der Widerstand der Leiter nur bis gegen 10 *cm* Durchmesser angenähert proportional dem Quadrate, von da an aber nur noch etwa proportional der ersten Potenz des Durchmessers abnehme, weil dann die Schirmwirkung eine so bedeutende sei, dass eigentlich nur noch die äusseren Schichten des Leiters stromführend erscheinen. Für die bei Beleuchtungstransformatoren in Betracht kommenden Querschnitte ist die Wirkung dieser ungleichförmigen Stromverteilung nicht gerade besonders hoch; dagegen kommt sie bei Transformatoren für Schweisszwecke schon stark in Betracht. Dieselbe nimmt mit der Zahl der Perioden und mit dem Durchmesser zu und kann für runde Drähte bis zu etwa 20 *mm* Durchmesser mit genügender Genauigkeit durch die Formel³⁾

$$f_1 = 1 + 7.5 p^2 \cdot d^4 \cdot 10^{-11} \cdot \dots \cdot (d \text{ in } mm) \cdot 5)$$

dargestellt werden. In dieser Formel⁴⁾ bedeutet f_1 den Faktor, mit welchem der Widerstand zu multiplizieren ist, wenn man den der ungleichen Stromverteilung entsprechenden Wert der Eigenimpedanz erhalten will; p bedeutet die Zahl der Perioden pro Sekunde, d den Durchmesser in Millimetern. Die folgende Tabelle enthält die Werte des einen Faktors f_1 der Eigenimpedanz für verschiedene Drahtstärken und Periodenzahlen. Dieselbe ist aus der Formel 5 berechnet und enthält die Durchmesser, wie üblich, in Millimetern.

¹⁾ Rayleigh, Phil. Mag. Mai 1886.

²⁾ W. Thomson, El. Rev. 24, p. 74, s. auch Mordey, El. Rev. 24, p. 638 (1889) und W. Thomson, El., London, 27, p. 139.

³⁾ E. Kolben, El. Zeitschr. 1894, p. 77.

⁴⁾ Für stärkere Drähte würde die Formel zu grosse Werte ergeben, da z. B. für $d = 100$ f_1 nur gleich 350 wird.

Werte des einen Faktors f_1 der Eigenimpedanz.

Draht- durchmesser d in mm	Zahl der Perioden pro Minute		
	$p = 50$	$p = 80$	$p = 100$
1	1·0000002	1·0000005	1·0000008
2	1·0000003	1·0000008	1·0000012
5	1·000012	1·000030	1·000047
8	1·000075	1·000192	1·00030
10	1·00019	1·00048	1·00075
12	1·00039	1·00100	1·00156
14	1·00083	1·00212	1·00332
16	1·00095	1·00242	1·00378
18	1·00196	1·00503	1·00785
20	1·0030	1·0077	1·0120

Die vorhergehende Überlegung hat uns gezeigt, dass die Zufügung einer erheblichen Kupfermenge zum Teile oder auch ganz nutzlos sein kann. Sir W. Thomson¹⁾ ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und hat gezeigt, dass zu grosse Kupfermassen nicht nur nutzlos, sondern sogar direkt schädlich zu wirken im stande sind. Auch dies erscheint bei einiger Überlegung einleuchtend. Wir wissen, dass die Anbringung einer in sich geschlossenen Bewickelung auf dem Transformator infolge der in derselben erzeugten Ströme einen Energieaufwand bewirken würde. Ein solcher Stromkreis würde also den Wert der Gesamtimpedanz herabdrücken. Gleichzeitig aber würde er durch seine Rückwirkung auf das magnetische Feld die Ströme in einer ihm benachbarten, durch einen grösseren Widerstand geschlossenen Spule schwächen und somit eine Erhöhung der Eigenimpedanz dieser Spule hervorrufen. Wenn also seitens einer nicht in den Stromkreis eingefügten, sondern nur demselben benachbarten Kupfermasse eine solche schädliche Wirkung möglich ist, so ist es wohl denkbar, dass grössere Kupfermassen eine solche schädliche Wirkung auch dann auszuüben vermögen, wenn sie ihrer geometrischen Lage und elektrischen Verbindung nach einen Teil des Stromkreises zu bilden scheinen.

Bei dieser Lage der Dinge gelangt man zu der Erkenntnis, dass es für einen gegebenen Transformator thatsächlich eine Dicke des quadratischen oder runden Bewickelungsdrahtes giebt,

¹⁾ W. Thomson, El., London 25, p. 510, 512, 575. El. Zeitschr. 1890, p. 661.

welche minimalem Effektverluste entspricht. Nimmt man z. B. bei 80 Perioden pro Minute die Dicke des quadratischen Drahtes

bei einer Lage grösser als 11.22 mm

» zwei Lagen	»	»	6.31	»
» drei	»	»	4.91	»
» vier	»	»	3.65	»

so erhält man wegen der anti-effektiven Wirkung des zugefügten Kupfers eine grössere als die minimale Wärmeentwicklung. Nimmt man aber für den gleichen Fall dünnere Drähte, so erhöht sich der Effektverlust wegen des höheren Widerstandes. Der Effektverlust entspricht nicht mehr einfach

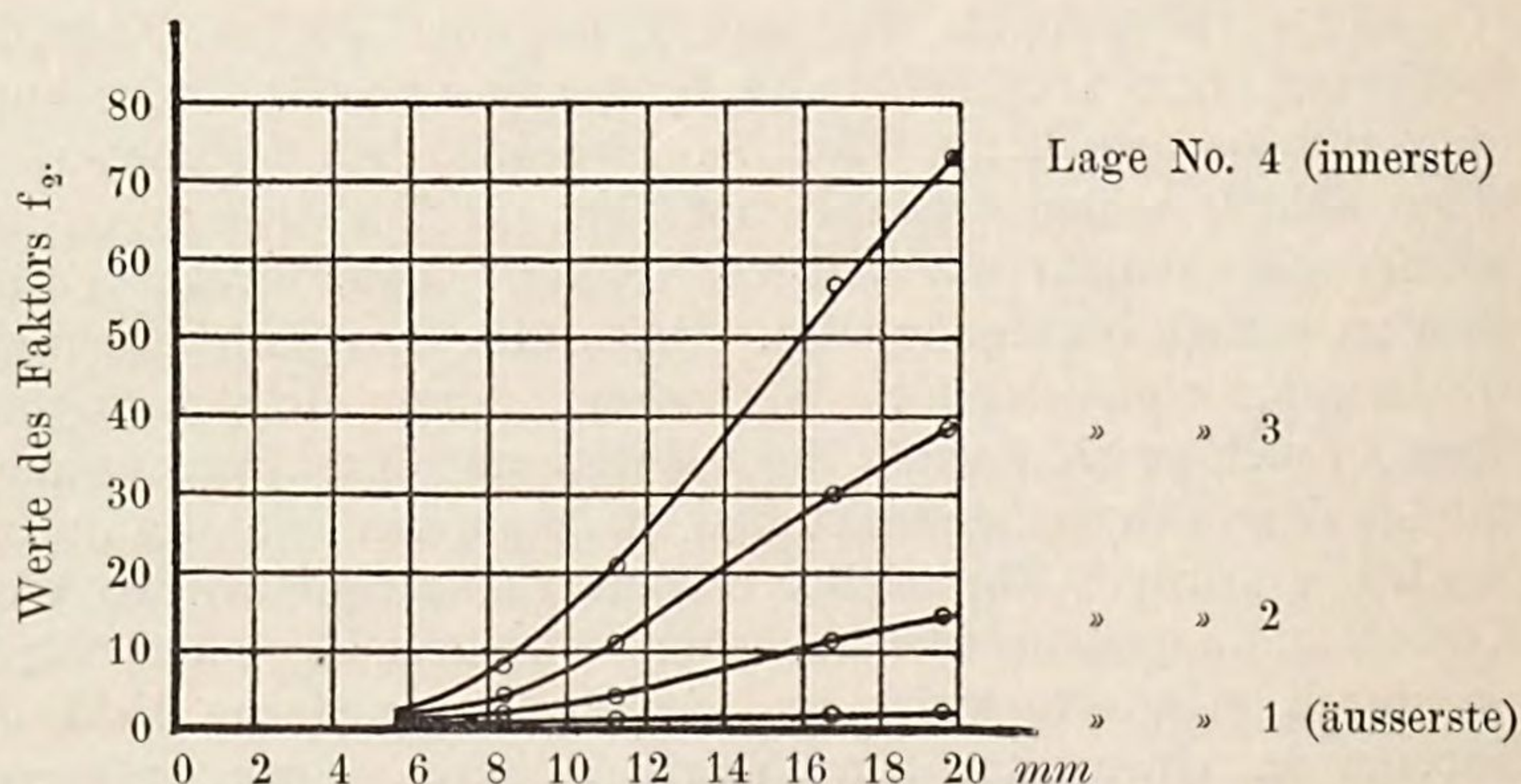


Fig. 72. Seite des □ Querschnittes des Drahtes.

dem Joule'schen Gesetze, sobald die anti-effektive Wirkung der zu grossen Kupfermassen sich geltend macht.

In die Beziehungen für den Effekt- und den Spannungsverlust tritt vielmehr statt des Widerstandes der zweite Teil der Eigenimpedanz ein, welcher f_2 mal grösser ist als der Widerstand. Die Werte des zweiten Faktors der Eigenimpedanz wachsen mit der Zahl der Wickelungslagen und der Perioden pro Minute und sind für verschiedene Stärken des quadratischen Drahtes und die Periodenzahl 80 in der folgenden aus Sir W. Thomson's Angaben interpolierten und umgerechneten Tabelle und in Fig. 72 zusammengestellt. Die Windungslagen sind dabei von aussen nach innen zu zählen, sodass die innerste Lage die höchste Nummer erhält.

Werte des zweiten Faktors f_2 der Eigenimpedanz
für 80 Perioden pro Minute.

Dicke des quadratischen Drahtes oder recht- eckigen Bandes in <i>mm</i>	Nummer der Lage			
	I	II	III	IV
1.0 □	1.0002	1.0005	1.001	1.002
1.5 »	1.0007	1.002	1.004	1.013
2.0 »	1.0014	1.004	1.010	1.044
2.5 »	1.0022	1.010	1.035	1.075
3.0 »	1.0038	1.022	1.075	1.13
3.5 »	1.009	1.045	1.15	1.30
4.0 »	1.014	1.085	1.25	1.55
4.5 »	1.019	1.13	1.39	1.80
5.0 »	1.025	1.19	1.54	2.10
5.5 »	1.030	1.26	1.72	2.35
6.0 »	1.045	1.37	2.00	3.00

Zur vollständigen Vermeidung dieser einer Widerstands-
erhöhung äquivalenten Verschwendung von Kupfer empfiehlt
es sich nach Thomson's Vorschlag, bei Drahtstärken über
2.5 *mm* zusammengedrehte oder -geflochtene Leiter zu ver-
wenden, deren einzelne Drähte schwach voneinander isoliert sind.
Zur Herstellung einer solchen Isolation genügt schon Schellack
oder Ölfarbe, und der Widerstand zwischen den einzelnen
Drähten genügt sogar auch dann noch, wenn dem ganzen
Leiter durch entsprechendes Pressen oder Walzen rechteckige
oder quadratische Form verliehen wird. Thatsächlich gelangen
bei Transformatoren häufig Drähte bis zu 6 oder 6.5 *mm*
Durchmesser für die Sekundärwickelungen zur Verwendung,
weil dieselben billiger sind, als die von Thomson vor-
geschlagenen. Allerdings muss man dann für diese Windungen
die Widerstandszunahme in Betracht ziehen, sobald Perioden-
und Lagenzahl hoch sind.

c) Spannungsverlust, Spannungsabfall und Spannungserhöhung.

Bei Anwendung des Thomson'schen Auskunftsmittels wird
der in jeder der Wickelungen des Transformators auftretende
Spannungsverlust gleich sein dem Produkte aus dem Wider-
stande und der Stromstärke; im allgemeinen Falle jedoch wird
dieser Verlust gegeben sein durch das Produkt aus Eigen-
impedanz und Stromstärke.

Es liegt im Interesse einer leichten Regulierung, dass der Spannungsverlust im Transformator niedrig gehalten werde. Man hat dann die Möglichkeit, bei Konstanthaltung der Spannung an den primären Klemmen des Transformators eine sekundär nach einem Parallelschaltungssysteme angeordnete Beleuchtungsanlage ohne weitere Reguliervorrichtungen zu betreiben. Und da man unter Verwendung eines hochgespannten Wechselstromes ein weit ausgedehntes Beleuchtungsgebiet bequem in solcher Weise mit Energie versorgen kann, dass bei Konstanthaltung der Spannung in der Centrale selbst oder an wenigen Verteilungspunkten des Versorgungsgebietes die primäre Klemmenspannung aller Transformatoren bis auf 1 oder 2 % gleich und konstant ist, so macht ein geringer Spannungsverlust in den Transformatoren jede weitere Regulierung in einem Parallelschaltungssysteme überflüssig. Die Erkenntnis dieser Tatsache ist so alt als die Verwendung der Transformatoren in Parallelbetrieb, und gerade die ältesten Transformatoren zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass bei ihnen hoher Wert auf geringen Spannungsverlust gelegt, dem grossen Eisenverluste aber nur geringe Beachtung geschenkt worden war.

Wenn zwei Transformatoren gleicher Leistung primär und sekundär parallel geschaltet sind, so ist es im Interesse gleicher Erwärmung und gleicher Ausnutzung erwünscht, dass die Belastung sich möglichst gleichförmig auf die Transformatoren verteile. Zu diesem Behufe ist jedoch erforderlich, dass die beiden Transformatoren gleichen Spannungsabfall, d. h. bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleiche Widerstände besitzen.

Denken wir uns 2 Transformatoren von je 10 000 Watt bei 2000 Volt primär und 100 Volt sekundär, deren primäre Widerstände $r_1 = 4$ und $r_1' = 5$ Ohm, deren sekundäre Widerstände $r_2 = 0.01$ und $r_2' = 0.0125$ Ohm sind.

Wenn dann beide Transformatoren bei voller Belastung je 400 Watt für Hysteresis und Wirbelströme und Effektverlust im Kupfer konsumieren und die sekundäre Leistung 10 000 Watt sein soll, so würden primär je 10 400 Watt aufzuwenden sein, wenn beide Transformatoren gleich belastet wären.

Bei konstanter Primärspannung werden sich jedoch die primären Ströme umgekehrt verteilen wie die Widerstände, da ja

$$J_1 \cdot r_1 = J_1' \cdot r_1'$$

sein muss. Es wird also im vorliegenden Falle sein:

$$J_1 : J_1' = r_1' : r_1$$

$$J_1 : (J_1 + J_1') = r_1' : (r_1' + r_1)$$

$$\text{oder } J_1 = (J_1 + J_1') \cdot \frac{r_1'}{r_1' + r_1} =$$

$$= \frac{20800}{2000} \cdot \frac{5}{5 + 4} = 10.4 \cdot \frac{5}{9} = 5.78 \text{ Amp.}$$

$$\text{und } J_1' = (J_1 + J_1') \cdot \frac{r_1}{r_1' + r_1} =$$

$$= \frac{20800}{2000} \cdot \frac{4}{5 + 4} = 10.4 \cdot \frac{4}{9} = 4.62 \text{ Amp.}$$

Der Verlust in beiden Transformatoren wird dann sein

$$J_1 r_1 = J_1' r_1' = 23.1 \text{ Volt} = 1.16 \%,$$

und die sekundäre E. M. K. wird bei einem Übersetzungs-
verhältnis $\frac{n_1}{n_2} = \frac{20}{1}$ sein

$$\frac{2000 - 23.1}{20} = 100 - 1.16 \cong 98.84 \text{ Volt etwa.}$$

Bei gleichen Sekundärwiderständen wären dann die beiden Sekundärströme je 101.5 Ampère etwa; bei den vorhandenen Widerständen aber wird

$$J_2 = (J_2 + J_2') \cdot \frac{r_2'}{r_2 + r_2'} = 203 \cdot \frac{0.0125}{0.01 + 0.0125} = 113 \text{ Amp.}$$

$$\text{und } J_2' = (J_2 + J_2') \cdot \frac{r_2}{r_2 + r_2'} = 203 \cdot \frac{0.01}{0.01 + 0.0125} = 90 \text{ »}$$

sodass der erste Transformator sekundär 11100, der zweite 8900 Watt etwa leistet. Diese Rechnung ist nicht genau richtig, da z. B. die Unterschiede der Effektverluste in den Widerständen vollkommen ausser Acht gelassen sind. Doch zeigt dieselbe, dass bei Transformatoren gleicher Grösse, welche für Parallelschaltung in beiden Stromkreisen bestimmt sind, die Belastungen sich angenähert umgekehrt proportional den Widerständen verteilen. Daraus folgt, dass bei Transformatoren verschiedener Grösse, welche für Parallelschaltung in beiden Stromkreisen bestimmt sind, die Widerstände sich umgekehrt wie die Leistungsfähigkeiten verhalten müssen.

Dies trifft natürlich nur zu, solange die Transformatoren als einzige Quelle des Spannungsverlustes den Eigenwiderstand

verlust im Widerstande R_2 des Transformators wäre bei der Belastung J_2 und ohne Streufeld einfach gleich $J_2 R_2$ gewesen. Bei derselben Belastung und unter Berücksichtigung des Streufeldes tritt zum Spannungsverluste noch der Einfluss des Streufeldes, welcher bei Belastung durch Glühlampen klein genug ist, um ausgedrückt werden zu können, statt durch die genaue Beziehung

$$J_2 \cdot \sqrt{A^2 \omega^2 + R_2^2} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 9)$$

durch die angenähert richtige Formel

$$V_2 = J_2 \cdot (R_2 + \frac{A\omega}{2}) \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 9a)$$

Beobachtet man an einem Transformator also einen Spannungsabfall, welcher mit der Zahl der Perioden wächst, so deutet dies auf ein Überwiegen des zweiten Gliedes und damit auf einen hohen Betrag von Streuung. Die Streuung wird bei den meisten Transformatorentypen durch einen zu grossen Unterschied zwischen dem mittleren Durchmesser der übereinanderliegenden primären und sekundären Spule und dem Durchmesser des Eisenkernes oder durch unsymmetrische bzw. einseitige Anordnung der nebeneinander liegenden Spulen bewirkt. Man hat dann den in Fig. 15 und 16 (Seite 34 und 35) angedeuteten Fall und kann sich leicht darüber klar werden, dass bei gleicher Windungszahl und gleichem Drahtdurchmesser die Streuung grösser wird, wenn man den Draht zu kurzen Spulen mit vielen Windungslagen aufrollt, als wenn man aus demselben lange Spulen mit wenigen Windungslagen bildet. Man darf hierin allerdings wieder nicht zu weit gehen, da man sonst auch den Eisenweg zur Unterbringung der langen Spulen verlängern und damit die zur Erregung nötige Komponente des gesamten Leerlaufstromes vergrössern, und ausserdem bei konstantem Eisenquerschnitt und konstanter Induktion auch das Eisenvolumen und den Magnetisierungsverlust erhöhen würde.

Am geringsten wird bei einem bestimmten Eisengestelle die Streuung bei vollkommen symmetrischer Anordnung der Spulen zum Kerne, also dann, wenn die Lagen der den Eisenquerschnitt möglichst eng umschliessenden primären und sekundären Windungen abwechselnd oder einander übergreifend angeordnet sind. Diese Anordnung war bei den älteren Ganz-Transformatoren durchgeführt, doch brachte sie manche praktischen Nachteile mit. So musste man den ringwulstförmigen

Transformator von Hand wickeln, musste die primäre von der sekundären Spule an mehreren Stellen sorgfältig isolieren und bekam dadurch eine weitere Beengung des ohnehin nicht grossen Wickelraumes. Man ordnet deshalb heute in den meisten Fällen den Transformator so an, dass das Eisengestell eine oder einige Stossstellen aufweist und so zerlegbar ist, dass die auf der Bank gewickelten Spulen leicht übergeschoben werden können. Die Anordnung der Stossstelle im Eisen bildet das Hauptunterscheidungszeichen mehrerer Konstruktionen.

In diese sämtlichen Formen können entweder nur eine primäre und eine sekundäre Spule eingebracht werden, sodass

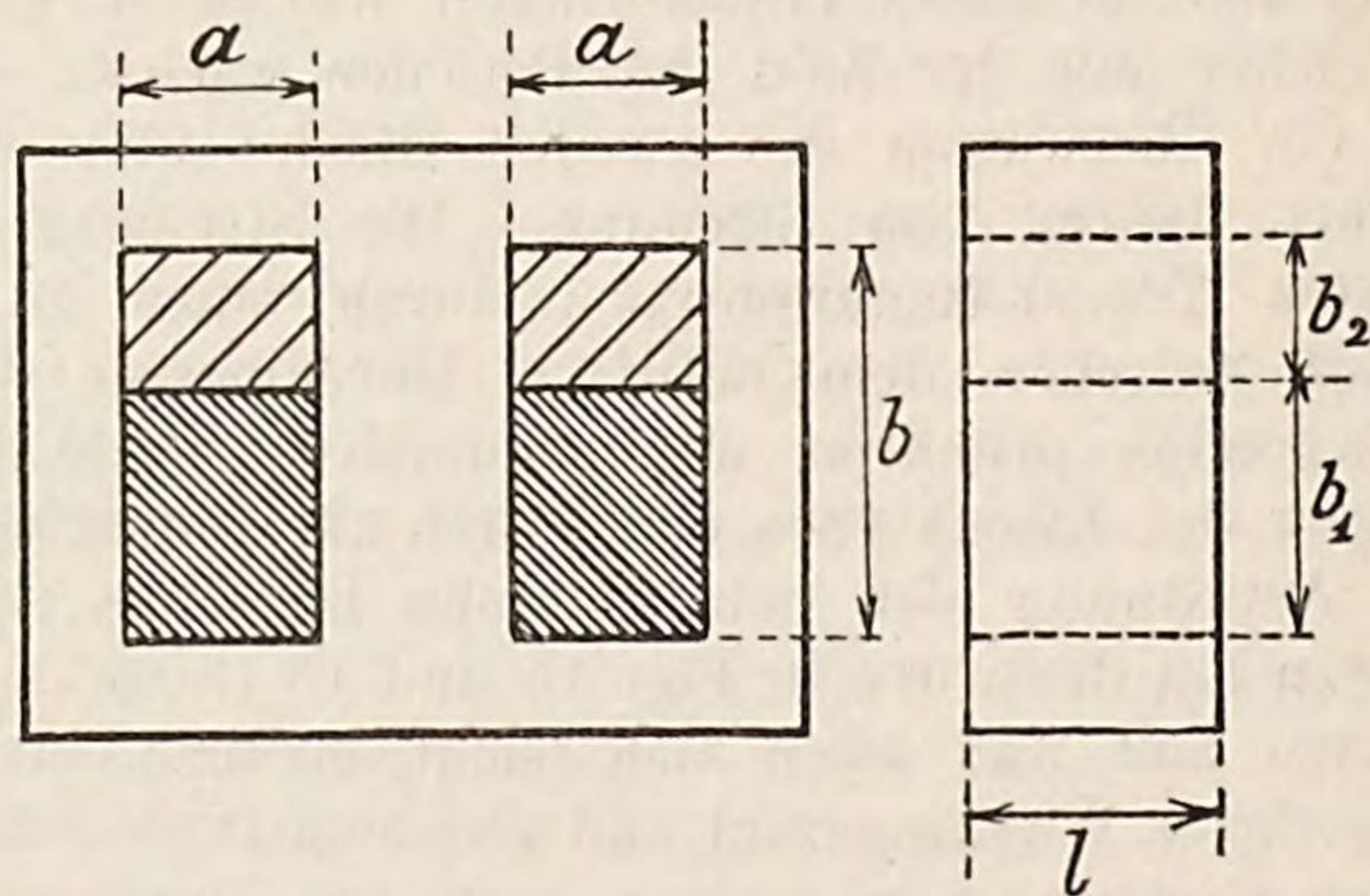


Fig. 73. Schema eines Transformators mit einer Primär- und einer Sekundärspule.

die Konstruktion und Isolation einfach und billig wird, oder es kann mehr Gewicht auf symmetrische Anordnung der Spulen gelegt werden, wobei die Konstruktion etwas teurer, die Isolation etwas schwieriger, aber auch der Spannungsabfall etwas kleiner wird. Zwei sonst ganz gleich ausgeführte Transformatoren mit E-förmigen Blechen ergaben bei Verwendung einer Sekundärspule neben der primären 7%, bei Verwendung je einer Sekundärspule zu beiden Seiten der primären 3.5% gesamten Spannungsabfall, wovon je 2% auf die Verluste in den Widerständen bei Vollbelastung mit Glühlampen entfallen.

Für den in Fig. 73 dargestellten Fall hat Jas. Swinburne¹⁾ eine Lösung zur Berechnung des Spannungsabfalles aus den Dimensionen des Eisengestelles gegeben.

¹⁾ J. Swinburne, Lum. él. 46, p. 26, 1892.

In dem Momente, wo primärer und sekundärer Strom maximal sind, ist die Induktion im Eisen Null, jene im Streufelde Maximum; in dem Masse jedoch wie beide Ströme bei ihrer periodischen Veränderung abnehmen, wächst die Induktion im Eisen und nimmt die Kraftliniendichte des Streufeldes ab. Das Feld rührt eben vom primären und sekundären Strome her und ist somit um eine Viertelperiode gegen die primäre und sekundäre E. M. K. verschoben, welche bei guten Transformatoren¹⁾ fast genau entgegengesetzte Phasen aufweisen. Die Linien dieses Feldes durchsetzen die länglichen Schlitz des Wickelraumes im Sinne der isolierenden Schicht, d. h. in Richtung der Breite a . Wenn n_1 die primäre Wickelungszahl, J_1 der primäre Strom ist, so erreicht die Induktion angenähert den Wert

$$B = \frac{4\pi}{10} \cdot \frac{n_1 J_1}{a} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 10)$$

Hierbei ist allerdings die Permeabilität des Eisens unendlich gross gegenüber jener der Luft angenommen. Wenn dann die primäre Spule die Länge b_1 des Schlitzes umfasst, so entspricht dieser Induktion eine E. M. K. e_1 in Volt, welche sich aus der Beziehung

$$e_1 = \frac{\omega}{3} (B \cdot l \cdot b_1) n_1 \cdot 10^{-8} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 11)$$

$$= \frac{4\pi}{10} \cdot \frac{n_1 J_1}{a} \cdot 2\pi p \cdot l \cdot b_1 \cdot n_1 \cdot 10^{-8} = 2 \cdot 64 \cdot 10^{-8} \frac{b_1 l n_1^2 p}{a} J_1$$

direkt in Volt ergibt. Der sekundäre Kreis mit der Windungszahl n_2 und der Länge b_2 giebt den analogen Ausdruck

$$e_2 = 2 \cdot 64 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{b_2 \cdot l \cdot n_2^2 \cdot p}{a} J_2 \quad . \quad . \quad 11a)$$

und die totale E. M. K. des Streufeldes ist dann, bezogen auf den Sekundärkreis,

$$e = e_1 \cdot \frac{n_2}{n_1} + e_2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 12)$$

$$= 2 \cdot 64 \cdot 10^{-8} (b_1 n_1 + b_2 n_2) \frac{l p n_2}{a} \cdot J_2 \quad . \quad 12a) \text{ in Volt.}$$

Da die E. M. K. des Streufeldes gegen die um 180° gegeneinander verschobenen, also genau entgegengesetzt gerichteten E. M. K. des primären und sekundären Kreises um 90° ver-

¹⁾ Unter der Voraussetzung induktionsfreier Belastung.

schoben ist, so wird die resultierende Spannung sich ergeben aus den Beziehungen

$$E_1 = \sqrt{E_{G_1}^2 - e_1^2} - v_1 \quad . \quad . \quad . \quad 13)$$

$$E_2 = \sqrt{E_{G_2}^2 - e_2^2} - v_2 \quad . \quad . \quad . \quad 14)$$

wenn der Spannungsverlust in den Widerständen mit v_1 und v_2 bezeichnet wird.

Denken wir uns einen Transformator für etwa 10000 Watt bei primär 2000, sekundär 100 Volt. Die übrigen Daten seien

Primär:	Sekundär:
$a = 12 \text{ cm}$	$a = 12 \text{ cm}$
$b_1 = 12 \text{ »}$	$b_2 = 6 \text{ »}$
$l = 40 \text{ »}$	$l = 40 \text{ »}$
$n_1 = 880 \text{ »}$	$n_2 = 44 \text{ »}$
$p = 50 \text{ »}$	$p = 50 \text{ »}$
$J_1 = 5 \text{ Amp.}$	$J_2 = 100 \text{ Amp.}$
$E_{G_1} = 2000 \text{ Volt}$	$E_{G_2} = 100 \text{ Volt.}$
$r_1 = 4 \text{ Ohm}$	$r_2 = 0.01 \text{ Ohm.}$

Dann wird

$$e_1 = 2.64 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{12 \cdot 880^2 \cdot 40 \cdot 50 \cdot 5}{12}$$

$\cong 205 \text{ Volt etwa;}$

$$v_1 = 4.5 = 20 \text{ Volt}$$

$$\text{und } e_2 = 2.64 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{12 \cdot 44^2 \cdot 40 \cdot 50 \cdot 100}{12}$$

$\cong 5 \text{ Volt etwa;}$

$$v_2 = 0.01 \cdot 100 = 1 \text{ Volt}$$

und somit wird die primäre Klemmenspannung

$$E_1 = \sqrt{2000^2 - 205^2} - 20 \cong 1990 - 20 = 1970 \text{ Volt.}$$

Bei dem Übersetzungsverhältnis 1 : 20 entspräche dies einer sekundären E. M. K. von $E_{G_2} = \frac{1970}{20} = 98.5 \text{ Volt.}$ Die sekundäre Klemmenspannung wird demnach

$$E_2 = \sqrt{98.5^2 - 5^2} - 1 \cong 98.4 - 1 = 97.4 \text{ Volt.}$$

Der Spannungsabfall durch Streuung macht also die sekundäre Spannung um $\frac{10}{20} + 0.1 = 0.6 \text{ Volt}$, der Spannungsverlust in den Widerständen macht die sekundäre Spannung um $\frac{20}{20} + 1 = 2 \text{ Volt}$ niedriger, als sie bei Leerlauf ist. Beide

zusammen bewirken eine Verminderung um 2·6 Volt oder eine Erhöhung des Übersetzungsverhältnisses um etwa 2·2 %; da

$$\frac{\text{Primäre Klemmenspannung}}{\text{Sekundäre Klemmenspannung}} = \frac{2000}{97\cdot4} = 20\cdot43$$

Besteht der sekundäre Schliessungskreis des Transformators nicht aus induktionsfreien Widerständen, so ist aus den Ableitungen des vorigen Kapitels ohne Weiteres klar, dass die sekundäre E. M. K. nicht mehr mit dem sekundären Strome zusammenfallen, also auch nicht mehr um eine Viertelperiode gegen die E. M. K. des Streufeldes verschoben sein wird. Dieselbe wird vielmehr, wenn der sekundäre Schliessungskreis mit Selbstinduktion behaftet ist, dem Strome voreilen, also sich weiter als 90° von der E. M. K. des Streufeldes entfernen und somit dem Einflusse des Streufeldes in höherem Masse unterworfen sein. Dieselbe wird weiterhin in dem Falle, wo der sekundäre Schliessungskreis mit Kapazität behaftet ist, hinter dem sekundären Strome zurückbleiben, also sich der E. M. K. des Streufeldes nähern und somit gleichfalls dem Einflusse des Streufeldes in höherem Masse unterliegen.

Dieser Einfluss wird sich aber in verschiedener Weise geltend machen. Er wird bei Vorhandensein von Kapazität eine Spannungserhöhung bewirken, wie die Versuche von Fleming, Sumpner, Alexander Siemens und die Erscheinungen des Ferranti-Effektes darthun; er wird bei Vorhandensein von Selbstinduktion einen verstärkten Spannungsabfall hervorrufen, der sich bei guten Beleuchtungstransformatoren zuweilen in unangenehmer Weise geltend macht, sobald Motoren von denselben gespeist werden sollen.

Mit genügender praktischer Annäherung kann man annehmen, dass beim Anschlusse eines Motors an einen mit Streuung behafteten Transformator die primären und sekundären Spannungen werden

$$E_1 = E_{G1} - e_1 - v_1 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 15)$$

$$E_2 = E_{G2} - e_2 - v_2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 16)$$

Für den vorhin betrachteten Transformator wäre also beim Anschlusse eines Motors

$$E_1 \cong 2000 - 205 - 20 = 1775 \text{ Volt etwa,}$$

$$\text{somit } E_{G2} \cong \frac{E_{G1}}{20} = \frac{1775}{20} = 88\cdot75 \text{ Volt etwa}$$

$$\text{und } E_2 \cong 88\cdot75 - 5 - 1 \cong 82\cdot8 \text{ Volt etwa.}$$

Dieser Transformator wäre also zum gleichzeitigen Betriebe von Motoren und Glühlampen nicht verwendbar, da er im letzteren Falle eine für alle Belastungen des Motors nahezu konstante Spannungserniedrigung von etwa 13 Volt erfährt.

Die Zahlen dieses Beispiels sind durchaus nicht übertrieben; das Beispiel selbst giebt ein gutes Bild über die Grössenordnung der Spannungsverminderung. Vergleiche der aus den Dimensionen berechneten mit der thatsächlich beobachteten Spannungsverminderung ergaben die Richtigkeit der vorstehenden Überlegungen.

3. Anwendung des Näherungsverfahrens auf Transformatoren mit geschlossenem magnetischen Kreise.

Um die Anwendbarkeit des in § 1 dieses Kapitels erläuterten Näherungsverfahrens und die Genauigkeit der mit demselben erzielten Resultate prüfen zu können, vergleichen wir für einzelne Transformatoren die unter Anwendung desselben erhaltenen Werte mit den von Prof. J. A. Fleming¹⁾ beobachteten Werten. Es sind absichtlich nur diese Transformormessungen berücksichtigt, weil dieselben umfangreich, genau und neuen Datums sind und weil die bei ihnen zur Verwendung gelangten Messmethoden einwurfsfrei und von praktischer Bedeutung sind. Leider erstrecken sich Fleming's Untersuchungen nur auf Transformatoren englischen und amerikanischen Ursprunges; doch mag mit Sicherheit angenommen werden, dass der Stand der Transformatorenfabrikation und die Güte der Transformatoren auf dem Kontinente fast genau dieselben sind wie in England oder in Amerika. Es ist dies eine notwendige Folge des eifrigen Wettbewerbes, der bequemen Verkehrsmittel und der reichen Litteratur.

Der erste Transformator, an welchem wir die Brauchbarkeit des Verfahrens versuchen wollen, ist ein 5 pferd. Transformator von Ferranti²⁾ (Modell 1885).

Dieser Transformator entstammt der ältesten Periode des Transformatorenbaues; derselbe weist zwar einen kleinen Spannungsverlust, aber den verhältnismässig hohen Magnetisierungseffekt von 538 Watt auf. Er wurde bei 81.6 Perioden pro

¹⁾ J. A. Fleming, Journ. Inst. El. Eng. 21, p. 594 bis 686. Diskussion p. 694 bis 708. El., London 30, p. 97 ff. Lum. él. 47, p. 239 ff.

²⁾ Ebenda, p. 628, 629 und 652. Tabelle IX und X.

Minute mit einer konstanten Primärspannung von $E_{G,1} = 2400$ Volt betrieben und ergab dann bei Leerlauf $E_{G,2} = 100.9$ Volt.

Seine Widerstände waren

$$R_1 = 12.5 \quad \text{Ohm (gemessen bei } 100^0 \text{ C.) und}$$

$$R_2 = 0.0252 \quad \text{» (» » » } 100^0 \text{ C.).}$$

Nach diesen Angaben scheint es, als ob infolge des hohen Kernverlustes der Transformator sehr heiss geworden sei. Von der Ermittlung des Spannungsabfalls durch Streuung muss schon deshalb Abstand genommen werden, weil die Dimensionen der verschiedenen Transformatoren nicht gegeben sind.

Bei dem vorliegenden Transformator wird der Spannungsverlust in den Widerständen bei einer Maximalbelastung von rund 4000 Watt betragen:

$$\text{im prim. Stromkreise etwa } \frac{4000}{2400} \cdot 12.5 = 20.8 \text{ Volt} = 0.87 \%$$

$$\text{» sek. » » } \frac{4000}{100} \cdot 0.0252 = 1.0 \text{ » } = 1.0 \text{ »}$$

und die gesamte im sekundären Stromkreise zur Verfügung stehende Klemmenspannung wird sich zwischen 101 Volt (etwa) bei Leerlauf und $101 - 1.9 \cong 99$ Volt (etwa) bei voller Belastung bewegen.

Wir werden also nicht viel fehlgehen können, wenn wir für irgend eine gegebene Belastung als Mittelwert der Sekundärspannung 100 Volt annehmen; dann ergeben sich alle übrigen Werte des Transformators aus folgenden Überlegungen.

Gegeben sei eine sekundäre Nutzleistung $W_2 = 4000$ Watt, entsprechend 100 Volt und 40 Ampère. Dann ist der Effektverlust in der sekundären Bewickelung $40^2 \cdot 0.0252 \cong 40$ Watt etwa. Da der Magnetisierungseffekt 538 Watt beträgt, so sind primär aufzuwenden

für sekundäre Nutzleistung	W_2	$=$	4000 Watt
» sekundären Kupferverlust	$J_2^2 r_2$	$=$	40 »
» Magnetisierung		$=$	538 »
» den unbekannten primären Kupfer-			
verlust	$J_1^2 r_1$	$=$	— »

zusammen also mehr als 4578 Watt.

Diese Leistung ergibt für den Wert des Primärstromes in erster Annäherung $J_1 = \frac{4578}{2400} = 1.91$ Ampère.

Dieser Stromstärke würde ein Effektverlust von $1.91^2 \times 12.5 \cong 46$ Watt in der primären Bewickelung entsprechen

der gesamte primär aufzuwendende Effekt erhöht sich also von 4578 auf 4624 Watt, welchen bei 2400 Volt, als zweite Annäherung an den Wert des Primärstromes, $\frac{4624}{2400} = 1.93$ Ampère entsprechen. Man erkennt, dass die Annäherung nicht weiter getrieben zu werden braucht und dass bei Vollbelastung oder überhaupt bei jeder Belastung zur Ermittlung des unbekannten Primärstromes und primären Spannungsverlustes der letztere gleich $\frac{46}{40}$ des sekundären genommen werden kann.

So ist z. B. bei einer induktionsfreien Belastung von 2800 Watt

der sekund. Strom	=	28	Ampère
die » Spannung angenommen	=	100	Volt
der » Spannungsverlust = $28 \cdot 0.0252$	=	0.7	Volt
» » Kupferverlust	=	19.8	Watt
» primäre »	= $\frac{46}{40} \cdot 19.8$	22.8	»
» Verlust im Eisen	=	538	»
der Gesamtverlust also		580.6	Watt,

entsprechend einer primären Leistung von

$$2800 + 580.6 = 3381 \quad \text{«}$$

und einem prim. Strome von $\frac{3381}{2400} = 1.41$ Ampère

Hieraus berechnet sich der primäre Spannungsverlust = $1.41 \cdot 12.5 = 17.6$ Volt

und die demselben entsprechende Verminderung der Spannung im Sekundär-

$$\text{kreise} = \frac{17.6}{24} = 0.73 \text{ Volt,}$$

so dass der gesamte sekundäre Spannungs-

$$\text{verlust sich zu } 0.7 + 0.73 = 1.43 \text{ Volt}$$

berechnet. Eine Zusammenstellung der berechneten und beobachteten Werte für diese Leistung ergibt:

	Berechnet	Beobachtet
Sekundärer Strom	28.0 Ampère (angenommen)	28.0 Amp.
Primärer Strom	1.41 »	1.43 Ampère
Primäre Leistung	3381 Watt	3344 Watt
Gesamter Spannungsverlust sekundär	1.43 Volt	2.0 Volt
Sekundäre Spannung . . .	$100.9 - 1.43 = 99.5 \text{ V.}$	98.9 Volt

Daraus ergibt sich der berechnete Wirkungsgrad

$$\eta_{\text{ber.}} = \frac{28 \cdot (101.9 - 1.43)}{3381} = \frac{28 \cdot 99.5}{3381} = 82.5 \%,$$

während der beobachtete Wirkungsgrad war

$$\eta_{\text{beob.}} = \frac{28 \cdot (101.9 - 2)}{3344} = \frac{28 \cdot 98.9}{3344} = 83.0 \%.$$

Hätte man, was sich bei dem Näherungsverfahren recht wohl rechtfertigen lässt und was auch der rechnerischen Ermittlung der primären Gesamtleistung zu grunde lag, den Wirkungsgrad aus der angenommenen Leistung $28 \text{ Ampère} \times 100 \text{ Volt}$ berechnet, so hätte sich derselbe gleich 82.9% ergeben. Man erkennt jedenfalls, dass sämtliche Abweichungen innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler liegen und dass nur der gerechnete Spannungsverlust deshalb etwas stärker von dem beobachteten abweicht, weil der letztere noch etwa 0.6 Volt an Spannungsabfall durch Streuung aufweist. Deutlicher noch ergeben sich diese Thatsachen aus Tabelle I.

Versucht man die in dieser Tabelle niedergelegten Werte graphisch darzustellen, so empfiehlt es sich, zunächst eine Kurve der gesamten Verluste zu entwerfen und dann in dasselbe Koordinatensystem eine Kurve der im Kupfer des Transformators auftretenden Verluste einzutragen. Dies ist in Fig. 74 geschehen; in dieser Figur deuten die Kurven 1 des

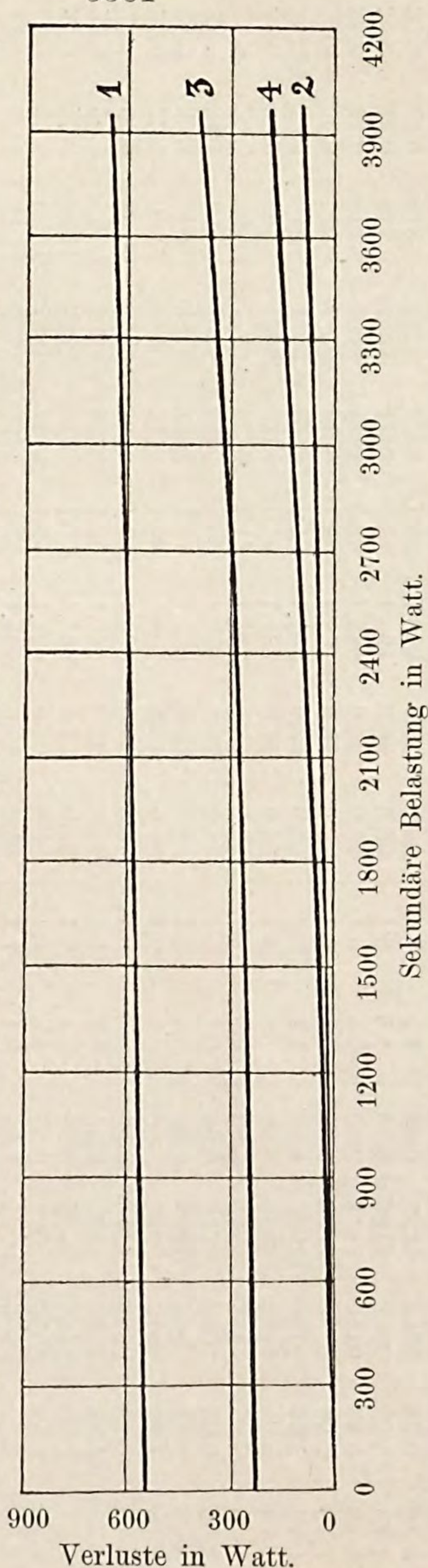


Fig. 74. Verluste in einem 5 pferd. Ferranti-Transformator.

Tabelle I zur Vergleichung der aus Berechnung und Beobachtungen erhaltenen charakteristischen Grössen eines 5 pferd. Transform.
von Ferranti. (Modell 1885).

Beob., bezw. geg. bei 100 Volt J_z	$J_z^2 R_z$	$\frac{E_1^2}{R_1^2} \cdot \frac{R_2^2}{J_1^2}$	Gesamt- verlust		Primäre Leistung		Prim. Strom		Sekundärer Spannungsverlust			Sek. Span- nung Beob.	Sek. Leistung		Wirkungsgrad	
			Ger.	Beob.	Ger.	Beob.	Ger.	Beob.	$J_z R_z$	$\frac{1}{2} J_1 R_1$	Ger.	Beob.	Ger.	Beob.	Ger.	Beob.
Amp.	Watt	Watt	Watt	Watt	Amp.	Amp.	Volt	Volt	Volt	Volt	Volt	Volt	Watt	Watt	%	%
0	0	0	—	538	0.32 ¹⁾	0.329	0	—	—	—	100.9	—	—	—	—	—
2.10	0.1	0.1	748	538.2	0.32	0.403	0	0.17	0.2	0	100.9	210	212	28.0	28.0	28.0
3.99	0.4	0.5	838	538.9	0.35	0.474	0.1	0.18	0.3	0.8	100.1	399	400	47.7	47.7	47.7
6.33	1.1	1.3	1173	540.4	0.49	0.554	0.16	0.25	0.4	0.9	100.0	633	633	54.0	52.6	52.6
9.80	2.4	2.1	1523	542.5	0.63	0.686	0.23	0.33	0.6	1.0	99.9	980	979	64.4	65.3	65.3
12.65	4.1	4.7	1812	546.8	0.76	0.795	0.32	0.41	0.7	0.9	100.0	1265	1265	69.8	70.7	70.7
14.70	5.5	6.3	2020	549.8	0.84	0.888	0.37	0.44	0.8	1.1	99.8	1470	1467	72.7	73.9	73.9
17.44	7.7	8.9	2299	554.6	0.96	1.000	0.44	0.50	0.9	1.2	99.7	1744	1739	76.0	76.3	76.3
21.26	11.4	13.1	2689	562.5	1.11	1.155	0.54	0.58	1.1	1.2	99.7	2126	2120	79.5	79.7	79.7
23.07	13.5	15.5	2874	567.0	1.20	1.236	0.58	0.62	1.2	1.3	99.6	2307	2298	80.3	80.3	80.3
25.38	16.3	18.8	3111	573.1	1.30	1.323	0.64	0.68	1.3	1.6	99.3	2538	2520	81.6	82.0	82.0
26.46	17.7	20.4	3222	576.1	1.34	1.368	0.67	0.70	1.4	1.8	99.1	2646	2622	82.2	81.3	81.3
28.00	19.8	22.8	3381	580.6	1.41	1.430	0.70	0.73	1.4	2.0	98.9	2800	2769	82.5	83.0	83.0
29.53	22.0	25.3	3538	585.3	1.47	1.493	0.74	0.76	1.5	1.9	99.0	2953	2924	83.4	85.0	85.0
30.13	22.9	26.3	3600	587.2	1.50	1.517	0.76	0.78	1.5	2.0	99.0	3013	2983	83.7	82.0	82.0
31.11	23.5	27.0	3700	588.5	1.54	1.559	0.78	0.80	1.6	2.0	98.9	3111	3080	84.0	83.7	83.7
32.06	26.0	29.9	3800	593.9	1.58	1.601	0.81	0.82	1.6	2.0	98.9	3206	3180	84.1	84.2	84.2
33.41	28.2	32.4	3940	598.6	1.64	1.659	0.84	0.85	1.7	1.9	99.0	3341	3308	84.8	83.5	83.5
34.35	29.7	34.1	4037	601.8	1.68	1.695	0.86	0.88	1.7	1.9	99.0	3435	3401	85.0	83.5	83.5
35.50	31.8	35.6	4155	605.4	1.73	1.743	0.89	0.90	1.8	2.0	98.9	3550	3511	85.5	84.0	84.0
36.00	32.6	37.5	4208	608.1	1.76	1.763	0.91	0.92	1.8	2.1	98.8	3600	3557	85.6	84.5	84.5
36.61	33.9	39.0	4272	610.9	1.78	1.796	0.92	0.93	1.8	2.1	98.8	3661	3616	85.7	84.6	84.6
37.09	34.8	40.0	4322	612.8	1.80	1.821	0.93	0.94	1.9	2.2	98.7	3709	3662	85.7	83.2	83.2
37.58	35.6	41.0	4373	614.6	1.82	1.839	0.95	0.95	1.9	2.3	98.6	3758	3710	85.9	83.2	83.2
38.11	36.6	42.0	4428	616.6	1.84	1.861	0.96	0.96	1.9	2.4	98.5	3811	3760	85.9	84.4	84.4
38.57	37.5	43.2	4476	618.7	1.86	1.875	0.97	0.97	1.9	2.4	98.5	3857	3799	86.0	84.4	84.4
39.19	38.7	44.5	4540	621.2	1.89	1.900	0.98	0.98	2.0	2.4	98.5	3919	3870	86.0	84.4	84.4

$$1) \frac{538}{2400} \cdot \frac{1}{0.7} = 0.32 \text{ Ampère.}$$

gesamten und 2 des im Kupfer auftretenden Verlustes durch ihren parallelen Verlauf die Konstanz der Eisenverluste an.

Es ist bereits betont worden, dass bei dieser ältesten Type Ferranti'scher Transformatoren der Eisenverlust den weit-aus grössten Teil des gesamten Verlustes ausmacht und dass infolgedessen bei Leerlauf oder schwacher Belastung die Kurve der Gesamtverluste bei einem verhältnismässig hohen Werte beginnt, um bis zur vollen Belastung nur wenig anzusteigen. Infolge dieses Umstandes sind die Werte des Wirkungsgrades

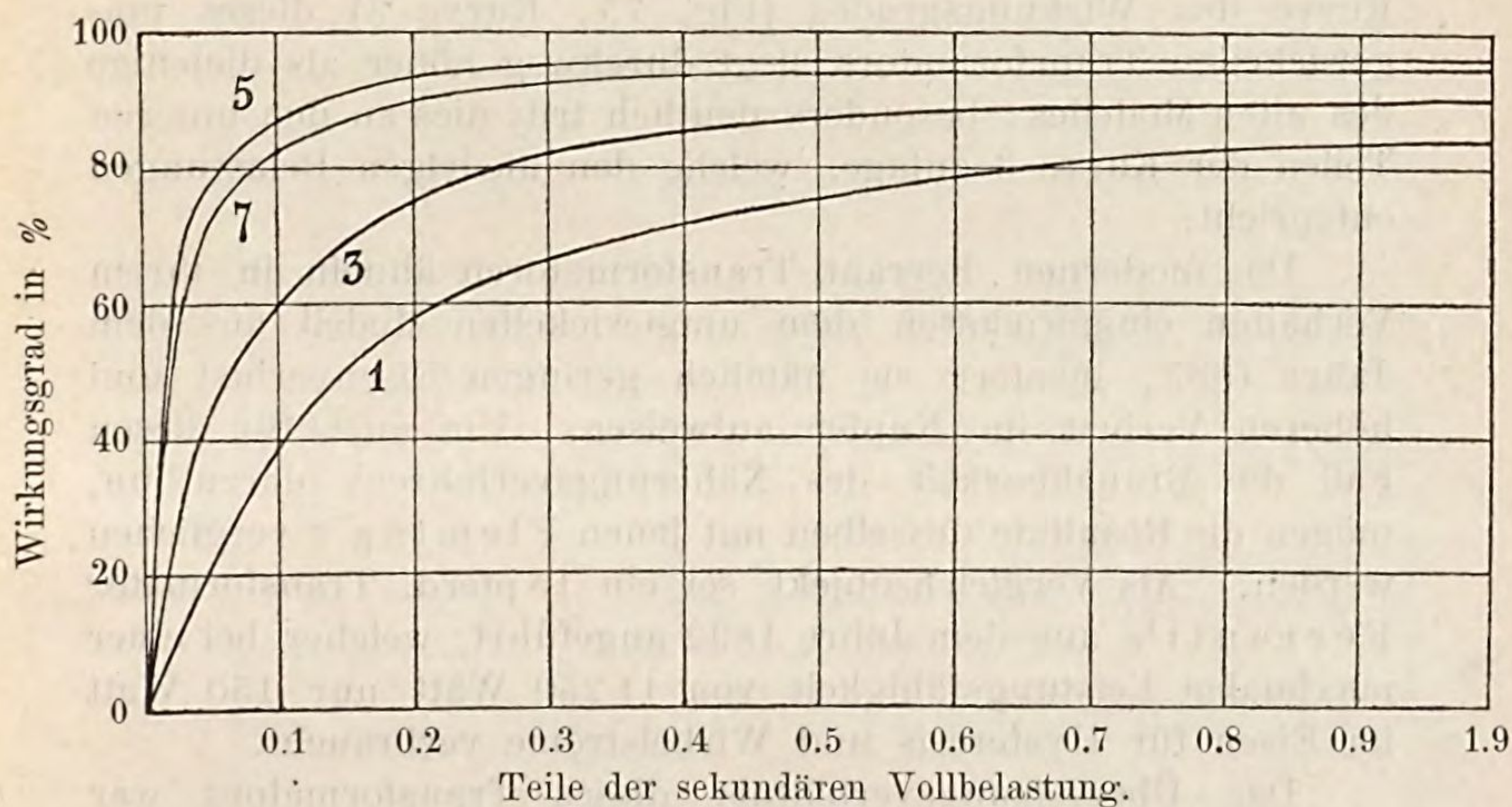


Fig. 75. Wirkungsgrad von Ferranti-Transformatoren.

(Fig. 75, Kurve 1) im allgemeinen nicht sehr hoch und für schwache Belastungen sogar auffallend niedrig für heutige Begriffe.

Diesem Übelstande kann dadurch abgeholfen werden, dass man das gegebene Eisengestell des 1885er Modelles derart neu bewickelt, dass die Eisenverluste erheblich verringert erscheinen. Es sind dazu bei gegebenem Eisengestelle mehr Windungen erforderlich, und da mit dem Gestelle auch der Wickelraum gegeben ist, wird man Verringerung der Eisenverluste nur unter entsprechender Erhöhung der Verluste im Kupfer erkaufen können. Fleming¹⁾ hat den erwähnten Transformator in diesem Sinne mit einer neuen Bewickelung versehen lassen und erhielt dabei die in Fig. 74 durch Kurve 3 und 4 dargestellten Verluste. Man erkennt, dass die Kurve 3 der Gesamtverluste des umgewickelten Transformators bei erheblich

¹⁾ a. a. O. p. 630, 631, 652. Tabelle XI und XII.

niedrigeren Werten beginnt; dies entspricht der Verringerung der Eisenverluste von 538 auf 235 Watt. Man erkennt weiterhin, dass die Kurve 3 der Gesamtverluste mit wachsender Belastung stärker ansteigt, als die Kurve 1 der Gesamtverluste des alten Modelles; dies rührt davon her, dass die Kupferverluste (Kurve 4) der neuen Bewickelung grösser sind, als jene der alten (Kurve 2). Und da schliesslich auch hier die Kurven 3 und 4 fast vollkommen parallel verlaufen, müssen auch hier die Eisenverluste von konstanter Grösse sein. Die Kurve des Wirkungsgrades (Fig. 75, Kurve 3) dieses umgewickelten Transformators liegt durchweg höher als diejenige des alten Modelles; besonders deutlich tritt dies an den unteren Teilen der Kurve 3 zutage, welche den niedrigen Belastungen entspricht.

Die modernen Ferranti-Transformatoren ähneln in ihrem Verhalten einigermaßen dem umgewickelten Modell aus dem Jahre 1885, insofern sie nämlich geringen Eisenverlust und höheren Verlust im Kupfer aufweisen. Um auch für diesen Fall die Brauchbarkeit des Näherungsverfahrens darzuthun, mögen die Resultate desselben mit jenen Fleming's verglichen werden. Als Vergleichsobjekt sei ein 15 pferd. Transformator Ferranti's aus dem Jahre 1892 angeführt, welcher bei einer maximalen Leistungsfähigkeit von 11 250 Watt nur 150 Watt im Eisen für Hysteresis und Wirbelströme verbraucht.

Das Übersetzungsverhältnis dieses Transformators war gleichfalls 1 : 24; seine primäre Klemmenspannung betrug 2400 Volt und seine Widerstände waren

$$r_1 = 6.45 \text{ Ohm und } r_2 = 0.0134 \text{ Ohm.}$$

Um zu einer ungefähren Ermittlung der primären Kupferverluste $J_1^2 R_1$ für den noch unbekannten Primärstrom J_1 zu gelangen, bedenken wir, dass für eine sekundäre Belastung $W_2 = 11\,000$ Watt, entsprechend (wie wir annehmen wollen) 100 Volt $\times$ 110 Amp., der sekundäre Kupferverlust $J_2^2 R_2 = 162$ Watt wird. Der primäre Effekt muss also jedenfalls um $J_1^2 R_1$ grösser sein als $(11\,000 + 150 + 162) = 11\,312$ Watt. Diesem Effekte aber würde ein Strom J_1 entsprechen, welcher etwas grösser ist als $J'_1 = 11\,312 : 2400 = 4.7$ Ampère. Und die primären Kupferverluste werden sich also genügend ermitteln lassen aus dem Verhältnis $\frac{J_1'^2 R_1}{J_2^2 R_2} = \frac{4.7^2 \cdot 6.45}{162} = \frac{142}{162}$, indem

man setzt $J_1^2 R_1 = \frac{142}{162} \cdot J_2^2 R_2$. Hieraus ergibt sich die folgende

Tabelle zur Vergleichung der berechneten und beobachteten charakteristischen Werte eines 15 pferd. Transformators von Ferranti.¹⁾ (Modell 1892.)

Beob., bezw. geg. bei 100 V. J ₂	J ₂ ² R ₂	$\frac{W_1}{W_2} = \frac{J_1^2 R_1}{J_2^2 R_2}$	Gesamt- verlust	Primäre Leistung W ₁		Primärer Strom J ₁		Sekundärer Spannungsverlust				Sek. S an- nung		Leistung sek. W ₂		Wirkungsgrad	
				Ger.	Beob.	Ger.	Beob.	J ₂ R ₂	$\frac{1}{2} J_1 R_1$	Ger.	Beob.	Volt	Beob.	Ger.	Beob.	Ger.	Beob.
Amp.	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Amp.	Amp.	Volt	Volt	Volt	Volt	Volt	Volt	Watt	Watt	%	%
0	0	0	150	—	150	0·090	0·076	0	0·02	0	0	100·4	0	0	0	0	0
0·80	0	0·0	150	230	222	0·092	0·100	0·01	0·02	0	0·1	100·3	80	80	34·8	36·0	36·0
2·68	0·1	0·1	150·2	418	419	0·175	0·170	0·04	0·05	0·1	0·1	100·3	268	269	64·2	64·2	64·2
4·83	0·3	0·3	150·6	634	637	0·265	0·270	0·06	0·07	0·1	0·2	100·2	483	484	75·9	75·9	75·9
8·06	0·9	0·8	151·7	958	951	0·40	0·400	0·11	0·11	0·2	0·3	100·1	806	807	84·0	84·0	84·0
10·35	1·4	1·2	152·6	1188	1189	0·50	0·503	0·14	0·13	0·3	0·4	100·0	1035	1035	87·0	87·0	87·0
12·33	2·0	1·8	153·8	1387	1391	0·58	0·590	0·17	0·16	0·3	0·4	100·0	1233	1233	88·7	88·7	88·7
14·23	2·7	2·4	154·1	1577	1580	0·66	0·670	0·19	0·18	0·4	0·5	99·9	1423	1422	90·0	90·0	90·0
16·19	3·5	3·1	156·6	1776	1762	0·74	0·745	0·21	0·20	0·4	0·4	100·0	1619	1619	91·8	91·8	91·8
23·50	7·4	6·5	163·9	2514	2506	1·04	1·050	0·32	0·28	0·6	0·6	99·8	2350	2345	93·3	93·5	93·5
25·22	8·5	7·5	166·0	2688	2648	1·11	1·120	0·34	0·30	0·6	0·7	99·7	2522	2514	93·6	95·0	95·0
29·12	11·4	10·0	171·4	3083	3064	1·27	1·265	0·39	0·34	0·7	0·7	99·7	2912	2903	94·5	94·9	94·9
32·98	14·5	12·7	177·2	3475	3461	1·44	1·368	0·44	0·39	0·8	0·8	99·6	3298	3285	94·9	94·5	94·5
39·60	21·0	18·4	188·4	4148	4120	1·72	1·695	0·53	0·46	1·0	1·0	99·4	3960	3936	95·4	94·5	94·5
44·18	26·2	23·0	199·2	4617	4564	1·92	1·867	0·59	0·51	1·1	1·1	99·3	4418	4387	95·5	96·0	96·0
47·32	30·0	26·3	206·3	4938	4878	2·06	1·980	0·63	0·55	1·2	1·3	99·1	4732	4690	95·9	96·1	96·1
49·96	33·4	29·4	212·8	5209	5265	2·17	2·135	0·67	0·59	1·3	1·6 ²⁾	98·8	4996	4936	96·1	93·7	93·7

¹⁾ Aus Journ. Instit. El. Eng. 21; pag. 634 u. 635, 1892. Entspricht Tabelle XV u. XVI von Fleming.

²⁾ Von hier an macht sich der Einfluss der Streuung bemerkbar.

(Fortsetzung.)

Tabelle zur Vergleichung der berechneten und beobachteten charakteristischen Werte eines 15 pferd. Transformators
von Ferranti. (Modell 1892.)

Beob., bezw. geg. bei 100 V. J	$J_2^2 R_2$	$\frac{R_2^2}{R_1^2} \cdot \frac{J_2^2}{J_1^2} = \frac{142}{162}$	Gesamt- verlust	Primäre Leistung W_1		Primärer Strom J_1		Sekundärer Spannungsverlust				Sek. Span- nung Beob.	Leistung sek. W_2		Wirkungsgrad	
				Ger.	Beob.	Ger.	Beob.	$J_2 R_2$	$\frac{1}{2} J_1 R_1$	Ger.	Beob.		Ger.	Beob.	Ger.	Beob.
57.68	44.6	39.1	233.7	6002	5947	2.50	2.466	0.78	0.67	1.5	1.6	98.8	5768	5700	96.2	96.0
62.36	52.0	45.6	247.6	6484	6378	2.70	2.653	0.83	0.72	1.5	1.6	98.8	6236	6160	96.2	96.6
65.24	57.1	50.0	257.1	6781	6680	2.80	2.771	0.87	0.75	1.6	1.7	98.7	6524	6430	96.2	96.2
69.62	65.0	57.0	272.0	7234	7085	3.03	2.960	0.93	0.81	1.7	1.9	98.5	6962	6858	96.2	96.9
75.16	75.5	66.4	291.9	7808	7618	3.25	3.187	1.01	0.87	1.9	2.2	98.2	7516	7351	96.2	96.9
78.80	83.2	73.0	306.2	8186	8040	3.41	3.341	1.06	0.91	2.0	2.4	98.0	7880	7722	96.2	96.1
83.42	93.0	81.5	324.5	8667	8501	3.61	3.521	1.11	0.97	2.1	2.4	98.0	8342	8175	96.2	96.2
87.90	103.5	90.8	344.3	9134	8932	3.80	3.715	1.18	1.02	2.2	2.4	98.0	8790	8614	96.2	96.5
93.15	114.0	100.0	364.0	9679	9495	4.03	3.931	1.25	1.08	2.3	2.6	97.6	9315	9092	96.2	95.8
97.29	126.0	110.5	386.5	10116	9900	4.21	4.091	1.31	1.13	2.4	2.7	97.6	9729	9495	96.2	96.0
102.54	138.1	121.0	409.1	10663	10415	4.44	4.321	1.37	1.19	2.5	2.9	97.5	10254	9998	96.2	95.9
105.48	152.0	133.0	435.0	10983	10700	4.57	4.451	1.41	1.23	2.6	3.1	97.4	10548	10274	96.2	96.0
109.50	155.5	136.0	441.5	11392	11120	4.75	4.651	1.47	1.28	2.7	3.3	97.2	10950	10621	96.2	95.5
113.04	162.0	142.0	454.0	11758	11496	4.90	4.761	1.51	1.32	2.8	3.3	97.0	11304	10965	96.2	95.2
114.63	171.0	150.0	471.0	11934	11690	4.96	4.831	1.54	1.34	2.9	3.4	97.0	11463	11120	96.2	95.4

1) Aus Fleming's Beobachtungen interpoliert.

Man erkennt zunächst, dass schon bei Belastungen über 40 Ampère sekundär die Werte der berechneten primären Leistungen grösser werden als jene der beobachteten; dies rührt daher, dass bei dieser Belastung schon die sekundäre Spannung merkbar kleiner ist als 100 Volt und dass somit auch die nutzbare Leistung kleiner sein muss als $100 J_2$. Die letzten zwei Spalten der Tabelle zeigen jedoch, dass der Wirkungsgrad sich trotz dieser Ungenauigkeit mit aller genügenden Genauigkeit berechnen lässt und dass er nur bei der höchsten Belastung (der vernachlässigten Streuung wegen) sich um etwa $\frac{1}{2}\%$ zu hoch ergibt. Es wäre vielleicht richtiger gewesen, als Mittelwert der sekundären Spannung 99 Volt zu nehmen; die sekundären Leistungen wären dann etwas kleiner geworden, nämlich gleich $99 J_2$. Doch ist dies absichtlich unterblieben, um zu zeigen, dass man die bequemere Rechnung mit dem Faktor 100 trotz der etwas grösseren Ungenauigkeit durchführen kann, weil auch dann noch die Abweichungen zwischen berechneten und beobachteten Werten innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler liegen.

Entwirft man für diesen Transformator ein Diagramm (Fig. 76) der Verluste, so erkennt man, dass die Kurve des Wirkungsgrades (Fig. 75, Kurve 5) anfangs ziemlich steil ansteigen muss, weil eben die gesamten Verluste bei schwachen Belastungen niedrig sind. Da aber die Kurve der gesamten Verluste (Fig. 76, Kurve 5) wegen des hohen Einflusses der Kupferverluste (Fig. 76, Kurve 6) ziemlich stark ansteigt, muss die Kurve des Wirkungsgrades für höhere Belastungen ziemlich horizontal verlaufen.

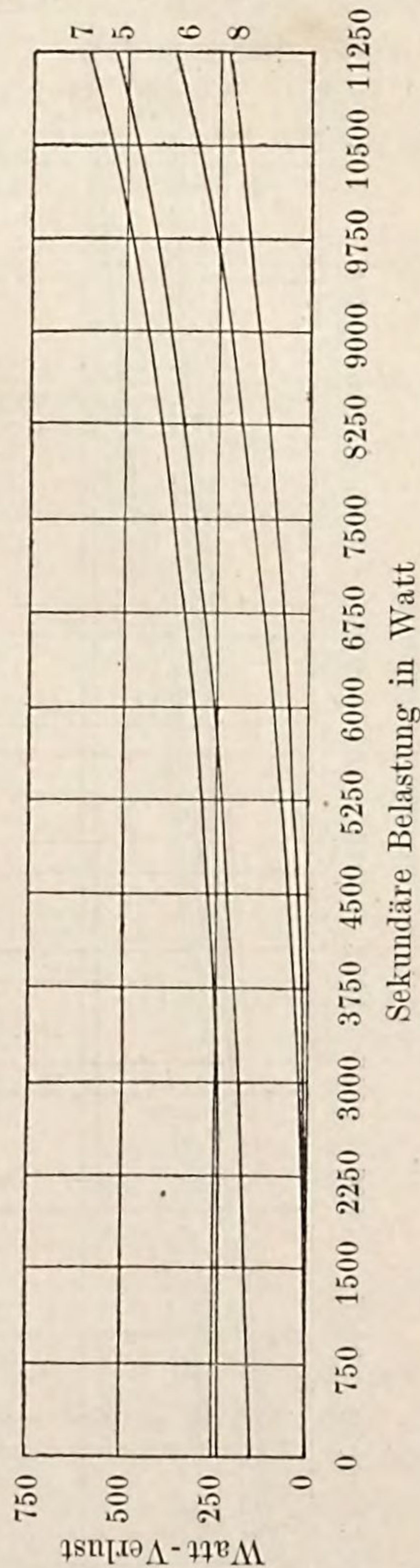


Fig. 76. 15 pferd. Ferrantitransformator.

Im allgemeinen lässt sich sagen, dass zwischen diesem Transformator und jenem aus dem Jahre 1885 ein prinzipieller Unterschied besteht. Der letztere arbeitet ungünstig für die

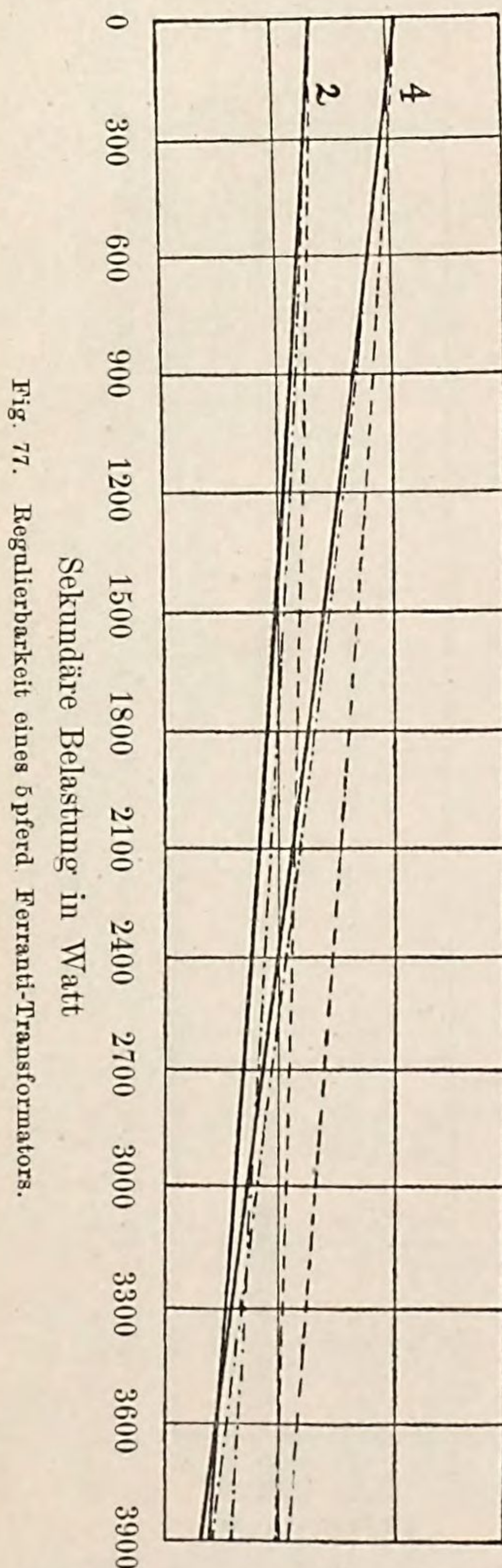


Fig. 77. Regulierbarkeit eines 5 pferd. Ferranti-Transformators.

Zentrale, weil er hohe Eisenverluste aufweist, hält aber die Spannung an den Lampen des Konsumenten ziemlich auf konstanter Höhe; der erstere arbeitet wegen der geringen Eisenverluste günstig für die Zentrale, reguliert aber die Spannung an den Lampen des Konsumenten in kaum genügender Weise. Dies wird klar, wenn man bedenkt, dass ausser dem Spannungsabfall von 3·4 Volt im Transformator noch in den Leitungen des Konsumenten etwa 1·6—2 Volt bei maximaler Belastung verloren gehen, dass die in Betrieb befindlichen Lampen desselben also je nach ihrer Anzahl irgend eine Spannung zwischen 100 Volt und 95 Volt aufweisen werden. Diese Grenzen sind entschieden zu weit, und ein guter Lichtbetrieb ist mit einem Transformator von solcher geringen Selbstregulierung der Spannung nur dann möglich, wenn entweder die Löscharkeit der Anlage gering ist oder eine anderweitige Nachregulierung der Spannung seitens des Konsumenten oder der Zentrale erfolgt. Um diesem Übelstande einigermaßen zu steuern, wurde auch der 15 pferd. Transformator umgewickelt; doch geschah diesmal die Neubewickelung in solcher

Weise, dass der Kupferverlust verringert und damit bei gegebenem Gestell und Wickelraum der Eisenverlust erhöht wurde.

Die auf diesen umgewickelten 15 pferd. Transformator bezüglichlichen Verluste sind in den Kurven 7 und 8 der Fig. 76 angedeutet. Die Gesamtverluste liegen höher, die Kupferverluste niedriger als zuvor. Es ist also der Wirkungsgrad (Fig. 75, Kurve 7) zwar durchweg etwas niedriger; aber er nähert sich in den höheren Werten etwas stärker der früheren Kurve, weil die Regulierung des Transformators eine bessere ist.

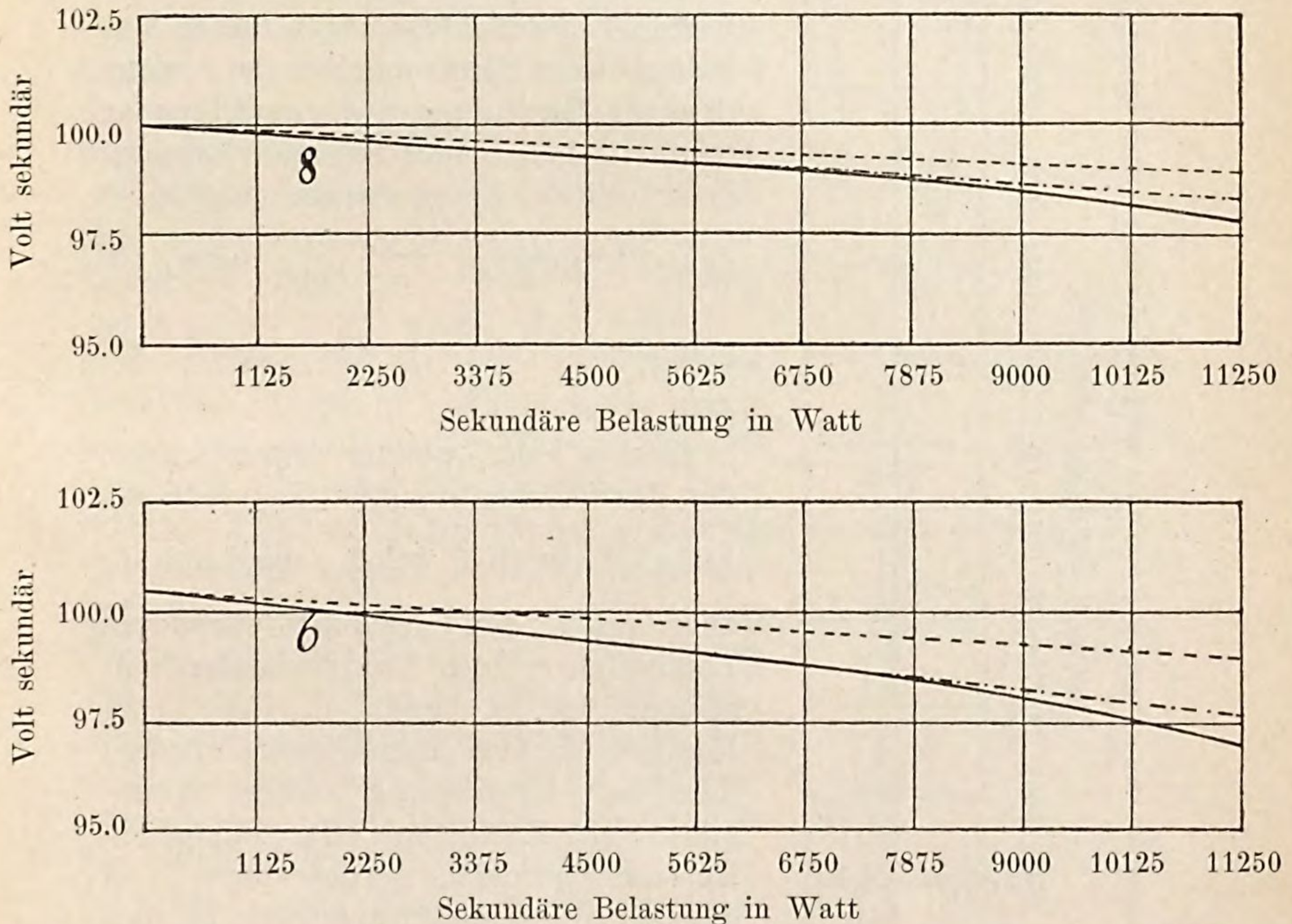



Fig. 78 u. 79. Spannungsabfall eines 15 pferd. Ferranti-Transformators. (Vor und nach der Umwicklung.)

Die Figuren 77, 78 und 79 beziehen sich auf die Regulierbarkeit der zwei Bewickelungsarten des 5 pferd. und des 15 pferd. Transformators. Dieselben zeigen die von der primären (---) und der sekundären (- - -) Wicklung herrührenden Spannungsverluste und den gesamten (—) beobachteten Spannungsabfall. Der Umstand, dass die Streuung sich nur in geringem Masse bemerkbar macht, bildet eine der Grundbedingungen für die Zulässigkeit des Näherungsverfahrens.

Eine zweite solche Grundbedingung ist die, dass für alle Belastungen die primäre und sekundäre Stromstärke einander

proportional sind. Wenn man also im vorliegenden Falle für jeden der Transformatoren zwei Kurven zeichnet, deren Abscissen die sekundären Belastungen, deren Ordinaten die Werte J_1 und

Fig. 80. 5 pferd. Transformator. Die punktierte Linie entspricht dem Strome J_1 des umgewickelten Transformators.

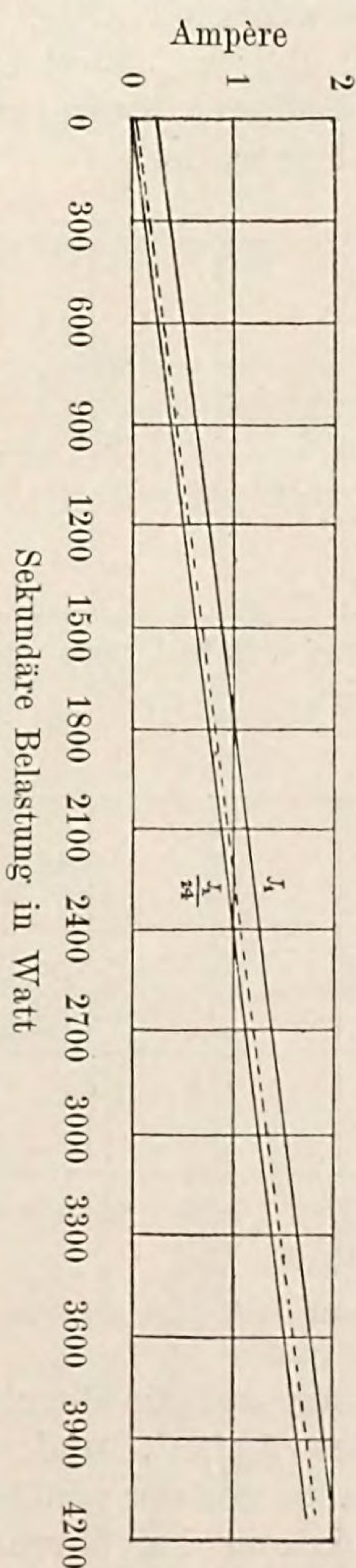

$\frac{J_2}{24}$ sind, so erhält man zwei fast genau geradlinig verlaufende einander parallele Linien. Die Ableitungen des vorhergehenden Kapitels gestatten uns ohne weiteres den Schluss, dass dieses Verhalten nur dann möglich ist, wenn der zur Erzeugung des resultierenden magnetischen Feldes im Transformator erforderliche Erregerstrom gegenüber den Strömen J_1 und $\frac{J_2}{24}$, (bzw. allgemeiner $\frac{J_1 \cdot n_2}{n_1}$) sehr klein ist. (Fig 80 u. 81).

In dem Falle, wo der Sekundärkreis des Transformators offen ist, wird die Linie $\frac{J_2}{24}$ durch 0 gehen, die Linie J_1 aber wird den gesamten primären Leerlaufstrom des Transformators anzeigen. Es ist bereits in § 1 dieses Kapitels darauf hingewiesen worden, dass zur Ermittlung dieser Stromstärke ein Koeffizient oder Faktor in Betracht gezogen werden muss, da die Leerlaufstromstärke grösser ist und sein muss, als der Quotient aus dem Leerlaufseffekt und der Leerlaufspannung.

Es ist bisher jedoch noch nicht besonders hervorgehoben worden, dass infolge dieses Umstandes das Produkt

aus den im Primärkreise beobachteten Spannungen grösser sein muss, als der thatsächlich aufgewendete Effekt. Nach den erwähnten Überlegungen ist dies für den Leerlaufstrom und Leerlaufseffekt ohne weiteres wahr; ein Augenblick der Überlegung zeigt aber, dass für konstante Primärspannung ein konstanter Erregerstrom erforderlich ist, dass dieser Erreger-

strom stets die eine, der aus dem Effekt berechnete Arbeitsstrom die zweite senkrecht zur ersten stehende Komponente des primären Gesamtstromes sein wird und dass somit das Produkt aus primärem Gesamtstrom und primärer Spannung theoretisch stets grösser sein muss, als der thatsächlich beobachtete primäre Effekt. Da nun aber bei dem Näherungsverfahren für alle Belastungen der primäre Strom einfach als Quotient aus dem primären Effekte und der primären Spannung ermittelt wurde und gute Übereinstimmung mit dem beobachteten primären Strome ergab, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass die Voraussetzungen des Verfahrens richtig waren, dass also, sobald der Sekundärkreis geschlossen ist, das Produkt aus primärem Strome und primärer Spannung wegen der Kleinheit des Erregerstromes praktisch übereinstimmt mit dem thatsächlichen Energieaufwande im primären Kreise. Dies besagt nur, dass für alle Belastungen primärer Strom und primäre Spannung praktisch als gleichphasig angenommen werden können, wenn man, wie bisher, belastete Transformatoren mit geschlossenem magnetischen Kreise behandelt und sich mit der Genauigkeit des Näherungsverfahrens begnügt. Nur bei offenem Sekundärkreise, also bei Leerlauf des Transformators, nahm das Näherungsverfahren das Vorhandensein einer Verschiebung zwischen primärem Strome und primärer Spannung an. Die Grösse dieser Verschiebung war dadurch gegeben, dass das Produkt aus J_1 und E_1 um $\frac{1}{0.7}$ grösser war als W_1 dass

also $\text{Volt} \times \text{Ampère} = \frac{1}{0.7} \text{ Watt}$ angenommen wurde.

Der Zahlenfaktor von W_1 entspricht nach früheren Ableitungen dem Cosinus des Verschiebungswinkels zwischen J_1 und E_1 ; $W_1 = J_1 \cdot E_1 \cdot \cos \varphi_1 = f \cdot J_1 \cdot E_1 = f \cdot W_1'$.

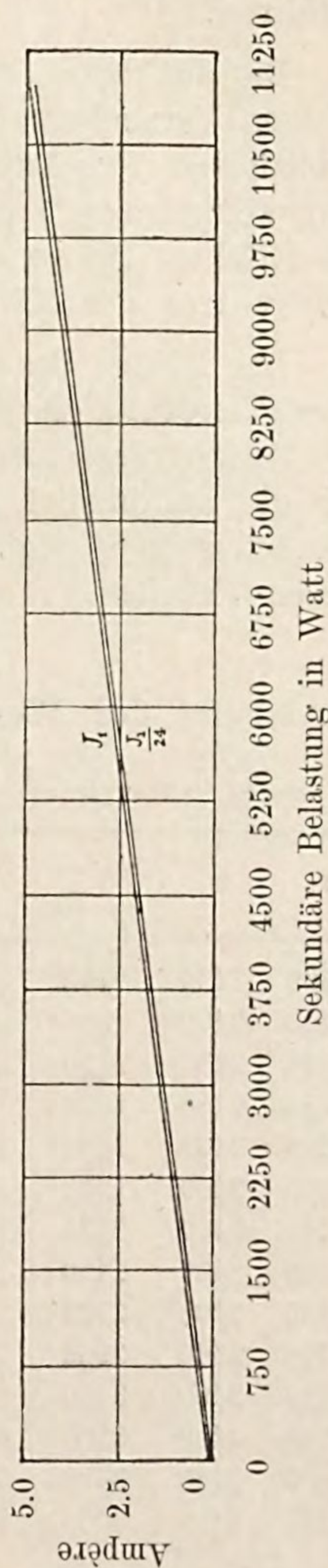


Fig. 81. 15 pferd. Ferranti-Transformator.

Sein Maximalwert ist die Einheit. Wenn praktische Messungen für diesen Faktor einen Wert ergeben sollten, welcher grösser ist als 1·0, so ist dies auf Beobachtungsfehler zurückzuführen.

Die auf Seite 174, 177 und 178 mitgeteilten Tabellen, die übrigen Versuchsergebnisse Fleming's und die neuerdings erst publizierten Ergebnisse der Messungen der Frankfurter Prüfungskommission¹⁾ gestatten uns, das Verhalten dieses Faktors des Effektes (Power-Factor) genauer zu studieren und damit die Grenzen des Näherungsverfahrens zu ermitteln.

Der Faktor des Effektes f ergibt sich aus den mitgeteilten Versuchsergebnissen als Quotient aus W_1 und $E_1 \cdot J_1 = 2400 \cdot J_1$. Der Verlauf desselben in seiner Abhängigkeit von der Belastung für die ausführlich auf Seite 174, 177 und 178 mitgeteilten Versuchsreihen ergibt sich aus folgenden Ergänzungen zu diesen Tabellen.

Änderung des Wertes von f für verschiedene Belastungen

a) bei dem 5 pferd. Transformator von Ferranti. (Modell 1885.)

J_1	E_1	$W_1' = J_1 \cdot E_1$	W_1	$f = \frac{W_1}{W_1'}$	J_1	E_1	$W_1' = J_1 \cdot E_1$	W_1	$f = \frac{W_1}{W_1'}$
0·329	2400	790	538	0·68	1·517	2400	3640	3630	0·99
0·403	2400	966	759	0·79	1·559	2400	3738	3680	0·99
0·474	2400	1136	839	0·74	1·601	2400	3846	3775	0·98
0·554	2400	1329	1205	0·90	1·659	2400	3979	3953	0·99
0·686	2400	1648	1503	0·91	1·695	2400	4063	4066	1·00
0·795	2400	1907	1786	0·94	1·743	2400	4187	4182	1·00
0·888	2400	2130	1989	0·93	1·763	2400	4240	4218	1·00
1·000	2400	2400	2283	0·95	1·796	2400	4304	4275	0·99
1·155	2400	2774	2658	0·96	1·821	2400	4366	4406	1·00
1·236	2400	2966	2880	0·97	1·839	2400	4404	4414	1·00
1·323	2400	3179	3075	0·97	1·861	2400	4461	4453	1·00
1·368	2400	3280	3226	0·99	1·875	2400	4500	4503	1·00
1·430	2400	3433	3344	0·97	1·900	2400	4555	4580	1·00
1·493	2400	3586	3434	0·96	—	2400	—	—	—

¹⁾ H. F. Weber-Zürich. Messungen an Wechselstrom-Transformatoren. Offizieller Bericht über die Internationale Elektrotechnische Ausstellung in Frankfurt a. M. 1891. 2. Band, p. 38 ff., 1894.

b) bei den auf der Frankfurter Ausstellung untersuchten Transformatoren

Mordey-Transformator für 3000 Watt				Mordey-Transformator für 6000 Watt			
Beobachtungsreihe I		Beobachtungsreihe II		Beobachtungsreihe I		Beobachtungsreihe II	
W ₂	f	W ₂	f	W ₂	f	W ₂	f
2878	0.993	2929	0.990	6302	0.993	6261	0.997
2199	0.994	2191	0.994	5329	1.000	5299	1.000
1464	0.982	1475	0.991	4327	1.000	4352	0.998
998	0.985	1009	0.986	3370	1.001	3417	1.000
528	0.980	526	0.984	2437	1.001	2438	0.992
				1485	0.997	1488	0.987
				994	0.980	1008	0.985
				528	0.975	531	0.948

Oerlikon-Transformator für 7500 Watt				Schuckert-Transformator für 10000 Watt			
Beobachtungsreihe I		Beobachtungsreihe II		Beobachtungsreihe I		Beobachtungsreihe II	
W ₂	f	W ₂	f	W ₂	f	W ₂	f
7241	0.997	7329	0.997	18871	0.993	10733	0.992
6307	1.002	6328	0.996	9514	0.993	9142	0.993
5305	0.996	5344	1.000	7807	0.984	7956	0.995
4376	1.001	4402	1.000	6480	0.983	6601	0.998
3429	0.996	3405	1.001	4991	0.989	5124	0.982
2454	0.992	2472	1.003	3768	0.985	3628	0.965
1497	0.999	1505	0.996	2251	0.946	2206	0.935
535	0.984	534	0.980	796	0.806	785	0.784

c) bei dem 15 pferd. Transformator von Ferranti (Modell 1892)

J ₁	E ₁	$\frac{W_1'}{J_1 \cdot E_1}$	W ₁	$f = \frac{W_1}{W_1'}$	J ₁	E ₁	$\frac{W_1'}{J_1 \cdot E_1}$	W ₁	$f = \frac{W_1}{W_1'}$
0.076	2400	188	149	0.82	2.135	2400	5124	5265	1.03
0.100	2400	240	222	0.92	2.466	2400	5918	5947	1.00
0.170	2400	408	419	1.03	2.653	2400	6367	6378	1.00
0.270	2400	647	637	0.98	2.771	2400	6650	6680	1.00
0.400	2400	960	951	0.99	2.960	2400	7104	7085	1.00
0.503	2400	1210	1189	0.99	3.187	2400	7649	7618	1.00
0.590	2400	1416	1391	0.98	3.341	2400	8018	8040	1.00
0.670	2400	1600	1580	0.99	3.521	2400	8450	8501	1.00
0.745	2400	1788	1762	0.99	3.715	2400	8916	8932	1.00
1.050	2400	2520	2506	0.99	3.900	2400	9360	9390	1.00
1.120	2400	2688	2648	0.99	4.089	2400	9813	9980	1.02
1.265	2400	3036	3064	1.01	4.276	2400	10502	10300	0.98
1.368	2400	3283	3461	1.05	4.483	2400	10759	10790	1.00
1.695	2400	4068	4120	1.01	4.548	2400	10915	10978	1.00
1.867	2400	4481	4564	1.02	4.648	2400	11155	11210	1.00
1.980	2400	4752	4878	1.02	4.762	2400	11429	11496	1.00

Diesen Tabellen könnten eine ganze Reihe anderer hinzugefügt werden, welche, sofern der Transformator der eisen-

geschlossenen Type angehört, bestätigen würden, dass, sobald die Belastung etwa ein Fünftel der Maximallast überschreitet¹⁾, der Faktor f praktisch gleich der Einheit wird und dass er auch schon unterhalb dieser Belastung in den meisten Fällen der Einheit genügend nahe kommt, um für Transformatoren mit geschlossenem magnetischen Kreise die Anwendung des Näherungsverfahrens zu gestatten.

Wenn bei einem Transformator mit eisengeschlossenem Kreise der Faktor f bei Leerlauf kleiner als 0·7 bis 0·8 sein und auch langsamer als sonst üblich anwachsen sollte, so ist dies dem Umstande zuzuschreiben, dass der Erregerstrom dieses Transformators verhältnismässig gross ist. Das Näherungsverfahren wird dann bei diesem Transformator weniger genaue Resultate liefern; die Ströme J_1 und J_2 werden einander nicht mehr so angenähert proportional sein als zuvor, und ausser-

dem werden die mit J_1 und $\frac{J_2}{24}$ als Ordinaten, mit W_2 als

Abscissen gezeichneten Kurven besonders in den unteren Teilen stärker von der Geraden und vom Parallelismus abweichen. Ein solcher Transformator wird eben in fast allen Dingen eine Mittelstellung zwischen eisengeschlossenem und offenem magnetischen Kreise einnehmen.

Fleming hat ein solches Verhalten an einem Transformator von G. Kapp beobachtet; die beobachteten Daten sind in der folgenden Tabelle niedergelegt, aber nicht zur Konstruktion von Kurven verwendet worden. Der Transformator ist beachtenswert, weil er trotz seiner geringen Leistung einen auch schon bei geringer Belastung hohen Wirkungsgrad aufweist und weil infolge der übergreifenden Anordnung der Spulen der Spannungsabfall durch Streuung besonders gering ist.

Die letzten zwei Spalten folgender Tabelle lassen erkennen, dass thatsächlich kein merkbarer Spannungsabfall durch Streuung eintritt. Dass der beobachtete Spannungsabfall sogar kleiner erscheint als der berechnete, ist auf Beobachtungsfehler zurückzuführen. Man könnte nun, da bei der Anführung der Fleming'schen Versuchsergebnisse so häufig von Beobachtungsfehlern die Rede war, zu der Ansicht kommen, diese Beobachtungsreihen seien nicht besonders gut. Diese Ansicht ist eine irrige; thatsächlich geben die Fleming'schen Beobachtungsreihen aus-

¹⁾ Herr Prof. H. F. Weber, Zürich, giebt als Grenze 0·4 bis 0·5 der normalen Belastung an. a. a. O., p. 67.

Zusammenstellung der Stromstärken, Spannungen und Effekte bei einem Kapp-Transformator für 4000 Watt.

Primärspannung $E_1 = 2400$ Volt, konstant gehalten.
Sekundärspannung $E_2 = 99.0$ Volt bei Leerlauf.
Periodenzahl $p = 82.1$ per Sekunde.

Primärer Widerstand $R_1 = 11.38$ Ohm.
Sekundärer Widerstand $R_2 = 0.024$ Ohm.

Sekundärer Stromkreis			Primärer Stromkreis			Verluste			Wirkungs- grad in %	Faktor des Effektes	Spannungsverlust sek.	
E_2	J_2	W_2	E_1	J_1	$W_1 = E_1 \cdot J_1$	$J_2^2 R_2$	$J_2^2 R_1'$	Total $W_1 - W_2$	$\frac{100 W_2}{W_1}$	$f = \frac{W_1}{W_1'}$	$J_2 R_2 + \frac{J_1 R_1}{24}$	total
99.0	0	0	2400	0.145	348	0	0	152	0	0.61	0	0
99.0	1.00	99	2400	0.160	384	0	0.2	166	37.4	0.66	0	0
98.9	1.95	193	2400	0.200	480	0	0.3	145	57.1	0.70	0.1	0.1
98.9	2.89	286	2400	0.229	549	0.2	0.5	159	64.3	0.81	0.2	0.1
98.8	3.98	393	2400	0.270	648	0.4	0.8	155	71.7	0.85	0.3	0.2
98.8	4.87	481	2400	0.304	729	0.6	1.0	159	75.2	0.88	0.3	0.2
98.8	7.17	708	2400	0.374	897	1.3	1.6	160	81.6	0.97	0.4	0.2
98.8	8.85	875	2400	0.467	1121	1.9	2.5	154	85.0	0.92	0.5	0.2
98.0	10.81	1060	2400	0.519	1245	2.8	3.1	165	86.5	0.98	0.5	1.0
98.7	12.73	1257	2400	0.618	1483	3.9	4.3	169	88.1	0.96	0.6	0.3
98.6	14.63	1443	2400	0.675	1620	5.1	5.2	166	89.7	0.99	0.7	0.4
98.3	16.49	1621	2400	0.743	1783	6.5	6.6	179	90.1	1.01	0.8	0.7
98.2	18.52	1819	2400	0.831	1994	8.2	7.9	169	91.5	1.00	0.9	0.8
98.1	20.42	2003	2400	0.908	2179	10.0	9.4	179	91.8	1.00	0.9	0.9
98.0	22.25	2180	2400	0.981	2354	11.9	11.0	178	92.5	1.00	1.0	1.0
98.0	24.10	2362	2400	1.052	2525	13.9	12.6	176	93.2	1.00	1.1	1.0
97.9	25.95	2541	2400	1.136	2726	16.3	14.6	204	92.6	1.01	1.2	1.1
97.8	27.86	2725	2400	1.212	2909	18.6	16.7	169	94.3	0.99	1.2	1.2
97.7	29.80	2912	2400	1.288	3091	21.3	19.0	188	94.0	1.00	1.3	1.3
97.7	31.62	3090	2400	1.360	3264	24.0	21.0	199	94.0	1.01	1.4	1.3
97.5	33.41	3258	2400	1.442	3461	26.7	23.6	223	93.5	1.00	1.5	1.5
97.4	35.27	3436	2400	1.520	3648	30.8	26.3	222	93.9	1.00	1.6	1.6
97.3	37.09	3609	2400	1.590	3816	33.1	28.6	212	94.5	1.00	1.7	1.7
97.2	39.14	3805	2400	1.680	4032	36.8	32.0	230	94.4	1.00	1.8	1.8
97.1	40.89	3971	2400	1.750	4200	42.0	34.5	236	94.4	1.00	1.9	1.9

gezeichnetes Material für die spätere Besprechung der mit vorzüglichen Instrumenten durch geschulte Beobachter bei den verschiedenen Messmethoden erreichbaren Genauigkeiten.

Stellt man, um ein Bild über die Grenzwerte des Faktors f zu erhalten, die an ausgeführten, leerlaufenden Transformatoren erhaltenen Messresultate zusammen, so erhält man folgende Tabellen¹⁾:

Werte des Faktors f des Leerlauffeffektes.

a) für Transformatoren mit eisengeschlossenem Kreise und kleinem Erregerstrom.¹⁾

Beobachter	Transformator - Type	Gesamtleistung in Watt	Periodenzahl pro Sekunde	Leerlauf-effekt		Wert d. Faktors $f = \frac{W_1}{W_1'}$	Bemerkungen
Fleming	Ferranti 1885 . . .	1875	83	288	432	0.66	Aus: Journal of the Institution of Electrical Engineers Vol. 21, 1892. p. 606.
»	» 1885 . . .	3750	83	550	808	0.68	
»	» 1885 . . .	7500	83	444	600	0.74	
»	» 1885 . . .	11250	83	579	816	0.70	
»	» 1885 . . .	15000	83	1019	1368	0.75	
»	» 1885 neugewick.	3750	83	233	264	0.88	
»	» 1892 . . .	7500	83	138	180	0.77	
»	» 1892 . . .	11250	83	148	182	0.81	
»	» 1892 . . .	15000	83	228	269	0.85	
»	» 1892 neugewick.	11250	83	228	247	0.92	
»	Westinghouse . . .	6500	83	95	120	0.79	
»	Mordey-Brush . . .	6000	83	140	182	0.77	
»	» . . .	750	83	61.5	76	0.81	
»	Mordey . . .	6000	83	126	174	0.72	
»	Westinghouse . . .	750	83	95.7	140	0.68	Aus: Alternate Current Transformer in Theory and Practice. Vol. II, 1893. p. 526.
»	» . . .	1500	83	48	61	0.79	
»	Stanley . . .	1500	83	37.5	53	0.71	
»	Slattery . . .	2250	83	45.5	56	0.81	
»	National . . .	2250	83	75.0	112	0.67	

b) Für Transformatoren mit eisengeschlossenem Kreise und grösserem Erregerstrom.

Es ist klar, dass der Faktor f um so kleiner werden wird, je näher das Eisen seiner Sättigung rückt, je grösser also der Erregerstrom und je höher die Induktion wird. So ergab ein

¹⁾ Leider enthalten die Veröffentlichungen der Frankfurter Prüfungskommission nur den Vermerk, dass die primäre Leerlaufstromstärke nicht messbar war.

von Bláthy und Neustadt im Jahre 1885 untersuchter Versuchstransformator¹⁾ für verschiedene Induktionen, $B_{\max}$, die folgenden Werte des Erregerstromes und des Faktors f des Effekts für die konstant gehaltene Zahl von 54 Perioden pro Sekunde.

Veränderung des Faktors f für zunehmende Sättigung des Transformator-
kernes nach Bláthy und Neustadt. 25. November 1885.

Maximale Induktion	Erregerstrom, sekundär gemessen	Leerlaufseffekt sekundär gemessen		Faktor des Leerlaufeffektes
$B_{\max}$	J_0	W_2	W_2'	$f = \frac{W_2}{W_2'}$
7 000	2.53	36.5	68	0.536
8 000	3.00	46.0	91	0.505
9 000	3.40	56.0	114	0.491
10 000	4.00	67.5	146	0.463
11 000	4.45	80.0	178	0.450
12 000	5.40	93.8	230	0.407

Für andere Transformatoren moderner Konstruktion ergaben Messungen die folgenden Werte von f .

Be- obachter	Trans- form.- Type	Gesamt- leistung in Watt	Perioden- zahl pro Sekunde	Leerlaufseffekt		Wert des Faktors $f = \frac{W_1}{W_1'}$	Bemerkungen
				W_1	W_1'		
Fleming	Kapp	4 000	83	152	348	0.61	
»	{ Thomson- Houston }	4 500	83	108	199	0.54	
Ayrton	{ Kapp & Snell }			53.2	147	0.36	
Verfass.	{ Ganz neuere Type }	10 000	84	53.3	102	0.522	$B_{\max} = 3000$
»	»	10 000	84	86.1	164	0.524	4000
»	»	10 000	84	124.8	238	0.525	5000
»	»	10 000	84	169.6	324	0.525	6000
»	»	10 000	84	221.7	425	0.522	7000
»	»	10 000	84	249.6	482	0.517	7500
»	Helios	10 000	100	190	328	0.58	
»	»	7 500	100	145	245	0.59	
»	»	5 000	100	130	216	0.60	
»	»	3 750	100	100	180	0.55	
»	»	2 500	100	85	144	0.59	
»	»	1 800	100	75	124	0.60	
»	»	1 250	100	65	115	0.57	

c) Für Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise.

Während auch bei sehr hohen Induktionen der Faktor f etwa von der Grössenordnung 0.4 bis 0.5 war, solange der

¹⁾ Vergl. C. P. Feldmann, El., London, 32, 1894, p. 581.

Transformator nur ein eisengeschlossenes Feld besass, fällt derselbe für Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise unter die Grössenordnung 0·05 bis 0·1.

Die folgende Tabelle lässt ausser dieser Thatsache auch erkennen, dass die kugelförmige Verbreiterung der Endflächen des Eisenkernes wesentlich dazu beiträgt, den Faktor f zu erhöhen und den Erregerstrom zu verringern.

Beobachter	Transform.-Type	Gesamtleistung	J_1	V_1	Leerlaufseffekt		Wert des Leerlaufsfaktors $f = \frac{W_1}{W_1'}$	Bemerkungen
					W_1	W_1'		
Shand ¹⁾	Shand	1500	52	100	657	5200	0 126	Ohne Eisenkern
»	»	1500	16·5	104	108	1715	0·063	{ Mit klein. „ B = 23000
»	»	1500	14	104	86	1455	0 059	{ Mit dickerem Eisenkern, B = 14000
»	»	1500	7·3	100	45	730	0·062	{ mit dickerem u. längerem Eisen- kern, B = 6300
»	»	1500	3·27	100	43	327	0 132	{ mit dems. Kern, dess. End. radial ausgebreit. sind, B = 6300
Fleming ²⁾	{ Swin- burne }	3000	0·74	2400	112	1775	0·063	Igeltransformator
»	»	6000	1 194	2400	156	2918	0·053	„

Für die Swinburne'schen Igeltransformatoren ist das Näherungsverfahren weder für Leerlauf noch für volle Belastung

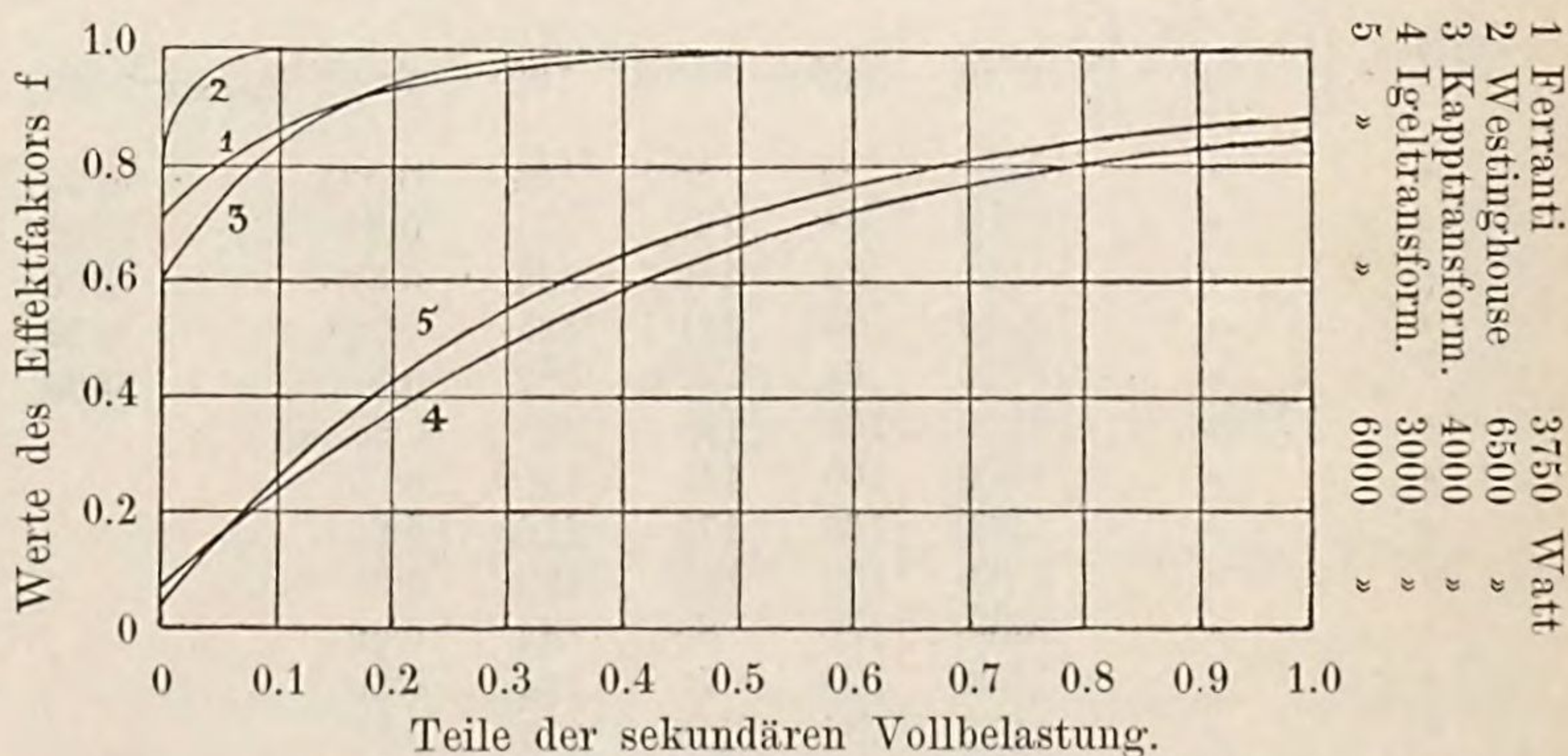


Fig. 82. Abhängigkeit des Effektfaktors von der Belastung.

verwendbar, weil dieselben auch bei voller Belastung noch sehr niedrige Werte für f zeigen. Diese Werte sind für einen Swin-

¹⁾ Rob. Shand, El., London, 26, p. 675.

²⁾ J. A. Fleming, a. a. O., p. 606.

burne-Transformator von 3000 und 6000 Watt in den folgenden Tabellen zusammengefasst, und der Zusammenhang zwischen Belastung und Faktor der Leistung ist in den Kurven der Fig. 82 niedergelegt. Alle auf Transformatoren mit eisen-geschlossenem Kreise bezüglichen Kurven nehmen die obere linke Ecke dieser Figur ein; die Kurven der Igeltransformatoren aber beginnen bei sehr niedrigen Werten und erreichen erst bei voller Belastung jene Werte, bei welchen die Kurven der eisengeschlossenen Type beginnen.

Verlauf des Faktors $f = \frac{W_1}{W_1'}$ für Igeltransformatoren von

Swinburne. Nach Fleming's Messungen¹⁾.

3000 Watt-Transformator.			6000 Watt-Transformator.		
$E_1 = 2400$ Volt.			$E_1 = 2400$ Volt.		
$E_2 = 101.9$ Volt (unbelastet).			$E_2 = 102.0$ Volt (unbelastet).		
$R_1 = 24.00$ Ohm.			$R_1 = 7.93$ Ohm.		
$R_2 = 0.501$ Ohm, gemessen bei der			$R_2 = 0.01512$ Ohm erwärmt ge-		
Endtemperatur von 145° F.			messen.		
Periodenzahl 82.3.			Periodenzahl 83 pro Sekunde.		

W_1	W_1'	$f = \frac{W_1}{W_1'}$	W_1	W_1'	$f = \frac{W_1}{W_1'}$
121	1816	0.07	151	2866	0.053
228	1829	0.13	272	2878	0.095
420	1886	0.22	469	2914	0.161
621	1948	0.32	696	2921	0.238
730	1988	0.37	984	3074	0.320
943	2067	0.46	1401	3221	0.435
1152	2188	0.53	1804	3461	0.521
1353	2301	0.59	2182	3718	0.588
1538	2432	0.63	2583	3986	0.65
1746	2559	0.68	2784	4130	0.67
1932	2720	0.71	3178	4452	0.71
2129	2873	0.74	3632	4872	0.75
2320	3022	0.77	4101	5323	0.77
2510	3172	0.79	4571	5741	0.80
2706	3350	0.81	5033	6185	0.81
2829	3422	0.83	5297	6461	0.82
2890	3501	0.83	5584	6720	0.83
2993	3596	0.83	5947	7087	0.84
3042	3666	0.83	6225	7242	0.86
3163	3761	0.84	—	—	—

Um nun auch für solche Transformatoren, deren Erreger-strom nicht vernachlässigbar ist gegenüber dem Gesamtstrome, ein praktisch verwendbares Näherungsverfahren zu erhalten,

¹⁾ J. A. Fleming, a. a. O. p. 648 und 650.

wollen wir zunächst uns die genaue Wirkungsweise eines Transformators und den Zusammenhang zwischen den charakteristischen Grössen desselben an Hand einiger Diagramme klar zu machen versuchen.

4. Transformorendiagramme.

a) Allgemeines Diagramm.

Blakesley¹⁾, Fleming²⁾ und Bedell und Crehore³⁾ gehen beim Entwurfe des Diagrammes von der primären Strom-

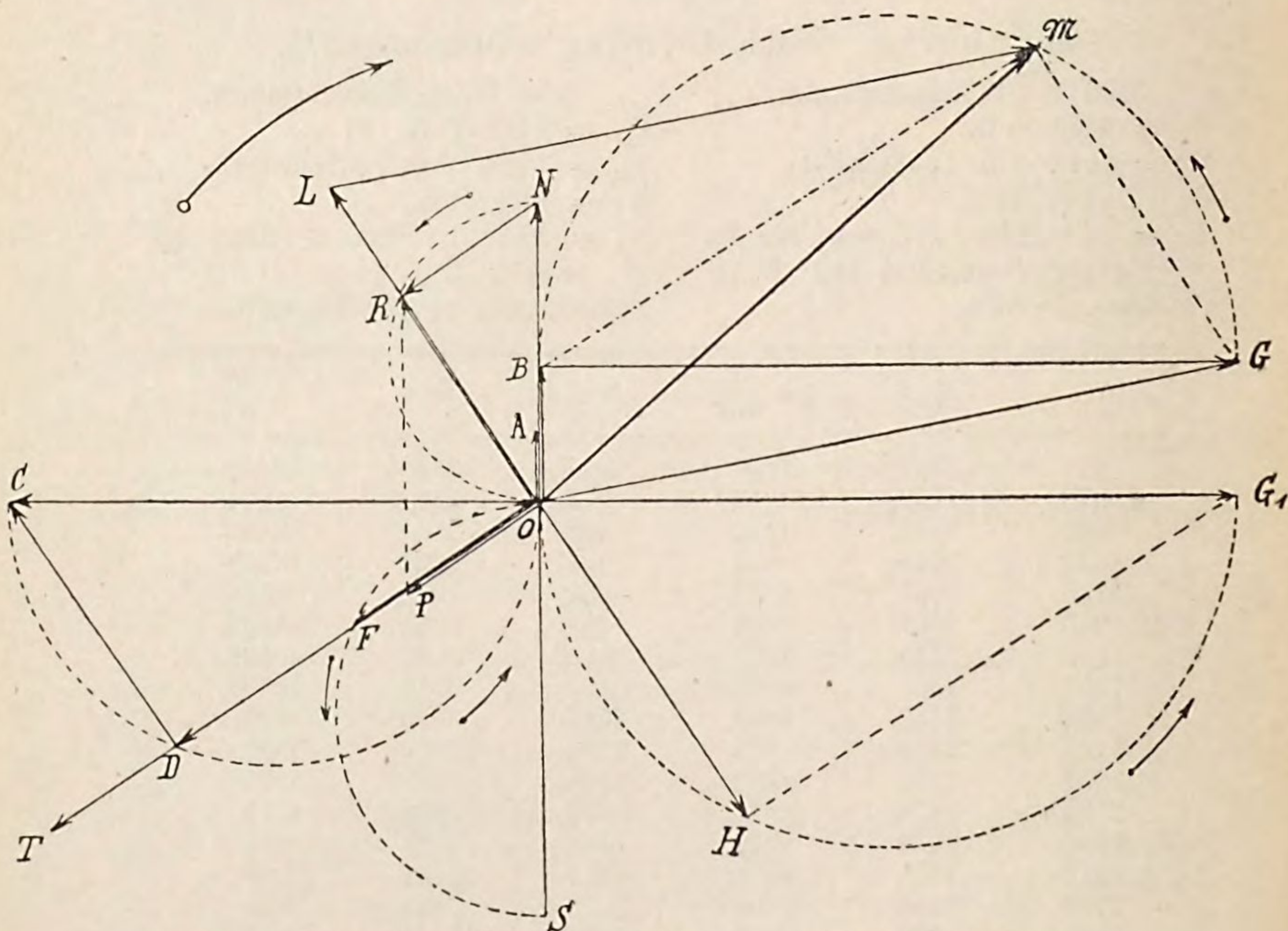


Fig. 83. Allgemeines Transformorendiagramm nach Bedell und Crehore.

stärke J_1 aus, indem sie die Koeffizienten L_1 und L_2 der primären und sekundären Selbstinduktion und den Koeffizienten M der gegenseitigen Induktion konstant annehmen.

¹⁾ Th. H. Blakesley, Die elektrischen Wechselströme. Deutsch von C. P. Feldmann. Berlin 1891. p. 13.

²⁾ J. A. Fleming, Alt. Curr. Transf., London 1889. Vol. I, p. 149 ff.

³⁾ F. Bedell und A. C. Crehore, El. World, New-York, 21, 1893, p. 223 ff.

Der im Diagramme Fig. 83 durch die Gerade $\overline{OA}$ dargestellte Strom J_1 ruft in dem Widerstande R_1 der primären Wicklung einen Spannungsverlust $v_1 = J_1 \cdot R_1$ hervor und erzeugt eine sekundäre E. M. K., welche der Definition von M zufolge

$$E_{G,2} = M \omega J_1$$

sein muss. Im Diagramme wird v_1 durch den Abschnitt $\overline{OB}$ der Geraden $\overline{OA}$, $E_{G,2}$ durch die zu $\overline{OA}$ senkrecht stehende und um 90° gegen $\overline{OA}$ verzögerte Gerade $\overline{OC}$ dargestellt sein. Aus der elektromotorischen Gesamtkraft $E_{G,2} = \overline{OC}$ des sekundären Kreises lassen sich leicht in bekannter Weise die Nutzs-
pannung $J_2 \cdot R_2 = \overline{OD}$ und der Strom $J_2 = \overline{OF}$ finden. Bildet man dagegen ein rechtwinkliges Dreieck, dessen eine Kathete $v_1 = \overline{OB}$ und dessen zweite Kathete $J_1 L_1 \omega = \overline{BG}$ ist, so erhält man jene E. M. K. $E_{G,1} = \overline{OG}$, welche primär aufgewendet werden muss, wenn nur primäre Selbstinduktion und primärer Widerstand zu überwinden ist. Die Linie $\overline{OG}$ entspricht also der primären E. M. K. bei offenem Sekundärkreise; ihre Voreilung gegen den primären Strom ist ziemlich gross und im Diagramme durch den Winkel $\angle BOG$ dargestellt. Sobald jedoch, wie bisher angenommen war, der Sekundärkreis geschlossen ist, wirkt der Strom J_2 desselben auch auf den primären Stromkreis zurück, indem er, der Definition von M zufolge, $M J_2$ Kraftlinien erzeugt. Die seitens des sekundären Stromes in der primären Spule hervorgerufene gegenelektromotorische Kraft E_1' muss sich also im Diagramme als eine Linie $\overline{OH}$ repräsentieren, welche gegen den Strom $J_2 = \overline{OF}$ um 90° in Richtung der Verzögerung verschoben ist und die Länge

$$\overline{OH} = M \omega J_2$$

besitzt.

Dieser E. M. K. muss eine ihr an Grösse gleiche, an Richtung entgegengesetzte Komponente der primären E. M. K. das Gleichgewicht halten. Verlängert man also $\overline{OH}$ über O hinaus bis L , sodass

$$\overline{OL} = -\overline{OH} = -M \omega J_2 = E_1'$$

wird, so ergibt sich die gesamte primäre E. M. K. als Resultante aus $E_{G,2} = \overline{OG}$ und $E_1' = \overline{OL}$. Dieselbe ist also im Diagramme durch $\overline{OM}$ dargestellt; ihre Verschiebung gegen J_1

ist kleiner als bei offenem Stromkreise, und der Verschiebungswinkel $B O M$ wird um so kleiner, je grösser die der sekundären Belastung proportionale Komponente $E_1' = O L$ wird.

Schneidet man auf $\overline{O A}$ und $\overline{O D}$ oder deren Verlängerung die Strecken $O N$ und $O P$ gleich den primären oder sekundären Ampèrewindungen ab, so fällt die Resultierende $\overline{O R}$ derselben in die Verlängerung von $\overline{O L}$. Die resultierenden Ampèrewindungen sind also gleich der geometrischen Summe der primären und sekundären Ampèrewindungen und eilen dem sekundären Strome um 90° voraus. In dem Falle also, wo der sekundäre Stromkreis induktionsfrei (d. h. wo $L_2 = 0$) ist, wird also die sekundäre E. M. K. um 90° verzögert sein gegen die resultierenden Ampèrewindungen.

Von dieser Thatsache geht Steinmetz beim Entwurfe seines Polardiagrammes aus.

b) Das Polardiagramm.

Bisher ist eine periodisch variierende Grösse stets dargestellt worden durch eine um ihren Endpunkt rotierende Gerade, deren Länge gleich dem Maximalwerte der periodisch variablen Grösse war. Die Einzelwerte dieser Grösse ergaben sich aus den Projektionen des zweiten Endpunktes dieser Geraden auf eine beliebig gewählte, feststehende Axe.

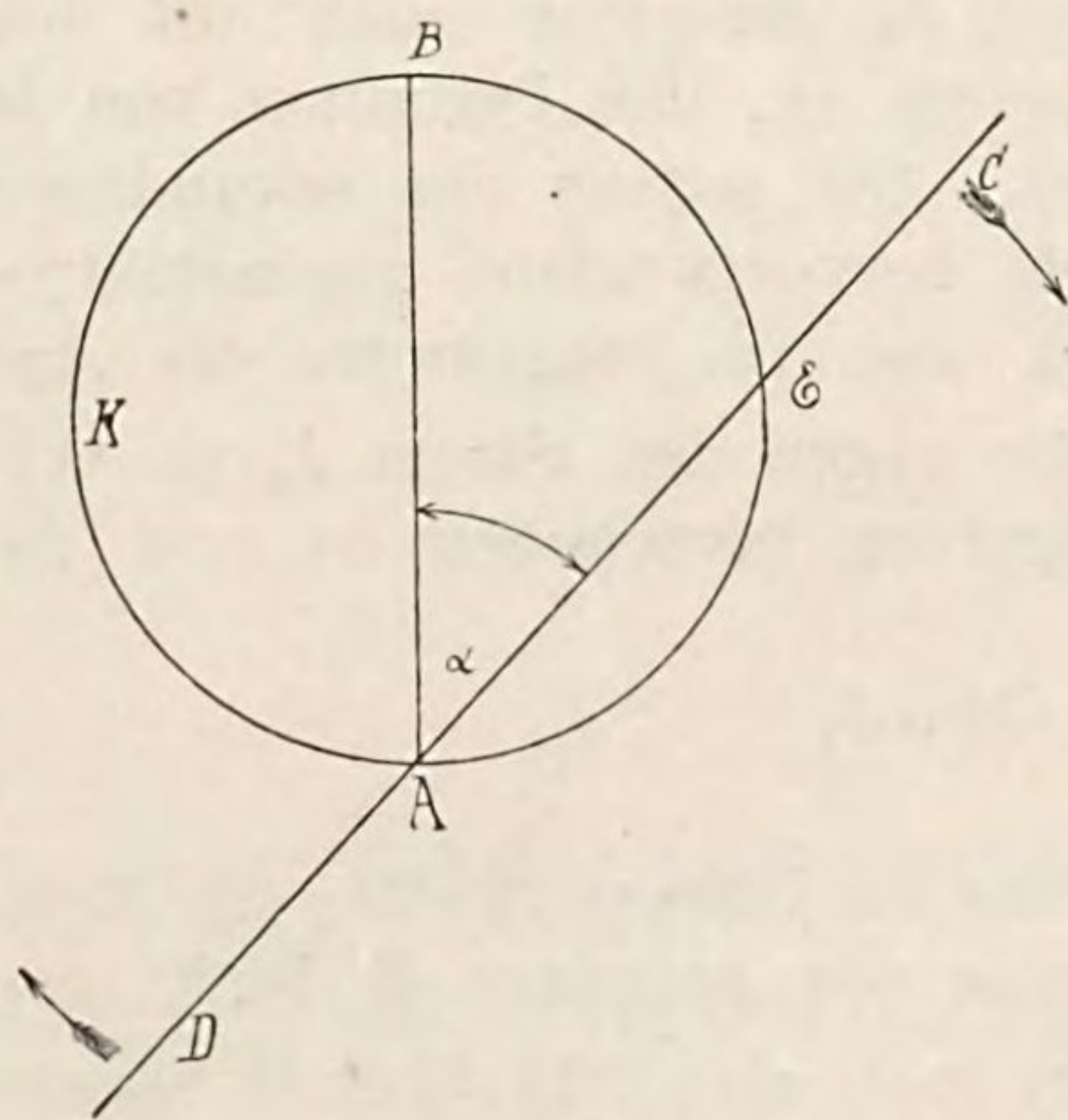


Fig. 84.

Soll eine nach dem Sinusgesetze variierende Grösse durch Polarkoordinaten dargestellt werden, so tritt an die Stelle der Geraden als Polarkurve ein Kreis K, dessen Durchmesser $\overline{A B}$ (Fig. 84) gleich dem Maximal-

werte der betreffenden Grösse ist. Die Einzelwerte der variablen Grösse werden durch den Kreis K abgeschnitten auf einem unendlich langen Fahrstrahl $\overline{C D}$, welcher um den einen Endpunkt

A des als Anfangswert angenommenen Durchmessers AB mit der Winkelgeschwindigkeit

$$\omega = 2\pi p = \frac{2\pi}{T}$$

rotiert. p und T haben hier die bekannte Bedeutung der Periodenzahl pro Sekunde und der Dauer einer Periode in Sekunden. Die einzelnen Phasen werden dargestellt durch die Winkel α , welche der rotierende Fahrstrahl mit der Anfangslage einschliesst; den Einzelwerten zur Zeit der Phase α entsprechen die Abschnitte $\overline{AE}$, welche positiv oder negativ genommen werden, je nachdem sie sich auf $\overline{AC}$ oder dessen rückwärtiger Verlängerung $\overline{AD}$ befinden. Um Diagramme mit vielen Linien nicht zu unübersichtlich zu gestalten, lässt man bei denselben den Kreis K häufig weg und zeichnet statt desselben nur den feststehenden Durchmesser AB . Dann unterscheidet sich aber das Diagramm der Maximalgrössen gar nicht sichtbar mehr von dem bisher behandelten; der Unterschied tritt erst dann zu tage, wenn man versucht, an Hand eines kompletten Diagrammes von Strömen und Spannungen den Einfluss der Änderung einer Grösse auf die übrigen zu diskutieren. In diesem Falle nämlich muss man das bisher behandelte Diagramm neu entwerfen; beim erweiterten Polardiagramme aber kann man zu jeder Grösse eine Polarkurve entwerfen und nun die Veränderungen studieren, welchen die übrigen Maximalwerte unterliegen, wenn der eine oder andere Maximalwert als Fahrstrahl seine eigene Polarkurve durchläuft. Dieser Vorteil des erweiterten Polardiagrammes kann sehr wohl auch an einem der bisher behandelten Diagramme benutzt werden, was in den Abhandlungen der Doktoren Bedell und Crehore vielfach mit Erfolg geschehen ist.

Als Beispiel möge der Fall eines Transformators genommen werden, welcher primär in einen Stromkreis mit konstanter Stromstärke eingeschaltet ist und sekundär auf einen mit Selbstinduktion behafteten Widerstand R_2 arbeitet¹⁾. Das allgemeine Diagramm wird zunächst in bekannter Weise entworfen. Der Voraussetzung nach bleiben dann alle von J_1 abhängigen, von R_2 unabhängigen Grössen derselben für alle Werte von R_2 konstant;

¹⁾ Vergl. Bedell und Crehore, El. World, New-York, 21, p. 390, 1893.

es sind dies die Längen

$$\begin{aligned}\overline{OA} &= J_1, \\ \overline{OB} &= J_1 \cdot R_1, \\ \overline{BG} = \overline{OG}_1 &= J_1 \cdot L_1 \omega, \\ \overline{OC} &= E_{G,2} = J_1 M \omega\end{aligned}$$

Die zweite Komponente $\overline{OL} = J_2 M \omega$ der primären elektromotorischen Gesamtkraft ist dagegen von J_2 bzw. R_2 abhängig, und zwar wird sich für wachsende Belastung, also abnehmen des R_2 , der Endpunkt M der E. M. K. E_1 des primären Kreises in der Richtung des kleinen Pfeiles (Fig. 83) auf einem Halbkreise bewegen, welcher über $\overline{BG}$ als Durchmesser geschlagen ist. Dieser Halbkreis entspricht genau jenem der genelektromotorischen Kraft $\overline{OH}$, deren Endpunkt H sich auf dem über $\overline{OG}_1$ als Durchmesser geschlagenen Halbkreise in Richtung des kleinen Pfeiles bewegt, wenn R_2 abnimmt. In ähnlicher Weise bewegt sich für abnehmenden Sekundärwiderstand der Punkt D des Dreiecks der sekundären elektromotorischen Kräfte auf einem Halbkreise über $\overline{OC}$ als Durchmesser, dabei andeutend, dass für abnehmendes R_2 die sekundäre E. M. K. $E_{N,2}$ kleiner, die sekundäre E. M. K. $E_{S,2}$ grösser werden muss, wenn J_1 konstant bleibt. Der Sekundärstrom $J_2 = \overline{OF}$ selbst durchläuft als Fahrstrahl den Halbkreis $\overline{OFS}$, dessen Durchmesser die Verlängerung von $\overline{OA} = J_1$ bildet und die Grösse

$$\overline{OS} = \frac{E_{G,2}}{L_2 \omega} = \frac{M}{L_2} \cdot J_1$$

besitzt. Bei einem ausgeführten Transformator wird stets das Dreieck der primären elektromotorischen Kräfte sehr lang und schmal werden, weil $\overline{OB}$ sehr klein sein wird gegenüber $\overline{BG}$. Es wird deshalb der sekundäre Strom der Richtung nach nahezu um 180° gegen den primären verschoben und der Grösse nach demselben fast genau proportional, also auch konstant sein; ausserdem aber werden sich die E. M. K. $E_{G,1}$ und $E_{N,2}$ sehr angenähert proportional zueinander mit abnehmendem Widerstande R_2 bei konstantem Strome J_1 verkleinern. Die resultierende magnetomotorische Kraft $\overline{OR}$ wird für abnehmendes R_2 entsprechend den bereits festgestellten Abnahmen der elektromotorischen Kräfte kleiner, da ihr Endpunkt R sich auf dem über $\overline{ON}$ als Durchmesser geschlagenen Kreise in Richtung des kleinen Pfeiles bewegt.

Bisher wurde beim Entwurfe dieses Diagrammes von der Anschauung ausgegangen, die primäre elektromotorische Gesamtkraft ergebe sich als Resultante aus $\overline{OG}$ und $\overline{OL}$, wobei wir $\overline{OL}$ als die vom sekundären Strome in den primären Windungen hervorgerufene gegenelektromotorische Kraft auffassten. Es ist aus der Figur ohne weiteres klar, dass man sich $\overline{OM}$ auch als Resultante von $\overline{OB}$ und $\overline{BM}$ entstanden denken kann. Die Länge $\overline{OB}$ entspricht dabei dem Spannungsverluste $J_1 \cdot r_1$ in der primären Spule, die Länge $\overline{BM}$ dagegen ist selbst wieder Resultante aus der primären E. M. K. der Selbstinduktion $\overline{OG}_1$ und der vom sekundären Strome herrührenden gegenelektromotorischen Kraft $\overline{OH}$. Denn es ist $\overline{BM} = \overline{HG}_1$. Man kann also auch das Diagramm dadurch vereinfachen, dass man im primären Stromkreise nur die elektromotorischen Kräfte $\overline{OB} = J_1 r_1$ und $\overline{BM}$ annimmt. $\overline{OB}$ entspricht dabei dem Spannungsverluste und besitzt die Richtung des primären Stromes $J_1 = \overline{OA}$; $\overline{BM}$, gleich an Grösse und entgegengesetzt gerichtet der von der resultierenden magnetomotorischen Kraft $\overline{OR}$ herrührenden gegenelektromotorischen Kraft $\overline{OT}$, steht als solche senkrecht zu $\overline{OR}$ und eilt im Diagramme gegen $\overline{OR}$ um 90° vor.

Geht man von dieser Auffassungsweise aus und denkt man überdies den sekundären Kreis induktionsfrei, so erhält man leicht aus dem eben gezeichneten das Steinmetz'sche¹⁾ Polar-Diagramm (Fig. 85).

Sei $\overline{OR}$ die resultierende magnetomotorische Kraft in Ampèrewindungen, dann entspricht derselben eine sekundäre E. M. K. $E_2 = \overline{OC}$ und eine primäre gegenelektromotorische Kraft $E_1' = \overline{OT}$. Der letzteren muss eine Komponente $\overline{BM}$ der primären Gesamtkraft entsprechen. Die Linie $\overline{OR}$ ist die Resultierende aus $\overline{OP}$ und $\overline{ON}$, den sekundären und primären Ampèrewindungen; aus dieser Überlegung und den gegebenen Werten des primären Widerstandes r_1 und der primären Windungszahl n_1 folgen die Grösse und Richtung des Primärstromes $\overline{OA} = J_1$ und des primären Spannungsverlustes $\overline{OB}$. Die primäre elektromotorische Gesamtkraft ist somit als Resultante aus $\overline{OT} = \overline{BM}$ und $\overline{OB}$ gleich der Linie $\overline{OM}$.

¹⁾ Ch. Steinmetz, El. Zeitschr. 1890, p. 185, 205, 225.

Soll das entworfene Diagramm als Polardiagramm aufgefasst werden, so ist über jeder der angeführten Grössen ein Kreis zu schlagen. Sämtliche Linien und Kreise sind dabei als feststehend anzusehen, und die in Fig. 85 mit entsprechenden kleinen Buchstaben bezeichneten Momentanwerte der veränderlichen Grössen werden dann durch eine um O in Richtung

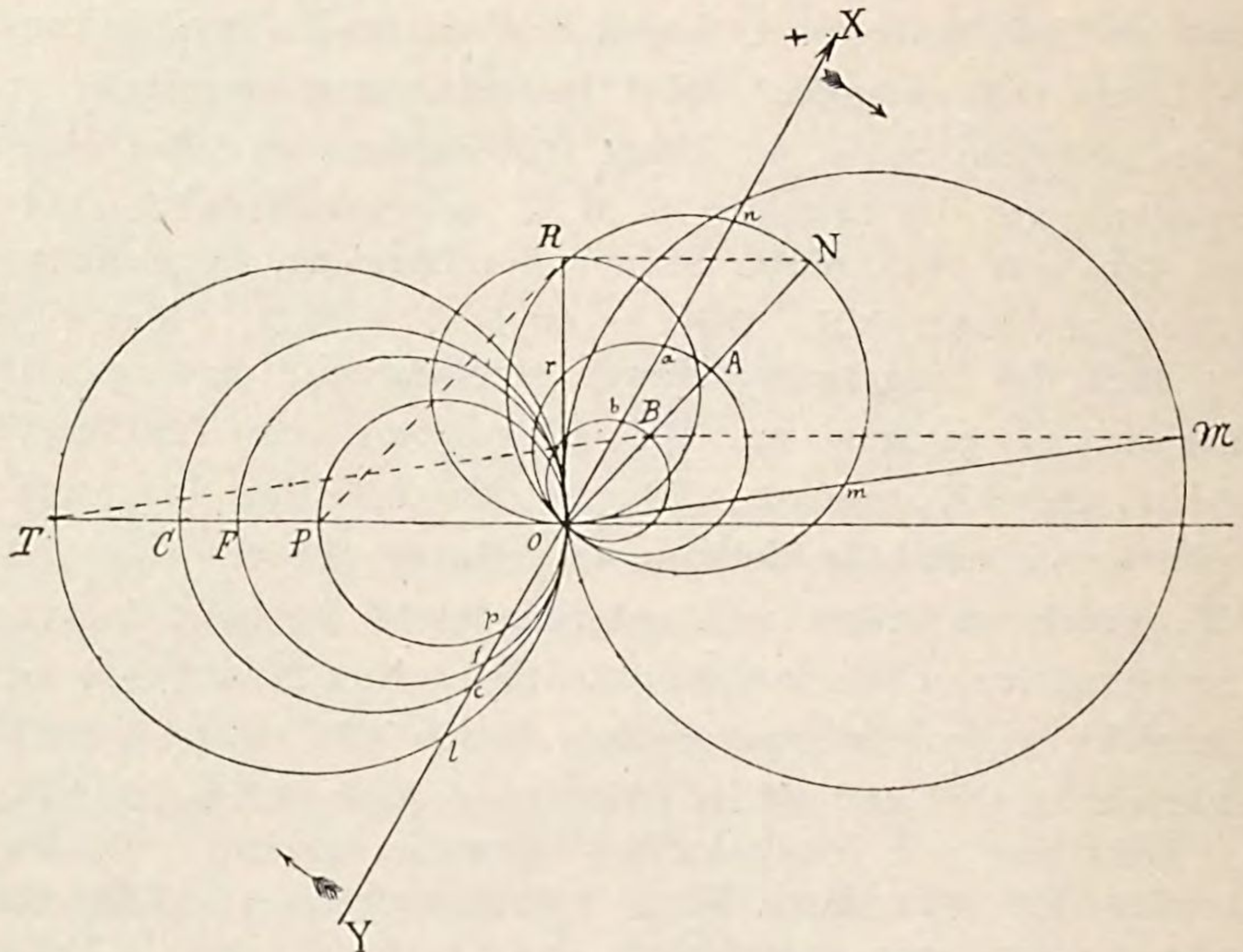


Fig. 85. Polardiagramm eines Transformators.

der kleinen gefiederten Pfeile rotierende Gerade $\overline{XY}$ aus den Kreisen herausgeschnitten. Für die gezeichnete Stellung von $\overline{XY}$ sind somit

die primäre Gesamtspannung	$E_1 = \overline{om},$
» sekundäre »	$E_2 = \overline{oc},$
der primäre Strom	$J_1 = \overline{oa},$
» sekundäre »	$J_2 = \overline{of},$
» primäre Spannungsverlust	$= \overline{ob},$
» sekundäre »	$= \overline{op}.$

Soll das Diagramm in der üblichen Weise als Darstellung variabler Grössen aufgefasst werden, so müsste man die Kreise weglassen und sich das ganze Diagramm der Maximalwerte rotierend vorstellen.

nach Multiplikation mit $\frac{r_1}{n_1}$ den primären Spannungsverlust

$$v_1 = AW_1 \cdot \frac{r_1}{n_1} = J_1 \cdot r_1 = \overline{O v_1}.$$

Die gesamte primäre E. M. K. E_1 muss dann die Resultierende aus E_1' und v_1 , also gleich der Linie $\overline{O E_1}$ nach Grösse und Richtung sein. Der Primärstrom J_1 ist im Diagramme nicht verzeichnet; dagegen enthält derselbe die ihm proportionale Linie

$$\overline{O J_1} \cdot \frac{n_1}{n_2} = J_1 \cdot \frac{n_1}{n_2}.$$

Man kann nämlich die geometrische Beziehung

$$AW_{\text{tot}} = AW_1 + AW_2$$

auch ausdrücken in der Form

$$J_1^2 n_1^2 = J_0^2 \cdot n_1^2 + J_2^2 \cdot n_2^2,$$

woraus

$$J_1^2 \cdot \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 = J_0^2 \cdot \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 + J_2^2,$$

und erkennt aus der letzten Form der Gleichung, dass man statt des Parallelogrammes der magnetomotorischen Kräfte auch ein solches der primären, sekundären und Erregerstromstärke entwerfen kann, wenn man die Ströme alle auf die primären oder sekundären Werte (durch Multiplikation von J_0 und J_1 mit $\frac{n_1}{n_2}$, oder durch Division von J_2 mit $\frac{n_1}{n_2}$, wie

Fleming es rechnerisch that) reduziert. Diese Darstellungsweise ist also nur eine andere Form der von Fleming entworfenen Kurven, welche J_1 und $\frac{J_2 \cdot n_2}{n_1}$ als Ordinaten und die

Belastungen als Abscissen haben. Dass diese Kurven (Fig. 80 und 81) parallel sind, ist, wie sogleich aus dem Diagramme eines thatsächlich ausgeführten Transformators hervorgehen wird, darauf zurückzuführen, dass bei demselben $\overline{O J_0}$ sehr klein wird und $\overline{O J_1}$ fast genau entgegengesetzt $\overline{O J_2}$ gerichtet ist.

Führt man in der oben angedeuteten Weise statt der AW die Ströme ein, so kann man in bequemer Weise auch das Diagramm für Leerlauf oder volle Belastung entwerfen. Man geht dabei von der Definition aus, dass J_2 für alle Belastungen gleich dem Quotienten aus dem sekundären Effekte geteilt durch die Sekundärspannung ist. Den Effektaufwand für Hysteresis und Wirbelströme betrachtet man dabei gleichfalls als eine

sekundäre Belastung; man fügt denselben als additives Glied zur sekundären Nutzleistung, oder betrachtet ihn beim leerlaufenden Transformator als einzige Sekundärbelastung, aus welcher sich durch Division mit E_2 der Strom J_2 für Leerlauf ergibt (Fig. 87). Da der konstant gehaltenen Primärspannung E_1'

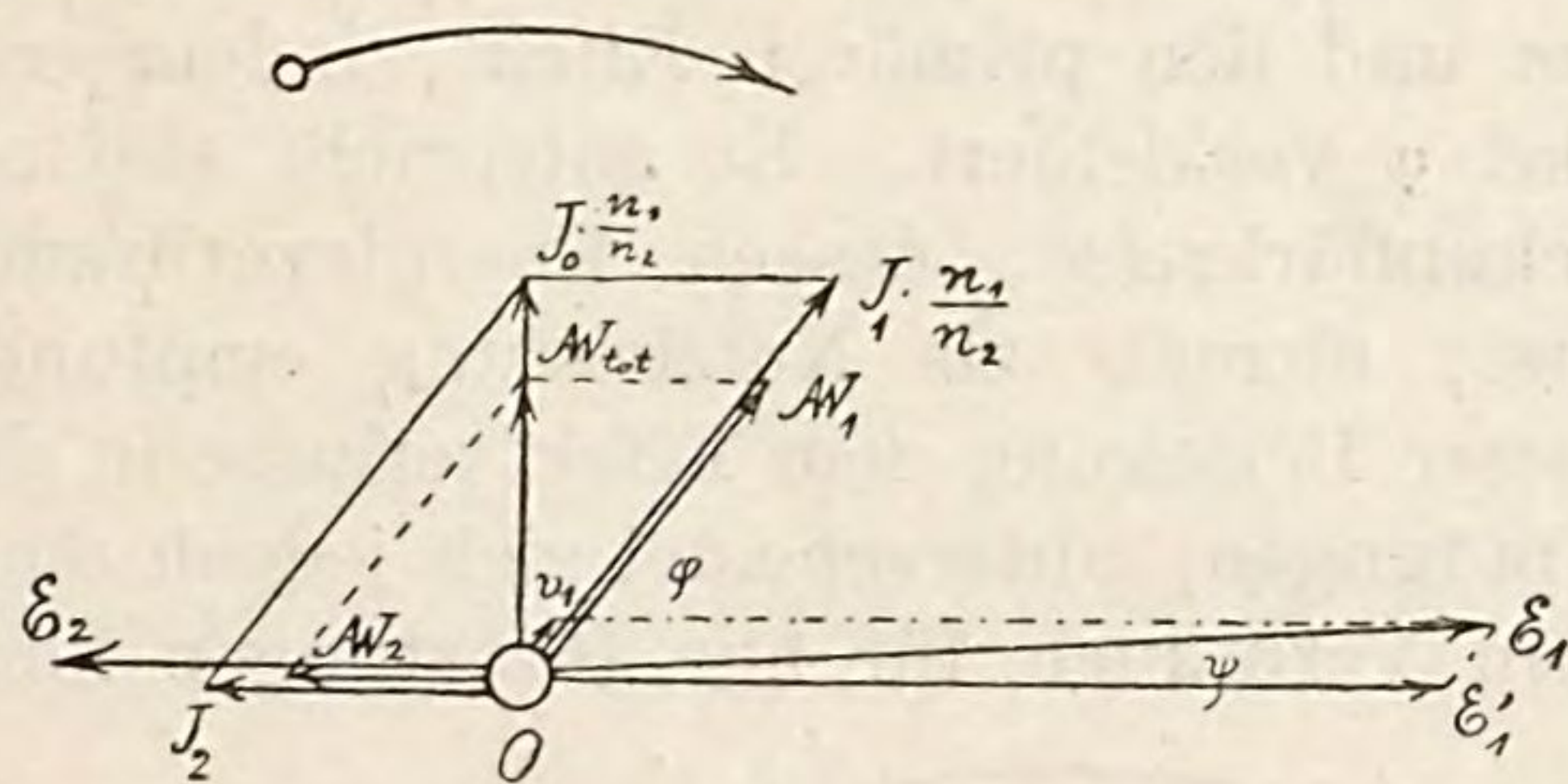


Fig. 87.

ein konstanter Erregerstrom J_0 entspricht, so muss der aus $\frac{n_1}{n_2} \cdot J_0 = \overline{O J_0}$ und $J_2 = \overline{O J_2}$ (Fig. 87) für Leerlauf resul-

tierende Strom $J_1 \cdot \frac{n_1}{n_2}$ kleiner sein als im Falle der in Fig. 86

angenommenen Belastung. Ausserdem muss seine Verschiebung φ gegen E_1 bedeutend grösser sein als zuvor. Nimmt man da-

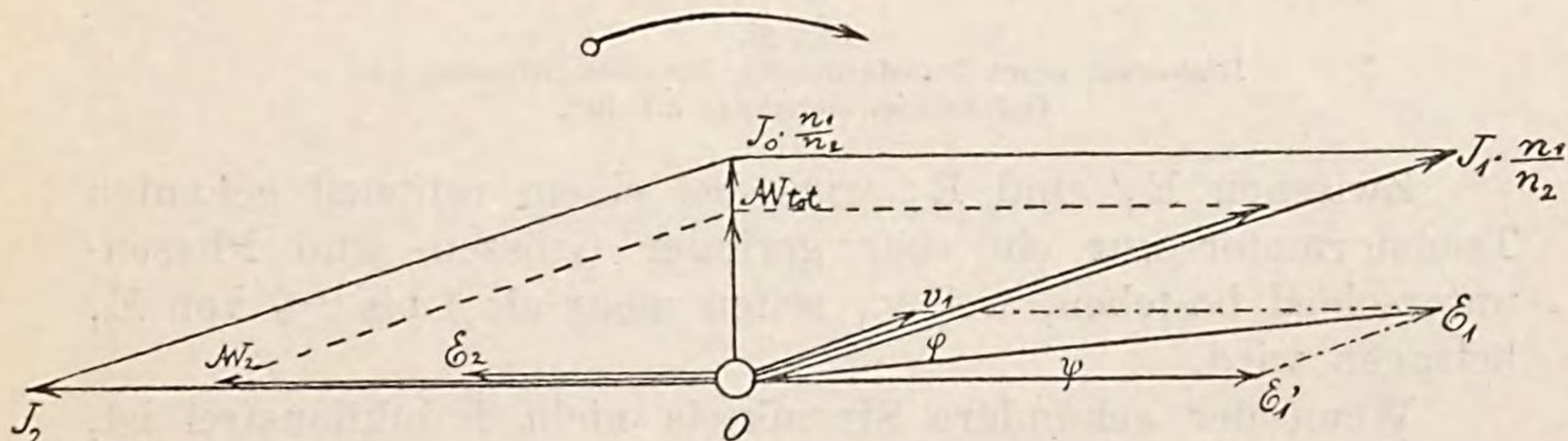


Fig. 88.

gegen stärkere Belastung für den Transformator an (Fig. 88), so wird J_0 konstant geblieben sein, während J_2 grösser wurde. Es wird also J_1 grösser sein als zuvor (Fig. 86) und gegen E_1 geringere Verzögerung φ aufweisen.

Es mag auf den ersten Blick, besonders für den leerlaufenden Transformator, unlogisch erscheinen, dass der durch Hysteresis und Wirbelströme bewirkte Effektverlust einer sekun-

dären Belastung gleichgeachtet wurde, da derselbe doch in erster Linie — beim leerlaufenden Transformator sogar ausschliesslich — vom primären Strome abhängt. Das Befremdende verschwindet jedoch sofort, wenn man bedenkt, dass dieser Effektverlust sich in vieler Beziehung ähnlich einer sekundären Belastung verhält. So vergrössert derselbe die primären Ampèrewindungen, den primären Strom und den primären Effekt, indem er den Verschiebungswinkel φ verkleinert. Er entspricht einem stets geschlossenen Sekundärkreise, dessen Energieverbrauch jedoch stets als Verlust, niemals als Nutzleistung empfunden wird; er ähnelt in dieser Beziehung dem Effektverluste in den Widerständen der Windungen, unterscheidet sich jedoch dadurch von ihnen, dass sein Verbrauch für alle Belastungen konstant ist.

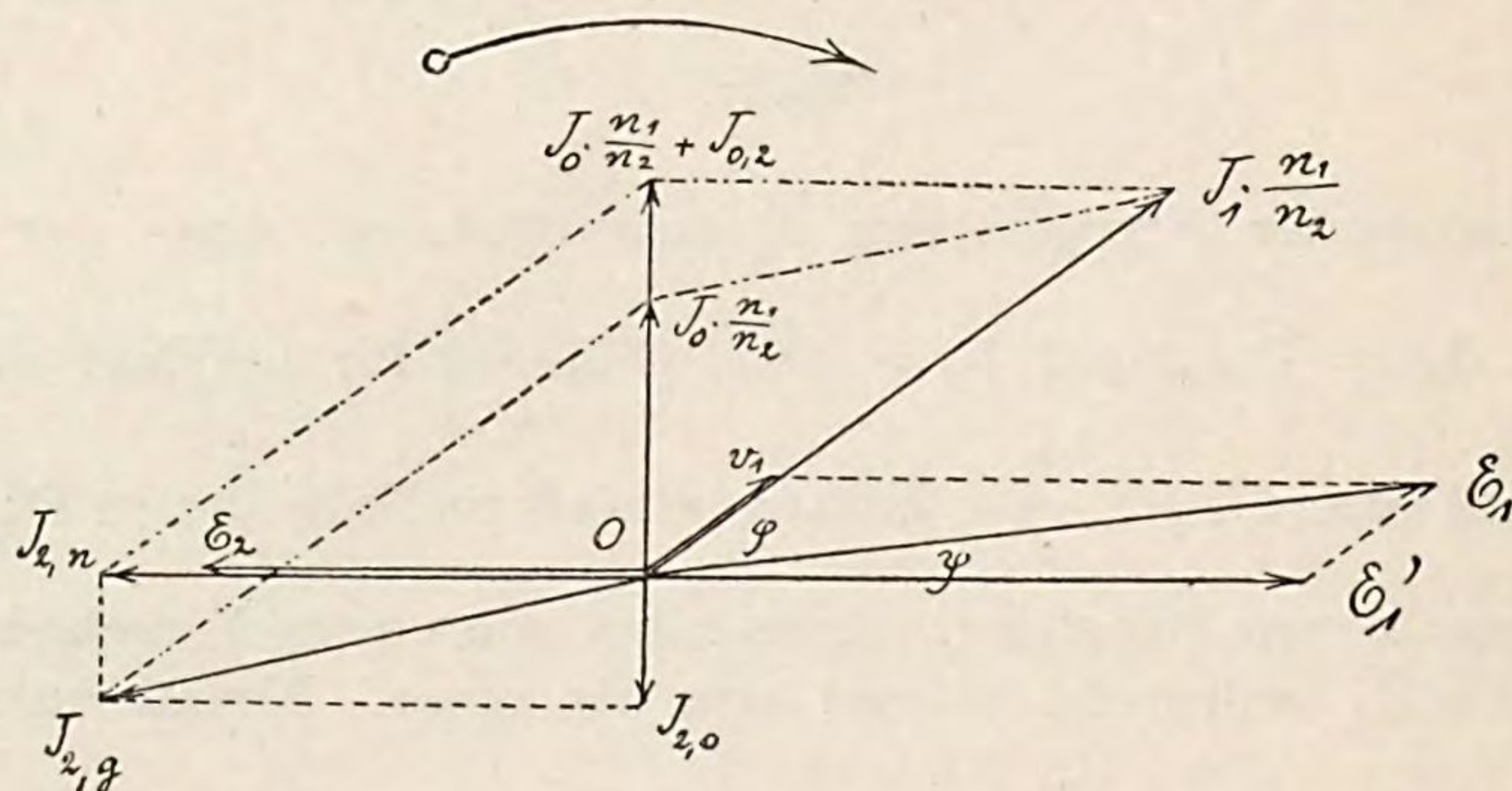


Fig. 89.

Diagramm eines Transformators, der ohne Streuung auf Induktionswiderstände arbeitet.

Zwischen E_1' und E_1 wird bei einem rationell gebauten Transformator nur ein sehr geringer Grössen- und Phasenunterschied bestehen, weil v_1 selten mehr als 1 bis 2 % von E_1 betragen wird.

Wenn der sekundäre Stromkreis nicht induktionsfrei ist, so wird seinem vom Arbeitsstrome $J_{2,n}$ hervorgerufenen Felde ein Erregerstrom $J_{2,0}$ entsprechen (Fig. 89), welcher um 90° hinter $J_{2,n}$ zurückbleibt. Zur Erzielung derselben Belastung wird also der Sekundärkreis einen stärkeren und stärker verschobenen Strom $J_{2,g}$ führen müssen. Da aber $J_{2,g}$ sich mit dem konstant gebliebenen Erregerstrom $J_0 \cdot \frac{n_1}{n_2}$ zum primären

Strome $J_1 \cdot \frac{n_1}{n_2}$ zusammensetzt, muss auch dieser grösser und

Tritt in einem auf induktionsfreie Widerstände (Fig. 90) oder auf mit Induktion behaftete Widerstände (Fig. 91) arbeitenden Transformator Streuung auf, so kann man sich den Einfluss derselben so vorstellen, dass dem Strome J_0 , wie zuvor die E. M. K. E_1' und E_2 entsprechen, während ausserdem der Primärstrom eine um 90° gegen ihn verzögerte E. M. K. E_2 der Streuung hervorruft, welche sich mit der E. M. K. E_2 zur resultierenden E. M. K. $E_{2,g}$ des Sekundärkreises zusammensetzt. $E_{2,g}$ ist stets kleiner als E_2 ; der durch Streuung bewirkte Spannungsabfall ist um so grösser, je grösser E_2' und φ sind. Man erkennt daraus, dass dieser Abfall im allgemeinen mit der Belastung wachsen wird, dass derselbe aber z. B. bei Belastung mit Motoren oder anderen Induktionswiderständen für alle Belastungen nahezu konstant und von beträchtlicher Grösse sein wird, weil bei schwachen Belastungen φ , bei stärkeren Belastungen φ und E_2' erheblich grösser sein werden als bei Belastung desselben Transformators mit Glühlampen. Es werden also Transformatoren mit beträchtlicher Streuung besonders zum Betriebe von Motoren wenig geeignet sein, da sie für eine bestimmte Minimalspannung $E_{2,g}$ eine verhältnismässig niedrige Grenzstromstärke aufweisen; solche Transformatoren weisen also eine im Verhältnis zu ihren Dimensionen geringe Leistung auf. Um die zur Erreichung eines bestimmten maximalen Spannungsabfalles zulässige Grenzstromstärke möglichst zu erhöhen, empfiehlt Dobrowolsky¹⁾ die Transformatoren so zu dimensionieren, dass man viele Kraftlinien und wenige Windungen nimmt. Man kann dann zur Erreichung gleichen Spannungsabfalles durch Streuung höhere Ampère-Windungen, also stärkeren Strom verwenden und kann, wegen der geringeren Windungszahl zur Erreichung gleichen Spannungsverlustes im Kupfer, an Kupfer etwas sparen. Dagegen hat man mehr Eisen und somit auch mehr Eisenverluste und bekommt grössere Erregerströme, die zwar geringe Verluste aber stärkere Rückwirkung auf die Dynamo verursachen. Man kann also zur Vermeidung unerwünscht hoher Streuung Transformatoren mit viel Eisen und wenigen Windungen bauen, muss aber diesen (wie jeden anderen) Anhaltspunkt für die Dimensionierung sorgfältig auf seine Vor- und Nachteile für jeden Sonderfall prüfen.

Der Fall eines auf Kondensatoren arbeitenden, mit Streuung behafteten Transformators ist in Fig. 92 dargestellt. Hier ist

¹⁾ M. v. Dolivo-Dobrowolsky, El. Zeitschr. 1893, p. 178.

vollen Belastung erreicht. Die Figuren 93, 94 und 95 entsprechen einem Ferranti-Transformator für maximal 12 500 Watt, welcher nach Fleming's Messungen bei 8·27 Perioden pro Min.

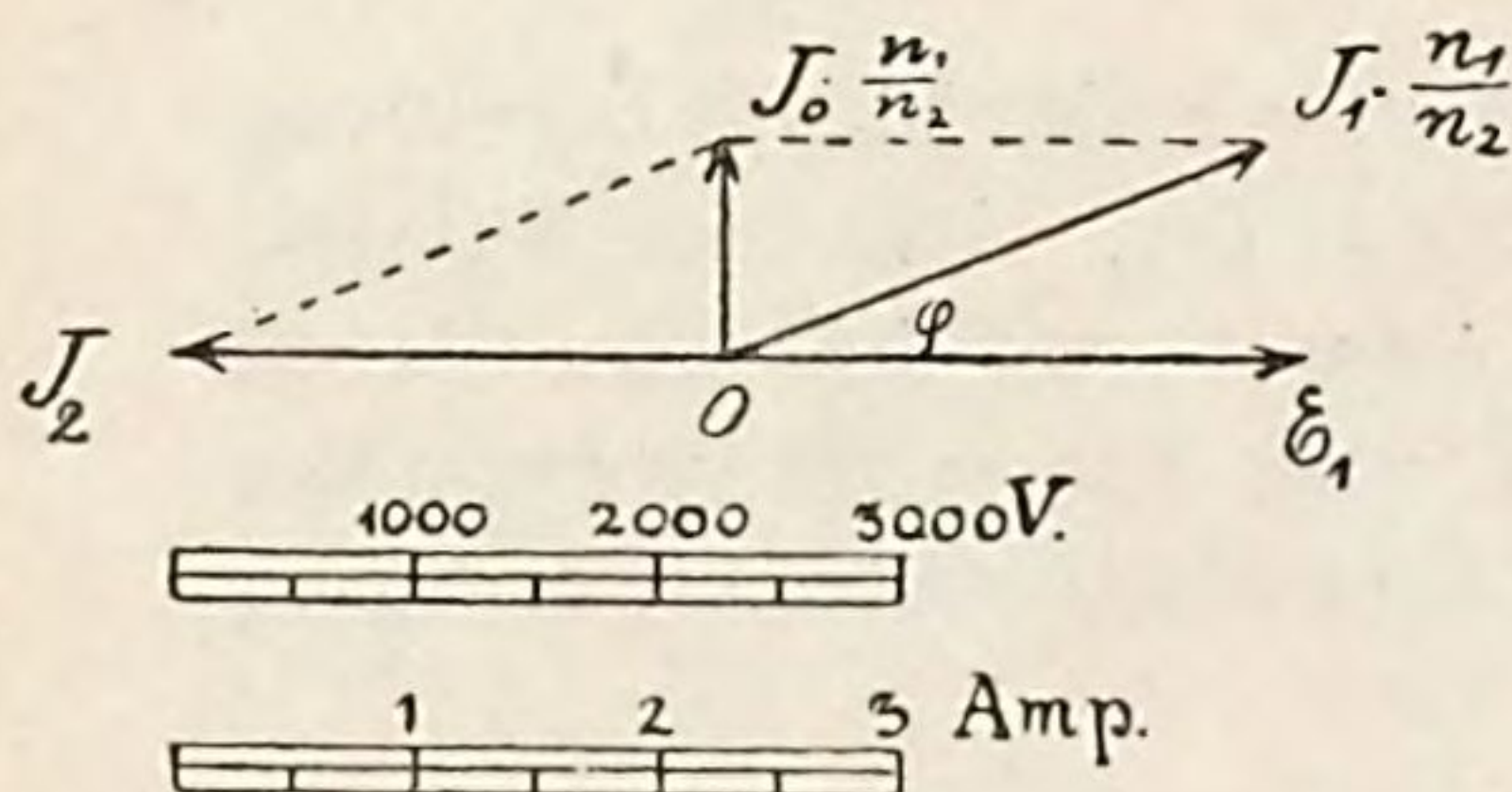


Fig. 93.

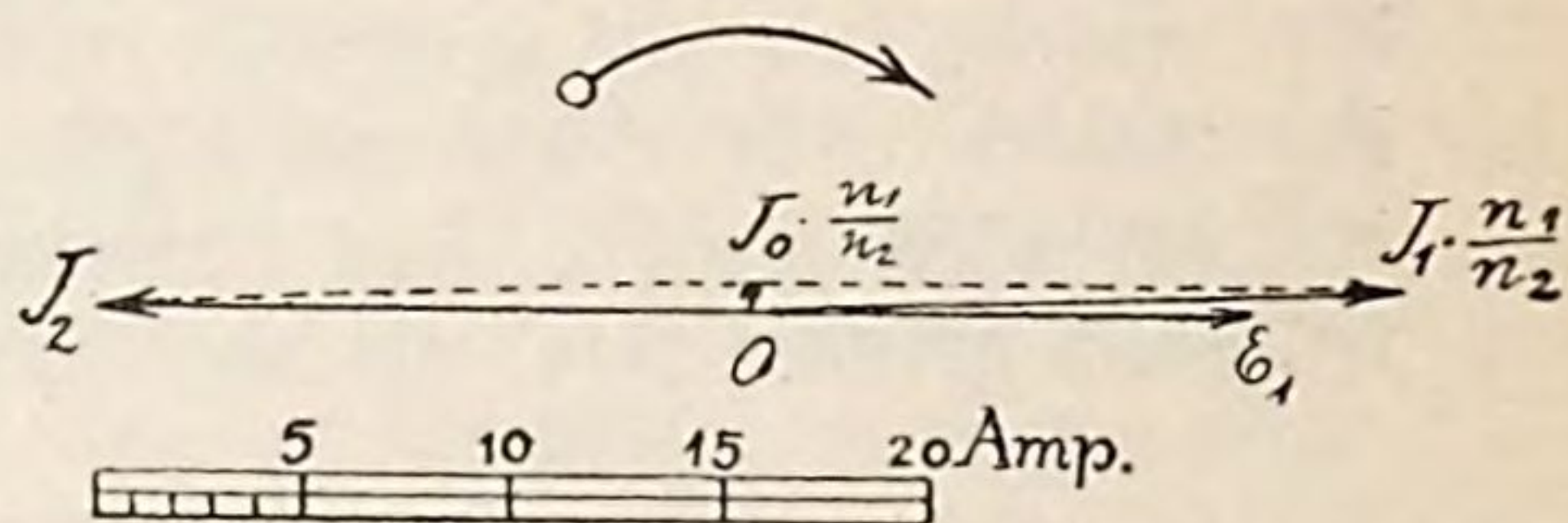


Fig. 94.

229 Watt für Leerlauf bei einer Spannung $E_2 = 100$ Volt und einem Erregerstrom $J_0 \frac{n_1}{n_2} = 0.97$ Ampère verbrauchte. Die Strecke $\overline{OJ_2}$ entspricht

in Fig. 93 dem Quotienten $\frac{229}{100} = 2.29$ Amp.

» » 94 » » $\frac{229 + 1300}{100} = 15.29$ »

» » 95 » » $\frac{229 + 2600}{100} = 28.29$ »

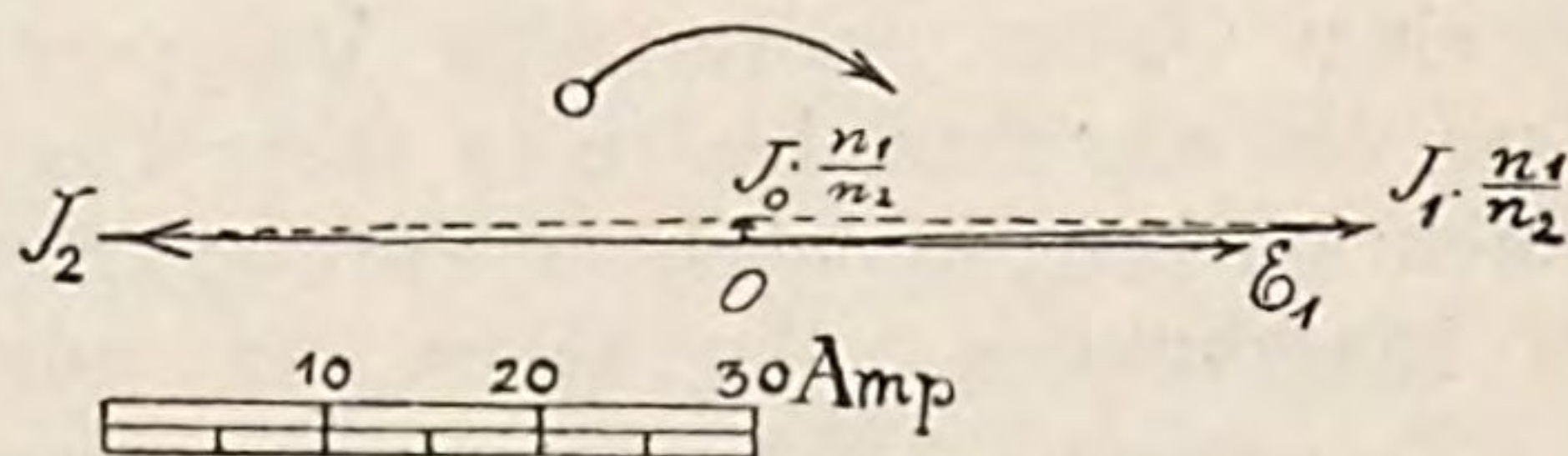


Fig. 95.

Die sekundäre Spannung E_2 und die Spannungsverluste V_1 und V_2 sind aus den Diagrammen weggelassen, da dieselben in dem gewählten Massstabe doch nicht deutlich erkennbar würden. Die Figuren setzen uns jedoch in den Stand, für Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise ein Näherungsverfahren abzuleiten, welches darauf beruht, dass entweder

$$J_2^2 + J_0^2 \cdot \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 = J_1^2 \cdot \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \quad . \quad . \quad . \quad 17)$$

$$\text{oder } J_2^2 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 + J_0^2 = J_1^2 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 18)$$

gesetzt werden kann.

Da die Figuren alle unter Anwendung der ersten Beziehung abgeleitet wurden, möge das Näherungsverfahren auf Grund der zweiten Beziehung durchgeführt werden. J_0 entspricht dabei dem gegebenen primären Erregerstrom; $J_2 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)$ stellt den primären Nutzstrom, J_1 den primären Gesamtstrom dar. Um uns diese Thatsache genau vor Augen zu halten, bezeichnen wir bei der folgenden Berechnung die beobachteten Werte des primären Nutzstromes mit $J_{n,1}$, des primären Gesamtstromes mit $J_{g,1}$ und fügen den Werten der ersten Annäherung zwei Striche, jenen der zweiten Annäherung einen Strich bei.

5. Anwendung des erweiterten Näherungsverfahrens auf Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise.

Wenn bei einem fertigen Transformator die Widerstände r_1 und r_2 , der primäre Leerlaufstrom $J_{g,1}$, das Übersetzungsverhältnis $\frac{n_1}{n_2}$, die primäre Spannung E_1 und der bei Leerlauf erforderliche Effekt W_{Hyst} für Hysterese und Wirbelströme gegeben sind, lassen sich alle anderen Daten derselben auch dann genau berechnen, wenn der Erregerstrom J_0 die bei weitem grösste Komponente des primären Gesamtstromes ist.

Es ist zunächst für Leerlauf die zweite Komponente des primären Gesamtstromes

$$J_{n,1} = \frac{W_{\text{Hyst}}}{E_1} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 19)$$

$$\text{und somit der Erregerstrom} = J_0 \sqrt{J_{g,1}^2 - J_{n,1}^2} \quad . \quad . \quad 20)$$

Die Belastung $W_2 = J_2 \cdot E_2$ ist natürlich gleich Null, ebenso der Wirkungsgrad $\eta = \frac{W_2}{W_1}$. Der primäre Effekt ist

$$W_1 = J_{n,1} \cdot E_1 = W_{\text{Hyst}} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad 21)$$

$$\text{und der Faktor des Effekts ist } f = \frac{W}{J_{g,1} \cdot E_1} = \frac{J_{n,1}}{J_{g,1}} \quad 22)$$

Igeltransformator von J. Swinburne für 3000 Watt bei 2400 Volt primär.
Zahl der Perioden per Sekunde 82.3. Durchschnittliche Endtemperatur des Transformators 145° F.

$E_1 = 2400 \text{ Volt konstant;}$ $E_{2,1} = 101.9 \text{ Volt}$ $W_{\text{Hyst}} = 121 \text{ Watt bei Leerlauf}$ $J_{0,1} = \sqrt{0.756^2 - \left(\frac{121}{2400}\right)^2} = 0.755$

$r_1 = 24.00 \text{ Ohm bei } 145^\circ \text{ F.}$ $r_2 = 0.051 \text{ Ohm bei } 145^\circ \text{ F.}$ $J_{g,1} = 0.756 \text{ Amp. bei Leerlauf}$

Berechnet in erster Annäherung										Berechnet in zweiter Annäherung							
$J_2'' = \text{gegeben}$	$J_2'' r_2 = 0.051 J_2''$	$W_2'' = 100 J_2''$	$W_1'' = W_2'' + W_2''$	$\frac{J_1''}{W_1''} = \frac{2400}{W_1''}$	$J_{g,1}'' = \sqrt{0.756^2 + J_1''^2}$	$\eta'' = \frac{W_2''}{W_1''}$	$f = \frac{J_{g,1}''}{J_{g,1}''}$	$J_2 r_2$	$J_{g,1}'' r_1 \frac{n_1}{n_2}$	$E_2' = 101.9 - J_2 - J_{g,1} \cdot r_1$	$W_1' = W_2' + W_2'$	$W_2' = J_2 \cdot E_2'$	$W_1' = W_2' + W_2'$	$\frac{J_1'}{W_1'} = \frac{2400}{W_1'}$	$J_{g,1}' = \sqrt{0.756^2 + J_1'^2}$	$\eta' = \frac{W_2'}{W_1'}$	$f' = \frac{J_{g,1}'}{J_{g,1}'}$
0	—	0	121	0.0505	0.756	0	0.067	—	—	101.9	121	—	121	0.0505	0.756	0	0.067
1.02	0.05	102	223	0.093	0.760	43.7	0.12	—	0.1	101.8	121	104	225	0.094	0.760	46.3	0.12
2.98	0.45	298	420	0.175	0.775	71.0	0.23	—	0.2	101.7	123	303	426	0.177	0.777	71.0	0.23
4.84	1.2	484	606	0.252	0.796	80.0	0.32	0.1	0.3	101.5	124	491	615	0.256	0.797	80.0	0.32
6.00	1.8	600	723	0.301	0.814	82.0	0.37	0.1	0.3	101.5	125	607	732	0.305	0.815	83.0	0.37
8.00	3.3	800	924	0.385	0.847	86.5	0.45	0.2	0.4	101.3	128	807	935	0.390	0.850	86.3	0.45
10.00	5.1	1000	1126	0.468	0.888	88.7	0.53	0.3	0.5	101.1	131	1007	1138	0.475	0.891	88.7	0.53
12.00	7.3	1200	1328	0.553	0.936	90.5	0.59	0.4	0.6	100.9	135	1206	1341	0.569	0.945	90.0	0.58
14.00	10.0	1400	1531	0.637	0.988	91.4	0.65	0.5	0.6	100.8	141	1405	1546	0.645	0.992	91.0	0.65
15.88	12.8	1588	1722	0.718	1.01	91.9	0.71	0.7	0.7	100.5	146	1592	1738	0.725	1.02	91.7	0.71
17.89	16.4	1789	1926	0.803	1.10	93.0	0.73	0.8	0.8	100.3	152	1790	1942	0.810	1.11	92.2	0.73
19.80	20.0	1980	2121	0.884	1.16	93.5	0.76	1.0	0.9	100.0	160	1980	2140	0.892	1.17	92.5	0.76
21.63	23.8	2163	2308	0.962	1.22	93.5	0.79	1.1	1.0	99.8	167	2159	2326	0.970	1.23	92.8	0.79
23.58	28.4	2358	2507	1.045	1.29	94.0	0.81	1.2	1.0	99.7	175	2351	2526	1.052	1.30	93.0	0.81
25.46	33.2	2546	2700	1.125	1.35	94.2	0.83	1.3	1.1	99.5	185	2536	2721	1.137	1.36	93.2	0.83
26.38	35.6	2638	2795	1.168	1.39	94.4	0.84	1.3	1.2	99.4	190	2628	2818	1.175	1.40	93.3	0.84
27.28	38.0	2728	2887	1.203	1.42	94.7	0.85	1.4	1.2	99.3	194	2715	2909	1.215	1.43	93.3	0.85
28.21	40.7	2821	2983	1.240	1.45	94.7	0.86	1.4	1.2	99.3	199	2807	3006	1.256	1.46	93.4	0.86
29.19	43.4	2919	3083	1.282	1.49	94.8	0.86	1.5	1.3	99.1	204	2901	3105	1.296	1.50	93.5	0.87
30.33	46.2	3033	3200	1.333	1.53	94.8	0.87	1.5	1.3	99.1	210	3015	3225	1.344	1.54	93.5	0.87

(Fortsetzung.)

Zusammenstellung der beobachteten Werte.

W_v	W_2	W_1	$J_{g,1}$	η	f	E_2
121	0	121	0.756	0	0.067	101.9
124	104	228	0.761	45.6	0.13	101.8
117	303	420	0.786	72.1	0.22	101.7
130	491	621	0.811	79.1	0.32	101.5
122	608	730	0.829	83.3	0.37	101.3
134	8009	943	0.862	85.8	0.46	101.1
143	1009	1152	0.911	87.5	0.53	100.9
145	1208	1353	0.960	89.3	0.59	100.7
130	1408	1538	1.013	91.6	0.63	100.6
152	1594	1746	1.066	91.4	0.68	100.4
140	1792	1932	1.133	92.8	0.71	100.2
149	1980	2129	1.197	93.0	0.74	100.0
161	2159	2320	1.260	93.0	0.77	99.8
169	2341	2510	1.321	93.4	0.79	99.5
180	2526	2706	1.395	93.3	0.81	99.2
217	2612	2829	1.426	92.4	0.83	99.0
192	2698	2890	1.460	93.2	0.83	98.9
203	2790	2993	1.498	93.3	0.83	98.9
161	2881	3042	1.529	94.7	0.83	98.7
172	2991	3163	1.567	94.5	0.84	98.6

Aus diesen Tabellen erkennt man zunächst, dass schon die erste Annäherung befriedigende Resultate ergiebt. Der Einfluss des vernachlässigten Spannungsabfalls durch Streuung macht sich nur in geringem Grade bei Belastungen über 20 Ampère bemerkbar. Als Mittelwert der Spannung ist bei der ersten Annäherung der einfachen Rechnung wegen $E_2 = 100$ Volt gesetzt. Aus diesem Grunde werden bei der zweiten Annäherung die Werte von W_2 für die Belastungen unter 20 Ampère etwas grösser. Da ausserdem, bei der zweiten Annäherung, W_v' um den Betrag von $J_{n,1}''^2 r_1$ grösser ist als zuvor, müssen $J_{n,1}'$ und $J_{g,1}'$ grösser sein, als sie bei der ersten Annäherung waren. Auffallenderweise stimmen die Werte von η'' besser mit η überein, als die in zweiter Annäherung erhaltenen Werte η' , welche anfangs etwas grösser, später etwas kleiner sein müssen als η'' . Schuld an diesem abweichenden Ergebnisse ist der beobachtete Wert von W_v , welcher grossen und unregelmässigen Schwankungen unterworfen scheint. Diese Unregelmässigkeiten sind zum Teile auf die Schwierigkeit der Beobachtung, zum Teile aber auch darauf zurückzuführen, dass bei einem Transformator mit offenem magnetischen Kreise die Möglichkeit einer Abnahme der Kernverluste mit steigender Belastung vorhanden ist.

Diese Möglichkeit rührt daher, dass bei dem Transformator mit offenem magnetischen Kreise die Induktion von der Mitte nach den beiden Endflächen hin abnimmt und dass die ge-

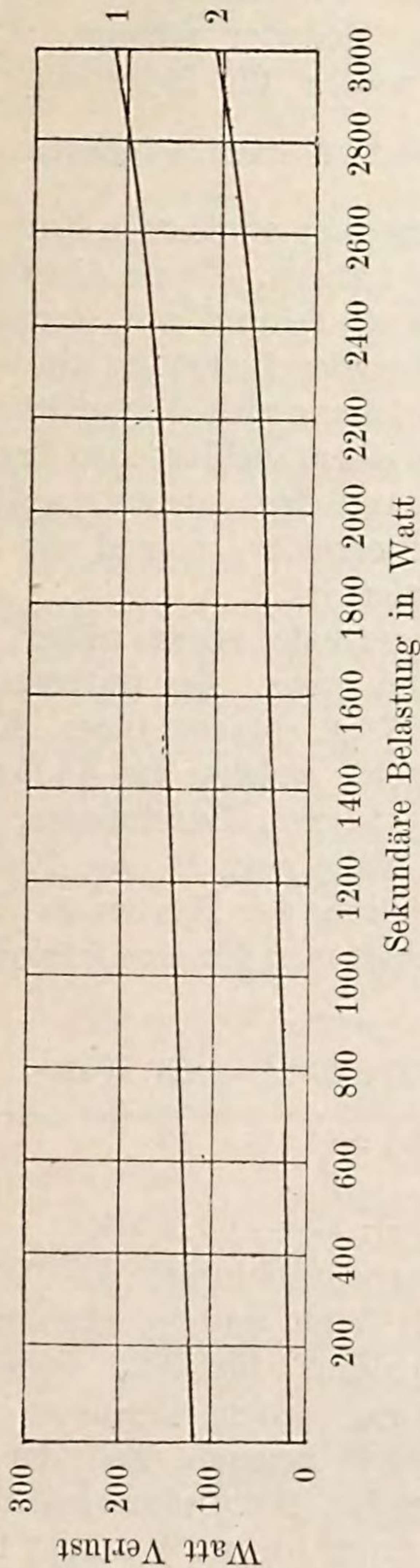


Fig. 96. Igeltransformator.
1 Gesamtverluste; 2 Kupferverluste.

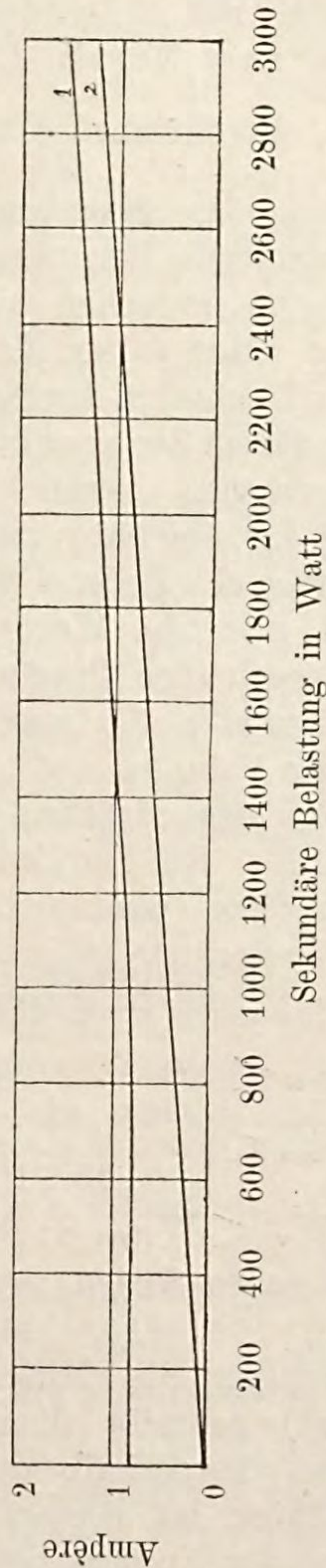


Fig. 97. Igeltransformator.
1 Kurve des Stromes J_1 ; 2 Kurve des Stromes J_2 .

messene Spannung dem Mittelwerte dieser Induktionen, die gemessenen Verluste aber dem Mittelwerte der 1.6. bzw. 2. Potenz dieser Einzelinduktionen proportional sind.

Trägt man wie zuvor die Kurven der Gesamt-(1) und der Kupferverluste (2) als Funktionen der Belastung auf (Fig. 96), so erkennt man diese geringe Abnahme der Kernverluste daran, dass die Kurven nicht mehr parallel zueinander verlaufen, sondern sich mit steigender Belastung einander nähern. Entwirft man zwei Kurven (Fig. 97), welche die Belastung als Abscissen, die Ströme $\frac{J_2}{24}$ und J_1 als Ordinaten enthalten, so

erkennt man, dass dieselben, analog den eben erwähnten Kurven, sich für steigende Belastung einander nähern. Diese Abnahme der Differenz zwischen primären und sekundären Ampèrewindungen rührt daher, dass mit steigender Belastung ein fortwährender Wechsel in der Phasenverschiebung zwischen primärem und sekundärem Strome auftritt. Beim eisengeschlossenen Transformator dagegen verlaufen die Kurven fast genau parallel, weil diese Verschiebung nahezu 180° erreicht, sobald die Belastung etwa ein Zehntel der maximalen ist.

Fasst man die Werte der Kernverluste etwas näher ins Auge, so erscheinen dieselben auffallend gross. Der untersuchte Igeltransformator für maximal 3000 Watt besass einen Kern von 856 *ccm* Volumen und 5982 *g* Gewicht, welcher aus 4600 *mm* langen Weicheisendrähten von etwa 0.57 *mm* Durchmesser gebildet wurde. Die Induktion in der Mitte war $B = 10\,000$. Legt man diese Induktion der Ermittlung der Hysteresis- und Wirbelstromverluste zu grunde, so erhält man für eine Periodenzahl $p = 82$ die zu grossen Werte

$$W_{\text{Hyst}} < 0.003 \cdot 10\,000^{1.6} \cdot 82 \cdot 856 \cdot 10^{-7} = 53 \text{ Watt}$$

$$W_{\text{Fouc}} < \left(\frac{0.57 \cdot 82 \cdot 10\,000}{45 \cdot 10^6} \right)^2 \cdot 856 = 12 \quad \gg$$

$$W_v < W_{\text{Hyst}} + W_{\text{Fouc}} < 53 + 12 = 65 \text{ Watt,}$$

während sieben Serien von Wattmeterbeobachtungen die Werte 114, 108, 108, 114, 114, 121, 121 Watt und im ganzen 62 Beobachtungen als Mittelwert 112 Watt für W_v ergaben. Fleming¹⁾ schreibt diese Abweichung jenen Verlusten zu, welche der ausserhalb des Eisenkernes liegende Teil der Induktionslinien bei seinem fortwährenden Richtungswechsel in der Masse des Kupfers hervorruft. Swinburne²⁾ erhebt hiergegen den Einwand, dass erstens der von Fleming unter-

¹⁾ J. A. Fleming, Journ. Inst. El. Eng. 17, p. 657.

²⁾ J. Swinburne, Journ. Inst. El. Eng. 17, p. 696, Diskussion.

suchte Transformator eine aus Kabel bestehende Sekundärwicklung besass und mit oder ohne diese Sekundärwicklung gleich grosse Leerlaufverluste aufwies und dass zweitens wegen der Streuung die Wirbelstromverluste mit zunehmender Belastung wachsen würden. Er erklärt die bedeutende Abweichung zwischen berechneten und beobachteten Kernverlusten in einfacher Weise dadurch, dass beim Wickeln der primären und sekundären Spulen ein Druck auf die Eisendrähtchen des Kernes ausgeübt werde, welcher die Unterteilung derselben fast illusorisch mache; durch die Zusammenpressung würde der unterteilte Kern in seinem Verhalten und in der Grösse der erzeugten Wirbelströme einem massiven Kerne ähnlich werden.

Jedenfalls geht aus diesen Versuchen hervor, dass man den Wirkungsgrad eines Igeltransformators von der heutigen Konstruktion erheblich überschätzen würde, wenn man nur die Hysteresis- und Wirbelstromverluste im Eisen auf Grund der an anderen Konstruktionen mit eisengeschlossenem Kreise erhaltenen Konstanten berechnen wollte. Der Wirbelstromverlust, der nach Fleming's Ansicht im Kupfer, nach Swinburne's Ansicht in dem zusammengepressten Kerne auftritt, drückt den Wirkungsgrad besonders bei den schwachen Belastungen so stark herab, dass derselbe höchstens demjenigen eines guten Transformators der eisengeschlossenen Type gleichkommt. Dies zeigt deutlich die folgende

Zusammenstellung der Wirkungsgrade
der von Fleming untersuchten Transformatoren
bei verschiedener Belastung derselben.

Grösse und Art des Transformators.	Bruchteile der sekundären Belastung.												
	0	0.025	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	Wirkungsgrad in %.												
Westinghouse 6500 Watt	0	61.8	75.9	85.7	91.9	94.0	95.1	96.0	96.3	96.6	96.8	96.9	96.9
Swinburne 6000 »	0	48.4	65.2	79.0	88.2	91.8	93.7	94.8	95.5	95.9	96.1	96.1	96.1
» 3000 »	0	39.3	56.2	71.7	82.9	87.6	89.8	91.2	92.2	92.8	93.2	93.4	93.5
Thoms.-Houst., 4500 »	0	49.1	65.4	78.8	87.8	91.1	92.9	93.8	94.2	94.6	95.0	95.0	94.7
Ferranti, 20 pf., Mod. 1892	0	62.0	76.6	86.5	92.6	95.0	95.6	96.1	96.5	96.8	96.8	96.6	96.6
» 15 » » »	0	65.5	79.0	88.1	93.4	95.0	95.7	96.0	96.2	96.3	96.1	95.8	95.5
» 15 » » »	0	55.0	70.8	83.0	90.5	93.1	94.5	95.1	95.4	95.5	95.4	95.2	94.7
Mordey, 6000 Watt . .	0	52.1	67.5	80.1	88.5	91.1	92.7	93.7	94.2	94.7	94.9	95.1	95.4
Kapp, 4000 » . .	0	39.5	56.5	72.3	83.8	88.0	90.4	91.9	92.6	93.3	93.8	94.0	94.2
Ferranti, 5 pf., Mod. 1885, umgewickelt	0	28.8	44.5	61.4	75.6	81.9	85.5	87.7	89.0	89.8	90.2	90.5	90.8
Ferranti, 5 pf., Mod. 1885	0	14.6	25.3	40.3	57.2	66.5	72.5	76.4	79.1	81.5	83.1	84.5	85.5

Die bei einigen Transformatoren auftretende geringe Abnahme des Wirkungsgrades bei Steigerung der Belastung von 0·7 bis auf 1·0 des maximalen Wertes rührt davon her, dass bei diesen hohen Belastungen die betreffenden Transformatoren etwas stärkere Streuung aufweisen. Dies erklärt auch, warum eine solche Abnahme bei dem Näherungsverfahren nicht vorgesehen war; es konnte dort eben auf Streuung keine Rücksicht genommen werden, weil die Dimensionen des Apparates nicht als gegeben betrachtet wurden.

6. Der Jahreswirkungsgrad.

Die Transformatoren sind bisher nur als Laboratoriumsapparate betrachtet worden, und es ist ihr Wirkungsgrad aus dem Verhältnis des sekundären Effektes zum primären Effekte bestimmt worden. Sobald man aber die Transformatoren als die Hauptbestandteile eines ununterbrochenen Wechselstrombetriebes betrachtet, muss man ihren Wirkungsgrad auffassen als das Verhältnis der sekundären Arbeit zur primären Arbeit. Dieser Wirkungsgrad g des Betriebes ist von dem Wirkungsgrade η im Laboratorium erheblich verschieden und nur zum Teile von den Eigenschaften des Transformators, zum Teile aber auch von ausserhalb des Transformators liegenden Verhältnissen abhängig. Verhältnisse der letzten Art bestimmen die Anzahl der jährlichen Brennstunden per installierte Lampe. Diese Zahl erreicht bei städtischen Zentralen in unseren Breiten-graden 400 bis 500 Stunden. Wenn also die maximale Leistungsfähigkeit der installierten Transformatoren gerade der Zahl der installierten Lampen entspricht, werden diese Transformatoren gleichfalls 400 — 500 Stunden mit ihrer vollen Belastung in Betrieb sein, während der übrigen Zeit aber nur Energieaufwand für Magnetisierung erfordern.

Für einen an das Netz einer dauernd betriebenen Wechselstromzentrale angeschlossenen Transformator, welcher mit seiner maximalen Nutzleistung von 10 Kilowatt während 500 Stunden jährlich beansprucht wird und dessen Kupferverluste zusammen 2 %, dessen Eisenverluste gleichfalls 2 % der Nutzleistung betragen, stellen sich also

	Kilowattstunden
die jährliche Nutzarbeit auf	$500 \times 10 = 5000$
die jährlich in den Widerständen verzehrte Arbeit auf	$500 \times 0\cdot2 = 100$
die jährlich für Magnetisierung aufgewendete Arbeit auf	$8760 \times 0\cdot2 = 1752$

die jährliche Gesamtarbeit also auf . 6852 Kilowattstunden
und der Jahreswirkungsgrad g auf . $\frac{5000}{6852} = 73\%$.

Der Laboratoriumswirkungsgrad η beträgt dagegen für denselben Transformator

$$\eta = \frac{10}{10 + 0.2 + 0.2} = \frac{10}{10.4} = 96.2\%.$$

Verwendet man für dieselbe Installation einen gleich grossen Transformator, dessen Kupferverlust ebenfalls 2%, dessen Eisenverlust jedoch 3% der maximalen Nutzleistung von 10 Kilowatt beträgt, so erhält man $g = 65.6$ und $\eta = 95.2\%$. Denn

$$\text{es ist } g = \frac{500 \cdot 10}{500 \cdot 10 + 500 \cdot 0.2 + 8760 \cdot 0.3} = \frac{5000}{7628} = 65.6\%,$$

$$\text{und } \eta = \frac{10}{10 + 0.2 + 0.3} = \frac{10}{10.5} = 95.2\%$$

Wählt man dagegen einen Transformator mit einem Eisenverluste von nur 1.5%, einem Kupferverluste von 8% der maximalen Nutzleistung von 10 Kilowatt, so erhält man zwar einen niedrigeren Maximalwirkungsgrad

$$\eta = \frac{10}{10 + 0.8 + 0.15} = \frac{10}{10.95} = 91.3\%,$$

aber einen wesentlich höheren Durchschnittswirkungsgrad

$$\eta = \frac{500 \cdot 10}{500 \cdot 10 + 500 \cdot 0.8 + 8760 \cdot 0.15} = \frac{5000}{6714} = 74.5\%.$$

Es ist einleuchtend, dass die Höhe der Kupferverluste den Jahreswirkungsgrad nur in geringem Masse zu beeinflussen vermag, weil diese Verluste nur während der verhältnismässig kurzen Brenndauer der Lampen auftreten, dass aber auch eine geringe Erhöhung oder Verringerung der Eisenverluste den Jahreswirkungsgrad erheblich verringert oder erhöht, weil diese Verluste während des ganzen Jahres auftreten. Bei gegebener Brenndauer wird also der Jahreswirkungsgrad hauptsächlich von der Grösse der Magnetisierungsarbeit abhängen. Die Brenndauer selbst hängt von den lokalen Verhältnissen, dem Berufe des Konsumenten, von der Jahreszeit, dem Monat, dem Wochentage, ja sogar von der Laune des Konsumenten und von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ab. Man kann deshalb unmöglich einen Transformator so dimensionieren, dass er für alle Konsumenten auch nur einer einzigen Zentrale unter den

Tabelle A. Monatliche Wirkungsgrade bei Verwendung verschiedener Transformatoren

für maximal 10 Kilowatt.

Monat	Brenn- stunden pro Monat	Nutzbare Arbeit pr. Monat in Kilowatt- stunden	Verluste in Kilowattstunden						Gesamtarbeit in Kilo- wattstunden bei Verwendung von Type			Monatlicher Wirkungs- grad in % bei Verwendung von Type		
			20% im Eisen I	20% im Kupfer	30% im Eisen II	20% im Kupfer	1 1/2% im Eisen III	80% im Kupfer	I	II	III	I	II	III
Januar . .	50	500	148·8	10·0	223·2	10·0	111·6	40·0	658·8	733·2	651·6	75·9	68·3	76·8
Februar . .	36	360	134·4	7·2	201·6	7·2	100·8	28·8	501·6	568·8	489·6	71·8	63·4	73·5
März . . .	21	310	148·8	6·2	223·2	6·2	111·6	24·8	465·0	539·4	446·4	66·7	57·4	69·4
April . . .	30	300	144·0	6·0	216·0	6·0	108·0	24·0	450·0	522·0	432·0	66·7	57·4	69·4
Mai	19	190	148·8	3·8	223·2	3·8	111·6	15·2	342·6	417·0	316·8	55·4	45·5	60·0
Juni . . .	31	210	144·0	4·2	216·0	4·2	108·0	16·8	358·2	430·2	334·8	58·6	48·8	62·6
Juli . . .	26	260	148·8	5·2	223·2	5·2	111·6	20·8	414·0	488·4	392·4	62·7	53·3	66·2
August . .	28	280	148·8	5·6	223·2	5·6	111·6	22·4	434·4	508·8	414·0	64·5	55·0	67·7
September .	33	330	144·0	6·6	216·0	6·6	108·0	26·4	430·6	552·6	464·4	68·6	59·7	71·2
Oktober . .	47	470	148·8	9·4	223·2	9·4	111·6	37·6	628·2	702·6	619·2	14·7	66·9	75·9
November .	54	540	144·0	10·8	216·0	10·8	108·0	43·2	694·8	766·8	691·2	17·7	70·4	78·2
Dezember .	65	650	148·8	13·0	223·2	13·0	111·6	52·0	811·8	886·2	813·6	80·2	73·4	79·9
Im Jahre:	440	4400	1752·0	88·0	2628·0	88·0	1314·0	352·0	6240	7116·0	6066·0	70·5	61·8	72·5

günstigsten Bedingungen betrieben wird, und muss sich deshalb entweder damit begnügen, dass für den ganzen Betrieb der Jahreswirkungsgrad oder ein anderer Durchschnittswert des Wirkungsgrades möglichst hoch sei.

Der Durchschnittswert des monatlichen Wirkungsgrades wird für die einzelnen Monate sehr verschieden sein. Die Tabelle A enthält eine Zusammenstellung der für deutsche

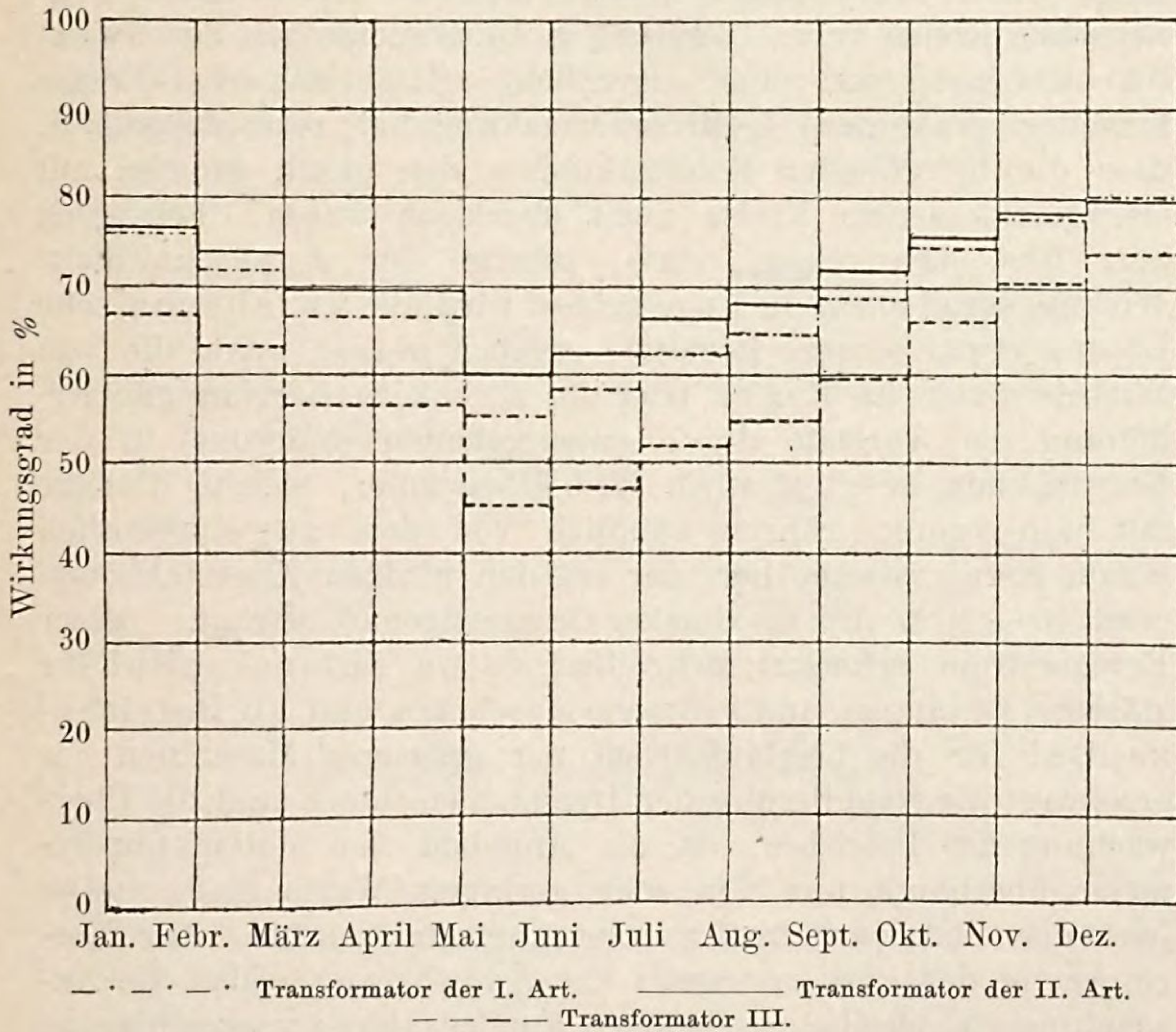


Fig. 98. Wirkungsgrad verschiedener Transformatoren während der einzelnen Monate eines Jahres.

Städte beobachteten monatlichen Brennstunden und der unter Verwendung von 10 Kilowatt-Transformatoren der drei erwähnten Arten sich ergebenden monatlichen Wirkungsgrade.

Die Werte dieser Tabelle sind in den Kurven der Fig. 98 niedergelegt. Man erkennt aus denselben besonders deutlich den Zusammenhang zwischen Brenndauer und Durchschnitts-

wirkungsgrad, den hohen Einfluss der Eisenverluste und den geringen Einfluss der Verluste in den Kupferwiderständen.

Auf diese Thatsache hat zuerst James Swinburne¹⁾ aufmerksam gemacht. Als Mittel zur Erhöhung des durchschnittlichen oder jährlichen Wirkungsgrades schlug er die Beschränkung der Eisenmasse und, da diese beim eisengeschlossenen Transformator nicht so einfach und so weit durchführbar ist, die Rückkehr zu den von Gaulard und Gibbs angewendeten und lange wieder verlassenen Transformatoren mit offenem magnetischen Kreise vor. Fleming's Untersuchungen der Swinburne'schen (von ihm eigentlich »Stachelschwein«-Transformator genannten) Igeltransformatoren hat zwar dargethan, dass die betreffenden Konstruktionen den gleich grossen mit eisengeschlossenem Kreise nicht überlegen waren. Prinzipiell aber lässt sich zeigen, dass, solange der durchschnittliche Wirkungsgrad allein ins Auge gefasst wird, die Swinburne'sche Lösung etwas bessere Resultate ergeben muss, wenn die von Wirbelströmen im Kupfer oder im Eisenkern herrührende Erhöhung der Verluste durch entsprechende Änderung in der Konstruktion beseitigt wird. Die Übelstände, welche dieselbe mit sich bringt, rühren sämtlich von dem ausserordentlich hohen Erregerstrom her, der bei den jetzigen Konstruktionen etwa 40 — 50 % des maximalen Gesamtstromes beträgt. Dieser Erregerstrom erfordert Mehraufwände an Anlagekapital für stärkere Leitungen und grössere Maschinen und an Betriebskapital für die Leerlaufarbeit der grösseren Maschinen; er erschwert die Regulierung der Dynamomaschinen und die Überwachung des Betriebes, da die Angaben der Stationsampèremeter überhaupt nur von sehr geringem Werte sind und er jene der Stationswattmeter sehr ungenau macht. Zur Verringerung des Erregerstromes hat Swinburne selbst die Anwendung von parallel geschalteten Kondensatoren vorgeschlagen; solche Kombinationen von Transformatoren müssen theoretisch gut arbeiten und sind auch in Laboratoriumsversuchen mit Erfolg verwendet worden²⁾. Der praktischen Anwendung haben

¹⁾ James Swinburne, Vortrag vor Sektion G der British Association, 16. Sept. 1889. El. Rev., London 25, p. 314, 341. El., London, 23, p. 492, 523. El. Zeitschr. 1889, p. 541.

²⁾ Hierauf kann erst im 2. Teile näher eingegangen werden, weil bisher stets die Sinusfunktion als gültig angenommen wurde.

sich bis jetzt grosse Schwierigkeiten in den Weg gestellt, von welchen die meisten darauf zurückzuführen sind, dass die Kondensatoren unzuverlässig, schwierig herzustellen und teuer sind.

In richtiger Erkenntnis dessen hat M. von Dolivo-Dobrowolsky¹⁾ einen anderen Vorschlag zur Erhöhung des durchschnittlichen Wirkungsgrades gebracht, welcher davon ausgeht, dass die Höhe der Kupferverluste auf diesen Wirkungsgrad von sehr geringem Einflusse ist. Dobrowolsky will deshalb den Kupferverlust viel höher nehmen, als dies jetzt üblich ist, ihn etwa auf 8 bis 10 % festsetzen und dafür dann wenig Eisen verwenden. Da bei einem Transformator der Eisenkern die Kupferwindungen umgiebt oder von ihnen umgeben wird, kann

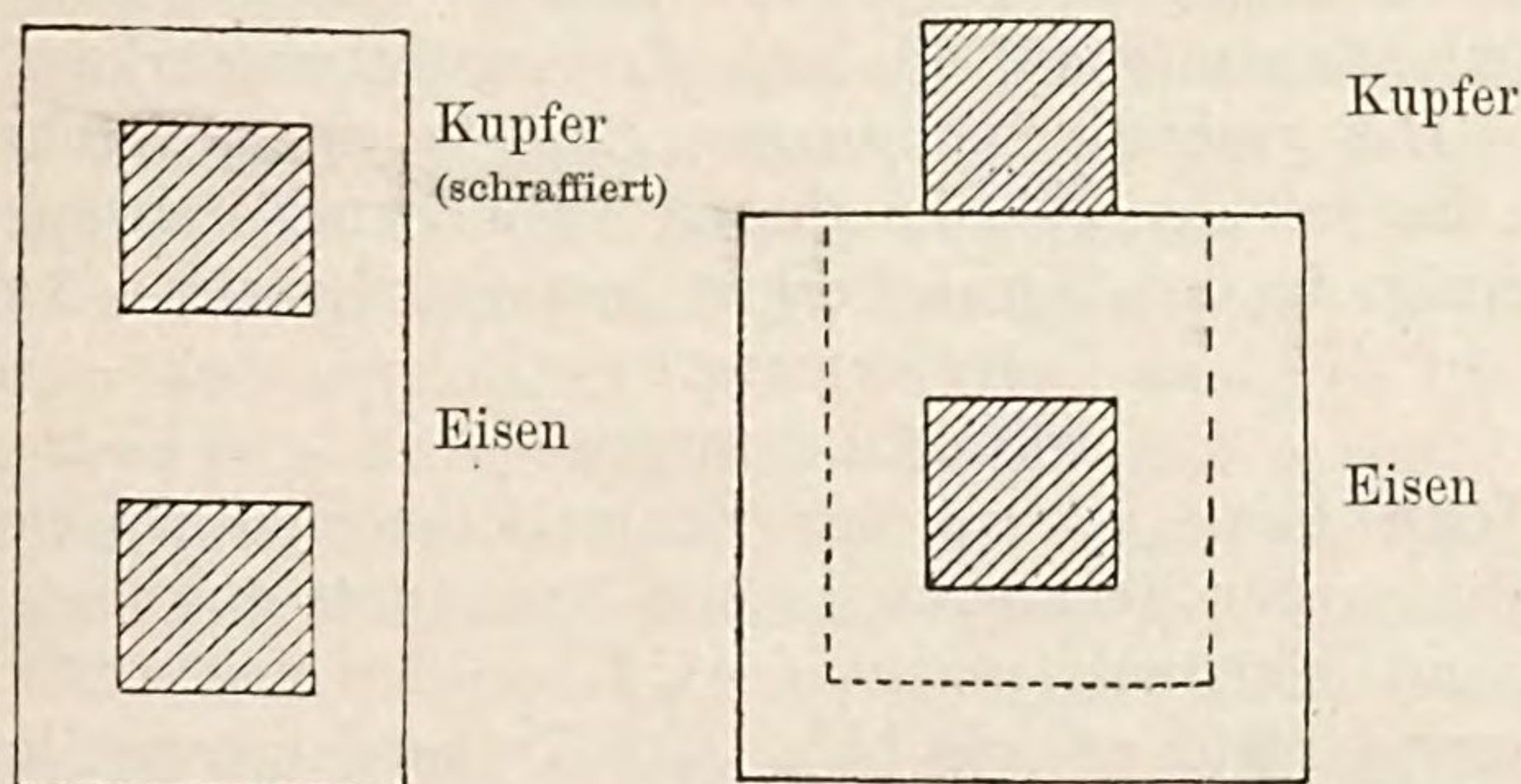


Fig. 99 und 100. Schema eines Transformators.

derselbe schematisch dargestellt werden durch zwei dicht ineinander passende Kettenringe²⁾, von denen der eine aus Eisen, der andere aus Kupfer besteht. (Fig. 99 und 100). Man erkennt daraus, dass man den Querschnitt des einen dieser Ringe nicht vergrössern kann, ohne gleichzeitig den anderen zu vergrössern. Wenn man also versuchen wollte, den Eisenverlust durch Verringerung der Induktion zu verkleinern, könnte man die dafür erforderliche Vermehrung der Kupferwindungen bei

¹⁾ M. von Dolivo-Dobrowolsky, El. Zeitschr. 1892, p. 222.

²⁾ G. Kapp; M. Dolivo-Dobrowolsky, a. a. O. — Imhoff, El. Zeitschr. 1892, p. 456.

gleichem Spannungsverluste nur dadurch ermöglichen, dass man auch das Eisenvolumen vergrößerte. Der Transformator würde dadurch zwar teurer, aber in seinem Jahreswirkungsgrade nur wenig besser werden, da im allgemeinen das Eisenvolumen viel rascher wächst, als die Induktion abnimmt. Wenn also auch nach Durchführung der Änderung der Transformator wegen der geringeren Induktion erheblich geringeren Effektverlust pro Volumeneinheit aufweist, so kann sein gesamter Effektverlust doch wegen der Zunahme des Volumens nur wenig geändert sein. Anders liegen die Verhältnisse, sobald man bei nicht zu hoher Induktion das Eisenvolumen dadurch zu verringern ermöglicht, dass man das Kupfervolumen verringert, also den Kupferverlust erhöht. Gegen ein solches Vorgehen spricht jedoch die Erwägung, dass der höhere Durchschnittswirkungsgrad auf Grund dieses Vorschlages nur durch die Verzichtleistung auf die bequeme Regulierung erkaufte werden kann. Der gesamte Spannungsverlust in einem Wechselstromnetze, das mit den gebräuchlichen Transformatoren ausgestattet ist, beträgt in den Fernleitungen kaum mehr als 3 %,

»	»	Transformatoren	»	»	2—3	»
»	»	sekund. Leitungen	»	»	1—2	»

Wenn dann seitens der Zentrale an den Speisepunkten oder Enden der Fernleitungen die Spannung automatisch oder von Hand konstant gehalten wird, so ist eine weitere Nachregulierung nicht erforderlich. Die Transformatoren halten für jeden Konsumenten oder jede Gruppe von Konsumenten die Spannungsänderung selbstthätig innerhalb der zulässigen Grenzen. Erst wenn bei sehr langen Fernleitungen der Verlust in diesen 10 % erreicht oder überschreitet, nähert sich die Arbeit der Nachregulierung der bei Gleichstrombetrieben aufzuwendenden Arbeit. Würde man dagegen für einzelne Konsumenten oder Gruppen von Konsumenten Transformatoren mit Kupferverlusten von 8—10 % verwenden, so müsste man für diese einzelnen Konsumenten die sekundäre Spannung konstant halten. Es würde also dann nicht mehr genügen, von der Zentrale aus auf mittlere Netzspannung an einzelnen Speisepunkten zu regulieren; man müsste vielmehr eine Nachregulierung einführen, welche je nach dem Verlaufe der Belastungskurve des Konsumenten für jeden derselben oder für jede Gruppe derselben verschieden ist. Eine solche Nachregulierung müsste selbstthätig erfolgen und könnte eventuell durch besondere Ausgleichstransformatoren (Egalisatoren) bewirkt werden,

doch würde dieselbe den Betrieb wesentlich komplizieren und die Anlagekosten erhöhen.


Da bei Erhöhung des Querschnittes der Umfang weniger rasch steigt, können im allgemeinen grosse Transformatoren mit geringeren Verlusten gebaut werden als kleine. Es ist daher, wenn örtliche Gründe nicht dagegen sprechen, die Anwendung eines an Transformatoren - Unterstationen angeschlossenen Sekundärnetzes eins der bestbekannten Mittel zur Erhöhung des Jahreswirkungsgrades. Eine Diskussion der mit einem solchen das ganze Stadtgebiet umschliessenden Sekundärnetze verknüpften Vor- und Nachteile liegt ausserhalb des Rahmens dieses Werkes; doch mag erwähnt werden, dass es jedenfalls von Vorteil ist, mehrere benachbarte Konsumenten von einem grösseren, gemeinsamen Transformator aus mit Energie zu versorgen, selbst wenn örtliche Verhältnisse und wirtschaftliche Erwägungen die Anlage eines grossen Sekundärnetzes verbieten.

Auch die Wahl der Transformatorengrösse für eine gegebene Lampenzahl beeinflusst den Jahreswirkungsgrad. Man verfällt leicht in den Fehler, die Transformatorengrösse der installierten Lampenzahl so anzupassen, dass der Transformator die sämtlichen installierten Lampen gleichzeitig bequem speisen kann; thatsächlich aber werden sehr viele Konsumenten niemals die Gesamtzahl ihrer Lampen gleichzeitig längere Zeit in Betrieb haben. Da das Maximum der von städtischen Zentralen gleichzeitig gespeisten Lampen zwischen 40 und 80 % der installierten beträgt, kann man annehmen, dass ein Durchschnittskonsument kaum mehr als maximal 40 bis 50 % seiner installierten Lampen gleichzeitig brennt; wenn also der Transformator etwa 50 bis 70 % dieser Lampenzahl entspricht, wird derselbe vollkommen ausreichend sein. Es ist auf diese Weise möglich, bei entsprechender Berücksichtigung des Charakters und der Benutzungszeit der sekundären Installation die Transformatorengrössen so zu bemessen, dass ausser einer Erhöhung des durchschnittlichen Wirkungsgrades, also ausser einer Ersparnis an Betriebskosten, sich auch eine Ersparnis an Anlagekapital ergibt.

Die zweite Frage, ob man nicht durch gewisse konstruktive Anordnungen des Transformatorgestelles an Eisenverlusten sparen, also den Jahreswirkungsgrad erhöhen könne, kann in der von Dolivo-Dobrowolsky gegebenen Lösung erst im zweiten Bande, in dem Kapitel über Dimensionierung der Transformatoren behandelt werden.

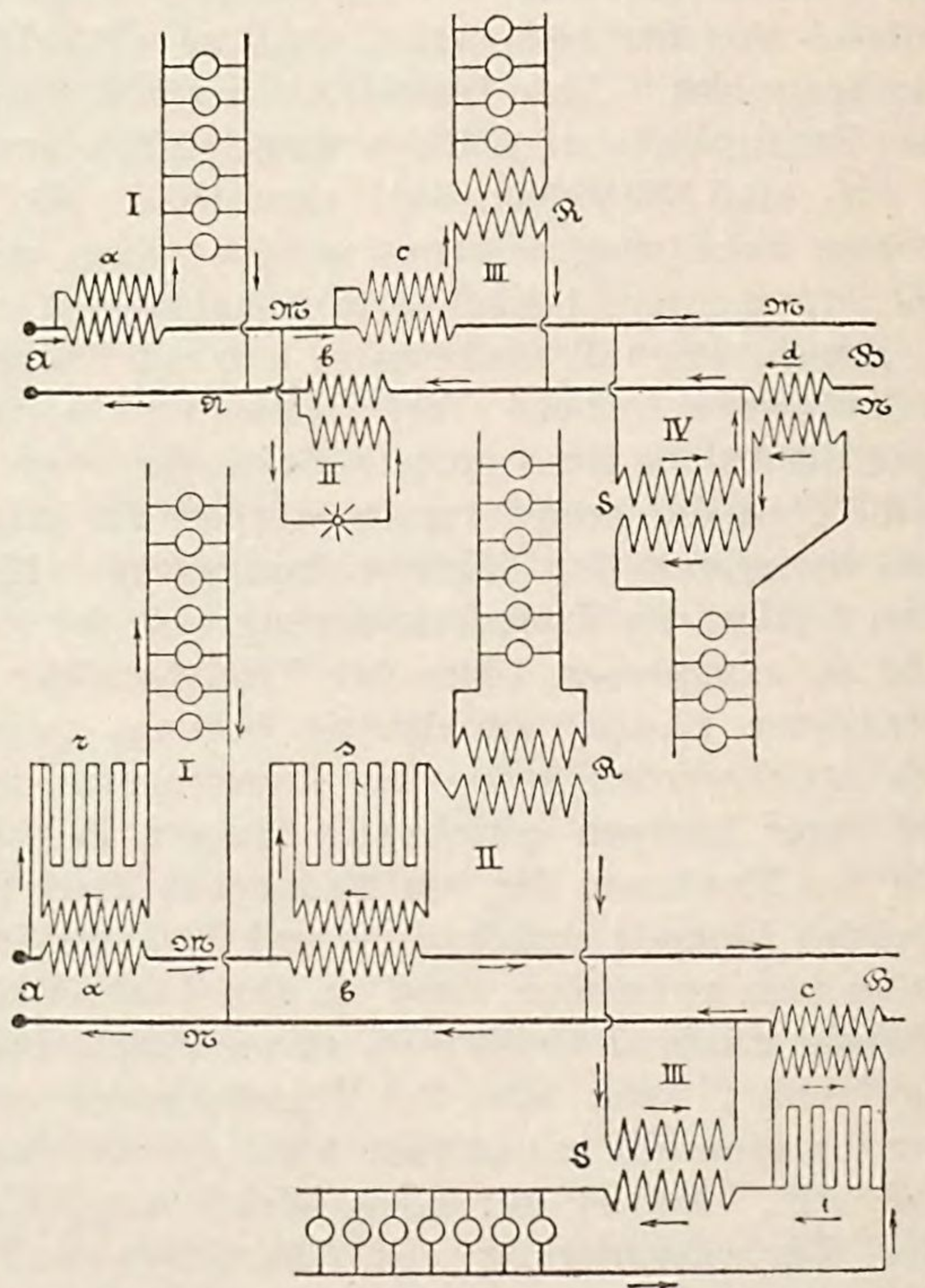7. Die Wirkungsweise des Ausgleichstransformators oder Egalisators¹⁾

beruht auf der an Hand der Fig. 83 erläuterten Eigenschaft der Serientransformatoren, bei konstantem Primärstrom auch den Sekundärstrom konstant zu halten. Allgemein nämlich



Zu der Patentschrift

№ 37780.

Fig. 101 und 102.

werden solche Transformatoren das Bestreben haben, die Intensitäten der beiden Ströme auch dann im umgekehrten Verhältnis der Windungen zu erhalten, wenn die Intensität des primären Stromes nicht mehr konstant ist, sondern verändert wird. Das

¹⁾ Vergl. D. R.-P. No. 37780/21 von C. Zipernowsky, M. Déri und O. T. Bláthy. 31. Januar 1886.

Produkt aus sekundärer Stromstärke und sekundärer Windungszahl wird sich umsoweniger von dem Produkte aus primärer Stromstärke und primärer Windungszahl unterscheiden, je kleiner der Erregerstrom und die Leerlaufsverluste des Transformators sind. Lässt man nun (Fig. 101 u. 102) zwei von den Klemmen A einer Wechselstromquelle stammende Wechselströme entgegengesetzter Richtung durch die beiden Bewickelungen einer Induktionsrolle gehen, so wird auch diese Rolle das Bestreben äussern, die sekundären Ampèrewindungen den primären gleich zu machen. Je stärker also der Strom in der Hauptleitung AB und somit auch in den primären Spulen a, b, c, d (Fig. 101 und 102) ist, desto stärker wird auch der Strom in den zugehörigen sekundären Spulen der Egalisatoren I, II, III, IV sein, und desto höhere Werte wird der Spannungsverlust in denselben annehmen. Dieser Spannungsverlust kann entweder, wie in Fig. 101, nur in den Sekundärspulen oder, wie in Fig. 102, in diesen und in zugeschalteten Widerständen r, s, t auftreten. Durch passende Wahl der Windungszahlen, Klemmenspannung und Zusatzwiderstände des Egalisators lässt sich dann erreichen, dass bei Konstanthaltung der Spannung an dem Endpunkte B der Leitung A B trotz wechselnden Konsums die Spannung an den der Stromquelle A näherliegenden Konsumstellen I, II, III, IV nicht höher ist als am Ende der Leitung. Dieser Zweck kann auf zwei etwas verschiedene Arten erreicht werden. Bei der einen, in Fig. 101 veranschaulichten führt man den zu einer Verbrauchsstelle gehenden Zweigstrom durch die eine und den weitergehenden Hauptstrom durch die zweite Bewickelung des Egalisators. Je stärker nun der Hauptstrom wird, desto höher müsste zur Konstanthaltung der Spannung im Punkte B die Klemmenspannung bei A werden, desto stärker würde also auch der den Lampen zufließende Zweigstrom werden, wenn nicht die in den sekundären Windungen der Egalisatoren auftretende gegenelektromotorische Kraft die Klemmenspannung der Lampen und damit den ihnen zufließenden Zweigstrom wieder auf den normalen Wert zurückführte. In Fig. 101 sind mehrere Anwendungen dieses Verfahrens gezeigt. Bei I und II sind durch Vermittelung der in die Hauptleitung eingeschalteten Egalisatoren Glühlampen und eine Bogenlampe trotz variabler Spannung bei A mit konstanter Spannung versorgt, solange die Spannung in B konstant ist. Bei III ist der Egalisator vor die primären, bei IV vor die sekundären Windungen von Transformatoren geschaltet, welche ihrerseits wieder

parallel geschaltete Glühlampen betreiben. Bei der zweiten Anwendungsart (Fig. 102) wird die sekundäre Spule des Egalisators durch einen passenden Zusatzwiderstand (r , s , t) geschlossen. Die primäre Spule wird auch hier vom Hauptstrome passiert, aber dieser Strom ist jenem in der sekundären Spule diesmal entgegengesetzt gerichtet. Dadurch wird es möglich, dass der den Glühlampen direkt (I), der primären Spule (II) oder der sekundären Spule (III) eines Transformators zufließende Zweigstrom in dem Zusatzwiderstande r , s oder t einen Spannungsverlust hervorruft, welcher sich dem von der sekundären Spule selbst in r , s oder t erzeugten Spannungsverluste zufügt. Die Spannungsdifferenz an den Enden dieser Zusatzwiderstände hängt aber von dem Hauptstrome ab und muss von der Spannung der Stromquelle subtrahiert werden, wenn man die Lampenspannung erhalten will.

8. Über das magnetische Verhalten der Transformatoren im Momente des Anschlusses an ein arbeitendes Netz.

Verbindet man die Primärspule eines stromlosen Transformators in Serie mit einem an ein arbeitendes Netz angeschlossenen Ausschalter und einer Glühlampe, welche durch den Leerlaufstrom des Transformators eben zu normaler Glut gebracht wird, und schliesst man nun bei offenem Sekundärkreise den Ausschalter, so gelangt in den meisten Fällen die Lampe ganz allmählich zu normaler Rotglut. Zuweilen aber leuchtet dieselbe beim Schliessen des Ausschalters so hell auf, dass das Glas geschwärzt und der Kohlenfaden zerrissen wird.

Diese Erscheinung des Stromstosses wurde zuerst von J. A. Fleming¹⁾ beobachtet und beschrieben; die Versuche zu ihrer Erklärung wurden von Fleming unternommen und in glücklicher Weise durch W. M. Mordey²⁾ ergänzt.

Dieser Stromstoss ist zuweilen von solch ausserordentlicher Heftigkeit, dass er den beweglichen Teil eines statt der Glühlampe verwendeten, auf 10 Ampère eingestellten Elektrodynamometers weit über die Gleichgewichtslage hinausfliegen lässt, selbst wenn der normale Leerlaufstrom nur 0.1 bis 0.2 Amp beträgt; er ist von einem bald stärkeren, bald schwächeren Geräusche begleitet, das im Eisenkerne des Transformators

¹⁾ J. A. Fleming, Journ. Institut. El. Eng. 1892, 21, p. 677 ff.

²⁾ W. M. Mordey, ebendasselbst, p. 727 ff.

auftritt, besitzt alternierende Form und bewirkt eine Spannungserhöhung, welche Fleming durch eine parallel zur Primärspule angeordnete Funkenstrecke nachzuweisen vermochte. Nach diesen Thatsachen wird man zunächst geneigt sein, in der Erscheinung ein Analogon zu dem von Neustadt beschriebenen und erläuterten Kondensatoreffekte zu erblicken; dieser Auffassungsweise widerspricht aber die Thatsache, dass Mordey die Erscheinung siebenmal in auffallender Weise beobachten konnte, als er einen 5 pferd. Ferranti-Transformator 47 mal an die mit 83 Perioden pro Sekunde betriebenen Hauptleitungen in Trafalgar Square anlegte. Diese Leitungen waren in der Nähe der Versuchsstelle von mehreren Transformatoren überbrückt, sodass von einer merkbaren Kapazität derselben kaum die Rede sein konnte. Allerdings wird die so gewonnene Ansicht dadurch scheinbar etwas erschüttert, dass derselbe Transformator trotz 400 maligen Anschlusses keinen Stromstoss zeigte, als er an ein mit 100 Perioden pro Sekunde betriebenes Netz angeschlossen wurde. Die Erscheinung ist unabhängig von der Belastung, da sie durch Schliessen des Sekundärkreises nicht verhütet wurde, und sie tritt im magnetisierenden Stromkreise auf, ohne zu dem anderen durchzudringen, gleichgültig, ob für den Versuch primär oder sekundär magnetisiert wird. Es ist auffallend, dass der mächtige Stromstoss, der bei dauernder Wirkung den Kern des Transformators weit über die Sättigung hinaus zu magnetisieren vermöchte, seiner kurzen Dauer wegen nicht im stande ist, eine seiner Stärke nur einigermaßen entsprechende Welle magnetischer Kraft hervorzurufen. Dies wird deutlich dadurch dargethan, dass eine an den Sekundärkreis eines Transformators angeschlossene Glühlampe nach Mordey's Versuchen stets mit gleicher Helligkeit leuchtet, ob nun im primären Stromkreise der Stromstoss auftritt oder nicht.

Betrachtet man die Verhältnisse genauer, so erkennt man, dass die Erscheinung dem remanenten Magnetismus zuzuschreiben ist und dass für das Verhalten beim Wiederanschlusse des Transformators der Zustand massgebend ist, in welchem sein Eisenkern beim Ausschalten belassen wurde. Wenn der Transformator kern im Momente der Ausschaltung vollkommen unmagnetisch war, so wird der erste schwache Strom, der die Primärwindungen durchläuft, bereits im stande sein, die erforderliche gegenelektromotorische Kraft hervorzurufen, welche ein weiteres Anwachsen des Stromes verhütet. Wenn aber im Momente des Ausschaltens der Transformator in stark magneti-

siertem Zustande belassen wurde, so wird der erste schwache Strom durch das vorhandene Feld entweder in der Hervorrufung der gegenelektromotorischen Kraft unterstützt oder geschwächt; im ersteren Falle kann der Stromstoss nur ein schwacher, im zweiten Falle muss er heftiger sein. Wenn der eintretende Strom ein Feld hervorzurufen versuchte, welches dem von der Ausschaltung her vorhandenen Felde gleichgerichtet war, so musste naturgemäss die gegenelektromotorische Kraft um so kleiner ausfallen, je stärker das remanente Feld war; die Grenze des Anwachsens des Stromes war eigentlich nur noch durch den Widerstand, nicht mehr durch die Gesamtimpedanz der Primärspule gegeben.

Die Richtigkeit dieser von Fleming gegebenen Erklärung wird durch einige von Mordey's Versuchsergebnissen bestätigt. So war es ihm unter Verwendung einer durch den normalen

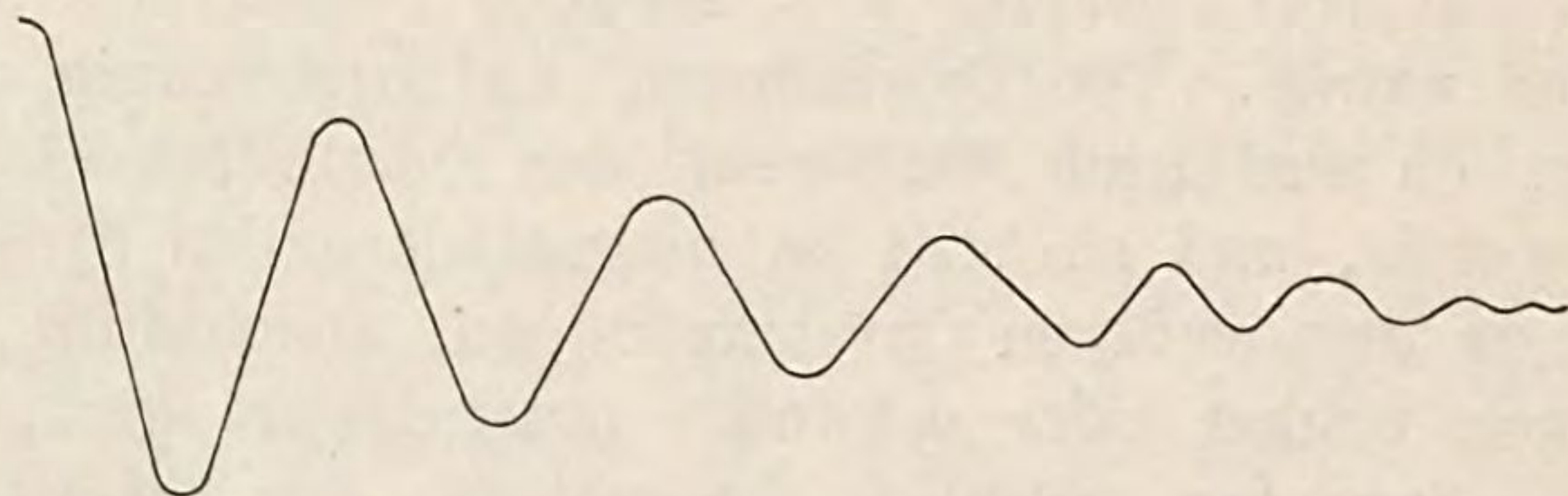


Fig. 103.

Leerlaufsstrom noch nicht zum Glühen gebrachten Lampe möglich, alle Grade der Helligkeit, von ganz geringer bis zu blendender, zu erhalten, sobald man eine grosse Anzahl von sehr raschen und kurzen Stromschlüssen bewerkstelligte. Die Helligkeit der Lampe wurde eben durch die Phase der Stromunterbrechung und des Stromschlusses beeinflusst. So ergaben Transformatoren mit besonders weichem Eisen auch bei niedriger Periodenzahl kaum merkbare Stromstösse. So war es vor allen Dingen unmöglich, selbst mit dem 5 pferd. Ferranti-Transformator bei 83 Perioden einen Stromstoss zu erhalten, sobald man langsam unterbrach und langsam wieder einschaltete. Man zog dann den Strom in mehr und mehr abnehmende Wellen etwa in der in Fig. 103 abgebildeten Weise auseinander und stellte ihn beim Einschalten in der umgekehrten Weise in allmählich wachsenden Wellen wieder her. Selbst wenn man nach langsamem Öffnen rasch wieder einschaltete, war der Stromstoss ein sehr geringer.

Es genügt also zur Verhütung des Stromstosses selbst bei den auf dem Kontinente üblichen niedrigen Wechselzahlen, gutes Eisen und nicht allzu plötzlich wirkende Ausschalter anzuwenden. Fleming glaubte die Erscheinung dafür verantwortlich machen zu können, dass einzelne Transformatoren der älteren Periode, die eine Zeitlang zufriedenstellend gearbeitet hatten und ausgeschaltet worden waren, beim Wiedereinschalten plötzlich infolge Durchschlagens der Isolation unbrauchbar geworden waren. Swinburne¹⁾, der ein solches Verhalten niemals beobachtet hatte, vermutet, dass Transformatoren, ähnlich wie grosse Kondensatoren, viel eher beim Ausschalten zerstört werden könnten. Solange der Transformator angeschlossen ist, muss seine Klemmenspannung mit der Netzspannung gleiche Grösse besitzen; im Momente der Ausschaltung jedoch, wo die Hysteresis des Kernes die Öffnung des Kontakts ohne Funkenbildung ermöglichen und den Kern stark magnetisiert lassen kann, wird die geringste Störung bewirken, dass der Transformator plötzlich seinen ganzen Magnetismus verliert. Wenn dann Primär- und Sekundärkreis offen sind, kann ein gut unterteilter Kern eine Spannung von solcher Höhe erzeugen, dass die Isolation zwischen Primär- und Sekundärspule durchschlagen wird. Dies ist bei Transformatoren der Igelttype nicht leicht möglich, weil dort beim Ausschalten meistens ein Lichtbogen an den Kontakten sich bildet.

Dieser Bogen selbst aber ist wieder eine dem Stromstosse ähnliche Erscheinung. Er tritt manchmal stärker, manchmal schwächer auf, ist besonders stark, wenn der magnetische Kreis sehr kurz und kräftig gehalten ist, und rührt nach Fleming's²⁾ Ansicht davon her, dass bei diesen Transformatoren die Kraftlinienänderung pro Zeiteinheit für gleiche Änderungen der mittleren Stromstärke viel rascher vor sich geht als bei Transformatoren der eisengeschlossenen Form. Es ist dies eine Folge der ungleichförmigen Kraftlinienverteilung in Transformatoren der offenen Form. Wenn also bei einem Transformator dieser Form durch Öffnen des Primärausschalters der primäre Strom plötzlich stark geschwächt wird, tritt eine auffallend grosse Reduktion der gegenelektromotorischen Kraft und damit eine beträchtliche Zunahme der den Lichtbogen an den Kontakten erzeugenden elektromotorischen Kraft ein. Der Bogen wird also

¹⁾ J. Swinburne, a. a. O., p. 698.

²⁾ J. A. Fleming, a. a. O., p. 684.

die sich mehr und mehr voneinander entfernenden Kontakte des Ausschalters eine Strecke weit verbinden. Bei eisen-
geschlossenen Transformatoren bewirkt die gleiche Verminde-
rung der primären Stromstärke keine so bedeutende Verminde-
rung der gegenelektromotorischen Kraft. Thatsächlich hat der
Verfasser selbst bei Verwendung primitiver Ausschalter oder
bei Ein- und Ausschaltung mit den mit isolierenden Hand-
griffen versehenen Bleisicherungen niemals erhebliche Funken
bemerkt, und niemals sind ihm irgendwelche Folgen der mög-
licherweise aufgetretenen Stromstösse bekannt geworden.

Feldmann, Clarence P.

Wirkungsweise, Prüfung und Berechnung der Wechselstrom-Transformatoren Für
die Praxis bearbeitet

Bd.: I. : Mit 109 Abbildungen

1894

Techn. 59 t-1/2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11889024-6